

NOTABLE 29-VI-2005

Apuntes de Fundamentos de Microondas 2
4º ETSI Telecomunicación
Universidad de Málaga

Carlos García Argos (carlos@garciaargos.com)
<http://www.garciaargos.com>

Curso 2004/2005

(15160)

TEMA 1: CARACTERIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE ESTADO SÓLIDO DE RADIOFRECUENCIA Y MICROONDAS	1
1.- Introducción al problema de la caracterización	1
2.- Repaso de parámetros S	5
3.- Transformación entre parámetros	8
TEMA 2: DISEÑO DE AMPLIFICADORES DE MICROONDAS	13
1.- Algunos conceptos fundamentales	13
1.1.- La transformación bilineal	13
1.2.- Factor de desadaptación de potencia M	17
1.3.- Propiedad de invarianza de M	20
1.4.- Relación de M con los coeficientes de reflexión de entrada y salida de un amplificador (COEin, COEout)	21
2.- Análisis y diseño de amplificadores de banda estrecha	24
2.1.- Definiciones de ganancia	24
2.2.- Estabilidad	28
2.3.- Diseño de amplificadores bajo especificaciones de ganancia	41
2.4.- Diseño con COEs compensados	47
3.- Amplificadores de bajo nivel de ruido	53
3.1.- Repaso de ruido (enfoque sistémico)	53
3.2.- Círculos de figura de ruido constante	61
3.3.- Figura de mérito: conexión de amplificadores en cascada	62
3.4.- Metodología de diseño	64
4.- Amplificadores de banda ancha	66
5.- Amplificadores balanceados	67
6.- Amplificadores de potencia en clase A	73
7.- Amplificadores de dos etapas	76
TEMA 3: DETECTORES Y MEZCLADORES	81
1.- Introducción	81
2.- Detectores de microondas	82
3.- Mezcladores	91
3.1.- Introducción	91
3.2.- Clasificación de los mezcladores	97
3.3.- Proceso de mezcla: análisis de gran señal/análisis de pequeña señal	103
3.4.- Proceso para encontrar las impedancias óptimas	111
TEMA 4: CIRCUITOS DE CONTROL Y CONMUTACIÓN	115
1.- Introducción	115
2.- Conmutadores	117
2.1.- Clasificación	117
2.2.- SPST con un diodo	118
2.3.- Conmutador SPST con dos diodos	121
2.4.- Conmutador SPDT	122
3.- Atenuadores variables	123

FUNDAMENTOS DE MICROONDAS 2

$$K = \frac{4R_g R_L}{|Z_g + Z_L|^2} = \frac{(1 - |\Gamma_g|^2)(1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - \Gamma_g \Gamma_L|^2} \quad \Gamma_g = 0 \quad \Gamma_L = 0 \quad \text{COE}_{in} = \frac{1 + |\Gamma_x|}{1 - |\Gamma_x|} = \frac{1 + \sqrt{1 - R_x}}{1 - \sqrt{1 - R_x}}$$

$$G_t = n_L G_L = n_g G_p \quad G_L = \frac{n_g}{n_L} G_p \quad \Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}$$

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{21}S_{22}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} = \frac{S_{11} - \Delta\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} \quad \Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_g}{1 - S_{11}\Gamma_g} = \frac{S_{22} - \Delta\Gamma_g}{1 - S_{11}\Gamma_g}$$

$$G_{tu} = \frac{1 - |\Gamma_g|^2}{|1 - S_{11}\Gamma_g|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2} \quad G_{tu, max} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2} |S_{21}|^2 \frac{1}{1 - |S_{22}|^2}$$

$$K = \frac{1 + |\Delta|^2 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2}{2|S_{12}||S_{21}|} \quad MAG = \frac{|S_{21}|}{|S_{12}|} (K \pm \sqrt{K^2 - 1}) \quad MSG = \left| \frac{S_{21}}{S_{12}} \right|$$

$$F_n = \frac{F - 1}{1 - 1/G_d} \quad F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \dots \quad G_{LSB} = G - 1$$

$$n_L = n_g \rightarrow G_p = G_{p1}, G_{p2}, G_d = G_{d1}, G_{d2}, G_t = n_g, G_{p1}, G_{p2}$$

$$i(t) = i(v_{in}(t)) + g(v_{out}(t))v_{in}(t) \quad g(t) = \sum G_n e^{j\omega_n t}$$

$$\begin{bmatrix} I_{MAG}^* \\ I_{FI} \\ I_{RF} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 & G_1^* & G_2^* \\ G_L & G_0 & G_1^* \\ G_2 & G_L & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{MAG}^* \\ V_{FI} \\ V_{RF} \end{bmatrix}$$

$$\bar{V} = (\bar{Z} + (\bar{G} + \bar{C})^{-1})^{-1} \bar{I} \quad f_c = \frac{1}{2\pi C \sqrt{R_0 P_i}}$$

$$Z_{MAG} \Rightarrow \begin{bmatrix} I_{FI} \\ I_{RF} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 + \frac{|G_L|^2}{Y_{MAG}^* - G_0} & G_1 + \frac{G_1^* G_2}{Y_{MAG}^* - G_0} \\ G_1^* + \frac{G G_2^*}{Y_{MAG}^* - G_0} & G_0 + \frac{|G_2|^2}{Y_{MAG}^* - G_0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{FI} \\ V_{RF} \end{bmatrix}$$


$$f_{CS} = \frac{1}{2\pi C \sqrt{R_0 P_i}} \quad Z_{in, lab}: S_{21} = \frac{2}{2 + \bar{Y}} \quad A = \left(1 + \frac{Z_0}{2RP}\right)^2 \quad L_T = 1 + \left(\frac{\omega C_1 Z_0}{2}\right)^2$$

$$\text{Série: } S_{21} = \frac{2}{2 + \bar{Z}} \quad A = 1 + \left(\frac{1}{2\omega C_1 Z_0}\right)^2 \quad L_T = \left(1 + \frac{RP}{2Z_0}\right)^2$$

$$[S] = \frac{1}{2 + \bar{Z}} \begin{bmatrix} \bar{Z} & 2 \\ 2 & \bar{Z} \end{bmatrix}$$

$$[S] = \frac{1}{2 + \bar{Y}} \begin{bmatrix} -\bar{Y} & 2 \\ 2 & -\bar{Y} \end{bmatrix}$$

TEMA 1

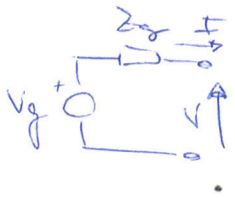

$$a = a_g|_{z=z_0} = \frac{V_g}{\sqrt{8Z_0}} (1 - \Gamma_g) \\ |\Gamma_g|^2 = P_{dg} (1 - |\Gamma_g|^2)$$


$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

TEMA 2

$$K = \frac{4 R_g R_L}{|Z_g + Z_L|^2} = \frac{(1 - |\Gamma_g|^2)(1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - \Gamma_g \Gamma_L|^2}$$

$$COE_{in} = \frac{1 + |\Gamma_k|}{1 - |\Gamma_k|} = \frac{1 + \sqrt{1 - K_x}}{1 + \sqrt{1 - K_x}}$$

$$K_x = 1 - |\Gamma_k|^2 = 1 - \left(\frac{COE_{in} - 1}{COE_{in} + 1} \right)^2 \\ \Gamma_g = 0 (Z_0)$$

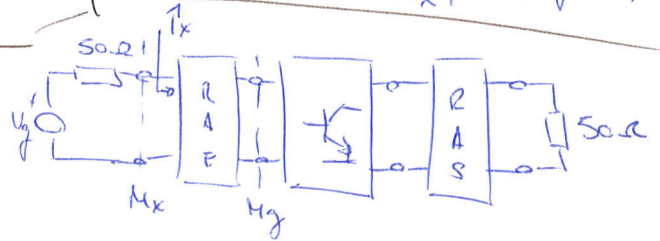

$$G_p = \frac{P_{eL}}{P_{iL}} \quad G_d = \frac{P_{dSOL}}{P_{dg}} \quad G_t = \frac{P_{eL}}{P_{dg}}$$

$$G_t = K_L G_d = K_g G_p \\ G_d = \frac{K_g}{K_L} G_p$$

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12} S_{21} \Gamma_L}{1 - S_{22} \Gamma_L} \quad \Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12} S_{21} \Gamma_g}{1 - S_{11} \Gamma_g}$$

$$G_{t_{max}} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2} \frac{1}{1 - |S_{22}|^2} \quad G_{tu} = K_g \cdot G_{t_{max}} \cdot K_L$$

$$CEE: C_{go} = \frac{S_{22} \Delta^* - S_{11}^*}{|\Delta|^2 - |S_{11}|^2}$$

$$R_{go} = \frac{|S_{21} S_{12}|}{|\Delta|^2 - |S_{11}|^2}$$

$$CES: C_{Lo} = \frac{S_{11} \Delta^* - S_{22}^*}{|\Delta|^2 - |S_{22}|^2}$$

$$R_{Lo} = \frac{S_{21} S_{12}}{|\Delta|^2 - |S_{22}|^2}$$

$$K = \frac{1 + |\Delta|^2 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2}{2 |S_{12} S_{21}|}$$

$$kAG = \left| \frac{s_{21}}{s_{12}} \right| \left(k \pm \sqrt{k^2 - 1} \right)$$

$$kSG = \left| \frac{s_{21}}{s_{12}} \right|$$

$$\underline{G_p = cte}: C_{LP} = \frac{g_p(s_{22}^* - \Delta^* s_{11})}{1 + g_p(|s_{22}|^2 - |\Delta|^2)}$$

$$R_{LP} = \frac{\sqrt{1 - 2k g_p |s_{12} s_{21}| + g_p^2 |s_{12} s_{21}|^2}}{|1 + g_p(|s_{22}|^2 - |\Delta|^2)|}$$

$$g_p = \frac{G_p}{|s_{21}|^2}$$

$$\underline{G_d = cte}: C_{gd} = \frac{g_d(s_{11}^* - \Delta^* s_{22})}{1 + g_d(|s_{11}|^2 - |\Delta|^2)}$$

$$R_{gd} = \frac{\sqrt{1 - 2k g_d |s_{12} s_{21}| + g_d^2 |s_{12} s_{21}|^2}}{|1 + g_d(|s_{11}|^2 - |\Delta|^2)|}$$

$$\underline{k = cte}: C_k = \frac{k |T_L|^*}{1 + (k-1) |T_L|^2}$$

$$R_k = \sqrt{|C_k|^2 - \frac{k-1 + |T_L|^2}{1 + (k-1) |T_L|^2}}$$

TEMA 1: CARACTERIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE ESTADO SÓLIDO DE RADIOFRECUENCIA Y MICROONDAS


1.- INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE LA CARACTERIZACIÓN

Nos encontramos dispositivos como:


FET
HEMT

BJT

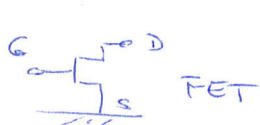
Basicamente como en baja frecuencia, pero con mas efectos debidos a la alta frecuencia



en baja frecuencia

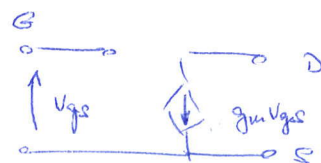

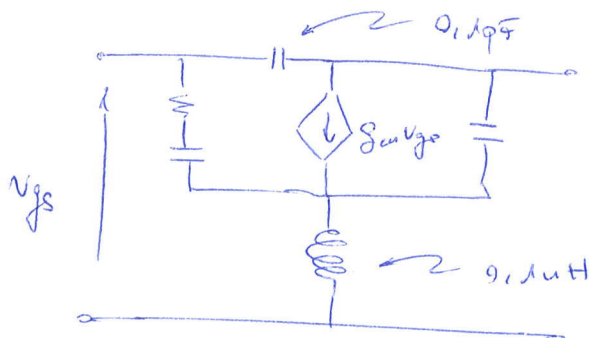Este modelo no vale para altas frecuencias. Un modelo más real en la nueva situación que se plantea sería:



$$\omega L = 6,28 \Omega$$

$$(\omega C)^{-1} = 158 \Omega$$

$$f = 10 \text{ GHz}$$

Respecto a la impedancia característica típica de 50Ω son comparables, por lo que hay que tener en cuenta sus efectos.

Otro problema es la construcción de estos dispositivos, y que hace falta una tecnología muy precisa y costosa (fotolitografía)

¿Cómo caracterizar un dispositivo?

a) Tipo caja negra:



$$S(f) = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$$

se suelen dar diferentes $S(f)$ para diferentes frecuencias y polarizaciones (si bien estas se piden señal o aproximación lineal)


Como ventaja, no tenemos que preocuparnos de lo que hay en el interior.

¿Qué ocurre si queremos un dispositivo que trabaje a régimen no lineal? Por ejemplo, amplificadores de potencia.


Nos tendrían que dar $S(f, A)$ (no se usa frecuentemente)

Para el modelo lineal necesitamos saber:

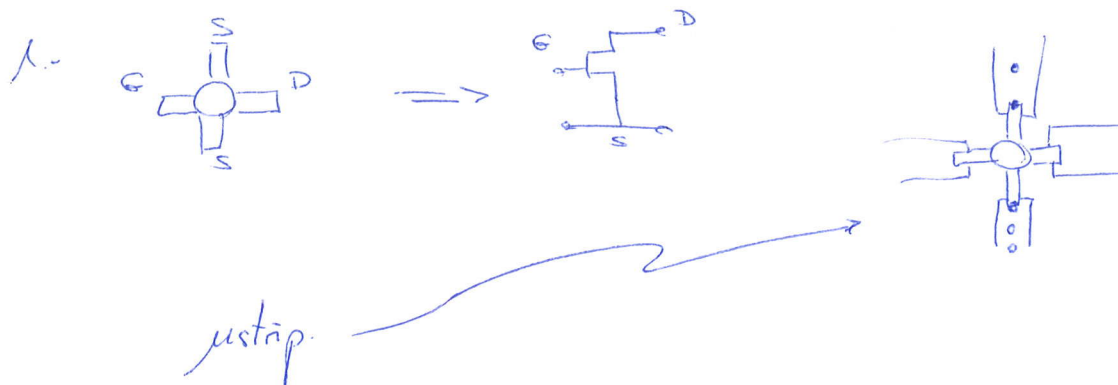- 1.- Dado está los planos de referencia
- 2.- El test-fixture del dispositivo



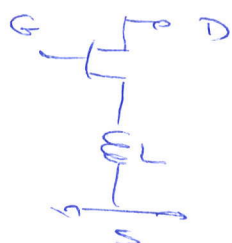En realidad, debido a las agujeros que crean el tipo de al plano de metal, hace falta saber cómo están las agujeros porque en realidad también una pequeña inductancia.




El fabricante debe especificar el plano de referencia.


2.- Nos referimos al circuito de medida empleado por el fabricante para dar los parámetros que da (disposición física, etc.)

Los parámetros deben dar tanto en alto como en saturación.

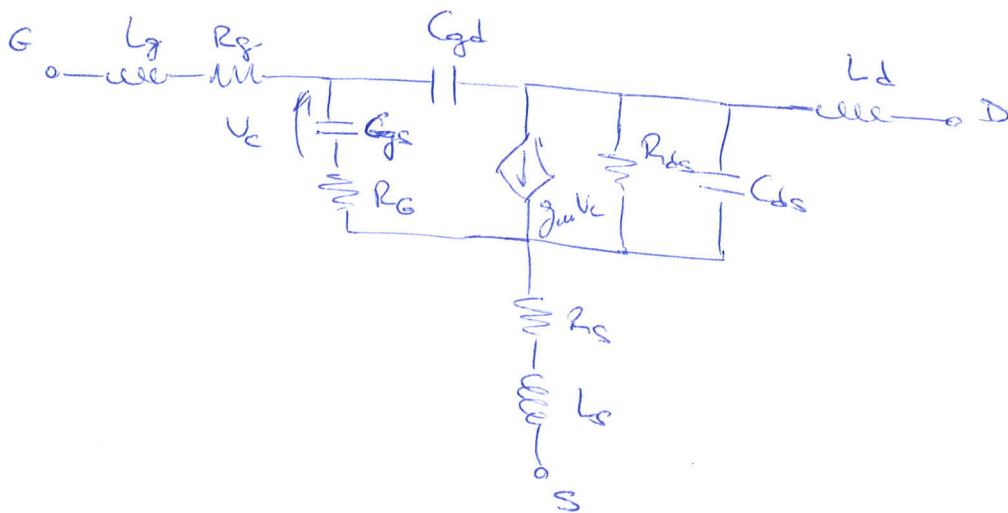b) Circuito equivalente lineal (en bornes del cli.p):



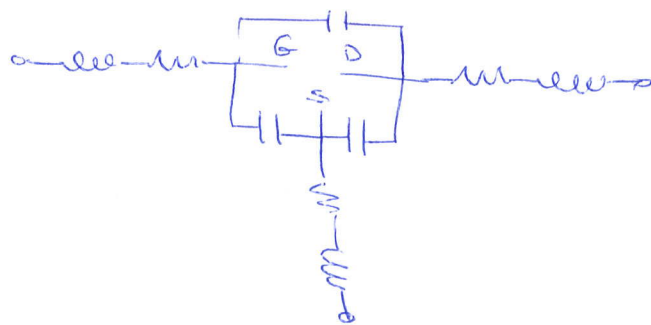Tengamos en cuenta que esto va evaporado
por lo que tendríamos más efectos
parásitos:



Tendremos muchos parámetros (por tanto ~~preciso~~), pero
son complicados de obtener.


Permite simular y un análisis lineal (de ahí
su nombre). Salvo que interese realmente saber cómo
funciona internamente, es mejor quedarse con el
modelo de caja negra

c) Circuito equivalente no lineal

Es un refinamiento mayor, pero más complejo y difícil de encontrar para un dispositivo.

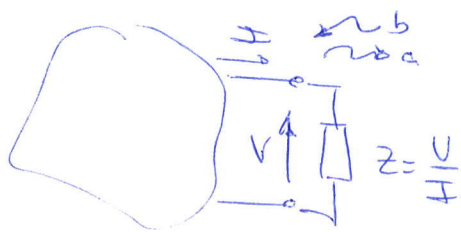2.- REPASO DE PARÁMETROS S

Aparecen de modo natural cuando hay líneas de transmisión, pero se pueden usar cuando no hay líneas ni dispositivos que presenten efectos de propagación.



Pero en un guía de ondas no se puede identificar V ni I , ya que sólo hay un conductor.

Se definen 2 ondas a, b , respecto de una impedancia de referencia Z_0 . Si no se dice nada, $Z_0 = 50 \Omega$.

$$V = \sqrt{2Z_0} (a + b)$$

$$I = \sqrt{\frac{2}{Z_0}} (a - b)$$

$\longleftrightarrow$

$$a = \frac{V + Z_0 I}{\sqrt{8Z_0}}$$

$$b = \frac{V - Z_0 I}{\sqrt{8Z_0}}$$



menor magnitudes observables

6
Surge también el concepto de coeficiente de reflexión:

$$\Gamma = \frac{b}{a}$$

que dando Z :

$$Z = \frac{V}{I} = Z_0 \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}$$

Por lo que será igual
usar Z a Γ (aunque
haya falta conocer Z_0
para definir Γ)

$$\Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0} \quad \text{Si descomponemos } V \text{ en } V^+ \text{ y } V^-:$$

$$V^+ = \sqrt{2Z_0} a \quad V^- = \sqrt{2Z_0} b$$


Estos parámetros solo tienen sentido físico en dispositivos
de parámetros distribuidos.

La potencia quedará:

$$\begin{aligned} P_{\text{tot}} &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}(V I^*) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\sqrt{2Z_0} (a + b) \sqrt{\frac{2}{Z_0}} (a^* - b^*) \right) = \\ &= \operatorname{Re} (|a|^2 - ab^* + ba^* - |b|^2) = |a|^2 - |b|^2 \end{aligned}$$

En una guía de ondas lo que se puede medir
es a y b .

Respecto del generador tenemos:

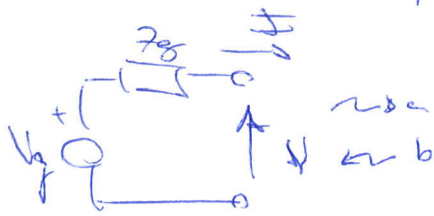

$$V = V_g - Z_g I \quad P_{dg} = \frac{|V_g|^2}{8 \operatorname{Re}(Z_g)}$$

Dadas las expresiones anteriores y b ya conocido:

$$a = a_g + T_g b$$

$$\underline{a = a_g \Big|_{Z=Z_0} = \frac{V}{\sqrt{2Z_0}} = \frac{\frac{Z_0}{Z_g + Z_0} V_g}{\sqrt{2Z_0}} = \frac{V_g}{\sqrt{8Z_0}} (1 - T_g)}$$

¿Cómo se relaciona con la potencia disponible?

Carguemos el generador con Z_g^* :

$$P_{dg} = |a|^2 - |b|^2 = |a|^2 (1 - |T_g^*|^2) = |a|^2 (1 - |T_g|^2)$$

$$\text{De } \begin{cases} a = a_g + T_g b \\ T = \frac{b}{a} \end{cases}$$

$$\rightarrow a = \frac{a_g}{1 - |T_g|^2} \quad \text{y si lo usas a la anterior:}$$

$$P_{dg} = \frac{|a_g|^2}{1 - |T_g|^2}$$

$$\boxed{|a_g|^2 = P_{dg} (1 - |T_g|^2)}$$

El generador entrega toda su potencia a la carga, pero a es mayor, por lo que $b \neq 0$. No es lo mismo que potencia disponible

3.- TRANSFORMACION ENTRE PARÁMETROS



Una vez definida la impedancia de referencia:

$$S|_{Z_0} \longleftrightarrow \begin{matrix} \bar{Z} \\ Y \\ T \end{matrix} \quad \begin{aligned} \bar{S} &= [\bar{Z} - Z_0 \bar{I}] [\bar{Z} + Z_0 \bar{I}]^{-1} \\ \bar{Z} &= Z_0 [\bar{I} - \bar{S}]^{-1} [\bar{I} + \bar{S}] \end{aligned}$$

Se asemejan a coeficientes de reflexión porque son relaciones entre a 's y b 's

Referencia $\rightarrow$ (* 1.13, 1.14 *)

Ejemplo de uso de esas tablas:

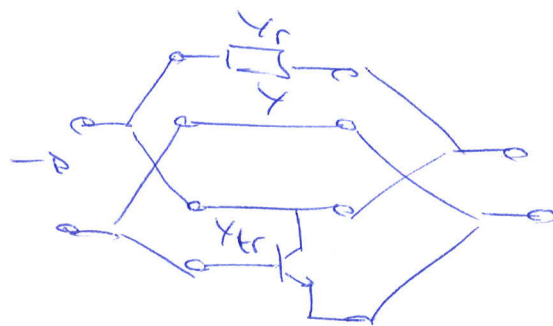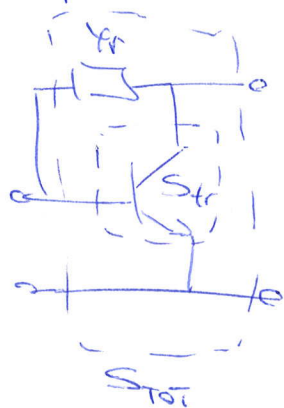

$$Y_{tr} = Y_{tr} + Y_r$$



Paralelo $\rightarrow S \rightarrow Y \rightarrow \bar{Z} \rightarrow S$

Serie $\rightarrow S \rightarrow Z \rightarrow \bar{Z} \rightarrow S$

Cascado $\rightarrow S \rightarrow T \rightarrow \bar{Z} \rightarrow S$

Hemos dicho que los fabricantes dan S' en emisor común y fuente común.
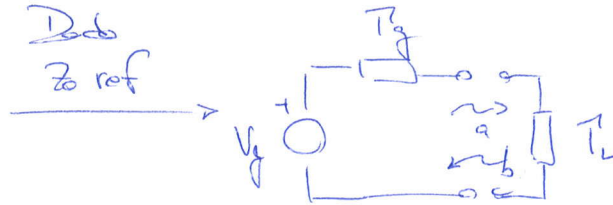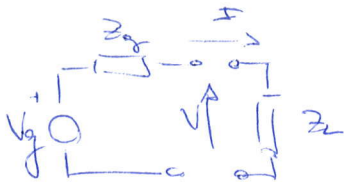
$$S'_E \rightarrow Y_E \rightarrow Y_B \rightarrow S'_B$$



$$\begin{cases} V = V_g - Z_g I \\ V = Z_L I \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = a_g + T_g b \\ b = T_L a \end{cases}$$

$$a_g = \frac{V_g}{\sqrt{8Z_0}} (1 - T_g)$$




$$|a_g|^2 = P_{dg} (1 - |T_g|^2)$$


- ¿Por qué se usan los parámetros S en microondas?

Desde los "parámetros S" puede ir "ondas de potencia", como magnitudes observables.

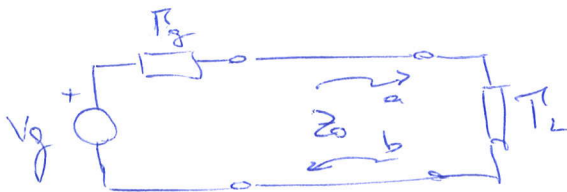1.- Sea los parámetros naturales de las líneas de transmisión?




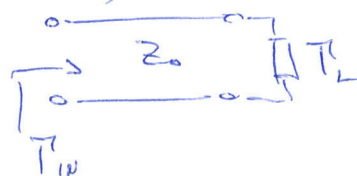Al moverse por una línea de transmisión de impedancia característica Z_0 , los parámetros S sólo cambian en la fase, no en el módulo.
(línea sin pérdidas)




$$|T_{in}| = |T_L|$$

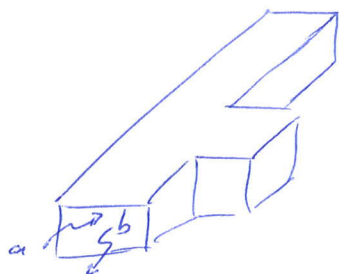2.- Como tenemos un circuito acotado con guías de onda, no podemos caracterizarlo en tensiones y corrientes, ya que no hay medidor TEM.



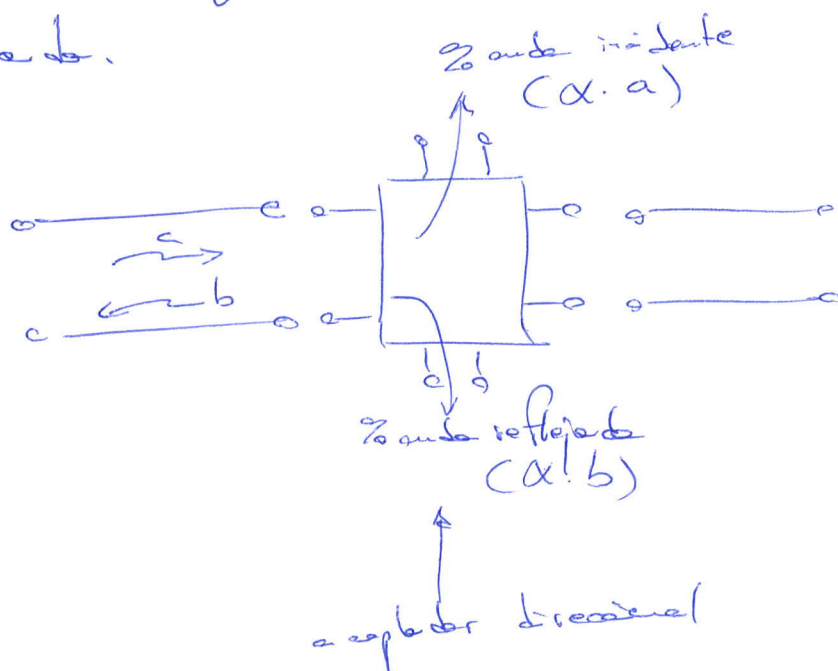
3.- En otras ocasiones, es muy difícil medir tensiones y corrientes a altas frecuencias, pero existe un dispositivo, el acoplador direccional, que discrimina muy bien las ondas incidente y reflejadas.



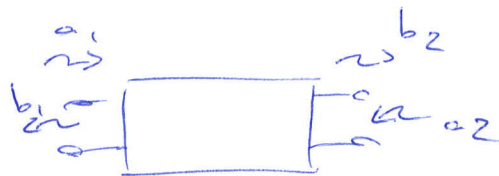4. Para medir los parámetros Y o Z hay que hacer circuitos cerrados y circuitos abiertos.

En muchos casos no se puede hacer un circuito abierto. Por ejemplo, una guía abierta radial, por lo que no puede hacerse. Los otros sí se pueden hacer, pero son "regulares".


Para medir un bipuerto en parámetros
S si-embargo, basta con medir con Z.



$$\begin{cases} b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \\ b_2 = S_{21}a_1 + S_{22}a_2 \end{cases}$$

$$S_{11} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2=0}$$

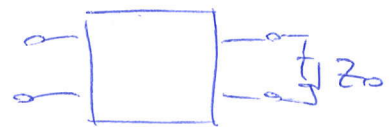
Los circuitos terminales son mucho más fáciles de hacer para los parámetros S que para los demás parámetros.



Además, los circuitos cerrados o circuitos abiertos pueden generar oscilaciones. Esto es así porque los transformadores de potencia y de potencia se tienden a oscilar con mucha facilidad.

(x1.9x) → analizador de redes.

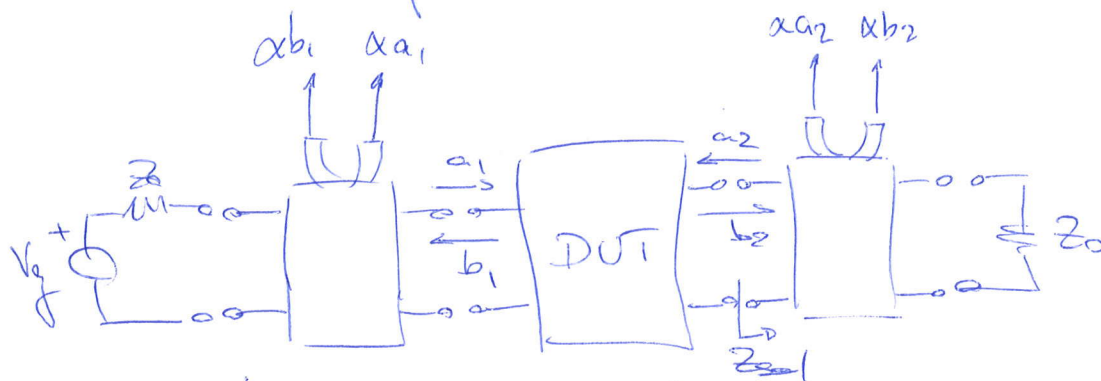Requisito del esquema teórico necesario para medir parámetros S.






$$S_{11} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2=0} \quad S_{21} = \left. \frac{b_2}{a_1} \right|_{a_2=0} \quad \rightarrow Z_{in} = Z_0$$

Hoy que medir módulo y fase relativos de a_1 , b_1 y b_2

Para medir los S_{12} y S_{22} se le da la vuelta al tubo.

2'91 €

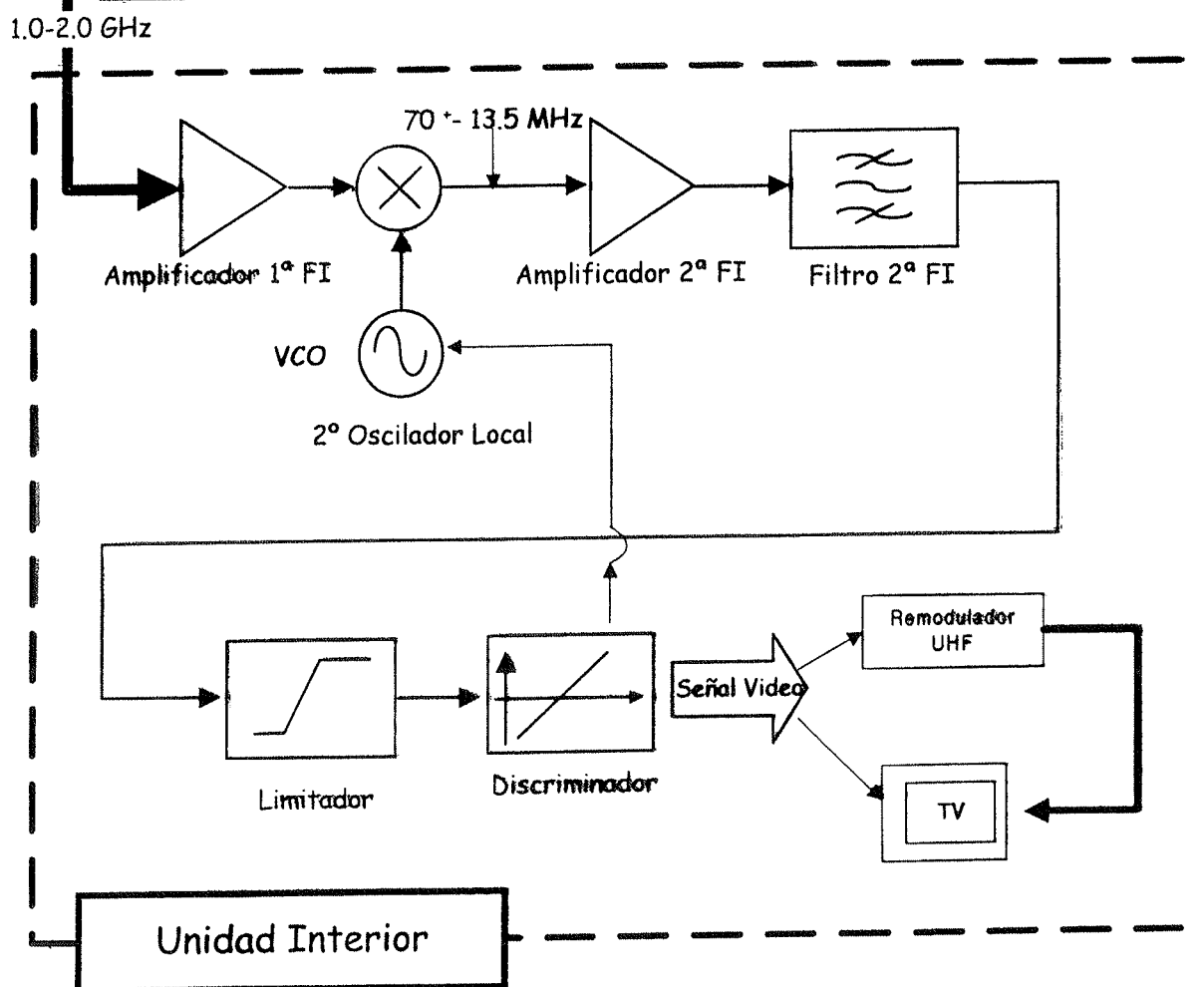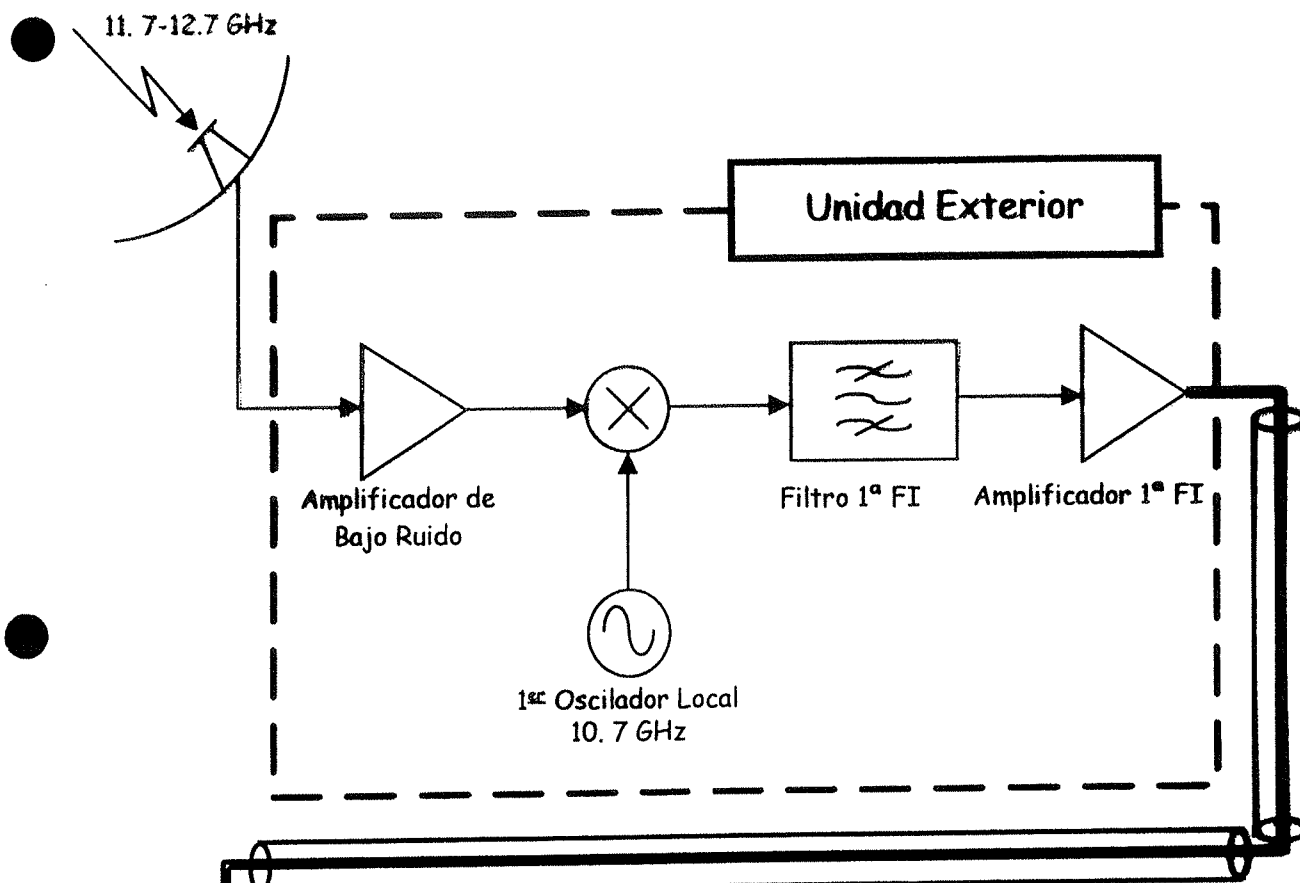

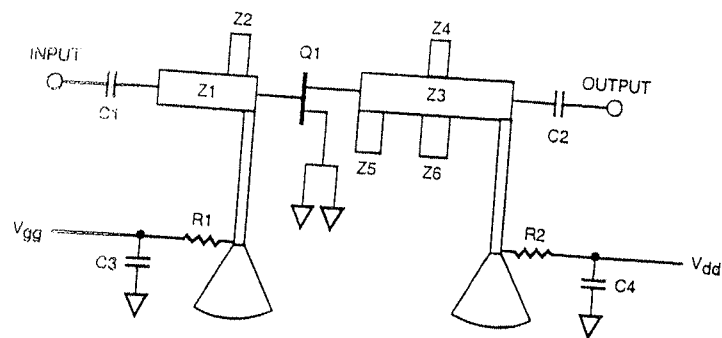

C1 = 2.7 pF CHIP CAPACITOR
 C2 = 1 pF CHIP CAPACITOR
 C3, C4 = 1000 pF CHIP CAPACITOR
 Q1 = AGILENT TECHNOLOGIES ATF-36163 PHEMT
 R1, R2 = 50 OHM CHIP RESISTOR
 Z1, Z2 = INPUT MATCHING NETWORK
 Z3, Z4, Z5, Z6 = OUTPUT MATCHING NETWORK

Figure 6. Schematic Diagram of One Stage ATF-36163 amplifier.


Appendix I. Revised Artwork for Single Stage 10.7 to 12.7 GHz ATF-36163 LNA.

REDUCE TO 1.18 INCHES

03/96

ATF-36163 12 GHz LNA

INPUT **OUTPUT**

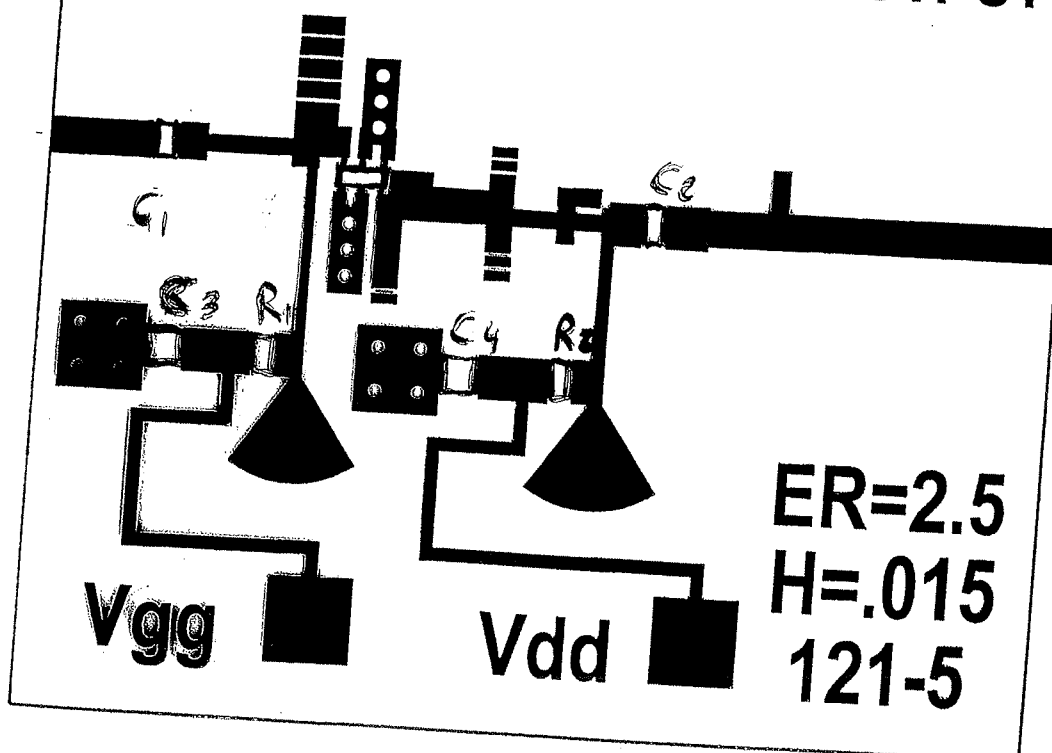

ER=2.5
 H=.015
 121-5

MONOLITHIC MICROWAVE INTEGRATED CIRCUITS



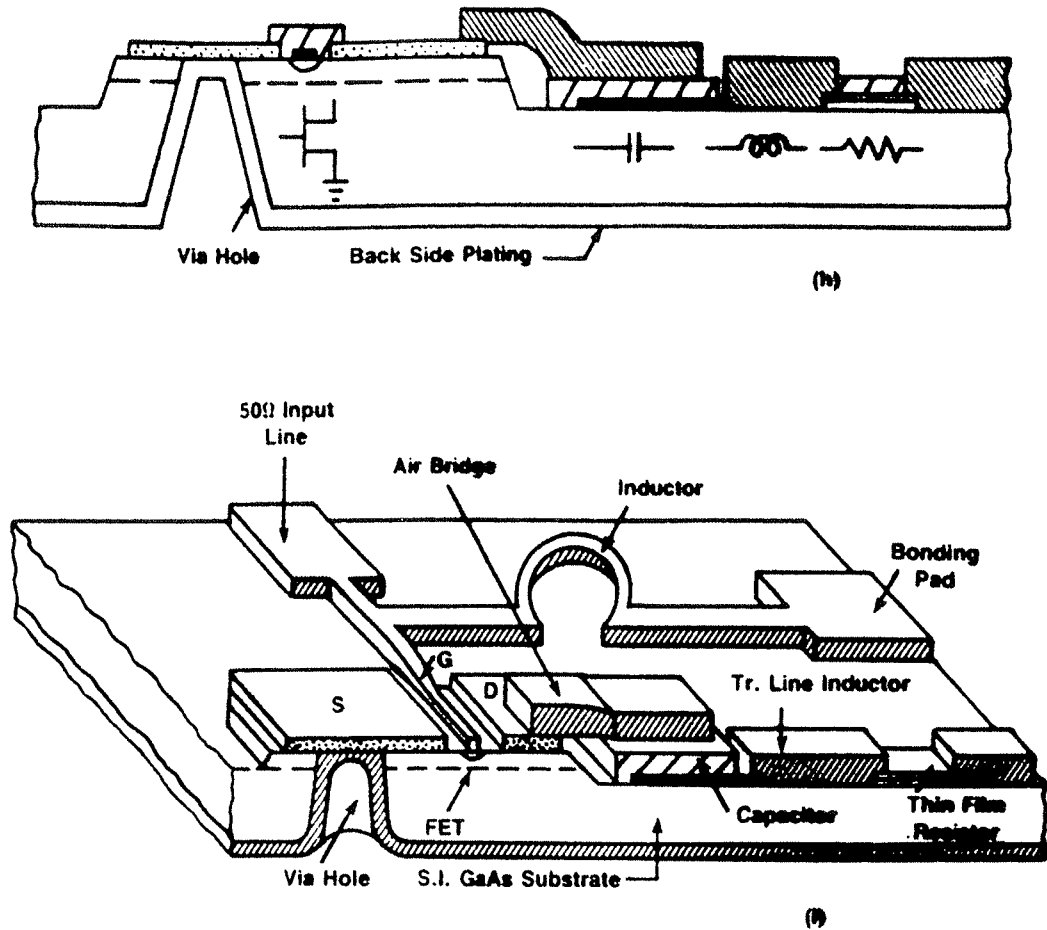


Figure 15.15 Small-signal microwave ICs process levels. (a) Ion implantation. (b) Mesa isolation. (c) Ohmic contact. (d) Gate formation. (e) Resistor evaporation. (f) Dielectric deposition. (g) Metal 2. (h) Via-hole etching and backside plating. (i) Completed MMIC.

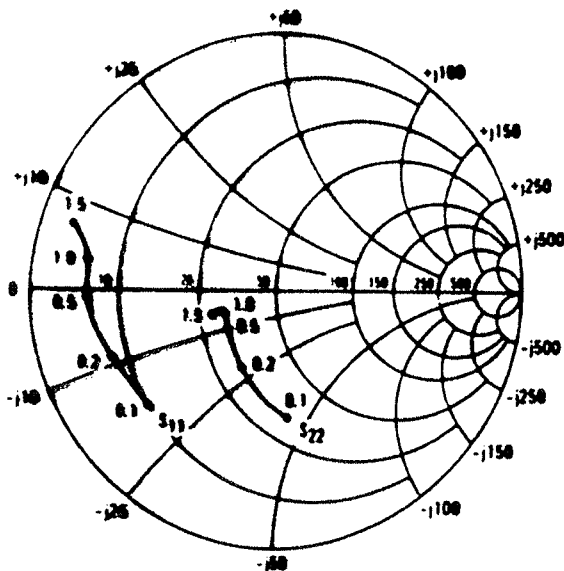COEFFICIENTS versus FREQUENCY
($V_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 50 \text{ mA}$)



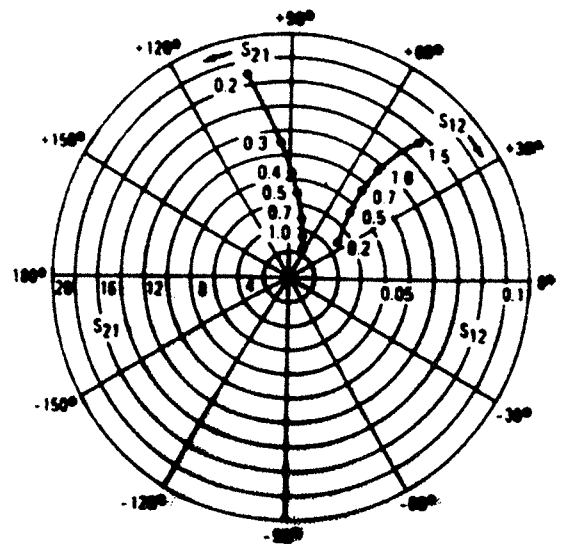COEFFICIENTS versus FREQUENCY
($V_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 50 \text{ mA}$)



VCE (Volts)	IC (mA)	f (MHz)	S11		S21		S12		S22	
			S11	∠	S21	∠	S12	∠	S22	∠
5.0	10	100	0.70	-102	17.42	128	0.044	43	0.05	-57
		300	0.75	-158	7.11	98	0.068	24	0.32	-97
		500	0.78	-170	4.38	88	0.084	25	0.26	-110
		700	0.78	-178	3.16	77	0.071	26	0.23	-117
		1000	0.78	176	2.28	67	0.078	27	0.24	-126
		1500	0.79	167	1.51	54	0.082	29	0.26	-133
	25	100	0.80	-131	24.24	118	0.029	38	0.05	-87
		300	0.77	-167	8.76	96	0.039	32	0.30	-137
		500	0.79	-176	5.26	86	0.048	38	0.22	-150
		700	0.80	178	3.82	78	0.065	40	0.21	-158
		1000	0.79	173	2.72	70	0.087	42	0.22	-164
		1500	0.81	164	1.82	58	0.088	42	0.24	-167
	50	100	0.71	-147	27.72	113	0.021	37	0.03	-107
		300	0.78	-173	9.59	94	0.039	40	0.48	-152
		500	0.81	179	5.72	85	0.038	40	0.20	-163
		700	0.81	176	4.09	78	0.048	50	0.20	-169
		1000	0.81	171	2.89	71	0.061	51	0.20	-175
		1500	0.82	163	1.96	62	0.082	49	0.40	-177
10	10	100	0.71	-92	18.77	131	0.037	47	0.20	-44
		300	0.74	-150	8.09	100	0.051	28	0.24	-88
		500	0.75	-166	5.01	87	0.058	28	0.27	-75
		700	0.76	-174	3.62	78	0.084	28	0.24	-79
		1000	0.76	179	2.58	69	0.071	30	0.24	-88
		1500	0.77	168	1.72	56	0.088	31	0.21	-104
	25	100	0.87	-120	27.10	122	0.027	42	0.03	-88
		300	0.73	-183	10.27	97	0.036	36	0.27	-110
		500	0.76	-174	6.21	86	0.043	39	0.22	-124
		700	0.77	-179	4.48	78	0.051	41	0.20	-132
		1000	0.77	175	3.19	71	0.062	43	0.20	-139
		1500	0.78	166	2.13	59	0.080	42	0.25	-142
	50	100	0.88	-137	31.53	118	0.020	37	0.40	-86
		300	0.74	-189	11.17	96	0.028	40	0.27	-131
		500	0.77	-177	6.69	86	0.037	46	0.24	-144
		700	0.77	178	4.82	78	0.047	48	0.23	-152
		1000	0.77	173	3.42	71	0.069	50	0.23	-158
		1500	0.79	165	2.30	61	0.078	47	0.27	-159

Figure 1.9.8 S-parameter data for the Motorola MRF962 transistor. (From Motorola RF Data Manual; reproduced with permission of Motorola, Inc.)

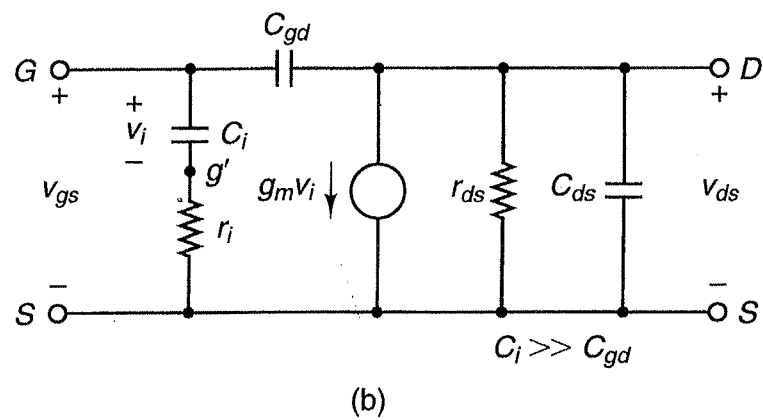
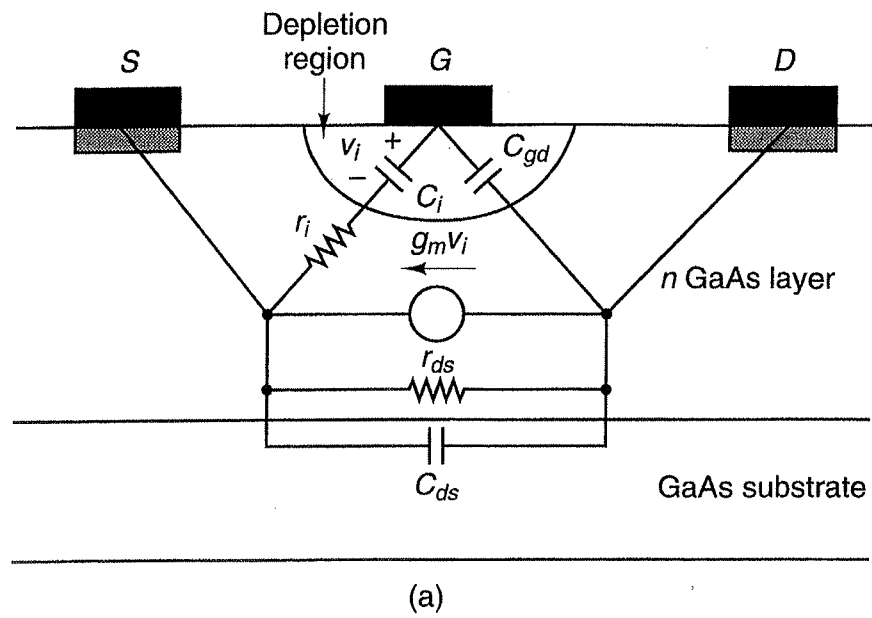


Figure 1.11.13 (a) Cross-sectional geometry of a GaAs FET; (b) GaAs FET high-frequency model for the common-source configuration.

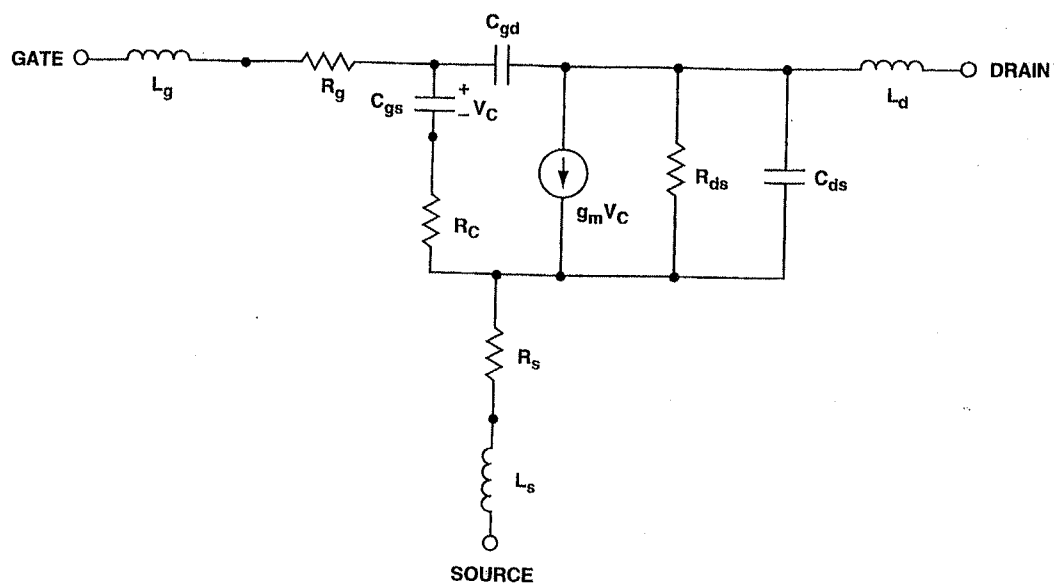


Figure 1. Equivalent Circuit for Linear GaAs FET Models.

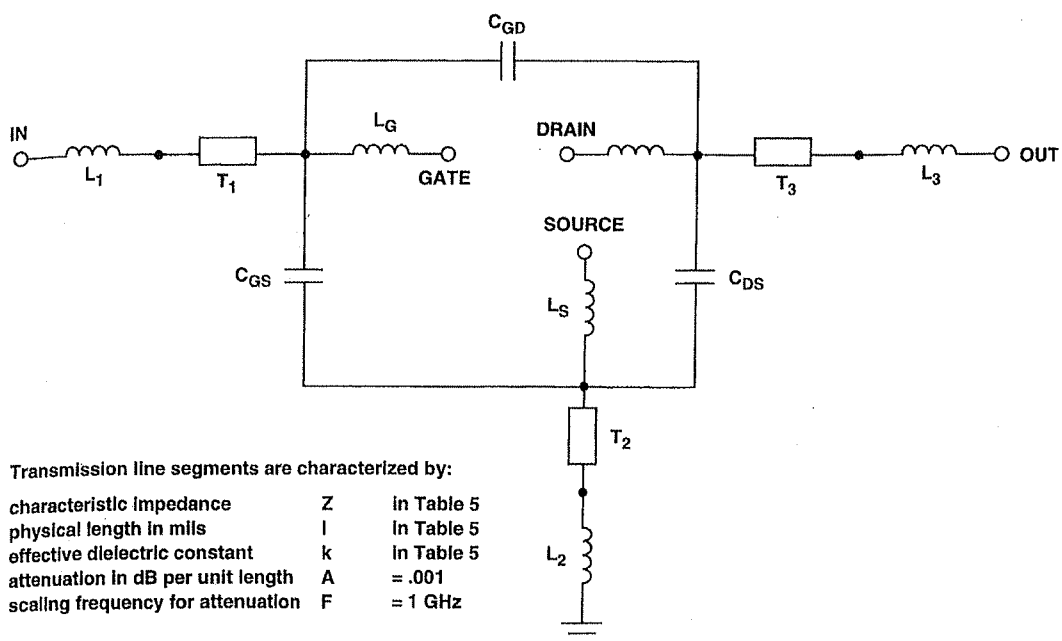


Figure 2. FET Transistor Package Equivalent Circuit.

Table 1. Circuit Element Values for Linear GaAs FET Models.

Part No., Bias	Components											
	Lg nH	Ld nH	Ls nH	Rd Ω	Rg Ω	Rs Ω	Cgs pF	Cgd pF	Cde pF	gm mS	TF ps	Rds Ω
ATF-101XX 2 V, 20 mA	0.9	0.6	0.15	2.0	2.5	2.0	0.25	0.1	0.1	70	0.001	200
ATF-102XX 2 V, 20 mA	0.9	0.6	0.15	2.0	2.5	2.0	0.40	0.1	0.1	60	0.001	200
ATF-107XX 2 V, 20 mA	0.9	0.6	0.15	2.0	3.0	2.0	0.40	0.15	0.1	60	0.001	200
4 V, 70 mA	0.9	0.6	0.15	4.0	6.0	2.0	0.80	0.1	0.2	130	0.001	200
ATF-131/132XX 3 V, 20 mA	0.9	0.6	0.15	2.0	3.0	0.5	0.14	0.05	0.03	60	0.001	250
ATF-133/134XX 3 V, 20 mA	0.9	0.6	0.15	2.0	3.0	0.5	0.20	0.05	0.03	40	0.001	250
ATF-137XX 3 V, 20 mA	0.9	0.6	0.15	2.0	3.0	2.0	0.20	0.05	0.03	40	0.001	250
4 V, 20 mA	0.9	0.6	0.15	4.0	3.0	2.0	0.24	0.05	0.03	50	0.001	250
ATF-211XX 3 V, 30 mA	0.4	0.5	0.15	1.5	1.5	1.0	0.70	0.10	0.14	68	0.001	180
6 V, 80 mA	0.4	0.5	0.15	1.0	1.0	0.5	1.2	0.08	0.15	115	0.001	180
ATF-251XX 3 V, 20 mA	0.4	0.7	0.15	2.0	2.5	1.0	0.36	0.07	0.16	48	0.001	150
5 V, 50 mA	0.4	0.7	0.15	1.0	2.0	0.5	0.60	0.06	0.08	75	0.001	180
ATF-261XX 3 V, 10 mA	0.6	0.7	0.15	2.0	5.0	5.0	0.16	0.03	0.06	27	0.001	275
5 V, 30 mA	0.6	0.7	0.15	2.0	5.0	5.0	0.26	0.015	0.06	42	0.001	275
ATF-35XXX 1.5 V, 10 mA	29.4 pH	26.6 pH	5 pH	5.0	1.0	0.5	0.088	0.0459	0.0527	53.7	0.47	105.1
ATF-441XX 9 V, 500 mA	0.20	0.20	0.03	0.15	0.02	0.16	3.0	0.3	1.35	350	5	15
ATF-451XX 9 V, 250 mA	0.20	0.20	0.06	0.30	0.75	0.32	1.5	0.2	0.70	175	5	.0
ATF-461XX 9 V, 125 mA	0.20	0.20	0.1	0.60	1.60	0.60	0.8	0.1	0.35	80	5	55

Table 2. Circuit Element Values for FET Package Models.

element	units	35/36	70	77	84	86
LG	nH	0.9	0.5	0.9	0.5	0.5
LD	nH	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
LS	nH	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
L1	nH	.01	.01	.01	.01	.5
L2	nH	.005	.005	.005	.005	.05
L3	nH	.01	.01	.01	.01	.2
T1: Z	W	65	40	65	65	65
T1: l	mils	35	25	35	25	25
T1: k	-	7	7	7	9	9
T2: Z	W	30	20	30	30	30
T2: l	mils	15	5	15	7	7
T2: k	-	7	7	7	9	9
T3: Z	W	65	40	65	65	65
T3: l	mils	35	25	35	25	25
T3: k	-	7	7	7	9	9
CGS	pF	.05	.05	.05	.03	.03
CDS	pF	.05	.05	.05	.05	.05
CGD	pF	.005	.005	.005	.01	.01

Note: Both the die and package models include inductance values for the gate, drain, and source bond wires (Ld, Lg, Ls). When placing the die model in a package model, use the bond wire value given in the package description and omit the values given in the die model.

Table 3. ATF-36 FET Statz Model Parameters for Small Signal Operation.

MODEL=FET

IDS model	Gate model	Parasitics	Breakdown	Noise
NFET=yes	DELTA=0.2	RG=1	GSFWD=1	FNC=01e+
PFET=	GSCAP=3	RD=0.5	GSREV=0	R=0.17
IDSMOD=3	CGS=0.13 pF	RS=0.5	GDFWD=1	P=0.55
VTO=-0.55	GDCAP=3	LG=0.03 nH	GDREV=0	C=0.2
BETA=0.10	CGD=0.04 pF	LD=0.04 nH	VJR=1	
LAMBDA=0.25		LS=0.01 nH	IS=1 nA	
ALPHA=5.0		CDS=0.05 pF	IR=1 nA	
B=1.5		CRF=0.1	IMAX=0.1	
TNOM=27		RC=350	XTI=	
IDSTC=			N=	
VBI=0.7			EG=	

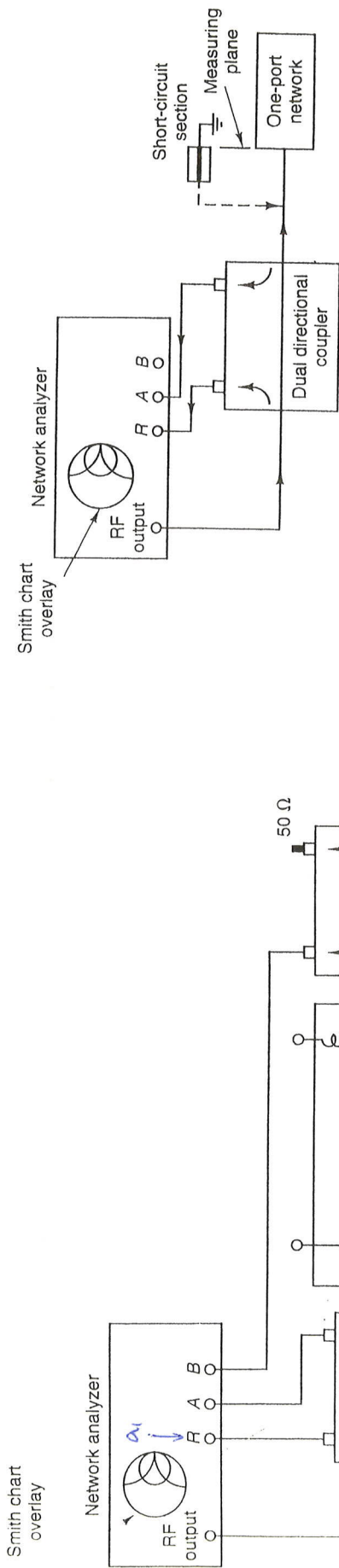


Figure 1.9.2 One-port measurements using a network analyzer.


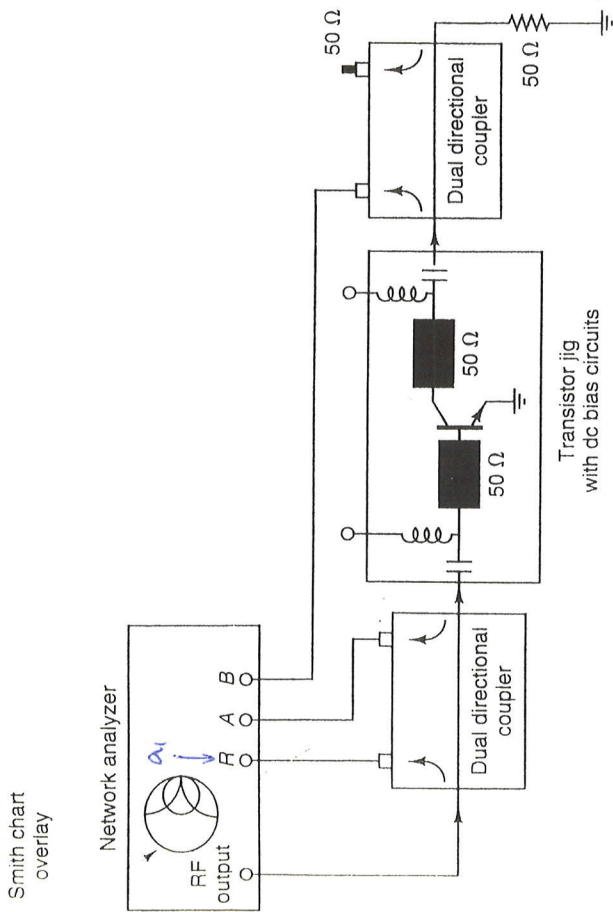


Figure 1.9.3 A measurement set-up for S parameters using a network analyzer.

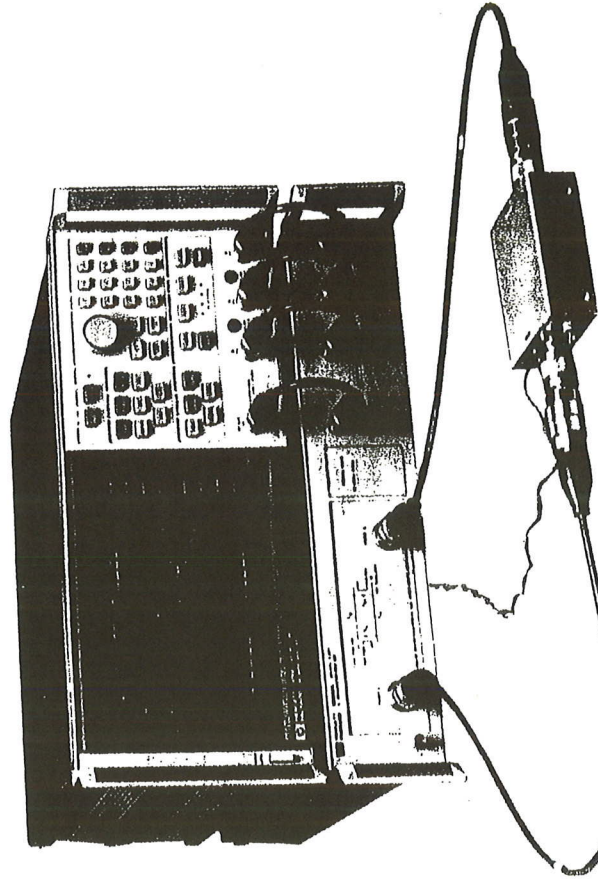

HP 8753C WITH HP 85047A

Figure 1.9.4 The HP8753C network analyzer with an HP85047A S-parameter test set. (From HP Test and Measurements Catalog, 1994; courtesy of Hewlett Packard)



2N6742
(HXTR-6102)

LOW NOISE FIGURE
2.5 dB Typical F_{MIN} AT 4 GHz

HIGH ASSOCIATED GAIN
9.0 dB Typical G_3

Electrical Specifications at $T_{CASE} = 25^{\circ}C$

Symbol	Parameters And Test Conditions	Test MIL-STD-750	Units	Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	Collector-Emitter Breakdown Voltage at $I_C = 100\mu A$	3001.1*	V	30		
I_{CEO}	Collector-Emitter Leakage Current at $V_{CE} = 10V$	3041.1	nA			500
I_{CBO}	Collector Cutoff Current at $V_{CB} = 10V$	3036.1	nA			100
β_{FE}	Forward Current Transfer Ratio at $V_{CE} = 10V$, $I_C = 4mA$	3076.1*	—	50	150	250
F_{MIN}	Minimum Noise Figure * = 4 GHz 2 GHz	3246.1	dB		2.8 1.6	3.0
G_A	Associated Gain * = 4 GHz 2 GHz		dB	8.0	9.0	
	Bias Conditions for Above: $V_{CE} = 10V$, $I_C = 4mA$		dB		13.5	

*100 μs wide pulse measurement at ~ 2% duty cycle.

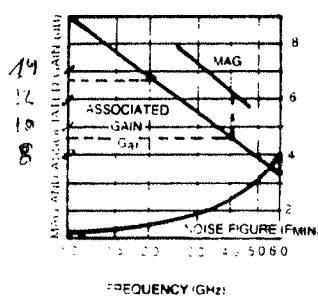


Figure 1. Typical MAG, F_{MIN} and Associated Gain vs. Frequency at $V_{CE} = 10V$, $I_C = 4mA$.

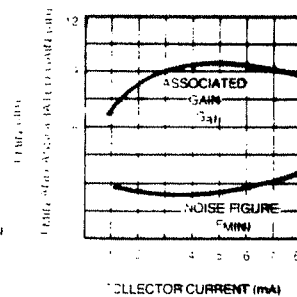


Figure 2. Typical F_{MIN} and Associated Gain vs. I_C at 4 GHz for $V_{CE} = 10V$ (Tuned for F_{MIN}).

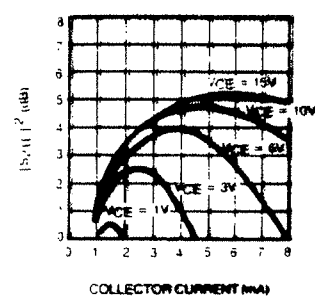


Figure 3. Typical $|S_{21E}|^2$ vs. Bias at 4 GHz.

Typical S-Parameters $V_{CE} = 10V$, $I_C = 4mA$

Freq. (MHz)	S_{11}		S_{21}		S_{12}		S_{22}	
	Mag.	Ang.	Mag.	Ang.	Mag.	Ang.	Mag.	Ang.
100	0.917	-11	0.149	-68	0.007	79	0.991	-4
500	0.782	-54	0.277	-35	0.026	54	0.901	-18
1000	0.635	-98	0.037	-13	0.037	33	0.787	-30
1500	0.598	-127	0.039	37	0.039	28	0.763	-35
2000	0.589	-149	0.042	-7	0.042	26	0.754	-43
2500	0.570	-163	0.042	59	0.042	25	0.760	-50
3000	0.575	-173	0.043	48	0.043	25	0.773	-58
3500	0.560	-180	0.046	37	0.046	25	0.795	-64
4000	0.548	-173	0.049	29	0.049	24	0.816	-71
4500	0.530	-167	0.053	20	0.053	24	0.850	-76
5000	0.518	-160	0.058	11	0.058	23	0.860	-84
5500	0.500	-152	0.060	1	0.060	22	0.880	-92
6000	0.489	-146	0.063	-7	0.063	20	0.877	-98
7000	0.491	-132	0.069	-23	0.069	15	0.872	-106

Fig. 5.5(b) Hewlett Packard low-noise transistor.

Typical Noise Parameters

$V_{CE} = 10\text{ V}$, $I_C = 4\text{ mA}$

Freq. (MHz)	Γ_o (Mag./Ang.)	R_N (Ohms)	F_{min} (dB)
1000	480/23°	23.31	45
1500	450/61°	13.57	58
2000	410/88°	15.73	72
3000	425/121°	10.72	18
4000	475/166°	8.50	25
5000	530/-164°	2.81	67
6000	520/-131°	7.23	78

$$F = F_{min} + 4 \frac{R_N}{Z_o} \cdot \frac{|T_g - T_o|^2}{|1 + T_o|^2 (1 - |T_g|^2)}$$

Low Power Bias Performance

Bias		F_{min} dB	G_n dB	R_N Ohms	Γ_o Mag./Ang.	T_L Mag./Ang.
V_{CE} V	I_C mA					
3	0.25	2.25	3.5	60.5	805/31°	788/25°
3	0.50	1.87	2.7	25.5	713/38°	779/29°
3	1.00	1.55	1.7	13.9	571/39°	774/29°

Figure 4. Noise Parameters at 1 GHz.

BIAS		Frequency							
		1000 MHz		1500 MHz		2000 MHz		3000 MHz	
V_{CE} V	I_C mA	F_{min} dB	G_n dB	F_{min} dB	G_n dB	F_{min} dB	G_n dB	F_{min} dB	G_n dB
3	0.25	2.25	3.5	2.37	5.0	2.83	4.7	3.88	4.1
3	0.50	1.87	2.7	2.06	3.9	2.23	7.9	2.93	6.4
3	1.0	1.55	1.7	1.73	1.7	1.79	10.2	2.38	8.1

Figure 5. Noise Performance vs. Frequency and Bias.

Typical S-Parameters $V_{CE} = 3\text{ V}$, $I_C = 0.25\text{ mA}$

Freq. (MHz)	S_{11}		S_{21}		S_{12}		S_{22}		K
	Mag.	Ang.	(dB)	Mag.	Ang.	(dB)	Mag.	Ang.	
500	988	-22	-6.9	451	152	-28.2	039	72	220
1000	956	-42	-7.2	438	127	-23.1	070	55	464
1500	929	-65	-7.5	423	106	-20.6	090	38	586
2000	910	-81	-7.7	411	89	-19.7	104	27	679
3000	888	-112	-8.1	391	56	-19.3	108	6	821

$V_{CE} = 3\text{ V}$, $I_C = 0.50\text{ mA}$

Freq. (MHz)	S_{11}		S_{21}		S_{12}		S_{22}		K
	Mag.	Ang.	(dB)	Mag.	Ang.	(dB)	Mag.	Ang.	
500	976	-24	-0.8	991	152	-28.4	038	70	220
1000	929	-47	-1.3	863	128	-23.6	066	52	423
1500	987	-72	-2.0	792	107	-21.4	085	35	583
2000	856	-89	-2.5	747	91	-20.6	090	24	682
3000	818	-121	-3.3	688	60	-20.1	099	7	816

$V_{CE} = 3\text{ V}$, $I_C = 1.0\text{ mA}$

Freq. (MHz)	S_{11}		S_{21}		S_{12}		S_{22}		K
	Mag.	Ang.	(dB)	Mag.	Ang.	(dB)	Mag.	Ang.	
500	952	-25	4.4	1.67	149	-28.6	037	66	328
1000	884	-54	3.7	1.54	125	-24.3	061	47	492
1500	921	-82	2.7	1.36	104	-23.1	070	31	664
2000	775	-102	1.9	1.25	38	-22.6	074	23	793
3000	738	-133	1.1	1.09	59	-22.1	079	10	908

Fig. 5.5(c) Hewlett Packard low-noise transistor.

S		Z		Y		h		ABCD	
S_{11}	S_{12}	$S_{11} = \frac{(Z'_{11} - 1)(Z'_{22} + 1) - Z'_{12} Z'_{21}}{J_1}$	$S_{12} = \frac{2Z'_{12}}{J_1}$	$S_{11} = \frac{(1 - Y'_{11})(1 + Y'_{22}) + Y'_{12} Y'_{21}}{J_2}$	$S_{12} = \frac{-2Y'_{12}}{J_2}$	$S_{11} = \frac{(h_{11} - 1)(h_{22} + 1) - h_{12} h_{21}}{J_3}$	$S_{12} = \frac{2h_{12}}{J_3}$	$A' + B' - C' - D' = \frac{J_4}{J_4}$	$2(A'D' - B'C') = \frac{J_4}{J_4}$
S_{21}	S_{22}	$S_{21} = \frac{2Z'_{21}}{J_1}$	$S_{22} = \frac{(Z'_{11} + 1)(Z'_{22} - 1) - Z'_{12} Z'_{21}}{J_1}$	$S_{21} = \frac{-2Y'_{21}}{J_2}$	$S_{22} = \frac{(1 + Y'_{11})(1 - Y'_{22}) + Y'_{12} Y'_{21}}{J_2}$	$S_{21} = \frac{-2h_{21}}{J_3}$	$S_{22} = \frac{(1 + h_{11})(1 - h_{22}) + h_{12} h_{21}}{J_3}$	$-A' + B' - C' + D' = \frac{J_4}{J_4}$	
$Z'_{11} = \frac{(1 + S_{11})(1 - S_{22}) + S_{12} S_{21}}{J_5}$	$Z'_{12} = \frac{2S_{12}}{J_5}$	Z_{11}	Z_{12}	$\frac{Y_{22}}{ Y }$	$\frac{-Y_{12}}{ Y }$	$\frac{ h }{h_{22}}$	$\frac{h_{12}}{h_{22}}$	$A = \frac{4B}{C}$	
$Z'_{21} = \frac{2S_{21}}{J_5}$	$Z'_{22} = \frac{(1 - S_{11})(1 + S_{22}) + S_{12} S_{21}}{J_5}$	Z_{21}	Z_{22}	$\frac{Y_{21}}{ Y }$	$\frac{-Y_{11}}{ Y }$	$\frac{-h_{21}}{h_{22}}$	$\frac{1}{h_{22}}$	$1 = \frac{D}{C}$	
$Y'_{11} = \frac{(1 - S_{11})(1 + S_{22}) + S_{12} S_{21}}{J_6}$	$Y'_{12} = \frac{-2S_{12}}{J_6}$	$\frac{Z'_{22}}{ Z }$	$\frac{-Z'_{12}}{ Z }$	Y_{11}	Y_{12}	$\frac{1}{h_{11}}$	$\frac{-h_{12}}{h_{11}}$	$\frac{D}{B}$	$\frac{-4B}{B}$
$Y'_{21} = \frac{2S_{21}}{J_6}$	$Y'_{22} = \frac{(1 + S_{11})(1 - S_{22}) + S_{12} S_{21}}{J_6}$	$\frac{-Z'_{21}}{ Z }$	$\frac{Z'_{11}}{ Z }$	Y_{21}	Y_{22}	$\frac{h_{21}}{h_{11}}$	$\frac{ h }{h_{11}}$	$-\frac{1}{B}$	$\frac{A}{B}$
$h'_{11} = \frac{(1 + S_{11})(1 + S_{22}) - S_{12} S_{21}}{J_7}$	$h'_{12} = \frac{2S_{12}}{J_7}$	$\frac{ Z }{Z_{22}}$	$\frac{Z_{12}}{Z_{22}}$	$\frac{1}{Y_{11}}$	$\frac{-Y_{12}}{Y_{11}}$	h_{11}	h_{12}	$\frac{B}{D}$	$\frac{-4B}{D}$
$h'_{21} = \frac{-2S_{21}}{J_7}$	$h'_{22} = \frac{(1 - S_{11})(1 - S_{22}) - S_{12} S_{21}}{J_7}$	$\frac{-Z'_{21}}{Z_{22}}$	$\frac{1}{Z_{22}}$	$\frac{Y_{21}}{Y_{11}}$	$\frac{ Y }{Y_{11}}$	h_{21}	h_{22}	$-\frac{1}{D}$	$\frac{C}{D}$
$A' = \frac{(1 + S_{11})(1 - S_{22}) + S_{12} S_{21}}{2S_{21}}$	$B' = \frac{(1 + S_{11})(1 + S_{22}) - S_{12} S_{21}}{2S_{21}}$	$\frac{Z_{11}}{Z_{21}}$	$\frac{ Z }{Z_{21}}$	$\frac{-Y_{22}}{Y_{21}}$	$\frac{-1}{Y_{21}}$	$\frac{- h }{h_{21}}$	$\frac{-h_{12}}{h_{21}}$	A	B
$C' = \frac{(1 - S_{11})(1 - S_{22}) - S_{12} S_{21}}{2S_{21}}$	$D' = \frac{(1 - S_{11})(1 + S_{22}) + S_{12} S_{21}}{2S_{21}}$	$\frac{1}{Z_{21}}$	$\frac{Z_{22}}{Z_{21}}$	$\frac{-Y_{12}}{Y_{21}}$	$\frac{-Y_{11}}{Y_{21}}$	$\frac{-h_{22}}{h_{21}}$	$\frac{-1}{h_{21}}$	C	D

$J_1 = (Z'_{11} + 1)(Z'_{22} + 1) - Z'_{12} Z'_{21}$
 $J_2 = (1 + Y'_{11})(1 + Y'_{22}) - Y'_{12} Y'_{21}$
 $J_3 = (h_{11} + 1)(h_{22} + 1) - h_{12} h_{21}$
 $J_4 = A' + B' + C' + D'$
 $J_5 = (1 - S_{11})(1 - S_{22}) - S_{12} S_{21}$
 $J_6 = (1 + S_{11})(1 + S_{22}) - S_{12} S_{21}$
 $J_7 = (1 - S_{11})(1 + S_{22}) + S_{12} S_{21}$
 $J_8 = AD - BC$

$Z'_{11} = Z_{11}/Z_0, Z'_{12} = Z_{12}/Z_0, Z'_{21} = Z_{21}/Z_0, Z'_{22} = Z_{22}/Z_0$
 $Y'_{11} = Y_{11}/Z_0, Y'_{12} = Y_{12}/Z_0, Y'_{21} = Y_{21}/Z_0, Y'_{22} = Y_{22}/Z_0$
 $h'_{11} = h_{11}/Z_0, h'_{12} = h_{12}/Z_0, h'_{21} = h_{21}/Z_0, h'_{22} = h_{22}/Z_0$
 $A' = A, B' = B, C' = C, D' = D$
 $|Z| = Z_{11} Z_{22} - Z_{12} Z_{21}$
 $|Y| = Y_{11} Y_{22} - Y_{12} Y_{21}$
 $|h| = h_{11} h_{22} - h_{12} h_{21}$

S		z		y		h		ABCD	
S_{11}	S_{12}	$S_{11} = \frac{(z'_{11} - 1)(z'_{22} + 1) - z'_{12} z'_{21}}{\Delta_1}$	$S_{12} = \frac{2z'_{12}}{\Delta_1}$	$S_{11} = \frac{(1 - y'_{11})(1 + y'_{22}) + y'_{12} y'_{21}}{\Delta_2}$	$S_{12} = \frac{-2y'_{12}}{\Delta_2}$	$S_{11} = \frac{(h'_{11} - 1)(h'_{22} + 1) - h'_{12} h'_{21}}{\Delta_3}$	$S_{12} = \frac{2h'_{12}}{\Delta_3}$	$\frac{A' + B' - C' - D'}{\Delta_4}$	$\frac{2(A'D' - B'C')}{\Delta_4}$
S_{21}	S_{22}	$S_{21} = \frac{2z'_{21}}{\Delta_1}$	$S_{22} = \frac{(z'_{11} + 1)(z'_{22} - 1) - z'_{12} z'_{21}}{\Delta_1}$	$S_{21} = \frac{-2y'_{21}}{\Delta_2}$	$S_{22} = \frac{(1 + y'_{11})(1 - y'_{22}) + y'_{12} y'_{21}}{\Delta_2}$	$S_{21} = \frac{-2h'_{21}}{\Delta_3}$	$S_{22} = \frac{(1 + h'_{11})(1 - h'_{22}) + h'_{12} h'_{21}}{\Delta_3}$	$\frac{2}{\Delta_4}$	$\frac{-A' + B' - C' + D'}{\Delta_4}$
$z'_{11} = \frac{(1 + S_{11})(1 - S_{22}) + S_{12} S_{21}}{\Delta_5}$		z_{11}	z_{12}	$\frac{y_{22}}{ y }$	$\frac{-y_{12}}{ y }$	$\frac{ h }{h_{22}}$	$\frac{h_{12}}{h_{22}}$	$\frac{A}{C}$	$\frac{\Delta_8}{C}$
$z'_{12} = \frac{2S_{12}}{\Delta_5}$									
$z'_{21} = \frac{2S_{21}}{\Delta_5}$		z_{21}	z_{22}	$\frac{-y_{21}}{ y }$	$\frac{y_{11}}{ y }$	$\frac{-h_{21}}{h_{22}}$	$\frac{1}{h_{22}}$	$\frac{1}{C}$	$\frac{D}{C}$
$z'_{22} = \frac{(1 - S_{11})(1 + S_{22}) + S_{12} S_{21}}{\Delta_5}$									
$y'_{11} = \frac{(1 - S_{11})(1 + S_{22}) + S_{12} S_{21}}{\Delta_6}$		$\frac{z_{22}}{ z }$	$\frac{-z_{12}}{ z }$	y_{11}	y_{12}	$\frac{1}{h_{11}}$	$\frac{-h_{12}}{h_{11}}$	$\frac{D}{B}$	$\frac{-\Delta_8}{B}$
$y'_{12} = \frac{-2S_{12}}{\Delta_6}$									
$y'_{21} = \frac{-2S_{21}}{\Delta_6}$		$\frac{-z_{21}}{ z }$	$\frac{z_{11}}{ z }$	y_{21}	y_{22}	$\frac{h_{21}}{h_{11}}$	$\frac{ h }{h_{11}}$	$\frac{-1}{B}$	$\frac{A}{B}$
$y'_{22} = \frac{(1 + S_{11})(1 - S_{22}) + S_{12} S_{21}}{\Delta_6}$									
$h'_{11} = \frac{(1 + S_{11})(1 + S_{22}) - S_{12} S_{21}}{\Delta_7}$		$\frac{ z }{z_{22}}$	$\frac{z_{12}}{z_{22}}$	$\frac{1}{y_{11}}$	$\frac{-y_{12}}{y_{11}}$	h_{11}	h_{12}	$\frac{B}{D}$	$\frac{\Delta_8}{D}$
$h'_{12} = \frac{2S_{12}}{\Delta_7}$		z_{22}	z_{22}						
$h'_{21} = \frac{-2S_{21}}{\Delta_7}$		$\frac{-z_{21}}{z_{22}}$	$\frac{1}{z_{22}}$	$\frac{y_{21}}{y_{11}}$	$\frac{ y }{y_{11}}$	h_{21}	h_{22}	$\frac{-1}{D}$	$\frac{C}{D}$
$h'_{22} = \frac{(1 - S_{22})(1 - S_{11}) - S_{12} S_{21}}{\Delta_7}$									
$A' = \frac{(1 + S_{11})(1 - S_{22}) + S_{12} S_{21}}{2S_{21}}$		$\frac{z_{11}}{z_{21}}$	$\frac{ z }{z_{21}}$	$\frac{-y_{22}}{y_{21}}$	$\frac{-1}{y_{21}}$	$\frac{- h }{h_{21}}$	$\frac{-h_{11}}{h_{21}}$	A	B
$B' = \frac{(1 + S_{11})(1 + S_{22}) - S_{12} S_{21}}{2S_{21}}$		$\frac{1}{z_{21}}$	$\frac{z_{22}}{z_{21}}$	$\frac{- y }{y_{21}}$	$\frac{-y_{11}}{y_{21}}$	$\frac{-h_{22}}{h_{21}}$	$\frac{-1}{h_{21}}$	C	D
$C' = \frac{(1 - S_{11})(1 - S_{22}) - S_{12} S_{21}}{2S_{21}}$									
$D' = \frac{(1 - S_{11})(1 + S_{22}) + S_{12} S_{21}}{2S_{21}}$									

$$\begin{aligned}\Delta_1 &= (z'_{11} - 1)(z'_{22} + 1) - z'_{12} z'_{21} \\ \Delta_2 &= (1 + y'_{11})(1 + y'_{22}) - y'_{12} y'_{21} \\ \Delta_3 &= (h'_{11} - 1)(h'_{22} + 1) - h'_{12} h'_{21} \\ \Delta_4 &= A' + B' - C' + D' \\ \Delta_5 &= (1 - S_{11})(1 - S_{22}) - S_{12} S_{21} \\ \Delta_6 &= (1 + S_{11})(1 + S_{22}) - S_{12} S_{21} \\ \Delta_7 &= (1 - S_{11})(1 + S_{22}) + S_{12} S_{21} \\ \Delta_8 &= AD - BC\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}z'_{11} &= z_{11}/Z_0, \quad z'_{12} = z_{12}/Z_0, \quad z'_{21} = z_{21}/Z_0, \quad z'_{22} = z_{22}/Z_0 \\ y'_{11} &= y_{11}/Z_0, \quad y'_{12} = y_{12}/Z_0, \quad y'_{21} = y_{21}/Z_0, \quad y'_{22} = y_{22}/Z_0 \\ h'_{11} &= h_{11}/Z_0, \quad h'_{12} = h_{12}, \quad h'_{21} = h_{21}, \quad h'_{22} = h_{22}/Z_0 \\ A' &= A, \quad B' = B/Z_0, \quad C' = CZ_0, \quad D' = D \\ |z| &= z_{11}z_{22} - z_{12}z_{21} \\ |y| &= y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21} \\ |h| &= h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}\end{aligned}$$

(a)

Conversion Between Common-Base, Common-Emitter, and Common-Collector y Parameters

$$y_{11,e} = y_{11,b} + y_{12,b} + y_{21,b} + y_{22,b} = y_{11,c}$$

$$y_{12,e} = -(y_{12,b} + y_{22,b}) = -(y_{11,c} + y_{12,c})$$

$$y_{21,e} = -(y_{21,b} + y_{22,b}) = -(y_{11,c} + y_{21,c})$$

$$y_{22,e} = y_{22,b} = y_{11,c} + y_{12,c} + y_{21,c} + y_{22,c}$$

$$y_{11,b} = y_{11,e} + y_{12,e} + y_{21,e} + y_{22,e} = y_{22,c}$$

$$y_{12,b} = -(y_{12,e} + y_{22,e}) = -(y_{21,c} + y_{22,c})$$

$$y_{21,b} = -(y_{21,e} + y_{22,e}) = -(y_{12,c} + y_{22,c})$$

$$y_{22,b} = y_{22,e} = y_{11,c} + y_{12,c} + y_{21,c} + y_{22,c}$$

$$y_{11,c} = y_{11,e} = y_{11,b} + y_{12,b} + y_{21,b} + y_{22,b}$$

$$y_{12,c} = -(y_{11,e} + y_{12,e}) = -(y_{11,b} + y_{21,b})$$

$$y_{21,c} = -(y_{11,e} + y_{21,e}) = -(y_{11,b} + y_{12,b})$$

$$y_{22,c} = y_{11,e} + y_{12,e} + y_{21,e} + y_{22,e} = y_{11,b}$$

(b)

Figure 1.8.1 (a) Conversions among the z , y , h , $ABCD$, and S parameters; (b) conversions between y parameters.

Problema :

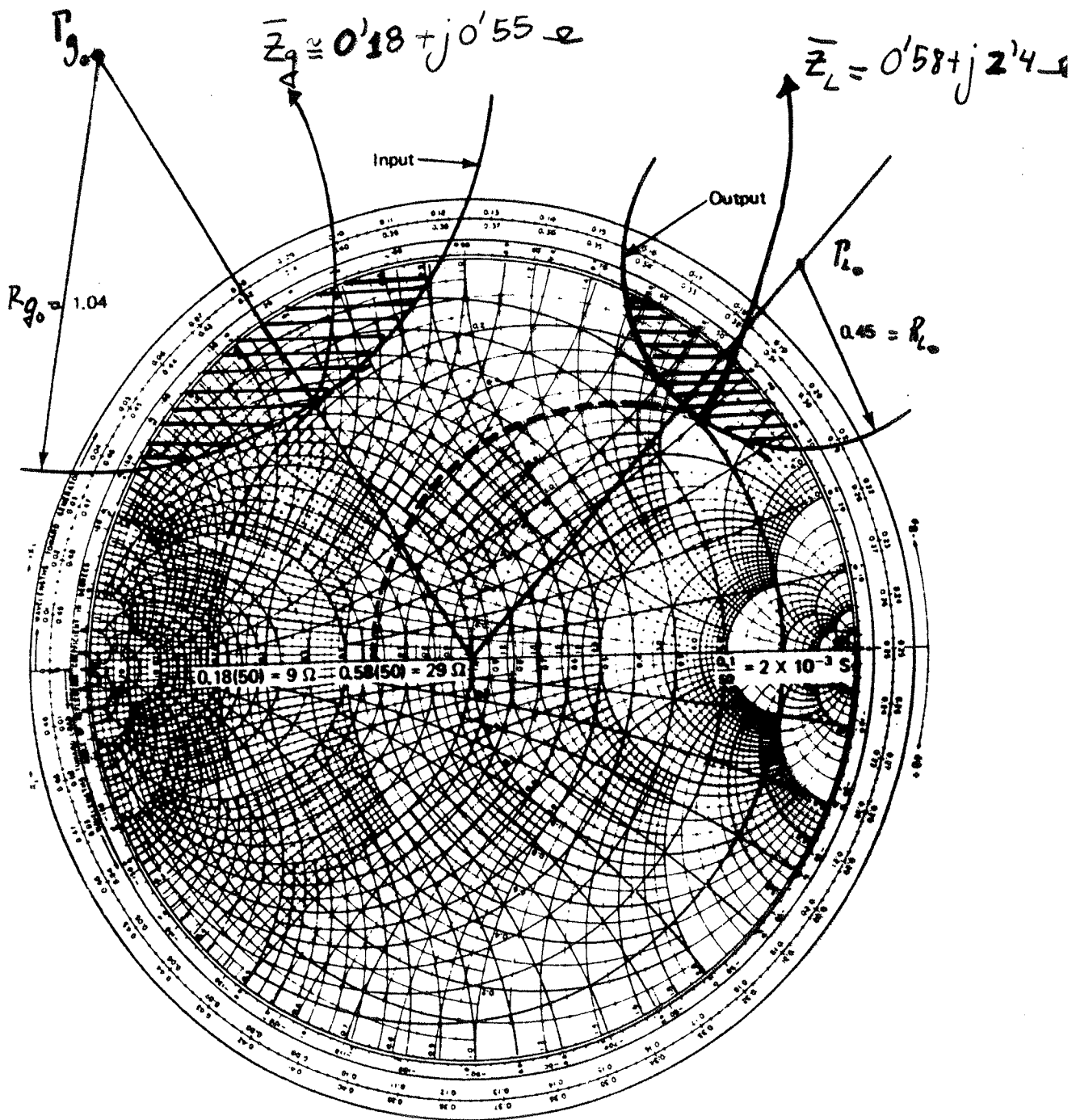


Figure 3.3.6 Input and output stability circles.