

TEMA 2º DISEÑO DE AMPLIFICADORES DE MICROONDAS


- 1.- ALGUNOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES
 - 2.- ANÁLISIS Y DISEÑO DE AMPLIFICADORES DE BANDA ESTRECHA
 - 3.- AMPLIFICADORES DE BAJA RUIDO
 - 4.- AMPLIFICADORES DE BANDA ANCHA
 - 5.- AMPLIFICADORES BALANCEADOS
 - 6.- AMPLIFICADORES DE POTENCIA EN CLASE A
 - 7.- AMPLIFICADORES DE DOS ETAPAS
-

1.- ALGUNOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.1.- LA TRANSFORMACIÓN BILINEAL


$$W = \frac{az+b}{cz+d}$$

$$a, b, c, d \in \mathbb{C}$$

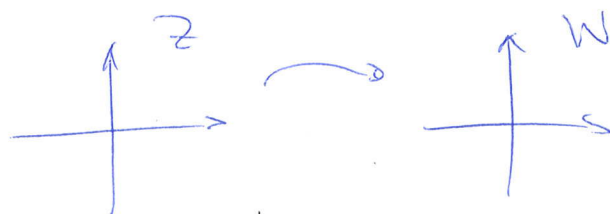

14

Ejemplos de TB:

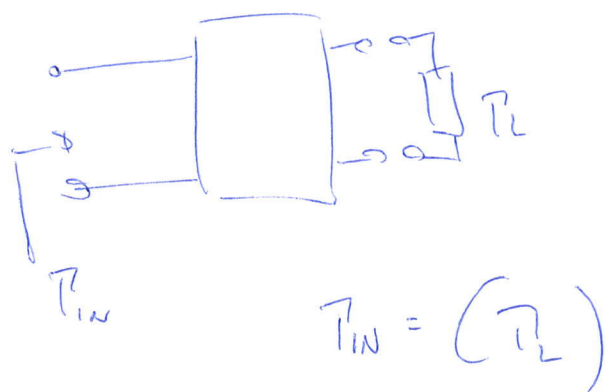


Señales y sistemas:

$$S = \frac{1}{T_S} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad (\text{regla trapezo. 1})$$

Microondas 1:

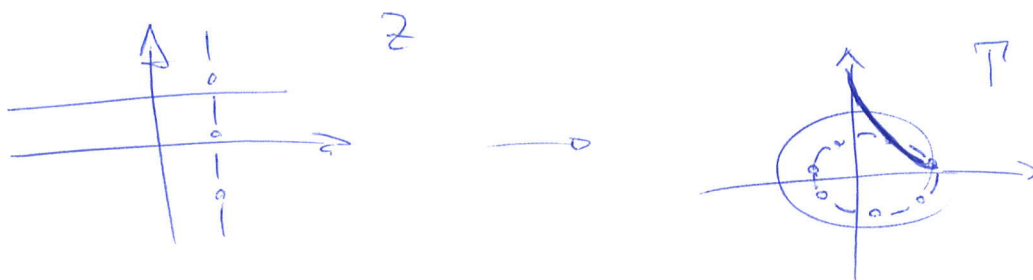
$$\text{Carta de Smith} \rightarrow \Gamma = \frac{\bar{z} - 1}{\bar{z} + 1} = \frac{z - z_0}{z + z_0}$$




Rectas $\rightarrow$ circunferencias
(Carta de Smith)

En general, para una TB, se transforman circunferencias en otras circunferencias.
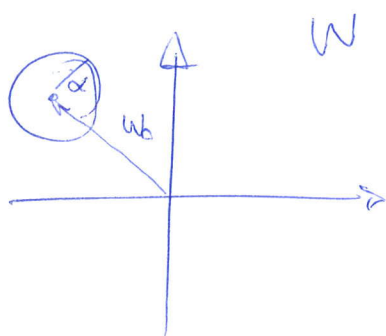
$$W = \frac{az+b}{cz+d} \longrightarrow z = \frac{-dW+b}{cW-a}$$



→

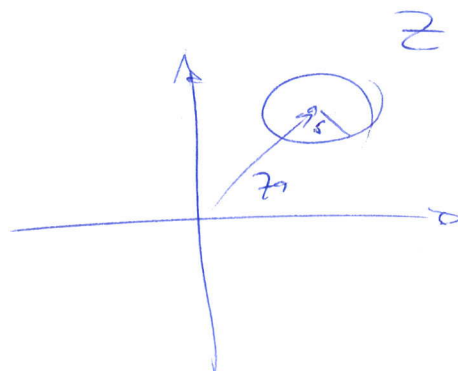

Dado un círculo en el plano W (W_0, α), queremos transformarlo en otro en el plano z (z_0, R), conociendo los parámetros de la T.B.

proceder:


- 1.- Recordar la construcción de la circunferencia
- 2.- Transformar el círculo centrado en el origen
- 3.- Transformar el círculo centrado en cualquier punto.

$$1.- \quad |z - z_0|^2 = r^2 = (z - z_0)(z - z_0)^* = r^2$$


$$\left(\rightarrow |z|^2 - z_0^* z - z_0 z^* + |z_0|^2 - r^2 = 0 \right)$$

$$\left(\rightarrow |z|^2 - () z - () z^* + () = 0 \right)$$

2.-

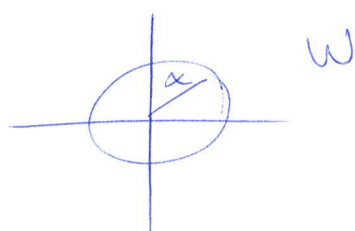

→

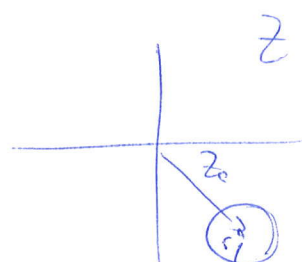



$$|w|^2 = |\alpha|^2$$

$$\alpha^2 = \left| \frac{az+b}{cz+d} \right|^2 = \frac{(az+b)(az+b)^*}{(cz+d)(cz+d)^*}$$

$$\left(\rightarrow |z|^2 + \frac{ab^* - \alpha^2 d^*}{|a|^2 - \alpha^2 |c|^2} z + \left(\frac{ab^* - \alpha^2 d^*}{|a|^2 - \alpha^2 |c|^2} \right)^* z^* + \frac{|b|^2 - \alpha^2 |d|^2}{|a|^2 - \alpha^2 |c|^2} = 0 \right)$$

$$\boxed{\begin{aligned} z_0 &= \frac{\alpha^2 c^* d - a^* b}{|a|^2 - \alpha^2 |c|^2} \\ r &= \frac{\alpha |ad - bc|}{| |a|^2 - \alpha^2 |c|^2 |} \end{aligned}}$$

3.-

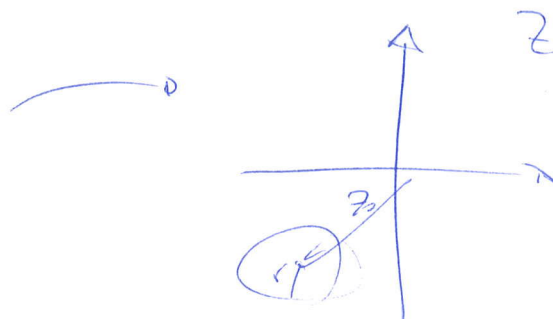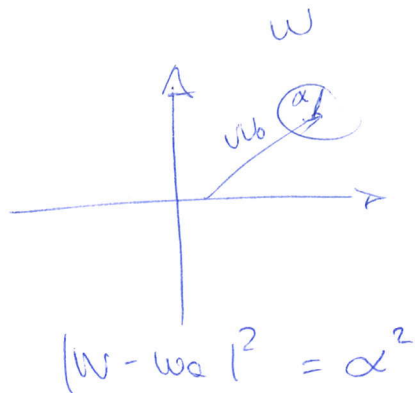


$$w = \frac{az + b}{cz + d}$$

$$|w - w_0|^2 = \left| \frac{az + b}{cz + d} - w_0 \right|^2 = \left| \frac{a - cw_0z + b - dw_0}{cz + d} \right|^2 = \alpha^2$$

Reescribimos expresiones haciendo $\begin{cases} a - bw_0 = a - cw_0d \\ b - dw_0 = b - dw_0c \end{cases}$

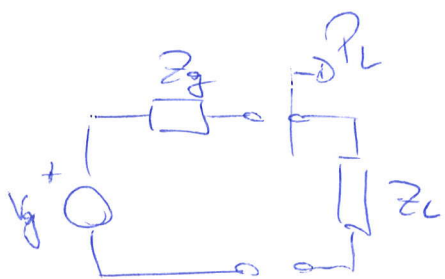1.2.- FACTOR DE DESADAPTACIÓN DE POTENCIA K




esto puede representar cualquier
par de una red de
bipolos

Queremos reducir la
potencia entregada
a la carga a la disponible
del generador

P_L = potencia entregada a Z_L
 P_{dg} = potencia disponible del
generador

$$P_L = K \cdot P_{dg}$$


$$0 \leq K \leq 1$$

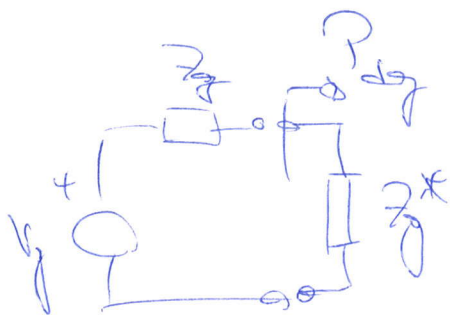

La teoría de circuitos se puede aplicar, primero obteniendo P_L y luego argumentando en Z_L^* y obteniendo P_{dg} .

$$\eta = \frac{4 R_g R_L}{|Z_g + Z_L|^2}$$

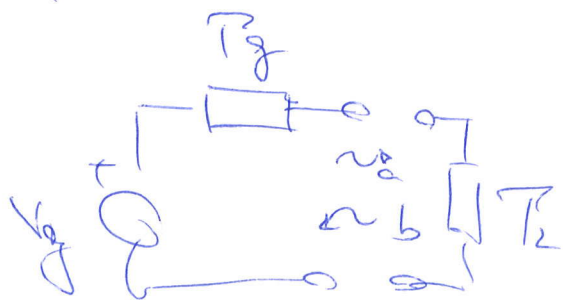Se puede obtener otra expresión en función de P_g y P_L , usando los valores de potencia:



$$a = a_g + b P_g$$

$$b = P_L a$$

$$a_g = \frac{V_g}{\sqrt{8Z_g}} (1 - P_g)$$

$$|a_g|^2 = P_{dg} (1 - |P_g|^2)$$

$$P_L = |a|^2 - |b|^2 = |a|^2 (1 - |T_L|^2)$$

$$a = a_g \frac{1}{1 - T_g T_L} \rightarrow |a|^2 = \frac{|a_g|^2}{|1 - T_g T_L|^2}$$


$$P_L = |a_g|^2 \frac{1 - |T_L|^2}{|1 - T_g T_L|^2} = P_{dg} \frac{(1 - |T_g|^2)(1 - |T_L|^2)}{|1 - T_g T_L|^2}$$

$$\mu = \frac{(1 - |T_g|^2)(1 - |T_L|^2)}{|1 - T_g T_L|^2}$$

S: $T_L = T_g^*, \mu = 1$

S: $|T_L| = 1, \mu = 0$ (conjugate reactive power)

1.3. PROPIEDAD DE INVARIANZA DE M :

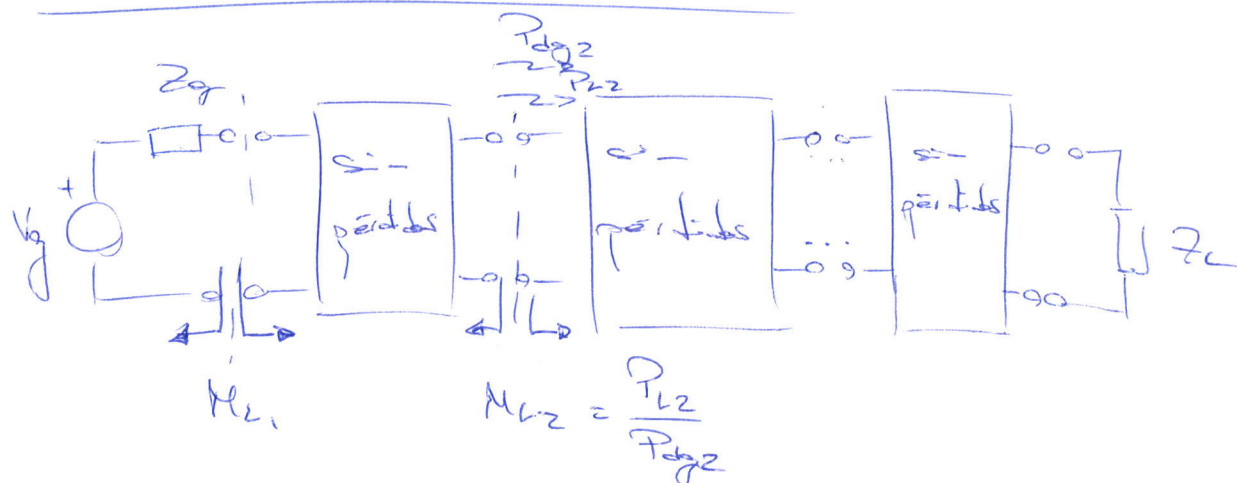


Se pueden establecer equivalentes de Thevenin en cada plano, siendo cada impedancia equivalente distinta, pero los factores de desacople son el mismo en todos los planos:

SIN PÉRDIDAS $\rightarrow$ $M_{L1} = M_{L2} = \dots = M_{Ln}$

Todos los P_L son iguales (no hay pérdidas) y los P_{dg} también.

[Ojo, las potencias incidentes no son iguales, pero sí las entregadas.

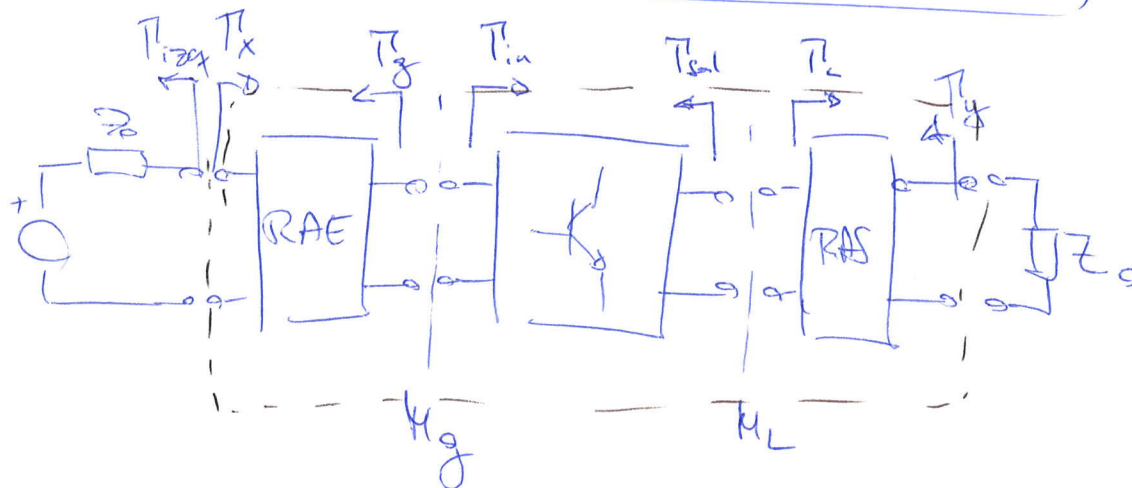1.4. RELACION DE Γ CON LOS COEFICIENTES DE REFLEXION DE ENTRADA Y SALIDA DE UN AMPLIFICADOR (Γ_{in} , Γ_{out}) :



Γ_x : coeficiente de reflexion de entrada del amplificador completo.

Γ_y : coeficiente de reflexion de salida del amplificador completo.

$Z_g = Z_L = Z_0 = 50 \Omega$ porque los amplificadores se diseñan para verse a un generador a esos valores.

Especificados en microondas: ganancia, Γ_{in} , Γ_{out}

$$\left| \text{COE}_{in} = \frac{1 + |\Gamma_x|}{1 - |\Gamma_x|} \right| \rightarrow \left| |\Gamma_x| = \frac{\text{COE}_{in} - 1}{\text{COE}_{in} + 1} \right|$$

Normalmente se dice que COE_{in} es 2 veces
confiable

$$\Rightarrow |\Gamma_x| < \text{cierto valor}, \quad \eta_x \geq \text{algún valor}$$

Al dar estos valores, se está fijando el factor de desadaptación en ese plano, η_x

$$\eta_x = \frac{(1 - |\Gamma_{izg}|^2)(1 - |\Gamma_x|^2)}{|1 - \Gamma_{izg} \Gamma_x|^2}$$

En este caso, $\Gamma_{izg} = 0$ y:

$$\boxed{\eta_x = 1 - |\Gamma_x|^2}$$

ya que $\eta_g = \eta_o$

RAE sin pérdidas $\Rightarrow \eta_g = \eta_x$

$$\boxed{Q\bar{E}_L = \frac{1 + \sqrt{1 - R_x}}{1 - \sqrt{1 - R_x}}}$$

$$\boxed{R_g = 1 - \left(\frac{Q\bar{E}_L - 1}{Q\bar{E}_L + 1} \right)^2}$$

Una vez que especifican R_g , al elegir T_g ,
 T_{in} está fijada por la expresión:

$$R_g = \frac{(1 - |T_g|^2)(1 - |T_{in}|^2)}{|1 - T_g T_{in}|^2}$$

y lo mismo para la salida ($Z_L = Z_0$)

Suponemos que ya se ha fijado T_g , es decir,
 que conocemos R_g y T_g . ¿Qué carga
 T_{in} cumple la relación de R_g ?
 (cargas de R_g admisión)

2.- ANÁLISIS Y DISEÑO DE AMPLIFICADORES DE BANDA ESTRECHA

2.1.- DEFINICIONES DE GANANCIA

- Ganancia de potencia:

$$G_p = \frac{P_{eL}}{P_{in}}$$

- Ganancia disponible:

$$G_d = \frac{P_{dscL}}{P_{dg}}$$

informa de lo que es
capz de amplificar el
transistor

- Ganancia de transducción:




$$G_t = \frac{P_{eL}}{P_{dg}}$$

ganancia voltaje del
amplificador

$$G_t = M_L G_d$$

$$G_t = M_g G_p$$

$$G_d = \frac{M_g}{M_L} G_p$$

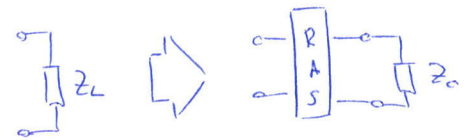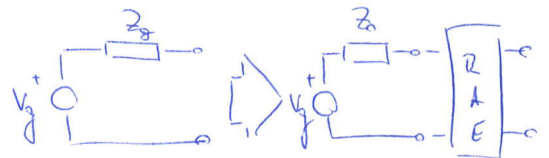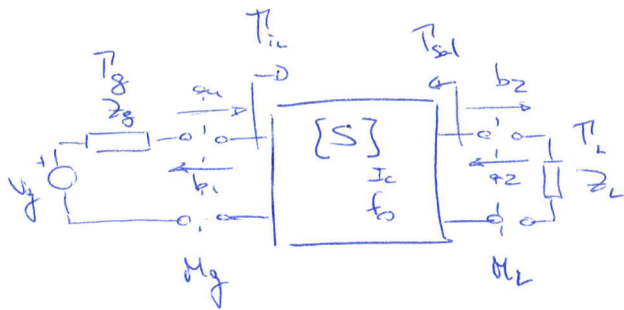

$$G = \frac{P_{out}}{P_{in}} = f([S], Z_L)$$

$$G_d = \frac{P_{out}}{P_{avg}} = f([S], Z_g)$$

$$G_t = \frac{P_{out}}{P_{avg}} = f([S], Z_g, Z_L) = G \cdot \eta_g = G_d \cdot \eta_L$$

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{21}S_{12}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$

$$\Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{21}S_{12}\Gamma_g}{1 - S_{11}\Gamma_g}$$

$$G_t = G \eta_g$$

$$G = \frac{|S_{21}|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2} \cdot \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{1 - |\Gamma_{in}|^2} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2 - |S_{11} - \Delta\Gamma_L|^2}$$

$$G_t = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2) (1 - |\Gamma_g|^2)}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2 |1 - \Gamma_g\Gamma_{in}|^2}$$

Podemos descompletar T_L para dejar G_t en función de $\{S\}, T_g, T_L$:

$$\boxed{T_L = \frac{S_{11} - \Delta T_L}{1 - S_{22} T_L} = \frac{\Delta T_L - S_{11}}{S_{22} T_L - 1}} \quad (\text{transformación bilineal})$$

$$\Rightarrow |1 - T_g T_L|^2 = \left| \frac{1 - S_{22} T_L - T_g S_{11} + \Delta T_L T_g}{1 - S_{22} T_L} \right|^2$$

$$\Rightarrow \boxed{G_t = \frac{(1 - |T_g|^2) |S_{21}|^2 (1 - |T_L|^2)}{|(1 - S_{22} T_L)(1 - S_{11} T_g) - S_{12} S_{21} T_L T_g|^2}}$$

• $\underline{T_g = T_L = 0} \Rightarrow G_t = |S_{21}|^2 \neq \text{ADAPTACIÓN}$
 $(Z_L = Z_g = Z_0)$

-- CASO UNILATERAL: $S_{12} = 0 \rightarrow$ entradas y salidas desacopladas

$$\boxed{G_{tu} = \frac{1 - |T_g|^2}{|1 - S_{11} T_g|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |T_L|^2}{|1 - S_{22} T_L|^2}}$$

3 términos: dependientes de entradas

$T_{in} = S_{11}$
 $T_{sal} = S_{22}$
 independientemente de Z_g y Z_L

$$G_{tu, \max} = \frac{1}{1 - |s_{11}|^2} |s_{21}|^2 \frac{1}{1 - |s_{22}|^2}$$

$$\Gamma_g = s_{11}^*$$

$$\Gamma_L = s_{22}^*$$

Esto es la MAG: la ganancia de transmisión que hay cuando en la entrada y en la salida tenemos ondas complejas conjugadas.

$$G_{tu} \cdot \frac{1 - |s_{11}|^2}{1 - |s_{11}|^2} \frac{1 - |s_{22}|^2}{1 - |s_{22}|^2} = \frac{(1 - |\Gamma_g|^2)(1 - |s_{11}|^2)}{|1 - s_{11}\Gamma_g|^2} \frac{|s_{21}|^2}{(1 - |s_{11}|^2)(1 - |s_{22}|^2)}$$

$$= \frac{(1 - |\Gamma_L|^2)(1 - |s_{22}|^2)}{|1 - s_{22}\Gamma_L|^2}$$

$$G_{tu} = \eta_g \cdot G_{tu, \max} \cdot \eta_L$$

Figura de mérito


unilateral: $U = \frac{|s_{12}| |s_{21}| |s_{11}| |s_{22}|}{(1 - |s_{11}|^2)(1 - |s_{22}|^2)}$

$$\frac{1}{(1 + U_1)^2} < \frac{G_T}{G_{TU}} < \frac{1}{(1 - U_2)^2}$$

$$G_d = \frac{G_T}{\eta_L} = G_T \frac{\eta_g}{\eta_L}$$

$$G_d = \frac{|s_{21}|^2 (1 - |\Gamma_g|^2)}{|1 - s_{11}\Gamma_g|^2 - |s_{22} - \Delta\Gamma_g|^2}$$

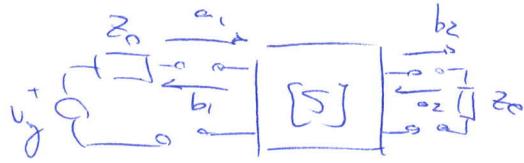Ejemplo: Calcular G_t, G_p, G_d de un bipuerto caracterizado por sus $[S]$ y cargado con Z_L en sus 2 puertos



$$G_t = \frac{P_{\text{ref}}}{P_{\text{avg}}} = \frac{|b_2|^2 - |a_2|^2}{|a_1|^2 - \Gamma_g |b_1|^2} = \frac{|b_2|^2}{|a_1|^2} = |S_{21}|^2 \quad (a_2 = 0)$$

$\Gamma_g = \Gamma_L = \Gamma_0$

$$G_p = \frac{G_t}{\Gamma_g} = \frac{|S_{21}|^2}{1 - |S_{11}|^2} \quad \left(\Gamma_{\text{in}} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} \right)$$

$$G_d = \frac{G_t}{\Gamma_L} = \frac{|S_{21}|^2}{1 - |S_{22}|^2}$$

2.2 - ESTABILIDAD

- Definiciones
- Curvas de estabilidad
- Contornos de estabilidad
- Impedancia de bzo
- Caso unilateral

DEFINICIONES

Hay 3 tipos de estabilidad:

- Estabilidad incondicional: un dispositivo, a la frecuencia de trabajo, tiene estabilidad incondicional si para cualquier carga T_L positiva, la impedancia de entrada, T_{in} , también es positiva también a la inversa:

$$\text{AND} \quad \left\{ \begin{array}{l} \forall T_L, |T_L| < 1 \Rightarrow |T_{in}| = \left| \frac{s_{11} - \Delta T_L}{1 - s_{22} T_L} \right| < 1 \\ \forall T_g, |T_g| < 1 \Rightarrow |T_{out}| = \left| \frac{s_{22} - \Delta T_g}{1 - s_{11} T_g} \right| < 1 \end{array} \right.$$

Se tienen que cumplir los 2 condiciones


- Estabilidad condicional: ahora basta con que se cumpla uno de los 2 condiciones:

$$\text{OR} \quad \left\{ \begin{array}{l} \exists T_L, |T_L| < 1 \Rightarrow |T_{in}| > 1 \\ \exists T_g, |T_g| < 1 \Rightarrow |T_{out}| > 1 \end{array} \right.$$

- Estabilidad incondicional: se deben cumplir ambas condiciones:

AND $\left\{ \begin{array}{l} \forall T_L, |T_L| < 1 \Rightarrow |T_{in}| > 1 \\ \forall T_g, |T_g| < 1 \Rightarrow |T_{out}| > 1 \end{array} \right.$

- Curvas de Estabilidad

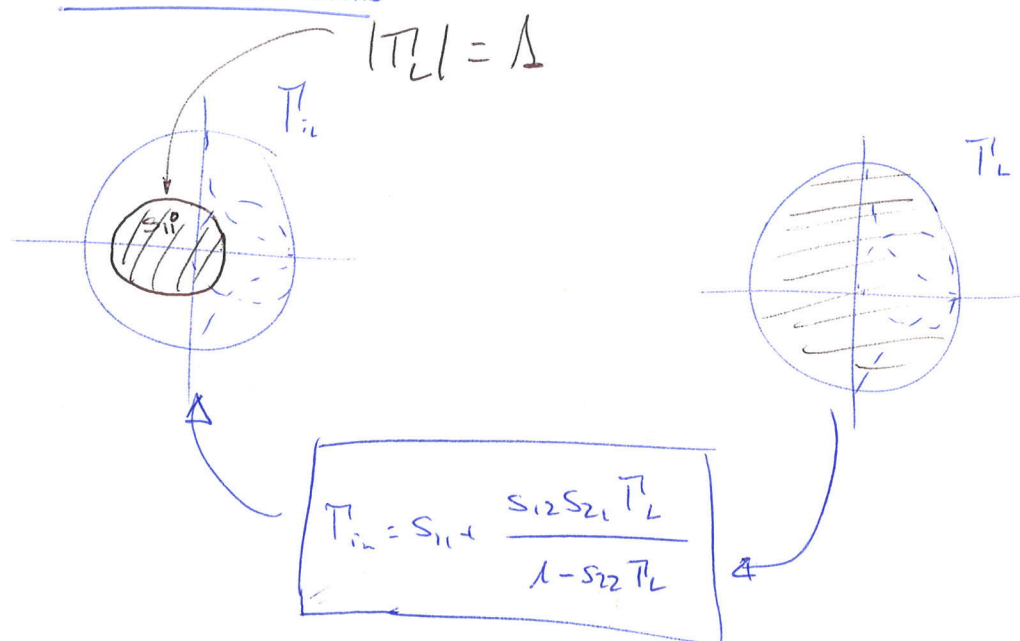

Para saber si el interior de T_L se transforma en el interior en T_{in} o en el exterior, se utiliza el hecho de que $T_{in} = S_{11}$ ($T_L = 0$)

En este caso, $|T_{in}| < 1$ para todos los $|T_L| < 1$

Usando la transformación en sentido inverso, obtenemos las curvas de estabilidad a la entrada (plano T_g) y a la salida (plano T_L)

• Circunferencia de estabilidad a la salida (CES)

$$\left[\begin{aligned} C_{Lo} &= \frac{\Delta^* S_{11} - S_{22}^*}{|\Delta|^2 - |S_{22}|^2} \\ R_{Lo} &= \frac{|S_{12} S_{21}|}{|1\Delta|^2 - |S_{22}|^2} \end{aligned} \right]$$

• Circunferencia de estabilidad a la entrada (CEE)


$$\left[\begin{aligned} C_{go} &= \frac{S_{22} \Delta^* - S_{11}^*}{|\Delta|^2 - |S_{11}|^2} \\ R_{go} &= \frac{|S_{12} S_{21}|}{|1\Delta|^2 - |S_{11}|^2} \end{aligned} \right]$$

Se puede definir la estabilidad de un π -factor
que sea CEE u CES.


CES y CEE son duales:

$$S_{11} \longleftrightarrow S_{22}$$

Proces del Diseño:

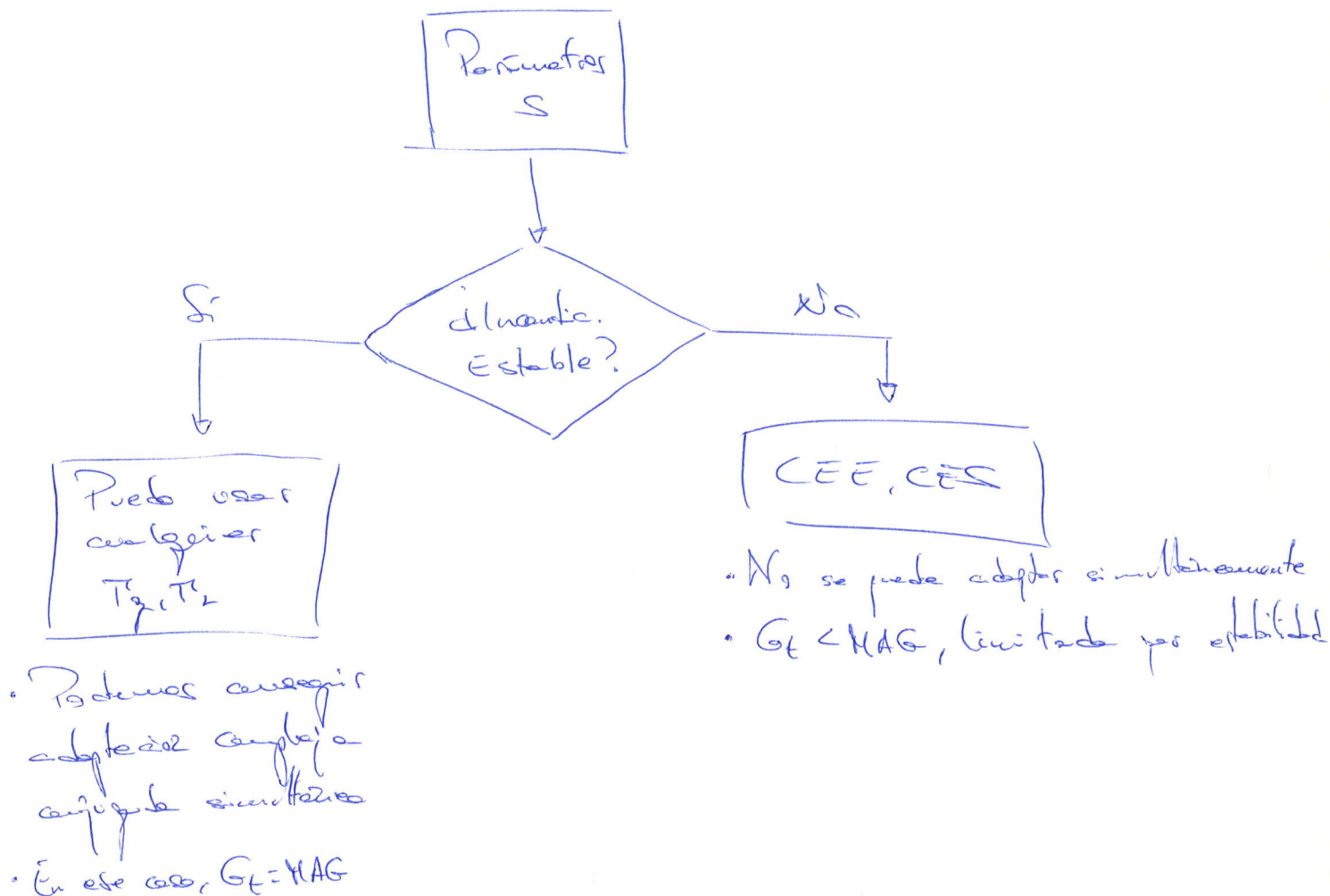


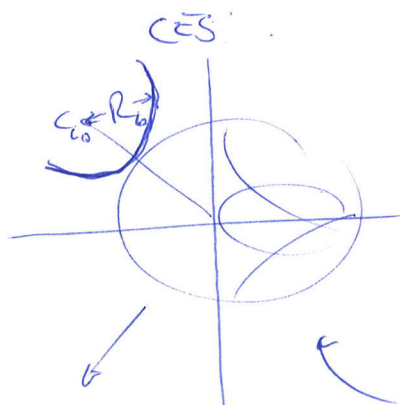- Círculos para estabilidad: - constantes:



$$R_{g0} \leq |C_{out}| - 1 \quad \text{casos límite}$$

$$|S_{11}| < 1$$

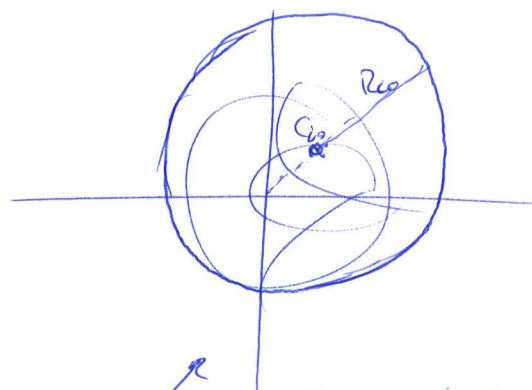

$$R_{L0} \geq |C_{L0}| + 1$$

Usando las expresiones de R_{20} y C_{20} :

$$\boxed{K = \frac{1 + |\Delta|^2 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2}{2|S_{12}||S_{21}|}}$$

Constante de Rollet

La primera condición de caso anterior $K > 1$

La segunda $\left\{ \begin{array}{l} K > 1 \\ |S_{12}S_{21}| < 1 - |S_{11}|^2 \end{array} \right.$

$\Rightarrow$ Estabilidad incondicional en el plano T_L

Para el plano T_g , tenemos las mismas condiciones cambiando en el 2º caso:

$$|S_{12}S_{21}| < 1 - |S_{22}|^2$$

Resumiendo todo:


$$\boxed{\begin{array}{l} \text{- Condiciones para estabilidad incondicional:} \\ K > 1 \quad |\Delta| \leq 1 \end{array}}$$

$K > 1$ $ A \leq 1$	Estabilidad incondicional
$K > 1$ $ A > 1$	Estabilidad condicional (por frecuencia) - no hay corte de circunferencias
$-1 < K < 1$	Estabilidad condicional - lo varíael - hay corte de circunferencias
$K < -1$	Instabilidad incondicional

Constante de Rollet en función de z e y :

$$K = \frac{2 r_{11} r_{22} - \operatorname{Re}(z_{12} z_{21})}{|z_{12} z_{21}|}$$

$$K = \frac{2 g_{11} g_{22} - \operatorname{Re}(y_{12} y_{21})}{|y_{12} y_{21}|}$$

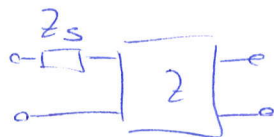

$$Z_{TL} = Z_{in} + Z_s$$




$$Y_{TL} = Y_{in} + Y_p$$

Si Z_s e Y_p son reactivos puros
no se altera la estabilidad,
pero si tienen parte real,
 K crece $\Rightarrow$ PADDING
Aplicable también a la
salida

K no depende de la impedancia de referencia

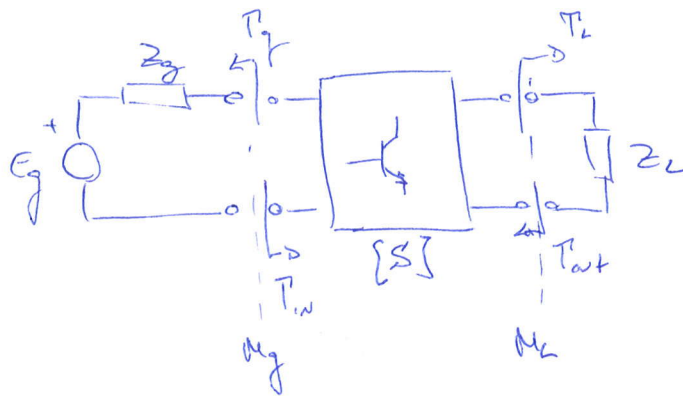Ejemplo: 3.3.2 Guillermo González

- Condiciones de adaptación compleja conjugada:



generalización $\Gamma_g = \Gamma_L = 1$
($\cos \theta_{in} = \cos \theta_{out} = 1$)

$$\rightarrow \Gamma_{in} = \Gamma_g^*$$

$$\rightarrow \Gamma_{out} = \Gamma_L^*$$

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} = \Gamma_g^* \rightarrow \Gamma_g = \frac{S_{11}^* - \Delta^*\Gamma_L^*}{1 - S_{22}^*\Gamma_L^*}$$

$$\Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_g}{1 - S_{11}\Gamma_g} = \Gamma_L^* \rightarrow \Gamma_L^* = \frac{S_{22} - \Delta\Gamma_g}{1 - S_{11}\Gamma_g}$$

$$\Rightarrow \underline{C_g \Gamma_g^2 - B_g \Gamma_g + C_g^* = 0} \quad \begin{cases} C_g = S_{11} - S_{22}^* \Delta \\ B_g = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2 \end{cases}$$

Si hacemos lo mismo para Γ_L :

$$\Rightarrow \underline{C_L \Gamma_L^2 - B_L \Gamma_L + C_L^* = 0}, \quad \begin{cases} C_L = S_{22} - S_{11}^* \Delta \\ B_L = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2 \end{cases}$$

La solución de esos polinomios nos da las impedancias de carga y generador que cumplen la adaptación compleja conjugada.

$$\Gamma_g = \frac{B_g \pm \sqrt{B_g^2 - 4|C_g|^2}}{2C_g}$$

$$\Gamma_L = \dots$$

En principio hay 4 soluciones: T_g', T_g'', T_L', T_L''

Pero es posible que no todas sean compatibles

$$i) |T' \cdot T''| = 1 \rightarrow T^2 - \frac{B}{C}T + \frac{C'}{C} = 0$$

$$\downarrow$$

$$|T'| = \frac{1}{|T''|}$$

$$\left| \frac{C'}{C} \right| = 1$$

Las soluciones que están fuera del círculo unidad no son viables.

$$ii) \Delta = B_g^2 - 4|C_g|^2 = B_L^2 - 4|C_L|^2 = \underline{4(k^2 - 1)(S_{12})^2(S_{21})^2}$$

$$\Delta > 0 \Leftrightarrow k > 1, k < -1$$

$$\Delta < 0 \Leftrightarrow -1 < k < 1$$

estabilidad condicional en
corte de frecuencias

↑
inestabilidad incondicional

estabilidad
incondicional

$$iii) \Delta < 0 \quad (-1 < k < 1)$$

$$T_g = \frac{B_g \pm \sqrt{1 - |\Delta|}}{2C_g} = \frac{B_g \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2C_g}$$

→ raíces complejas conjugadas $\Rightarrow |T_g'| = |T_g''| = 1$

(idem para T_L)

Por tanto, las impedancias son reactivas puros
y no nos sirven (no se les puede suministrar potencia)

iv) Si $S > 0$

$$T_g = \frac{B_g \pm \sqrt{S}}{2C_g} \quad T_L = \frac{B_L \pm \sqrt{S}}{2C_L}$$

Si se elige el signo + en T_g , hay que cogerlo
también en T_L :

$$T_g' \longleftrightarrow T_L' \quad \text{para adaptador}$$
$$T_g'' \longleftrightarrow T_L''$$

Y sólo vale una de las dos.

v) $B_g > 0$

+ $\rightarrow T_g' \longleftrightarrow T_L'$ fuera del círculo unidad

- $\rightarrow T_g'' \longleftrightarrow T_L''$ dentro del círculo unidad

$B_g < 0$

+ $\rightarrow T_g' \longleftrightarrow T_L'$ dentro del círculo unidad

- $\rightarrow T_g'' \longleftrightarrow T_L''$ fuera del círculo unidad

- Adaptación conjugada es función de la estabilidad:
condicionalmente estable:

$$\left\{ \begin{array}{l} k > 1 \\ |\Delta| < 1 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} B_g, B_L > 0 \\ S > 0 \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \Gamma_g^a = \frac{B_g - \sqrt{S}}{2C_g} \\ \Gamma_L^a = \frac{B_L + \sqrt{S}}{2C_L} \end{array} \right\} \begin{array}{l} B_g = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2 \\ C_g = S_{11} - S_{22}^* \Delta \\ S = 4(k^2 - 1)|S_{21}|^2|S_{12}|^2 \end{array}$$

Igual para $\Gamma_L \Rightarrow$ dispositivo adaptable
 $(\Gamma_g^a$: impedancia de adaptación del dispositivo)

• Estabilidad condicional sin corte de circunferencia:

$$\left\{ \begin{array}{l} k > 1 \\ |\Delta| > 1 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} S > 0 \\ B_g, B_L < 0 \end{array}$$

$$\Gamma_g^a = \frac{B_g + \sqrt{S}}{2C_g} \quad \dots$$

También es adaptable con cargas pasivas.
 $\Rightarrow$ Estabilidad condicional adaptable

• Estabilidad condicional con corte de circunferencia:

$$-1 < k < 1 \quad S < 0$$

$$\begin{array}{l} \Gamma_g^{a'}, \Gamma_g^{a''} \\ \Gamma_L^{a'}, \Gamma_L^{a''} \end{array}$$

No nos vale porque son cargas reactivas, por lo que se considera un caso no adaptable.

$\Rightarrow$ Estabilidad condicional no adaptable

• inestabilidad incondicional:

$$K < -1$$

$\Gamma_g \leftrightarrow \Gamma_L'' \Rightarrow$ no se puede adaptar simultáneamente con cargas pasivas

$\Downarrow$
no adaptable


- MAG y MSG:

• MAG = Maximum Available Gain

Es la ganancia de transductor en condiciones de adaptación conjugada simultánea

$$\boxed{\Gamma_g = \Gamma_g^e, \Gamma_L = \Gamma_L^a}$$

Sólo se puede definir si $K > 1$

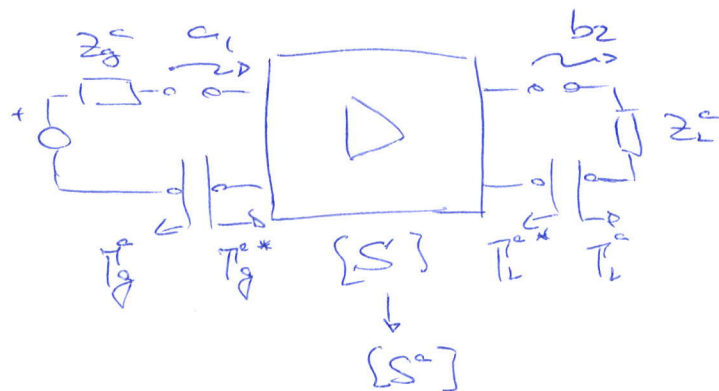

Podemos hacer un cambio de las impedancias de referencia

$$\rightarrow \Gamma_g^a \text{ y } \Gamma_L^a$$

$$\Downarrow$$

$$S_{11}^a = 0, S_{22}^a = 0$$

No hay onda reflejada $\Rightarrow G_t = \left| \frac{b_2}{a_1} \right|^2 = |S_{21}^a|^2$

$$K = \frac{1 - |\Delta|^2 - \cancel{(|S_{11}|^2)} - \cancel{(|S_{22}|^2)}}{2 |S_{21}| |S_{12}|} \quad (K \text{ invariante respecto a cambios de impedancia de referencia})$$

$$|\Delta|^2 = |S_{12}^a S_{21}^a|$$

$$\Rightarrow |\Delta|^2 - 2K |\Delta|^2 + 1 = 0 \Rightarrow |\Delta|^2 (1 - 2K) = -1 \Rightarrow |\Delta|^2 = \frac{1}{2K - 1}$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{MAG} = \frac{|S_{21}^a|}{|S_{12}^a|} (K \pm \sqrt{K^2 - 1})} \quad + \equiv \text{parámetros de solución fuera de la c/c de Smith para est. incond.}$$

$$\frac{S_{21}^a}{S_{12}^a} = \frac{S_{21}}{S_{12}}$$

este cociente también es invariante respecto a la referencia

Estabilidad incondicional:

$$K > 1$$

$$|\Delta| \leq 1 \rightarrow \text{MAG} = \left| \frac{S_{21}}{S_{12}} \right| (K + \sqrt{K^2 - 1}) \equiv \text{máx } G_t$$

Estabilidad condicional adaptable:

$$K > 1$$

$$|\Delta| > 1 \rightarrow \text{MAG} = \left| \frac{S_{21}}{S_{12}} \right| (K + \sqrt{K^2 - 1}) \equiv \text{mín } G_p \text{ con entrada adaptada}$$

Estabilidad condicional no adaptable:

$$-1 < K < 1 \rightarrow \text{MAG no existe}$$

Instabilidad incondicional:

$$K < -1 \rightarrow \text{MAG no existe}$$

No son útiles excepto en padding.

Para la estabilidad condicional es aceptable:

• MSG = Maximum Stable Gain

Se hace igual a la MSG que tendría el dispositivo cuando $K=1$

$$MSG = \left| \frac{S_{21}}{S_{12}} \right|$$


Nos da una idea aproximada de la ganancia que podemos obtener sin que haya problemas de estabilidad.

Ejemplo: (*232-234*) $\rightarrow$ ATF-19736

2.3.- DISEÑO DE AMPLIFICADORES BAJO ESPECIFICACIONES DE GANANCIA

$\rightarrow$ banda estrecha

$\rightarrow$ pequeña señal

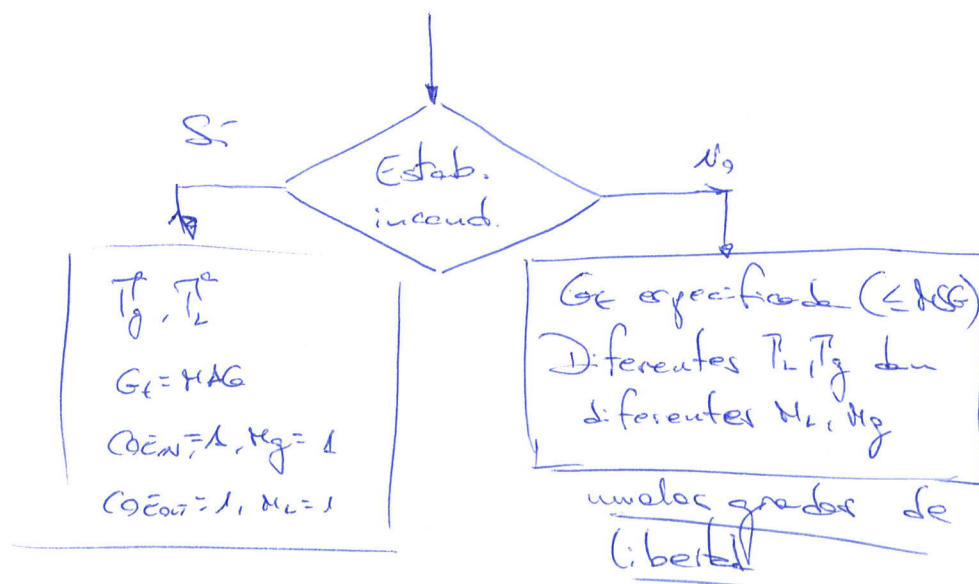

42

En estabilidad incondicional, habrá que diseñar
si piden $G_t < MAG$

$$G_t = G_t(S, T_g, T_L) \quad \left\{ \begin{array}{l} < MAG \\ < MSG \end{array} \right.$$

4 valores a calcular: $|M_g|, \angle T_g, |T_L|, \angle T_L$

$$M_g = M_g(S, T_g, T_L)$$

$$M_L = M_L(S, T_g, T_L) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{se puede especificar también} \\ \text{(generalmente por cables)} \end{array} \right.$$

Vamos a ver 3 tipos de diseños

i) $G_t = G_{t\text{espec}} < MAG/MSG$

$M_g = 1 \Rightarrow COE_M = 1$ plano de entrada adaptable

El plano de salida en principio está diseñado

ii) $G_t = G_{t\text{espec}}$

$M_L = 1 \Rightarrow COE_M = 1$

$M_g = ??$ (el que salga)

iii) $G_t = G_{t\text{espec}}$

COEs compensados $\Rightarrow$ iterativo

$M_g \approx M_L$

- DISEÑO 1

$$G_t = G_{\text{espec}}$$

$$H_g = 1$$

$$H_L = ??$$

$$G_t = H_g \cdot G_p = G_p = G_p(S', T_L)$$

(circ. $G_p = \text{cte}$)

→ busco T_L tal que $G_p = G_{\text{espec}}$.

→ $T_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21} T_L}{1 - S_{22}T_L} = T_g^*$

Grado de libertad: elegir T_L

- DISEÑO 2

$$G_t = G_{\text{espec}}$$

$$H_L = 1$$

$$H_g = ??$$

$$G_t = H_L \cdot G_d = G_d = G_d(S', T_g)$$

(circ. $G_d = \text{cte}$)

→ busco T_g tal que $G_d = G_{\text{espec}}$.

→ $T_{out} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21} T_g}{1 - S_{11}T_g} = T_L^*$

Grado de libertad: T_g

Antes de ver el procedimiento de COEs
comprobemos primero las circunferencias de
 $G_d = \text{cte}$ y $G_p = \text{cte}$

CIRCUNFERENCIAS DE G_p CONSTANTE

$$G_p = \frac{|s_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - s_{22}\Gamma_L|^2 - |s_{11} - \Delta\Gamma_L|^2}$$

i) $g_p = \frac{G_p}{|s_{21}|^2}$ ii) $1 - |\Gamma_L|^2 = 1 - \Gamma_L \Gamma_L^*$

iii) $|1 - s_{22}\Gamma_L|^2 = (1 - s_{22}\Gamma_L)(1 - s_{22}^*\Gamma_L^*)$
 $= 1 - s_{22}\Gamma_L - s_{22}^*\Gamma_L^* + |s_{22}|^2 \Gamma_L \Gamma_L^*$

iv) $|s_{11} - \Delta\Gamma_L|^2 = |s_{11}|^2 - s_{11}^*\Delta\Gamma_L - s_{11}\Delta^*\Gamma_L^* + |\Delta|^2 \Gamma_L \Gamma_L^*$


Operando operando...

$$\Gamma_L \Gamma_L^* - \frac{g_p(s_{22} - \Delta s_{11}^*)}{1 + g_p(|s_{22}|^2 - |\Delta|^2)} \Gamma_L - \underbrace{\left(\frac{g_p(s_{22} - \Delta s_{11}^*)}{1 + g_p(|s_{22}|^2 - |\Delta|^2)} \right)}_A \Gamma_L^* +$$

$$+ \frac{g_p(1 - |s_{11}|^2) - 1}{1 + g_p(|s_{22}|^2 - |\Delta|^2)} = 0$$

resultado de una circunferencia en el plano Γ_L

$$C_{Lp} = \frac{g_p(s_{22}^* - \Delta^* s_{11})}{1 + g_p(|s_{22}|^2 - |\Delta|^2)}$$

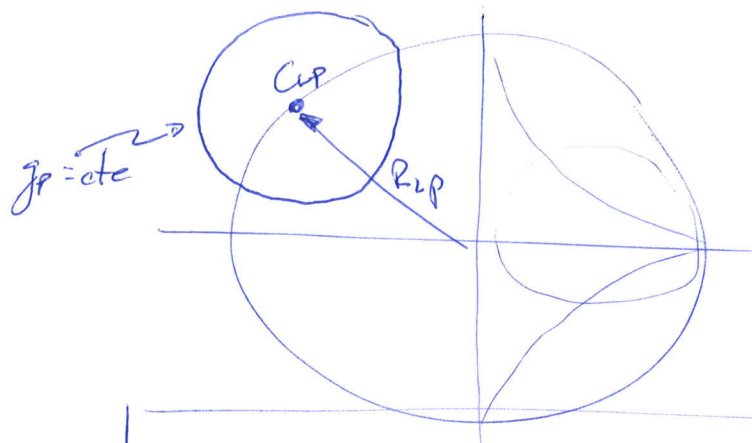

$$C_{g_d} = \frac{g_d (s_{11}^* - \Delta^* s_{22})}{1 + g_d (|s_{11}|^2 - |\Delta|^2)}$$

$$R_{g_d} = \frac{\sqrt{1 - 2k g_d |s_{12} s_{21}| + g_d^2 |s_{12} s_{21}|^2}}{|1 + g_d (|s_{11}|^2 - |\Delta|^2)|}$$

$$R_{L_p} = \frac{\sqrt{1 - 2k g_p |s_{12}| |s_{21}| + g_p^2 |s_{12} s_{21}|^2}}{|1 + g_p (|s_{22}|^2 - |\Delta|^2)|}$$

Propiedades de las curvas $G_p = cte$:

1. $g_p = 0 \rightarrow$ centro en el origen y radio Δ : borde de la Cte de Smith

2. $g_p \rightarrow \infty$: $C_{L_p} = \frac{s_{22}^* - \Delta^* s_{11}}{|s_{22}|^2 - |\Delta|^2}$ $R_{L_p} = \frac{|s_{12} s_{21}|}{|s_{22}|^2 - |\Delta|^2|}$

$\rightarrow$ CES

3. - Dependiendo del tipo de estabilidad, tendremos unas propiedades específicas

a) Estabilidad incondicional


$$k > 1$$

$$|\Delta| \leq 1$$

$$G_E < MAG$$

$$MAG \rightarrow T_L^2$$
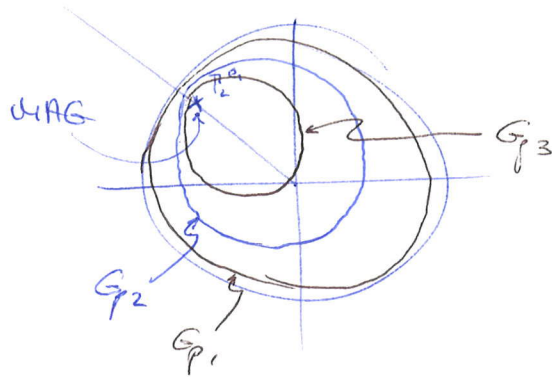
$$G_{p1} < G_{p2} < G_{p3} < G_{p4} \leq MAG$$



b) Estabilidad confidencial adaptable (si - antes):

$$K > 1$$

$$|A| > 1$$


$$T_2 \rightarrow G_p = G_p / \omega_{min} = MAG$$

$$G_{p1} > G_{p2} > G_{p3} \geq MAG \quad (\text{al revés que antes})$$

→ Estabilidad confidencial no adaptable:


$$-1 < K < 1$$

No hay MAG, sino MSG

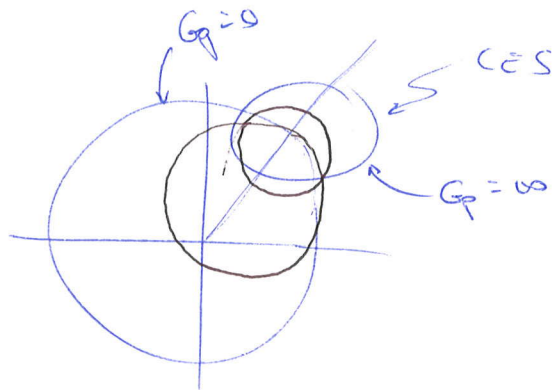

→ (x 2.2 - 2.9 x)

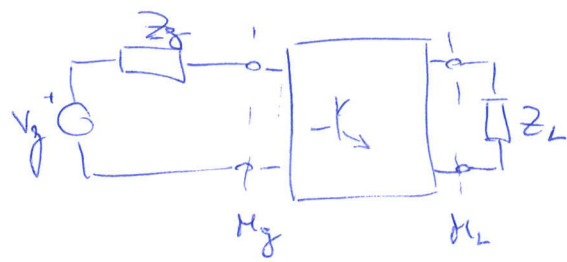- Diseño de amplificadores bajo especificaciones de potencia



$$G_L$$

$$COE_{IN} \rightarrow P_{Ig}$$


$$COE_{OUT} \rightarrow P_{IL}$$

Opciones:

- 1.- Adaptar entrada: $P_{Ig} = 1 \rightarrow G_L = G_P \rightarrow P_{IL}?$
- 2.- Adaptar salida: $P_{IL} = 1 \rightarrow G_L = G_L \rightarrow P_{Ig}?$
- 3.- Desadaptar simultáneamente entrada y salida

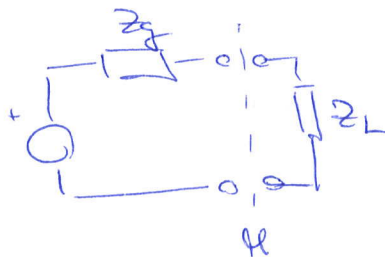2.4.- Diseño con COEs COMPENSADOS

- Curvas de factor de desadaptación (M) constante:



• Z_L es conocido

• Buscar las leyes geométricas de Z_g tal que $M = \text{cte}$

$$M = \frac{(1 - |\Gamma_g|^2)(1 - |\Gamma_L|^2)}{(1 - \Gamma_g \Gamma_L^*)^2}$$

(

$$(1 - |\Gamma_g|^2)(1 - |\Gamma_L|^2) - M \underbrace{(1 - \Gamma_g \Gamma_L^*)^2}_{(1 - \Gamma_g \Gamma_L^*)(1 - \Gamma_g^* \Gamma_L)}$$

$$(1 - \Gamma_g \Gamma_L^*)(1 - \Gamma_g^* \Gamma_L)$$

Dividiendo por $1 - |\Gamma_L|^2 \rightarrow$

$$1 - |\Gamma_g|^2 - A (1 - \Gamma_g \Gamma_L) (1 - \Gamma_g^* \Gamma_L^*) = 0$$

$$A = \frac{M}{1 - |\Gamma_L|^2}$$

$$|\Gamma_g|^2 - \frac{A}{1 + A|\Gamma_L|^2} \Gamma_L \Gamma_g - \underbrace{\frac{A}{1 + A|\Gamma_L|^2} \Gamma_L^* \Gamma_g^*}_{\text{centro}} + \underbrace{\frac{A - 1}{1 + A|\Gamma_L|^2}}_{|\text{centro}|^2 - \text{radio}^2} = 0$$


En el plano Γ_g tenemos:

$$\left| C_M = \frac{M \Gamma_L^*}{1 + (M-1) |\Gamma_L|^2} \quad R_M = \sqrt{|C_M|^2 - \frac{M-1 + |\Gamma_L|^2}{1 + (M-1) |\Gamma_L|^2}} \right|$$

$M=0 \Rightarrow C_M=0, R_M=1 \rightarrow$ borde de la Círculo de Smith

$M=1 \Rightarrow C_M = \Gamma_L^*, R_M=0 \rightarrow$ colapso en un punto, $\Gamma_g = \Gamma_L^*$

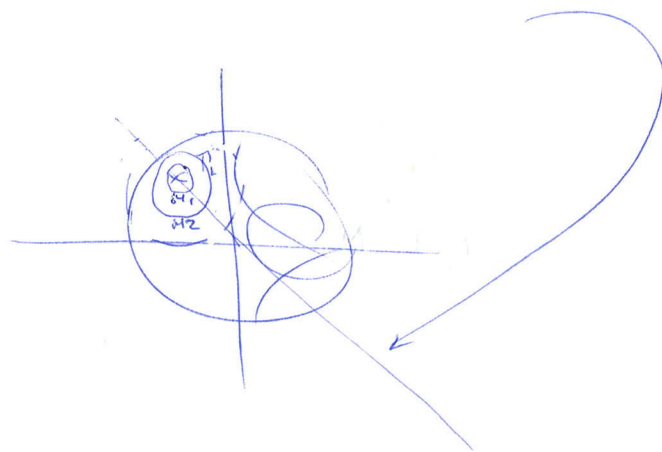Los círculos rectos tienen todos centro en



- Metodología de diseño con COEs compensados

Especificaciones: $G_t \leq G_{t\text{diseño}}$

$$COE_{IN} \leq COE_{IN\text{diseño}} \rightarrow \eta_g > \eta_{g\text{diseño}}$$

$$COE_{OUT} \leq COE_{OUT\text{diseño}} \rightarrow \eta_L > \eta_{L\text{diseño}}$$


En principio, $COE_{IN} = COE_{OUT}$

Suponemos que el diseño es posible.


1.- Tomamos $\eta_g = \eta_{g\text{diseño}}$, y $G_t = G_{t\text{diseño}}$

$$\rightarrow G_p = \frac{G_t}{\eta_g}$$

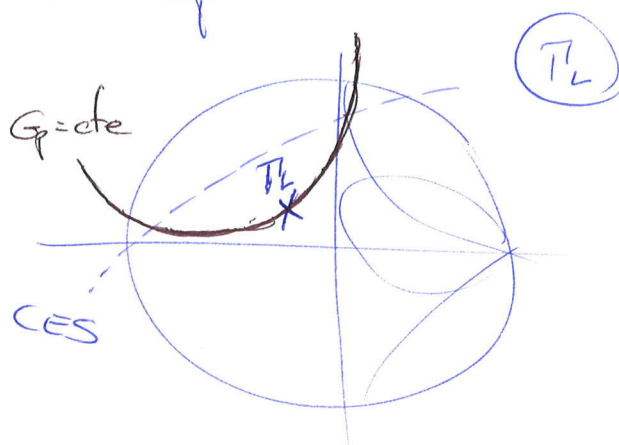2.- Curvas de $G_p = \text{cte}$ + curvas de estabilidad




elegir T_L en el plano de salida

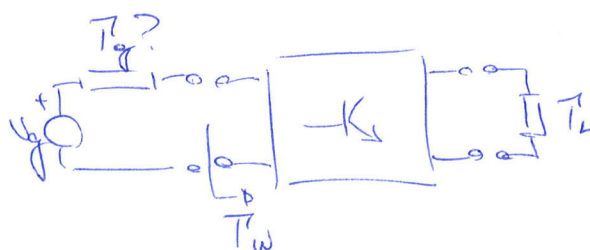

$$T_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}T_L}{1 - S_{22}T_L}$$

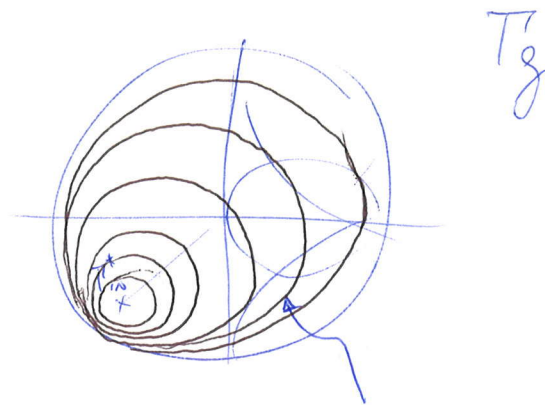
3.- Calcular T_{in} y dibujar circunferencias $\eta_g = \text{cte}$ en T_g y CEE



$M = M_{g \text{ diseño}}$

El factor M_L variará en función del punto de la curva que se tome.

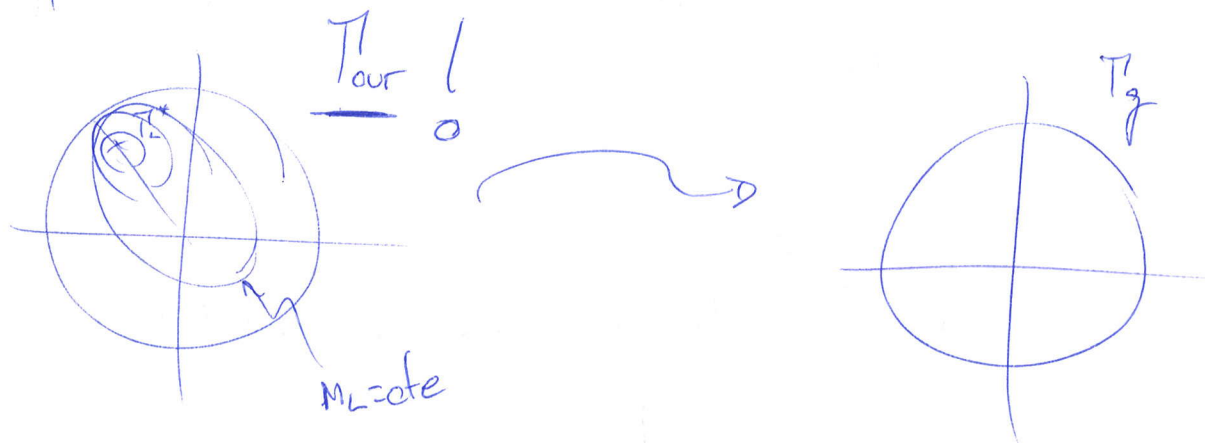Se traza la curva de desplazamiento del plano de onda a la entrada




(en T_{out} proyección la impedancia correspondiente a T_L)

$$T_{out} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}T_g}{1 - S_{11}T_g}$$

(transferencia lineal)

$T_g(T_{out})$ también es una TBL

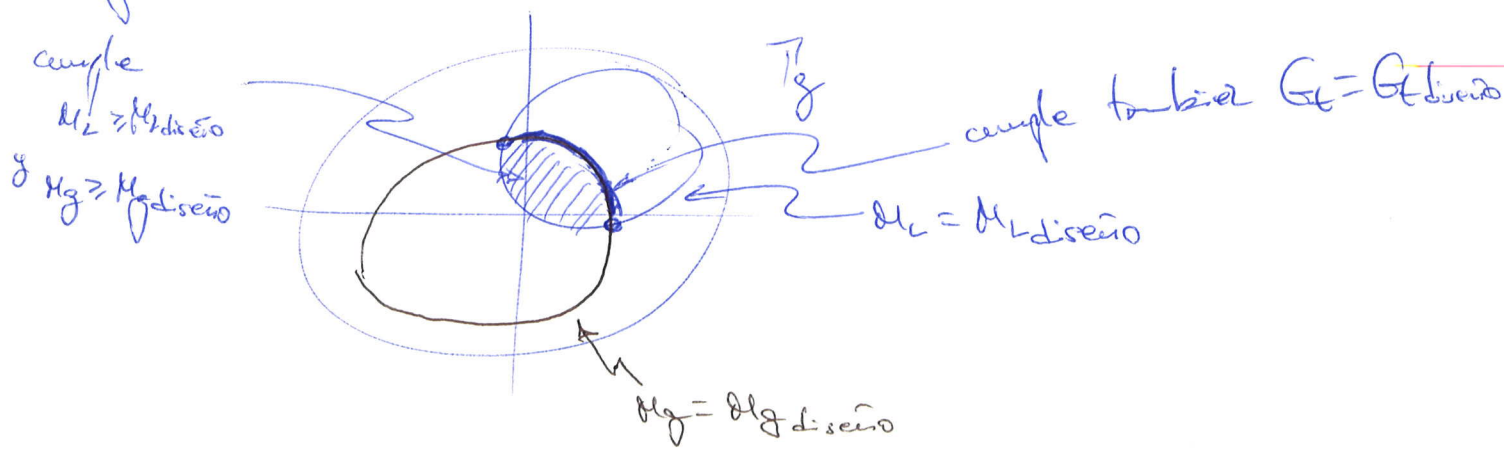

Los pasos que quedan son, por tanto:

4.- Elegir en la elipse la circunferencia de T_{OUT}
 tal que $\Re_L = \Re_{L_{diseño}} = cte$

5.- Se traza este círculo - la entrada via la
 transf. bilineal $T_{OUT} = S_{11} + \frac{S_{12} S_{21} T_g}{1 - S_{11} T_g}$

6.- Si se puede, se selecciona T_g sobre la circunf.
 $\Re_g = cte$ y dentro de la $\Re_L = cte$

o bien, dependiendo de la transformacion

$$T_{OUT} \rightarrow T_g$$

Ejemplo:

ATF-19736 (x2.32-2.34*)

$$f = 3.02 \text{ GHz}$$

para el
 amplif.
 completo

$$G_c = 10 \text{ dB}$$

$$|S_{11}| < -7 \text{ dB}$$

$$|S_{22}| < -7 \text{ dB}$$


$$I_d = 25 \text{ mA}$$

$$V_{dc} = 4 \text{ V}$$

$$S_{11} = 0.62 \angle -48.5^\circ \quad S_{12} = 0.14 \angle 43.5^\circ$$

$$S_{21} = 3.99 \angle 18.5^\circ \quad S_{22} = 0.21 \angle -0.09^\circ$$

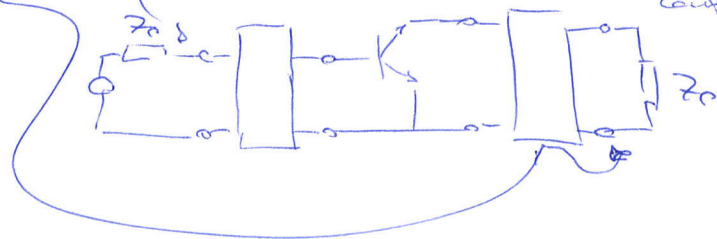medidos por laiz en la
 configuración en
 que se
 montó



(práctica del laboratorio)

Curvas de estabilidad: (* 2.12, 2.13*)


Lo hay que probar para todas las frecuencias -
las que pueda caer

$$\begin{aligned}
 |S_{11}| < -7 \text{ dB} &\rightarrow M_g > 0,8 & |S_{11}| = 10^{-7/20} &= 0,199 \approx 0,2 \\
 |S_{22}| < -7 \text{ dB} &\rightarrow M_L > 0,8 & &= |S_{22}| \\
 M_g &= 1 - |S_{11}|^2 = M_L
 \end{aligned}$$

Elegir un T_L lo más cerca posible del centro de G
carga y lo más lejos posible de la zona inestable


Aquí acaba el objetivo de la asignatura, obtener
 T_g y T_L para que cumple el diseño.

Obtener T_g, T_L :

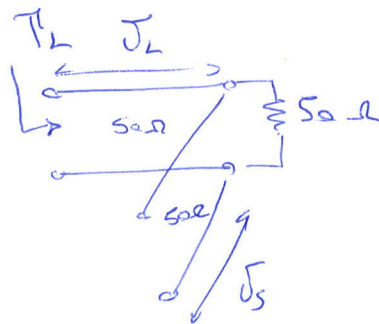

3.- AMPLIFICADORES DE BAJA NIVEL DE RUIDO

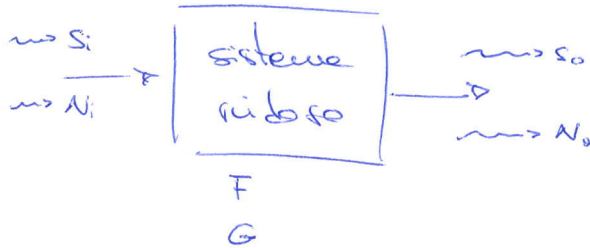3.1. - Definición de ruido (enfocaje sistema)




$$S_o = S_i G$$

$$N_o = N_i G + N_{\text{interno}}$$

$$F = \frac{S_i / N_i}{S_o / N_o}$$

N_i corresponde a una
R a 290°K

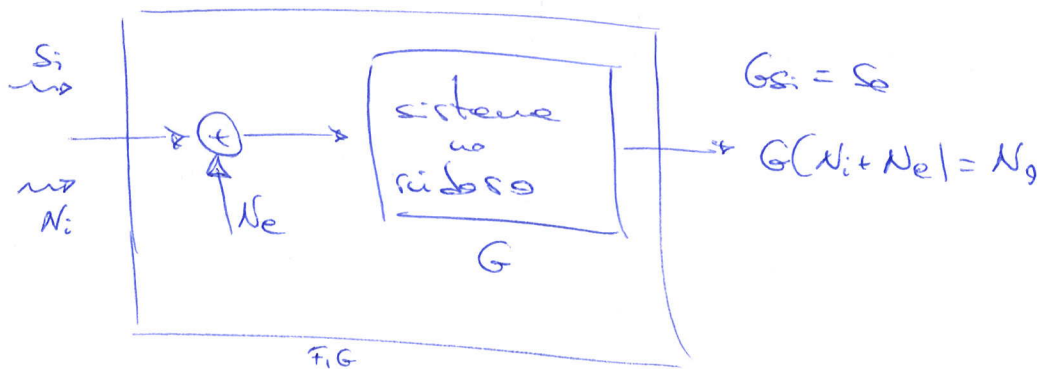Normalmente N_{interno} se expresa a la entrada:




$$F = 1 + \frac{N_e}{N_i}$$

se define en R a 290°K porque
queremos un parámetro que sólo
dependa del sistema

41

- Ruido en bipolos:

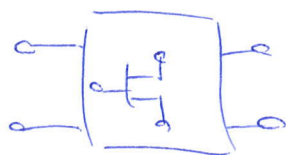

$[S] \rightarrow 4$ us coefijos a cada frecuencia


¿Cuántos parámetros más?

$\hookrightarrow 2$ parámetros reales

$\hookrightarrow 1$ parámetro complejo $\} \rightarrow$ a cada frecuencia

Para especificar el comportamiento ruidoso

- Definición de F para un bipolo:

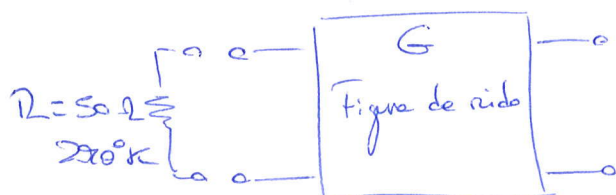


$$F = \frac{\text{Pot. disponible total de ruido a la salida}}{\text{Pot. disponible de ruido a la salida debido a } R}$$


$$F = \frac{\text{Pot. disp. total de ruido a la salida}}{\text{Pot. disp. de ruido a la entrada} \times G_d}$$

Conclusions:

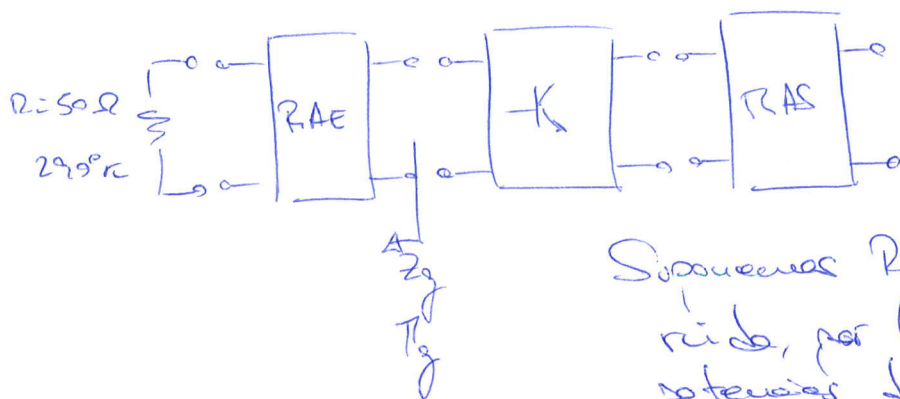
- i) Se podría trabajar también con potencias entregadas a cualquier Z_L
- ii) Es más importante $T=290^\circ K$ que $R=50\Omega$:



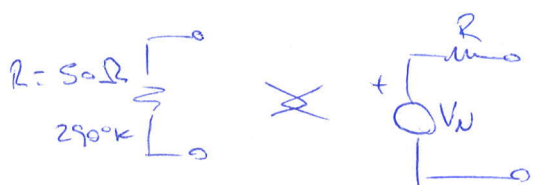Suponemos RAE, RAS no introduce ruido, por lo que no cambian las potencias disponibles de ruido V_{CH}



$$\overline{V_n^2} = 4kTR\Delta f$$

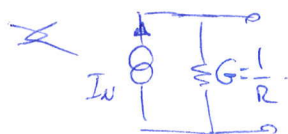



$$\overline{I_n^2} = 4kT\Delta f G$$

$$kT|_{T=290K} = 4 \cdot 10^{-21} \text{ W/Hz}$$

$$= -174 \text{ dBm/Hz}$$

$$\boxed{\overline{P_n} = \frac{\overline{V_n^2}}{4R} = kT\Delta f}$$

→ depende de T , no de R

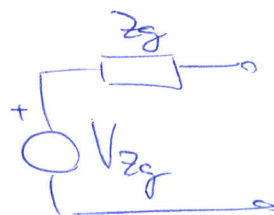
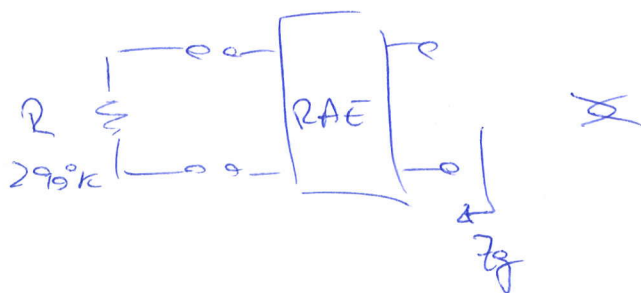


$$\overline{V_{Zg}^2} = 4kT\Delta f \text{Re}(Zg)$$

$$\overline{P_n} = kT\Delta f$$

Lo que se ponga a la salida es irrelevante para el cálculo de F .


- Cálculo de la figura de ruido:

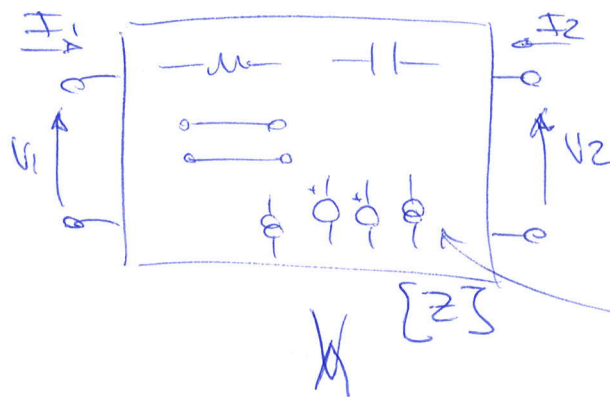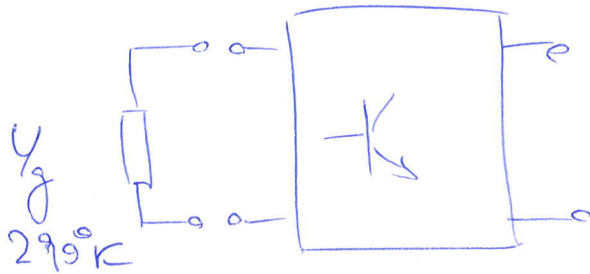


$$V_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 + V_{N1}$$

$$V_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2 + V_{N2}$$


con fuentes independientes de ruido

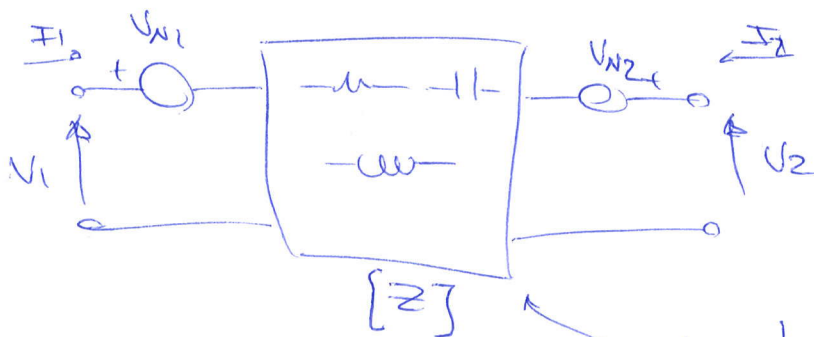


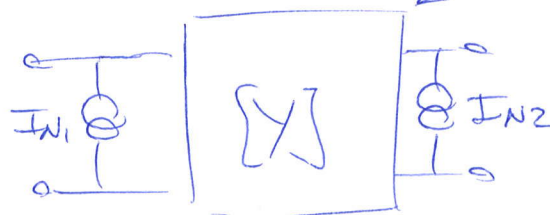
biporta con ruidos y sus fuentes independientes



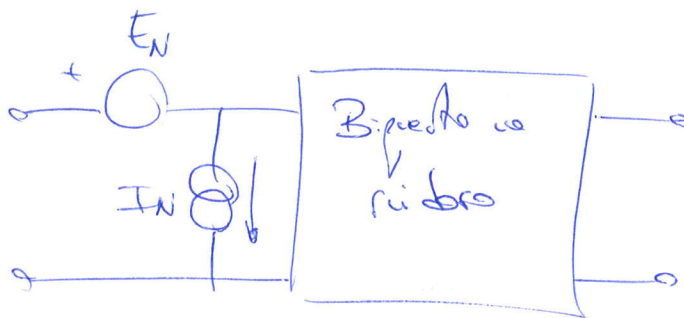Hay dos formas de expresarlo en parámetros ABCD:



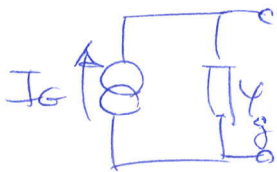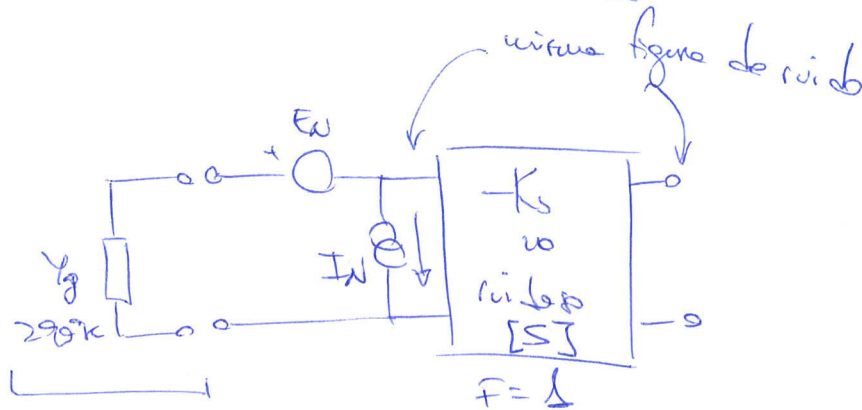esto es lo que vamos a usar porque tiene los ruidos referidos a la entrada




$$\overline{I_G^2} = 4kT\Delta f G_g$$

$$T = 290^\circ K$$


$$G_g = \text{Re}(Y_g)$$

equivalente

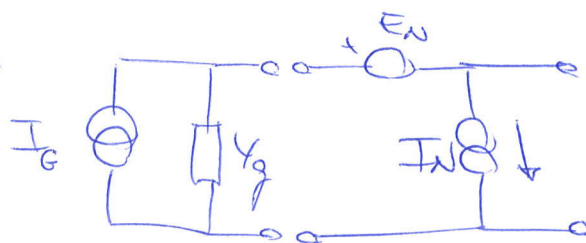

E_N e I_N están correlacionados

transformar E_N a la forma Norton

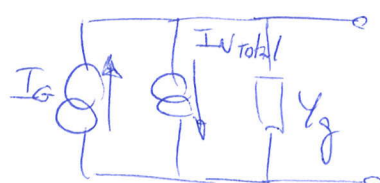

$$I_{N\text{ total}} = I_N + E_N \cdot Y_g$$

Ruido externo $\rightarrow I_G$

Ruido interno $\rightarrow I_{N\text{ total}}$

$$\Rightarrow F = \frac{\overline{(I_G + I_{N\text{ total}})^2}}{\overline{I_G^2}}$$

I_G e I_{total} estar correlados as $\overline{I_G I_{\text{total}}}^2 = \overline{I_G}^2 + \overline{I_{\text{total}}}^2$

$$\boxed{\overline{I} = A + \frac{\overline{I_{\text{total}}}^2}{\overline{I_G}^2}}$$

buscamos como hacer minima la expresion $\rightarrow$ optimizar Y_g

I_N, E_N correlados $\rightarrow$ línea de Y_g de forma que I_{total} sea lo más pequeña posible.

$$\begin{aligned}\overline{I_{\text{total}}}^2 &= (\overline{E_N Y_g + I_N})^2 = (\overline{I_N + E_N Y_g})(\overline{I_N^* + E_N^* Y_g^*}) = \\ &= \overline{I_N}^2 + |Y_g|^2 \overline{E_N}^2 + Y_g \overline{E_N I_N^*} + Y_g^* \overline{E_N^* I_N}\end{aligned}$$

condición de correlación: $Y_Y = \frac{\overline{E_N^* I_N}}{\overline{E_N}^2}$

resistencia equivalente del generador E_N : $\overline{E_N}^2 = 4KT\Delta f \underline{R_N}$

condición equivalente de la parte incoherente del generador de corriente:

$$\overline{I_N}^2 = |Y_g|^2 \overline{E_N}^2 + 4KT\Delta f \underline{G_N}$$

$$\Rightarrow \overline{I_{\text{total}}}^2 = 4KT\Delta f \left(\underline{G_N} + \underline{R_N} |Y_g + Y_r|^2 \right)$$

- Figura de ruido total:

$$\boxed{\bar{F} = 1 + \frac{G_N}{G_g} + \frac{R_N}{G_g} \left((G_g + G_x)^2 + (B_g + B_x)^2 \right)}$$

Parámetros: $Y_g = G_g + jB_g$

$Y_x = G_x + jB_x$

R_N / G_N

- ¿Cómo elegir Y_g para minimizar ruido?
- ¿Cuál es el lugar geométrico de $\bar{F}$ de en el plano de entrada?

$Y_g \Big|_{\text{minimo ruido}} = Y_m = G_m + jB_m$

$\rightarrow \boxed{B_m = -B_x}$

$\rightarrow \bar{F} = 1 + \frac{G_N}{G_g} + \frac{R_N}{G_g} (G_g + G_x)^2 \rightarrow \frac{d\bar{F}}{dG_g} = 0$

$$\left| G_g \right|_{\text{máximo}} = G_m = \sqrt{G_g^2 + \frac{G_N}{R_N}}$$

$$\left| F_{\text{min}} = F_m = 1 + 2 R_N (G_g + G_m) \right|$$

$$\left| F = F_{\text{min}} + \frac{R_N}{G_g} |Y_g + Y_m|^2 \right|$$

Parámetros: R_N
 F_{min}
 Y_m

Se los que se debe usar en
 los bloques de características

Trabajando en impedancias:

$$\left| F = F_m + \frac{R_N / |Z_m|^2}{R_m} |Z_g + Z_m|^2 \right|$$

$$F_m = \frac{1}{Y_m} = R_m \parallel X_m$$

$$Z_g = \frac{1}{Y_g} = R_g \parallel X_g$$

También se puede expresar en función de los coeficientes de reflexión:

$$\left(F = F_{min} + 4R_N \frac{|T_g - T_m|^2}{(1 - |T_g|^2)(1 + |T_m|^2)} \right) \quad r_N = \frac{R_N}{Z_0}$$

Curvas $F = cte \rightarrow$ círculos

3.2- CÍRCULOS DE FIGURA DE FORD CONSTATANTE

$$N = \frac{F - F_{min}}{4R_N} |1 + T_m|^2 = \frac{|T_g - T_m|^2}{1 - |T_g|^2} \quad N \text{ sólo depende del transistor}$$

$$\underbrace{T_g T_g^* - \frac{|T_m|^2}{N+1}}_{\text{centro}} - \underbrace{\frac{|T_m|^2 - N}{1+N}}_{\text{radio}^2} = 0$$

$$\left(\begin{aligned} C_{gF} &= \frac{T_m}{N+1} \\ R_{gF} &= \frac{\sqrt{N^2 - N(1 - |T_m|^2)}}{1+N} \end{aligned} \right)$$

$$E_f \approx 2.18 \%$$

$$F = F_m \Rightarrow N = 0 \Rightarrow \begin{cases} C_{gf} = T_m \\ R_{gf} = 0 \end{cases}$$

$N \in R \Rightarrow$ todos los G_f tienen la misma fase

$$F \rightarrow \infty, N \rightarrow \infty \Rightarrow \begin{cases} C_{gf} \rightarrow 0 \\ R_{gf} \rightarrow 1 \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} \text{borde de la} \\ \text{Corte de salida} \end{array} \right.$$

Ejemplos: (* 2.35 - 2.38 *)


Corte de ceros $F = 0$ o $G_1 = 0 \rightarrow (* 2.19 *)$

$\hookrightarrow$ no siempre $T_g^A = T_m$

$\hookrightarrow$ compensación sub-geometría

3.3- FIGURA DE MERITO: CONEXIÓN DE AMPLIFICADORES EN CASCADA

• medida de ruido: FH .

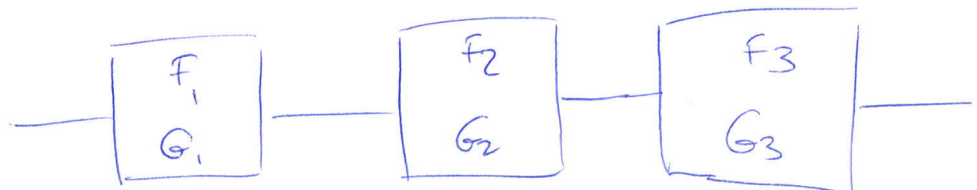

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2}$$

Suponemos una cadena infinita del mismo amplificador:



$$\bar{F}_T = \bar{F}_1 + \frac{\bar{F}_1 - 1}{G_1} + \frac{\bar{F}_1 - 1}{G_1^2} + \dots$$


$$\bar{F}_T - 1 = \bar{F}_1 - 1 + \frac{\bar{F}_1 - 1}{G_1} + \frac{\bar{F}_1 - 1}{G_1^2} + \dots$$

$$= \frac{\bar{F}_1 - 1}{1 - G_1^{-1}}$$



$$\boxed{F_M = \bar{F}_T - 1 = \frac{\bar{F} - 1}{1 - 1/G}}$$

MEDIDA DE RUIDO

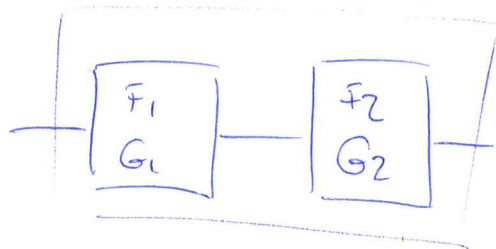
Más de el amplificador que hay que colocar primero en una cadena, el que tenga menor F_M .



$\times$

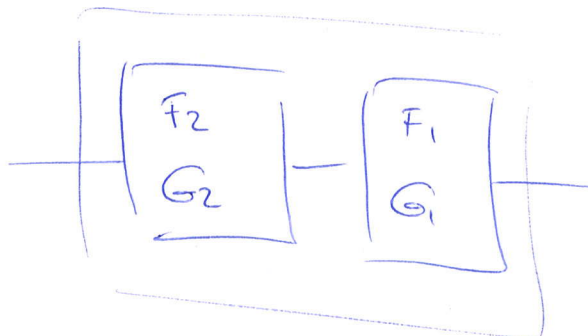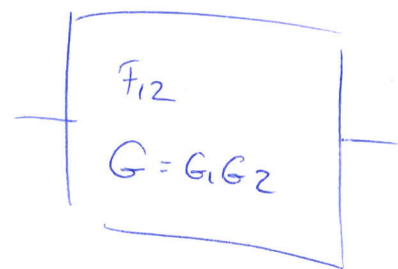

$\times$

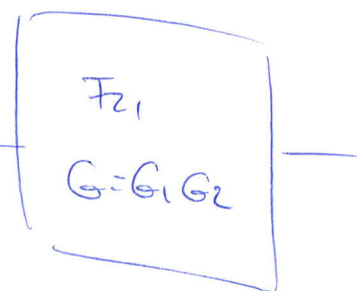

$$\bar{F}_{12} = \bar{F}_1 + \frac{\bar{F}_2 - 1}{G_1}$$

$$\Delta: F_{M1} < F_{M2} \Rightarrow \bar{F}_{12} < \bar{F}_2$$

$$\bar{F}_{21} = \bar{F}_2 + \frac{\bar{F}_1 - 1}{G_2}$$

$$F = F(T_g), G_d = G_d(T_g) \Rightarrow F_H = F_H(T_g)$$

(a efectos de diseño)

¿logro geométrico de $F_H = cte$? $\rightarrow$ círculos (no los vemos)

3.4.- METODOLOGÍA DE DISEÑO

• Diseño de banda estrecha y baja ruid

• Pueden pedir:

1.- $F = F_i$

2.- $F = F_i$ y G_t máxima disponible

3.- $F = F_i$ y $G_t = G_{t_i}$

1.- En el caso 1, basta con mirar los círculos de ruid constante, mirando T_g que caiga en zona estable.

Si no se pide nada más, $T_L = T_{sal}^*$

2.- Si nos piden $F = F_i$ y G_t máxima: $G_t = G_d \cdot \eta_L$, se hace

$\eta_L = 1$ ($T_L = T_{sal}^*$), elegir la T_g de la curva para que aparezca G_d mayor

Hay que tener T_g próxima a la MAG para tener máxima ganancia disponible.

Curvas: $F = cte$

$G_d = cte$

- También se puede hacer $\text{COE}_{in} = 1$ ($\Delta_g = 1$), entonces hay que trabajar los círculos $G_p = \text{cte}$ del plano T_L al T_g :

$$T_g = T_{in}^* = \left(s_{11} + \frac{s_{12}s_{21}T_L}{1 - s_{22}T_L} \right)^*$$

- 3.- Nos piden $F = F_i$ y $G_i = G_{ti}$, es que optemos por uno de los 2 casos:

$$\rightarrow \text{COE}_{out} = 1, \Delta_L = 1$$

$$\rightarrow \text{COE}_{in} = 1, \Delta_g = 1$$

S. hacemos $\text{COE}_{in} = 1, \Delta_g = 1, G_i = G_p$:

- Plano $T_L \rightarrow G_p = \text{cte}$

- Transformar al plano $T_g \rightarrow T_g = \left(s_{11} + \frac{s_{12}s_{21}T_L}{1 - s_{22}T_L} \right)^*$

- Plano $T_g \rightarrow G_p = \text{cte} + F = \text{cte}$
 $\Rightarrow$ seleccionar T_g

- Volver a T_L para obtener T_L correspondiente a ese T_g


- Una última opción es usar la estrategia de COEs compuestos, que requiere usar ordenador.

4.- AMPLIFICADORES DE BANDA ANCHA

5.- AMPLIFICADORES BALANCEADOS

Permiten diseñar con CEEs de entrada y salida unida, independientemente de las técnicas utilizadas en el diseño (ej: banda ancha).

Se basan en el siguiente dispositivo:

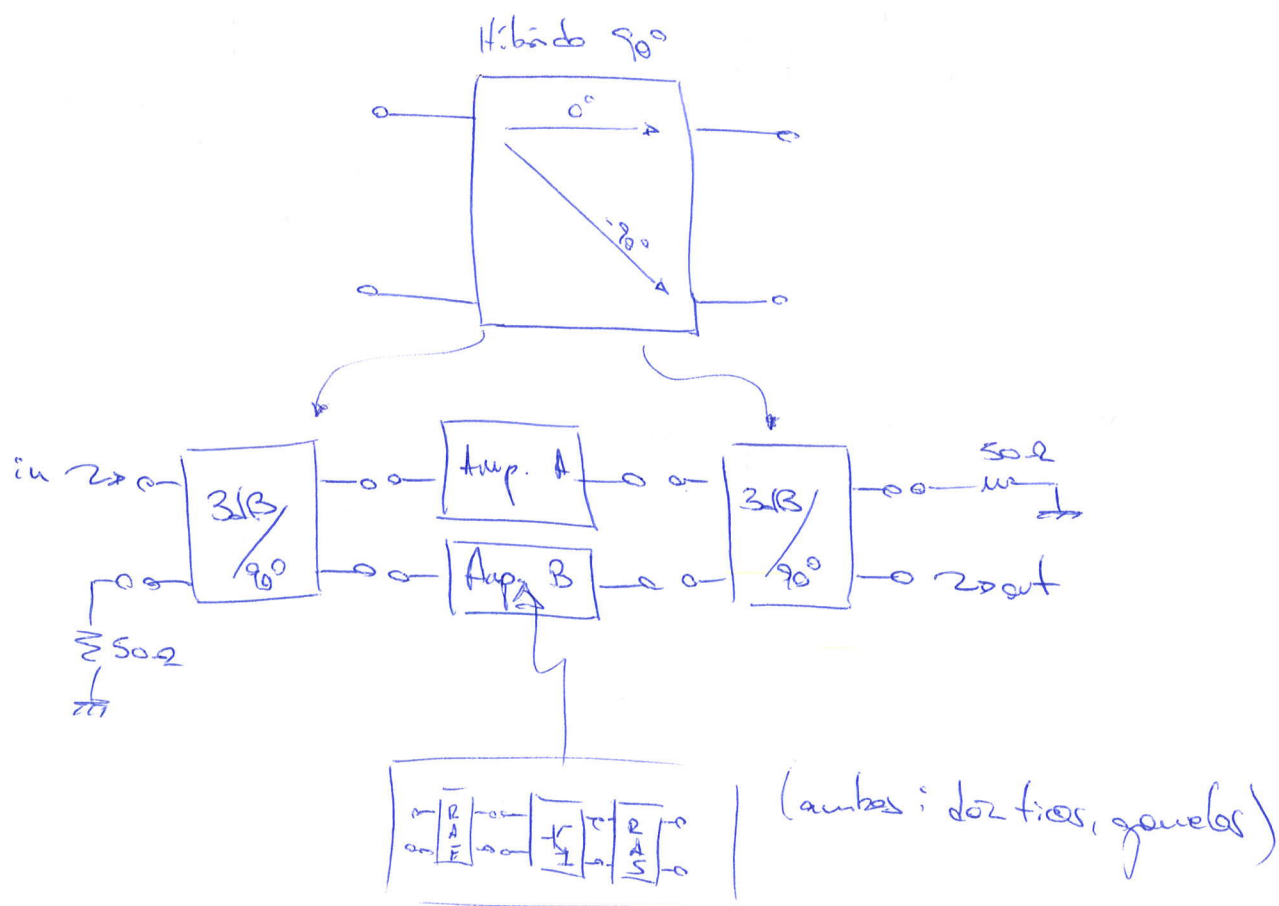


Así se garantiza que la impedancia de entrada y salida sea 50Ω

Amplificador A $\rightarrow [S^A]$

Amplificador B $\rightarrow [S^B]$ $\rightarrow [S^A] = [S^B]$


$$[S^T] \rightarrow \begin{matrix} S_{11}^T = 0 & S_{21}^T = S_{21}^A = S_{21}^B \\ S_{22}^T = 0 & S_{12}^T = S_{12}^A = S_{12}^B \end{matrix}$$

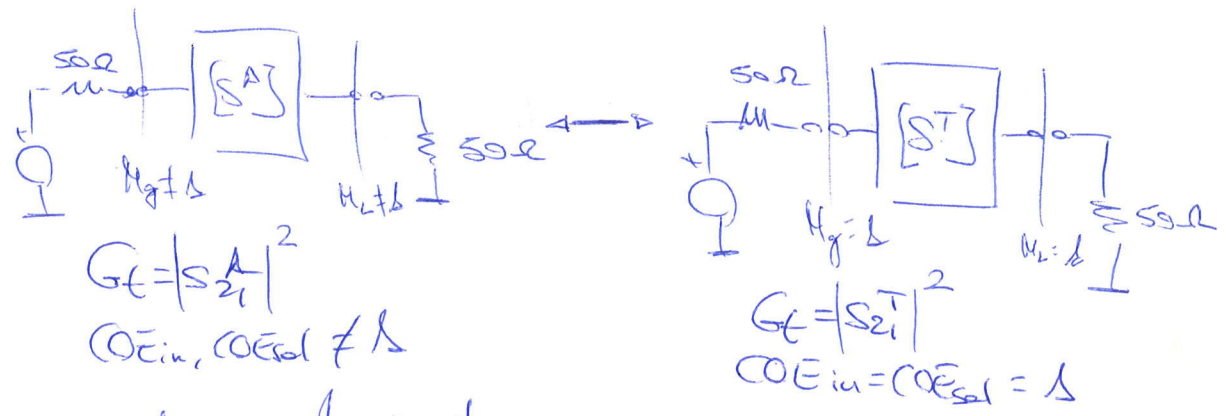(Sistema ideal) $\rightarrow$ Líbido y amplificadores ideales e idénticos



Se conserva el amplificación a potencia, pero no en COEs


Híbridos de 3dB y 90°:

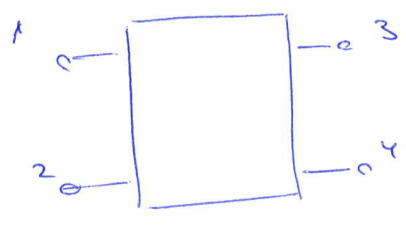

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -j \\ 0 & 0 & -j & 1 \\ 1 & -j & 0 & 0 \\ -j & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(Ideal, a la frecuencia de diseño)

Tripueto equivalente a 2 en serie:

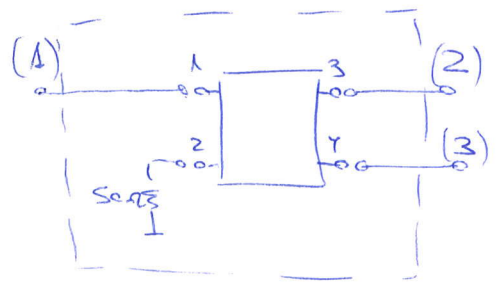

gitar fib 2 y columna 2 $\rightarrow$

$$S' = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -j \\ 1 & 0 & 0 \\ -j & 0 & 0 \end{bmatrix}$$


$$b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (a_2 - j a_3)$$

$$b_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} a_1$$

$$b_3 = -j \frac{1}{\sqrt{2}} a_1$$

Si se adapta el puerto 2, los otros 2 quedan automáticamente adaptados.

Análisis del amplificador balanceado:

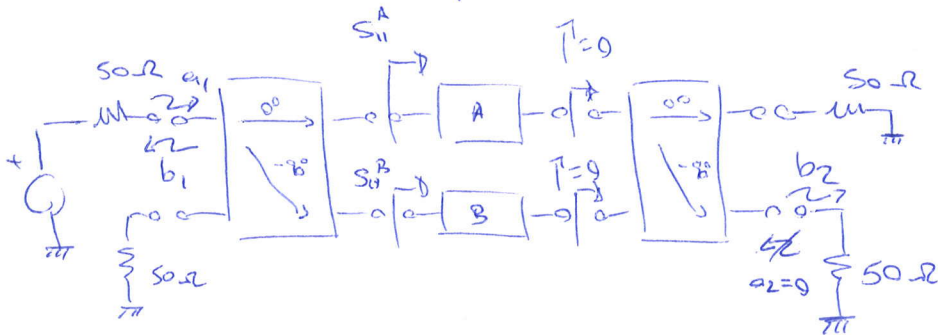

$$S_{11}^T = \frac{b_1}{a_1} \Big|_{a_2=0}$$

$$S_{21}^T = \frac{b_2}{a_2} \Big|_{a_2=0}$$

$$b_2 = \frac{-j}{\sqrt{2}} \frac{a_1}{\sqrt{2}} S_{21}^A + \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{-ja_1}{\sqrt{2}} S_{21}^B = -\frac{j}{2} (S_{21}^A + S_{21}^B) a_1$$

$$S_{21}^T = -j/2 (S_{21}^A + S_{21}^B)$$

Si tenemos amplificadores gemelos:

$$S_{21}^T = -j S_{21}^A$$

$$b_1 = \frac{a_1}{2} S_{11}^A - j \frac{a_1}{2} S_{11}^B \cdot (-j) = \frac{a_1}{2} (S_{11}^A - S_{11}^B)$$

$$S_{11}^T = \frac{1}{2} (S_{11}^A - S_{11}^B) \quad \xrightarrow{\text{gemelos}} \quad S_{11}^T = 0$$

$$S_{22}^T = \frac{1}{2} (S_{22}^A - S_{22}^B)$$

$$S_{12}^T = -\frac{j}{2} (S_{21}^A + S_{21}^B)$$

Ventajas:

- Doble manejo de potencia que cada amplificador por separado.
- Diversidad: si se cae uno de los amplificadores, el sistema sigue funcionando (con menos potencia, diferente OE, etc.)

Desventajas:

- Duplica el número de componentes y necesita librerías, por lo que es más complejo.
- Tamaño
- Consumo más continuo para la misma potencia

Problemas:

- Conseguir 2 amplificadores idénticos. En tecnología integrada (monolítica) es poco importante, lo es en híbrida.
- Ancho de banda del híbrido limitado.

- Realización de Libreros:

(* 2.25 *)

- Branch-Line:

✓ Fácil de construir

✓ Poco sensible a errores de fabricación

✗ Necesita de banda pequeña

- Lange:

✗ Difícil de construir


✗ No repetible (por falta de las puentes)

✗ Muy sensible a falta de fabricación

✓ Necesita más ancho de banda que Branch-Line

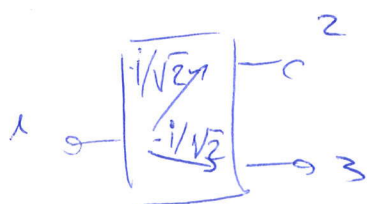(* 2.26 *)


- Divisor de potencia: dispositivo de 3 puertos



$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

✗ No a 90° de desfase

Salvador:

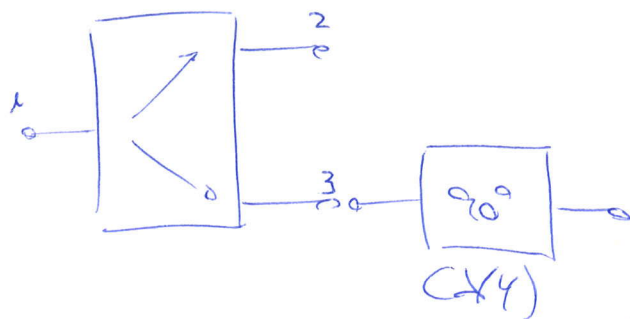

desfasador de 90°

banda muy estrecha (inferior al
Baudh-line)

Ejercicio:

Calcular el COE_{IN} de un amplificador balanceado
bajo las siguientes hipótesis:

- i) Híbridos ideales
- ii) Amplificadores no idénticos:

$$S_{11}^A = |S_{11}| e^{i\gamma}$$

$$S_{11}^B = |S_{11}| e^{i(\gamma + \Delta\gamma)} \quad (\times 2.24 \times)$$

$$S_{11}^T = \frac{1}{2} (S_{11}^A - S_{11}^B) = \frac{1}{2} |S_{11}| e^{i\gamma} (1 - e^{i\Delta\gamma})$$


$$\text{COE}_{IN} = \frac{1 + |S_{11}^T|}{1 - |S_{11}^T|} \underbrace{e^{i\frac{\Delta\gamma}{2}} (e^{-i\frac{\Delta\gamma}{2}} - e^{i\frac{\Delta\gamma}{2}})}_{= 2i \sin \frac{\Delta\gamma}{2}} = e^{i\frac{\Delta\gamma}{2}} 2 \left| \sin \frac{\Delta\gamma}{2} \right|$$

$$|S_{11}^T| = \frac{1}{2} |S_{11}| e^{i\gamma} (1 - e^{i\Delta\gamma}) = |S_{11}| \left| \sin \frac{\Delta\gamma}{2} \right|$$

$$\boxed{\text{COE}_{IN} = \frac{1 + |S_{11}| \left| \sin \frac{\Delta\gamma}{2} \right|}{1 - |S_{11}| \left| \sin \frac{\Delta\gamma}{2} \right|}}$$

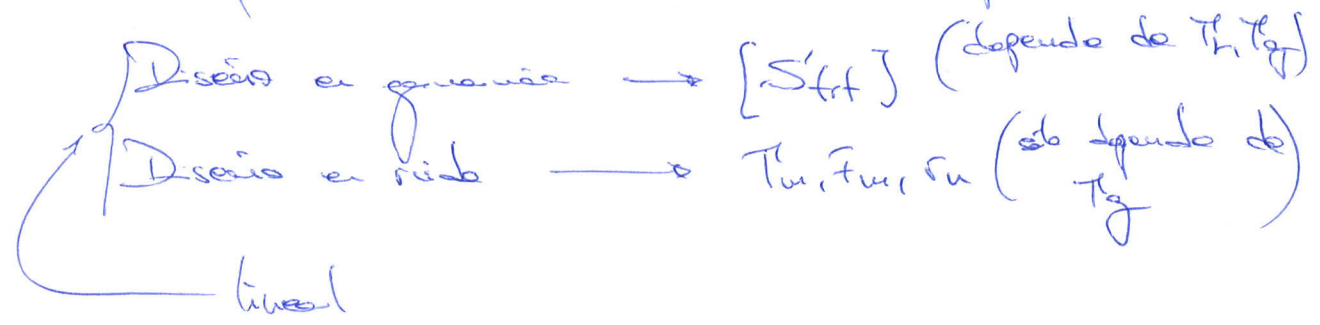6.- AMPLIFICADORES DE POTENCIA EN CLASE A

Hasta ahora hemos tratado de saber la máxima ganancia a un TRT. Ahora queremos T_L, T_g que nos permitan obtener la máxima potencia de salida, sin teniendo ganancia elevada



Máxima potencia de salida $\Rightarrow$ saturación (no linealidad)


$\Rightarrow$ más complejo, ya que depende de cómo sea la linealidad

Clase A $\rightarrow$ casi lineal, llevado al límite de la no linealidad

$\rightarrow$ compresión de ganancia

- Como primera aproximación este comportamiento se depende de T_L

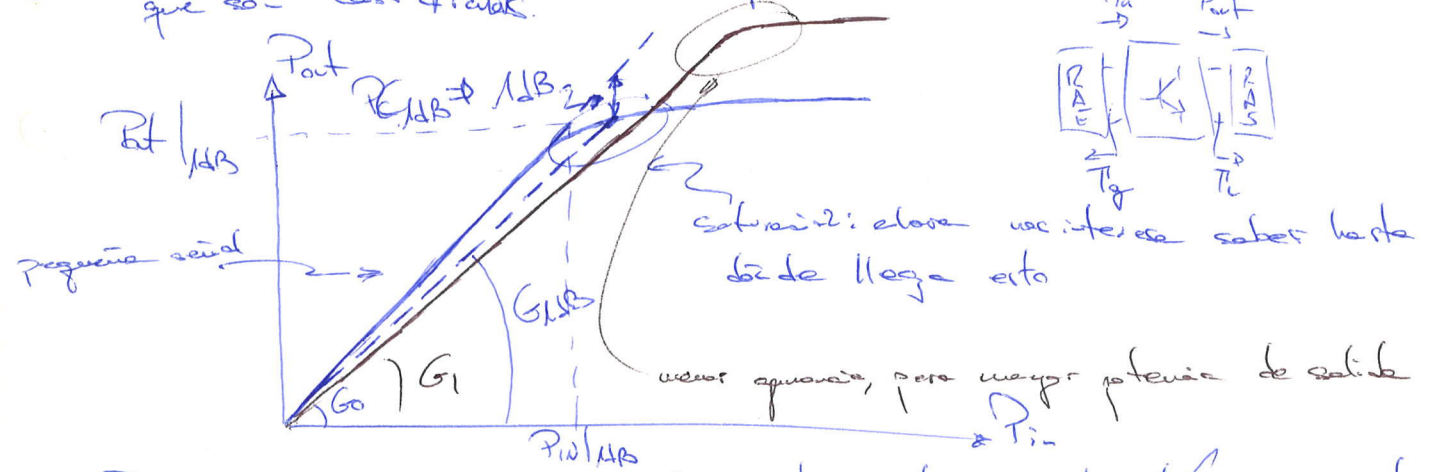- Existen curvas "curvas geométricas de impedancias T_L que dan una cierta potencia máxima", que son casi frías.



- Punto de compresión de 1dB: punto en el que la diferencia entre la curva de potencia real y la esperada si la ganancia fuera lineal es de 1dB (80% de la potencia)

Por defecto, la potencia en el P_{1dB} es la de salida, y esto es la que consideramos como potencia máxima de un amplificador.

$$P_{out}|_{ABR} = G_{ABR} + P_{in}|_{ABR}$$

$$P_{out}|_{ABR} = G_0 + P_{in}|_{ABR} - ABR$$

$$\left[G_{ABR} = \frac{P_{out}|_{ABR}}{P_{in}|_{ABR}} = G_0 - A \right]$$

- Enfoque práctico:

PC_{AB} síb depende (casi) de $T_L \rightarrow$ curva en T_L (*2.27*)

Asociado con el punto de polarización, distinto del de pequeña señal

- Metodología de diseño:

1.- Especificar una determinada potencia de salida, $P_{out}|_{AB}$

2.- En gráficas seleccionar $T_L \Rightarrow$ se fija G_0 , seleccionando PC_{AB}

$$G_{ABR} = G_0 - ABR$$

3.- Por ser $G_0 \Rightarrow T_g = T_{in}^*$. Régimen casi lineal, por lo que se pueden usar.

$$\text{deg} = 1 \rightarrow G_t = G_0 \Rightarrow \text{adaptar la entrada}$$

$$T_g = \left(S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}T_L}{1 - S_{22}T_L} \right)^*$$

Usualmente se expone además la curva de $G_0 = \text{cte}$ para elegir mejor T_L . Esto es porque también poder especificar la ganancia.

$$COE_{in} = 1$$

$$COE_{out} = ?$$

Si queremos $COE_{out} = 1$, se procede igual, pero también el $COE = 1$ de la entrada a la salida:

1.- Elegir T_L basándose en $G_0 = \text{cte}$, $P_{ABR} = \text{cte}$


2.- Elegir T_g para adaptación de salida: $P_{out} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}T_g}{1 - S_{11}T_g} = T_L^*$

$$\Rightarrow T_g = \frac{S_{22} - T_L^*}{1 - S_{11}T_L^*}$$

$$! G_t \neq G_0 ! \quad G_t = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

- COMBINACIÓN DE POTENCIA

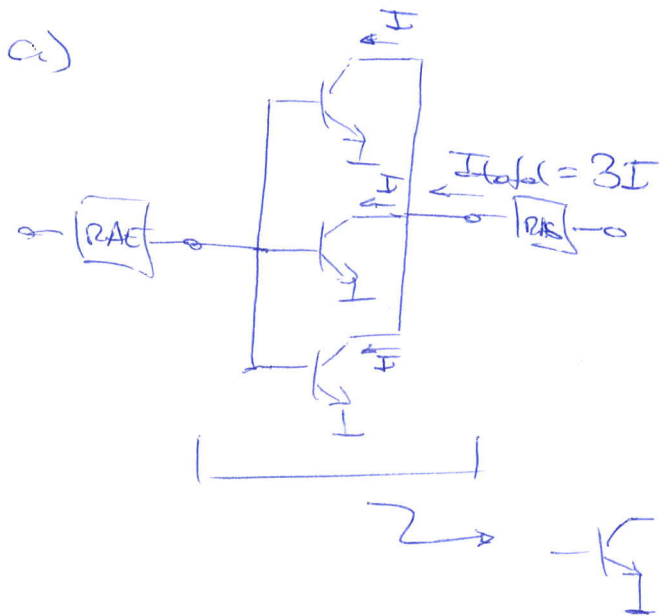- Combinar deprimos (trts)
- Combinar amplificadores




hoy se usa con trts discretos:

- x fácil trts iguales
- x $Z_{in} = Z_{out}$ fácil adaptar
- x si falla un trt, falla todo

Ej: FLK022XP (de Fujitsu), 250mW
 FLK952XP 500mW
 FLK202XV 1.7W
 → en integrados se usa

$\left. \begin{array}{l} \times 2 \text{ trts} \\ \times 8 \text{ trts} \end{array} \right\}$

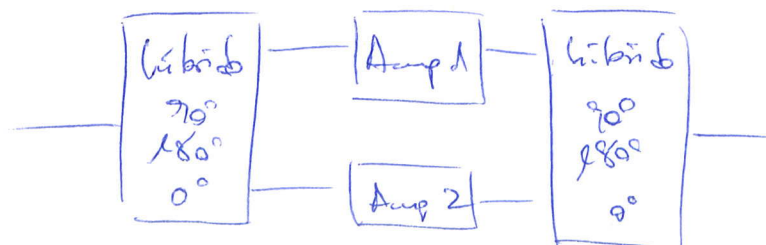
- b) Técnicas de combinación de potencia propiamente dichas
- diseñar amplificadores independientes
 - combinarlos en híbrido de 180° , 90° o 0° (Wilkinson)



$$P_{sal} = N \cdot P_{amp}$$


- ✓ $90^\circ \rightarrow$ baja COEout
- ✓ robusto: si falla a tnt no falla todo ($\downarrow$ prestaciones)
- x Tamaño y complejidad
- x Difícil de ajustar
- x Pérdidas de los híbridos

+ 6 dB:

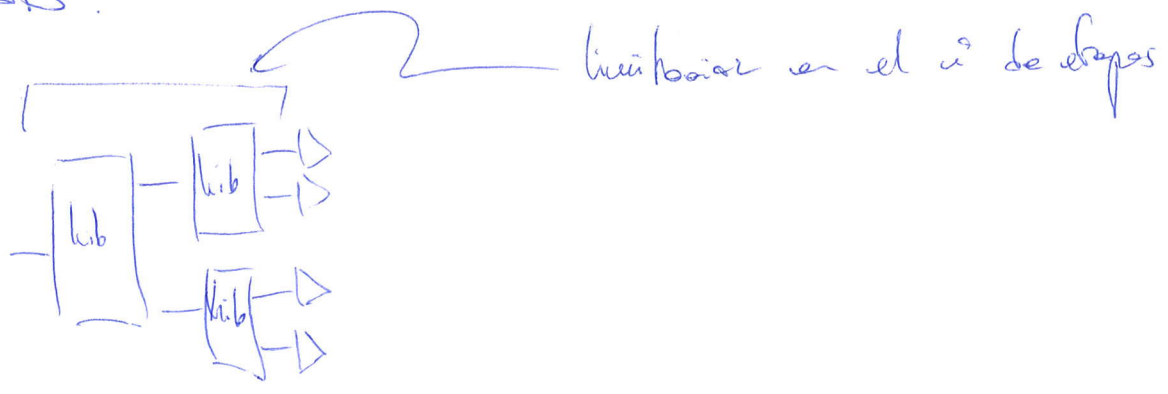

Ejemplo: (el de siempre)

7. - AMPLIFICADORES DE 2 ETAPAS

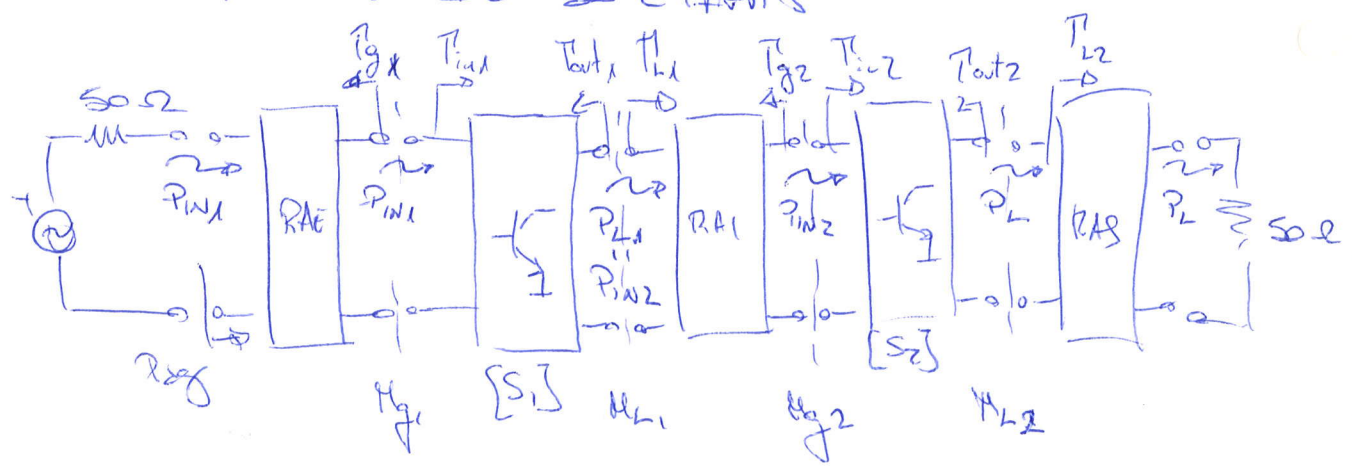

antes $\rightarrow$ obtener T_{g1}, T_{L1} // ahora $\rightarrow$ T_{g1}, T_{L1}
 T_{g2}, T_{L2}

pero no tenemos la ganancia de libertad $\rightarrow$ $H_{L1} = H_{g2}$

- Tipos de decêns:

- 1) Mínima figura de ruído
- 2) Máxima potência de saída
- 3) Máxima ganância

Redes de admissão
sem perdas

- Ganância: Relações de potência

$$\boxed{G_p = \frac{P_L}{P_{in1}} = \frac{P_L}{P_{in2}} \cdot \frac{P_{in2}}{P_{in1}} = G_{p1} \cdot G_{p2}}$$

$$\boxed{G_d = G_{d1} \cdot G_{d2}}$$

$$\boxed{G_t = \frac{P_L}{P_{dg}} = \frac{P_L}{P_{in1}} \cdot \frac{P_{in1}}{P_{dg}} = \frac{P_L}{P_{in1}} \cdot H_{g1} = G_p \cdot H_{g1} = H_{g1} \cdot G_{p1} \cdot G_{p2}}$$

$$G_t = G_{d1} G_{d2} H_{L2} = G_{t1} G_{p2} = G_{d1} H_{L1} G_{p2}$$

- Decên bajo especificaciones de ganância:

En general (pequeña señal), no es importante el orden de los transistores.

2 cosas:

a) incondicionalmente estables:

→ líneas curvas para MAG

→ RAI realizable

$\left\{ \begin{array}{l} T_{L1}^a, T_{g1}^a \\ T_{L2}^a, T_{g2}^a \end{array} \right\} \rightarrow \text{adaptación conjugada en todos los planos}$

$$G_t = G_{t1} \cdot G_{t2} \quad (\text{porque hay adaptación})$$

$$= \text{MAG}_1 \cdot \text{MAG}_2$$

b) Condicionalmente estables o $G_t < \text{MAG}$

→ no todos los planos se adaptan

$$G_t = G_{d1} \cdot M_L \cdot G_{p2}$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$

3 grados de libertad

→ lo normal es hacer $M_L = 1$

1.- Dibujar curvas estabilidad y $G_{d1} = \text{cte}$ en T_{g1}

2.- Seleccionar T_{g1} según G_{d1} deseado

3.- Dibujar curvas estabilidad y $G_{p2} = \text{cte}$ en T_{L2}

4.- Seleccionar T_{L2} según G_{p2} deseado

5.- Forzar $M_L = 1 \Rightarrow \text{RAI}$

$$T_{L2} \rightarrow T_{IN2} \rightarrow T_{g2} = T_{IN2}^*$$

$$T_{g1} \rightarrow T_{out1} \rightarrow T_{L1} = T_{out1}^*$$

Si $\mu_{L1} \neq 1$ se puede llegar a seleccionar impedir
a la hora de diseñar RAI

Otra posibilidad:

$$\rightarrow G_t = G_{d1} \cdot G_{d2} \cdot \mu_{L2}$$

Se trabaja en las curvas $G_{d1} = \text{cte}$ y $G_{d2} = \text{cte}$,
haciendo $\mu_{L2} = 1$ (estado adiabático)

$$G_{d1} \rightarrow T_{g1}$$

$$G_{d2} \rightarrow T_{g2}$$


$$\left. \begin{array}{l} T_{g1} \\ T_{g2} \end{array} \right\} \rightarrow T_{L1} = \text{DRAS}$$

$$T_{g2} \rightarrow T_{at2} \rightarrow T_{L2} = T_{at2}^*$$

$$\rightarrow G_t = G_{p1} G_{p2} \mu_{g1}, \quad \mu_{g1} = 1$$

(...)

- Diseño para baja ruido:

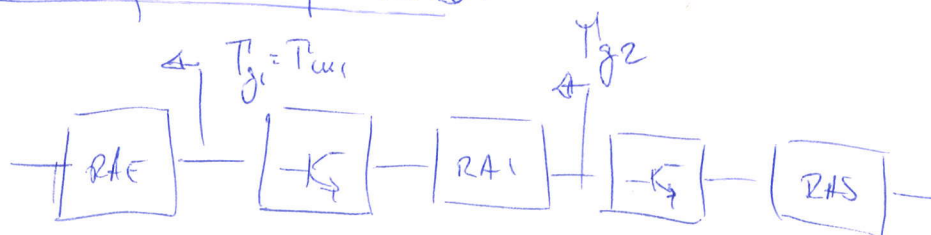

$T_{g2} \rightarrow$ curvas $F = \text{cte}$ + curvas $G_d = \text{cte} \Rightarrow T_{m2}$ u otras en
mayor frecuencia
 $T_{g1} \rightarrow T_{at1}$
 $\rightarrow \text{RAI}$

$$M_{L2} = 1 \Rightarrow T_{L2} = T_{out2}^*$$

- Diseno para máxima potencia de salida:

TRT 2 $\rightarrow$ mayor $P_{L,DB}$

TRT 1 $\rightarrow$ suficiente P_L para poner TRT 2 en $P_{L,DB}$

1.- Fijar $T_{L2} = T_{LP2}$


2.- T_{W2}

3.- Se puede trabajar en curvas $G_{p1} = cte \rightarrow T_{L1} = 0.2 A I$

4.- T_{W1}

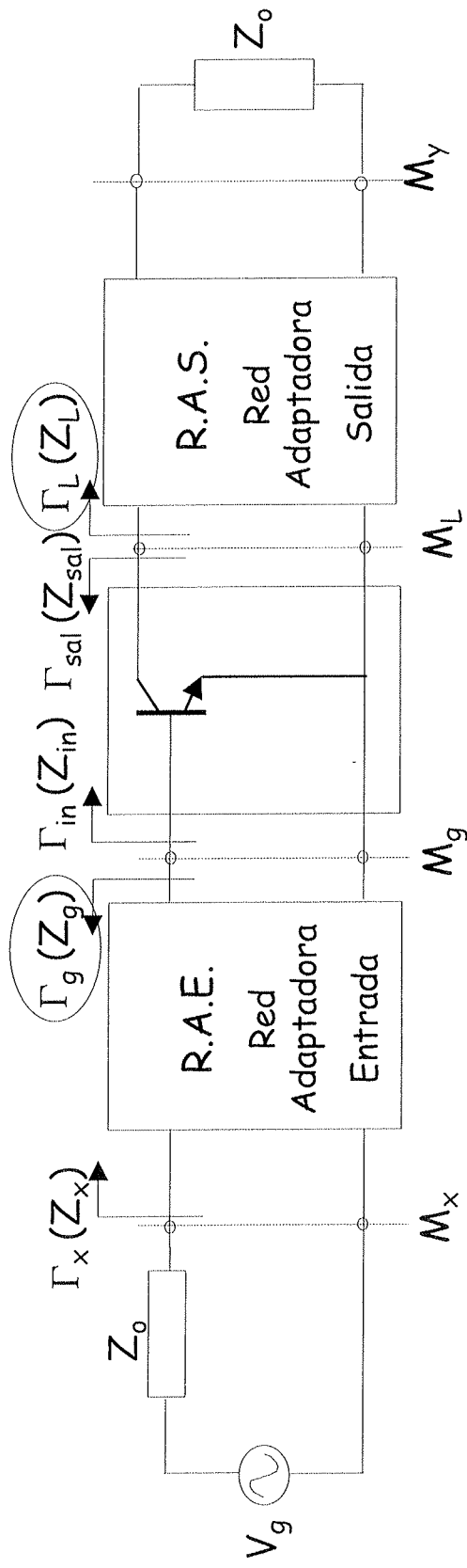5.- $g_{p1} = 1 \Rightarrow T_{g1} = T_{W1}^*$

Diseño de Amplificadores de Banda Estrecha bajo especificaciones de Ganancia: Planteamiento del Problema



Fijada la G_+ a obtener $\Rightarrow$ ¿ Z_g y Z_L ?

Estabilidad Incondicional:


$$\checkmark G_+ \leq MAG$$

Estabilidad Condicional:

$$\checkmark G_+ \leq MSG$$


$$\checkmark Z_g \text{ y } Z_L \in \text{Zona Estable}$$

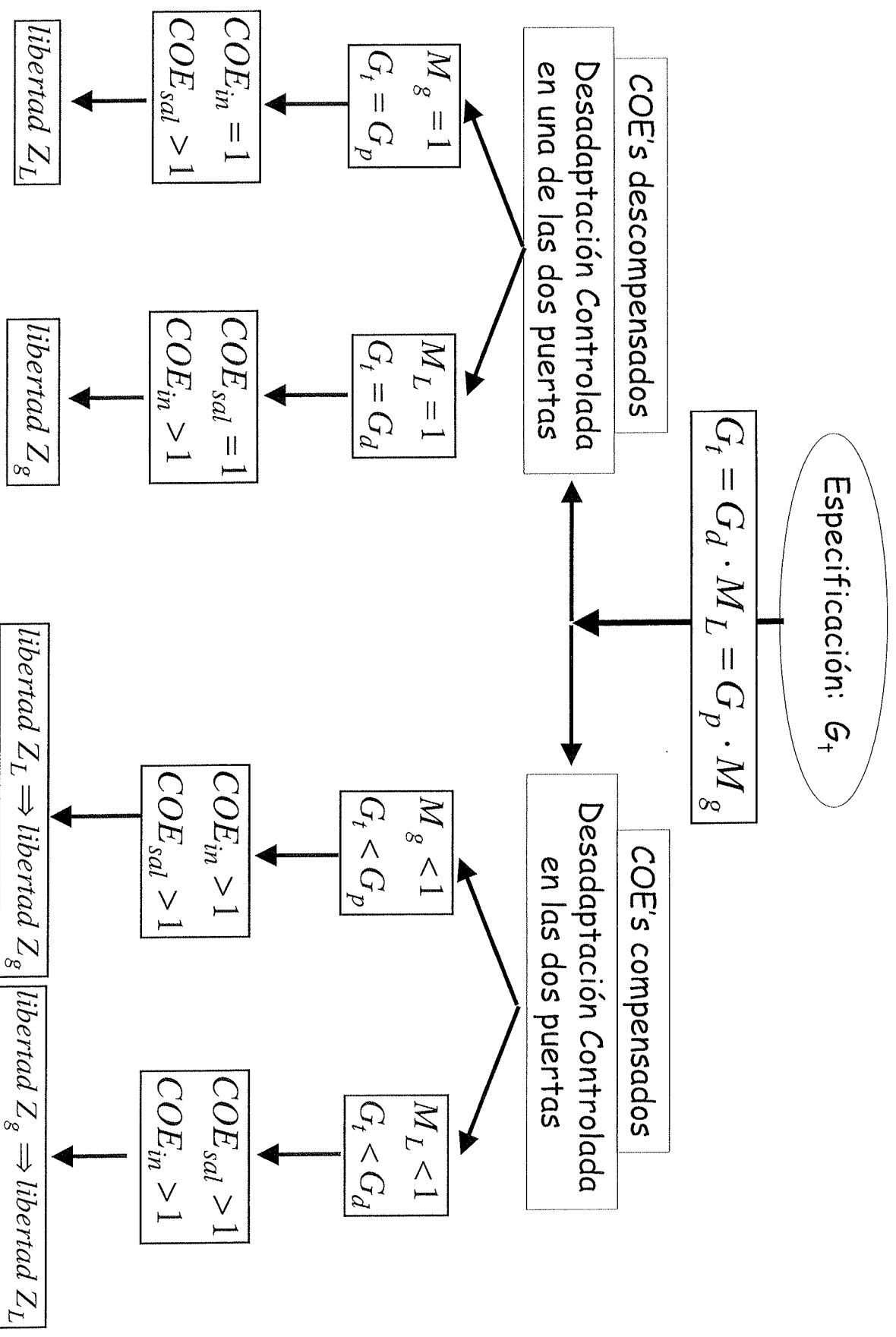Diseño de Amplificadores de Banda Estrecha bajo especificaciones de Ganancia: Estrategia




Diseño de Amplificadores de Banda Estrecha bajo especificaciones de Ganancia: Aspecto de las Curvas de Ganancia Constante


ESTABILIDAD INCONDICIONAL

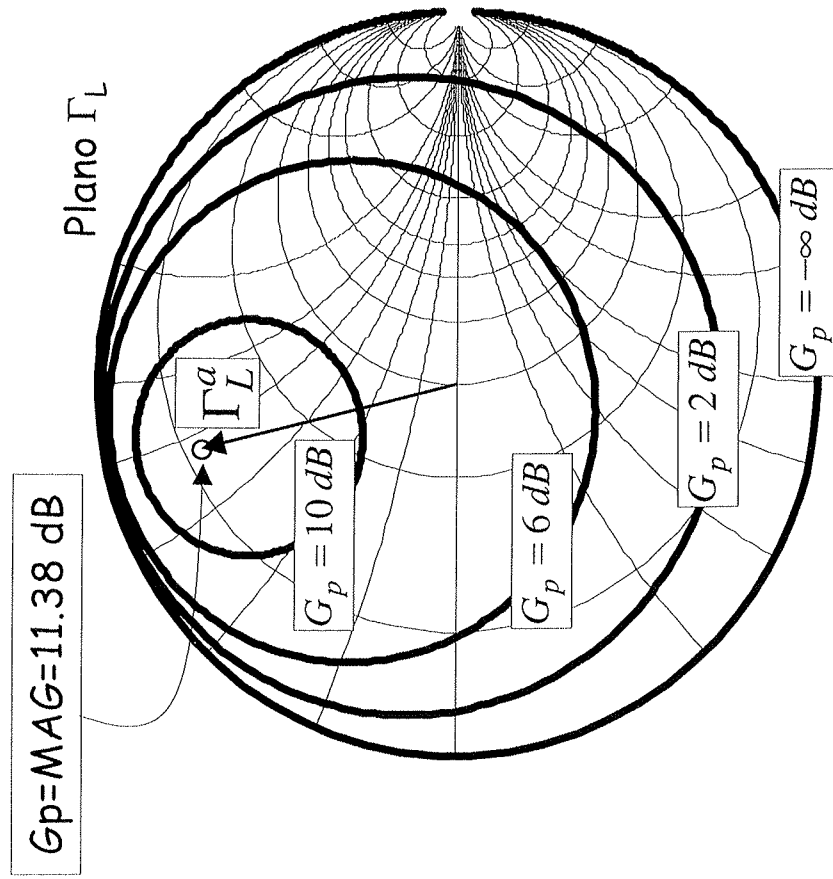

ESTABILIDAD CONDICIONAL

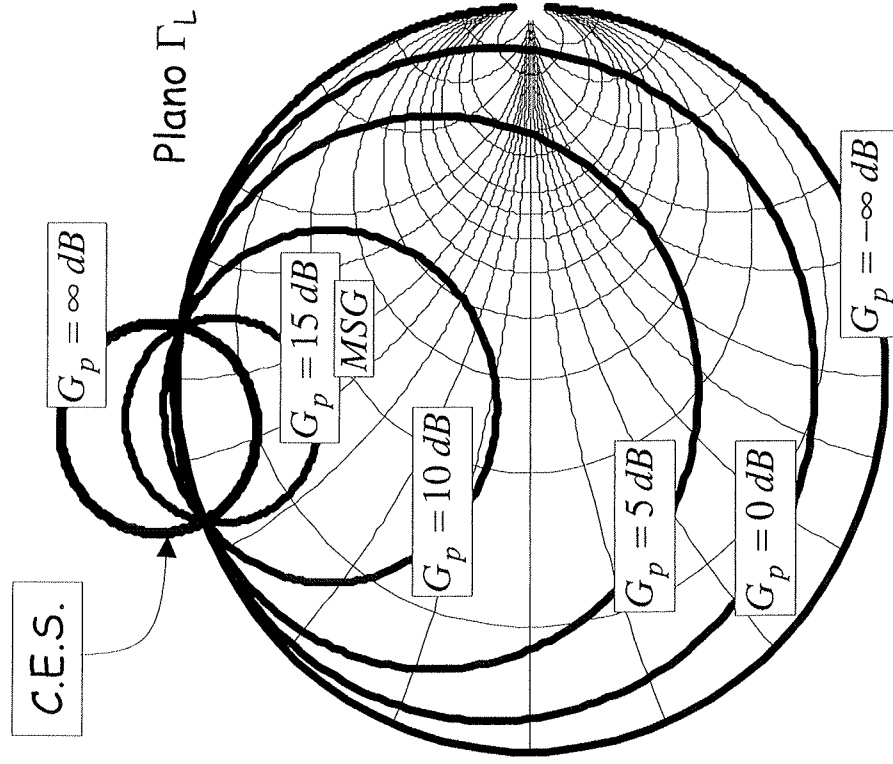

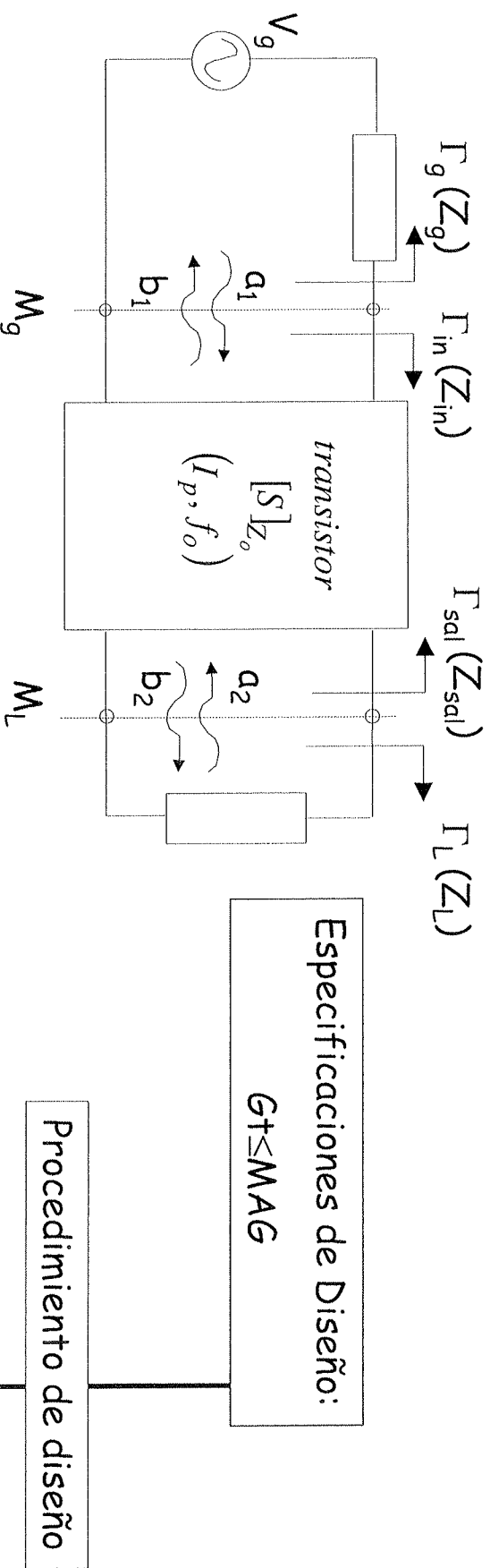
Diseño de Amplificadores de Banda Estrecha bajo especificaciones de Ganancia: Procedimiento de Diseño



ESTABILIDAD INCONDICIONAL

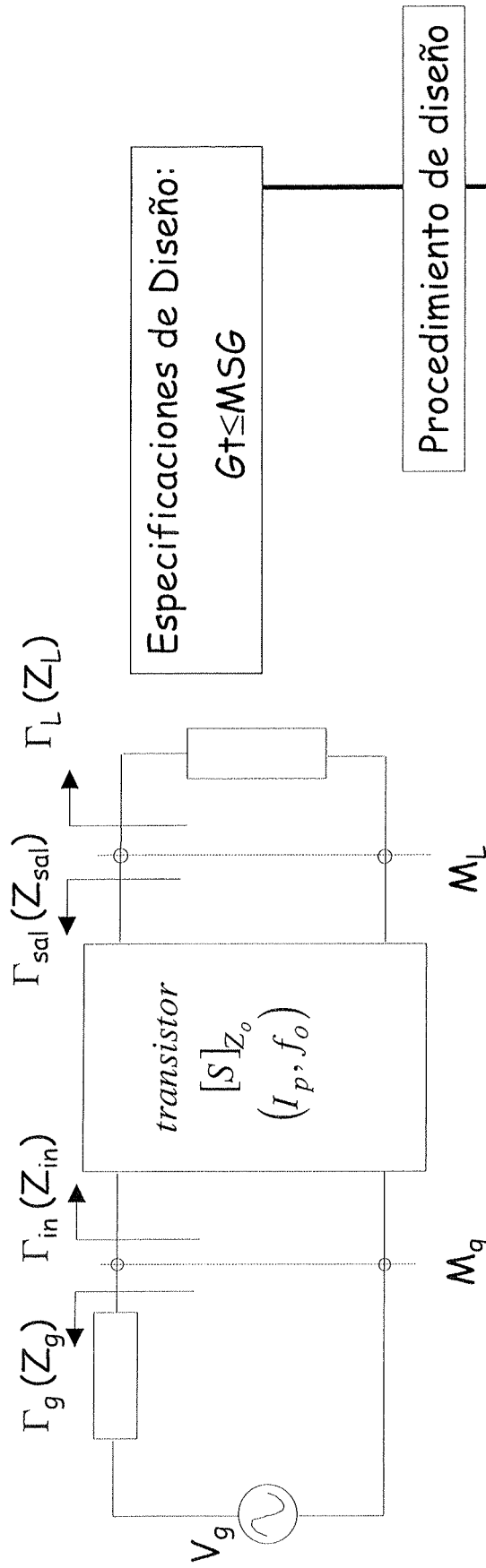- 1.- Dibujar el círculo de G_p contante con $G_p = G_t$
- 2.- Elegir una $\Gamma_L(Z_L)$ perteneciente a dicho círculo
- 3.- Calcular el $\Gamma_{in}(Z_{in})$ correspondiente
- 4.- Elegir $\Gamma_g(Z_g)$ con la condición $\Gamma_g = \Gamma_{in}^*$ ($M_g = 1$)


Diseño de Amplificadores de Banda Estrecha bajo especificaciones de Ganancia: Procedimiento de Diseño



ESTABILIDAD CONDICIONAL

- 1.- Dibujar el círculo de G_p contante con $G_p = G_t$ y la Curva Estab. Salida
- 2.- Elegir una $\Gamma_L(Z_L)$ perteneciente a dicho círculo lo más alejada posible de la zona inestable
- 3.- Calcular el $\Gamma_{in}(Z_{in})$ correspondiente
- 4.- Pintar la Curva de Estabilidad a la Entrada
- 5.- Elegir $\Gamma_g(Z_g)$ con la condición $\Gamma_g = \Gamma_{in}^*$ ($M_g = 1$) y perteneciente a la zona estable del plano Γ_g

EJEMPLO

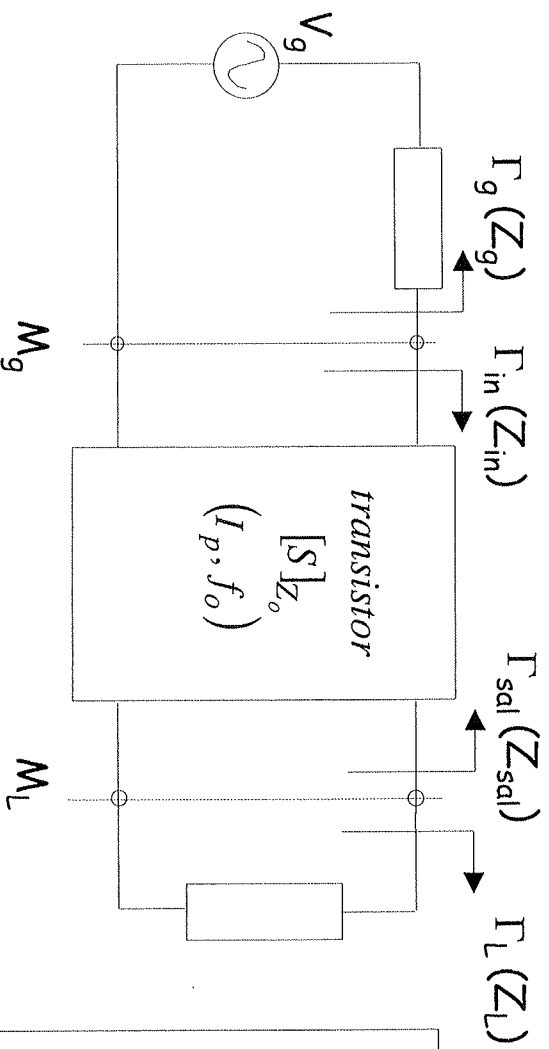

TRANSISTOR ATF-36077 de Agilent

- $f_o = 8 \text{ GHz}$, $V_{ds} = 1.5 \text{ V}$; $I_d = 10 \text{ mA}$

$$[S] = \begin{bmatrix} 0.75 & -120^\circ & 0.078_{8^\circ} \\ 3.820_{62^\circ} & 0.46_{-99^\circ} \end{bmatrix}$$


- Requisito: $G_t = 10 \text{ dB}$

1.- ¿ESTABILIDAD?


$K = 0.6155 \Rightarrow \text{Condicional}$

$$MSG = \left| \frac{S_{21}}{S_{12}} \right| = 16.90 \text{ dB} > 10 \text{ dB}$$

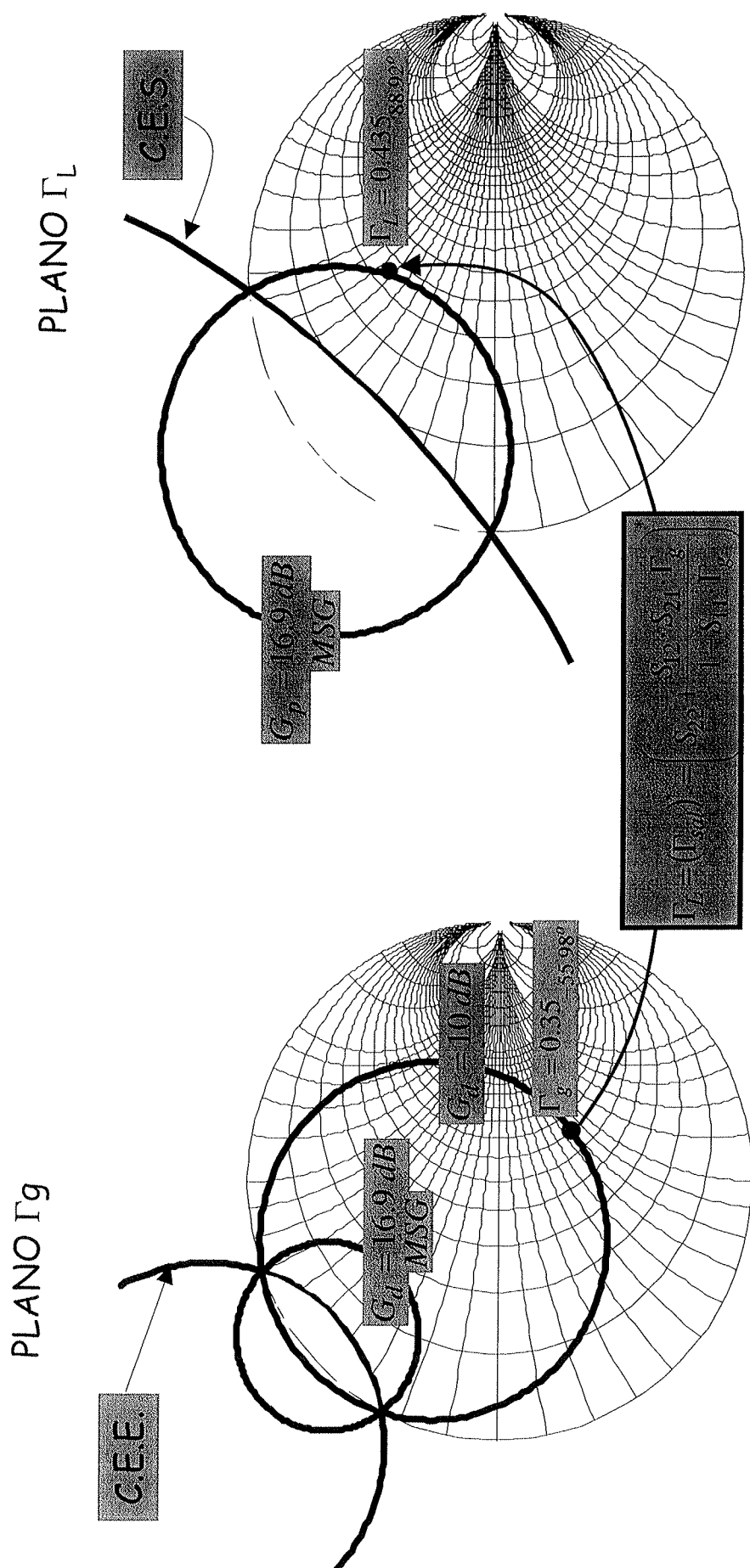EJEMPLO: Elección de las impedancias de generador y carga




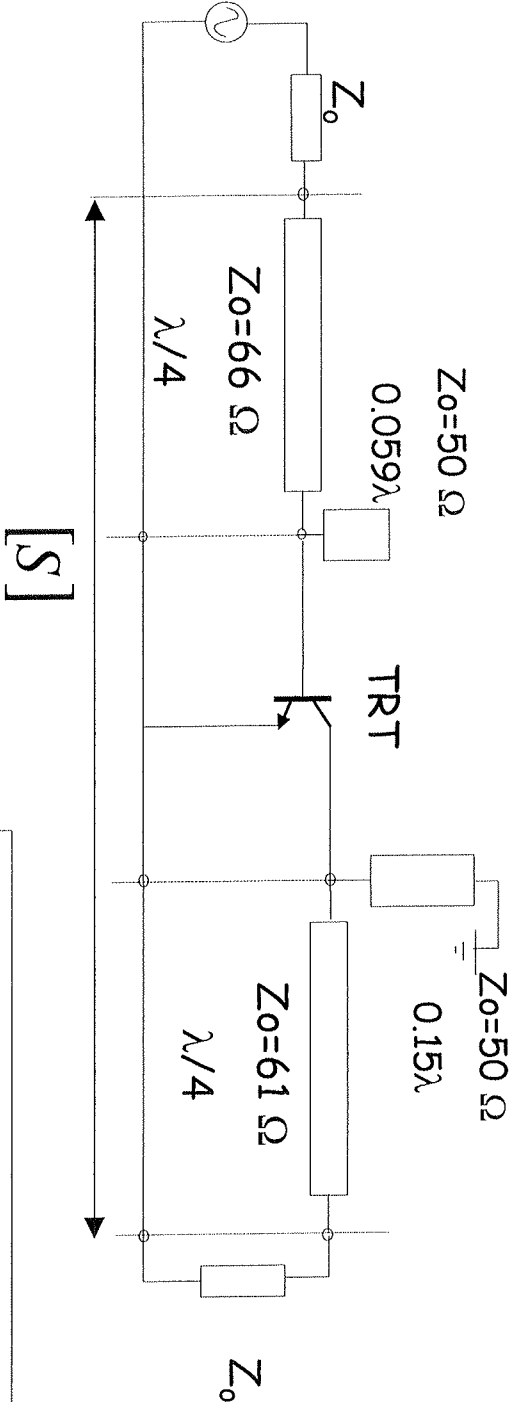EJEMPLO: Esquema del Amplificador y Resultados



24

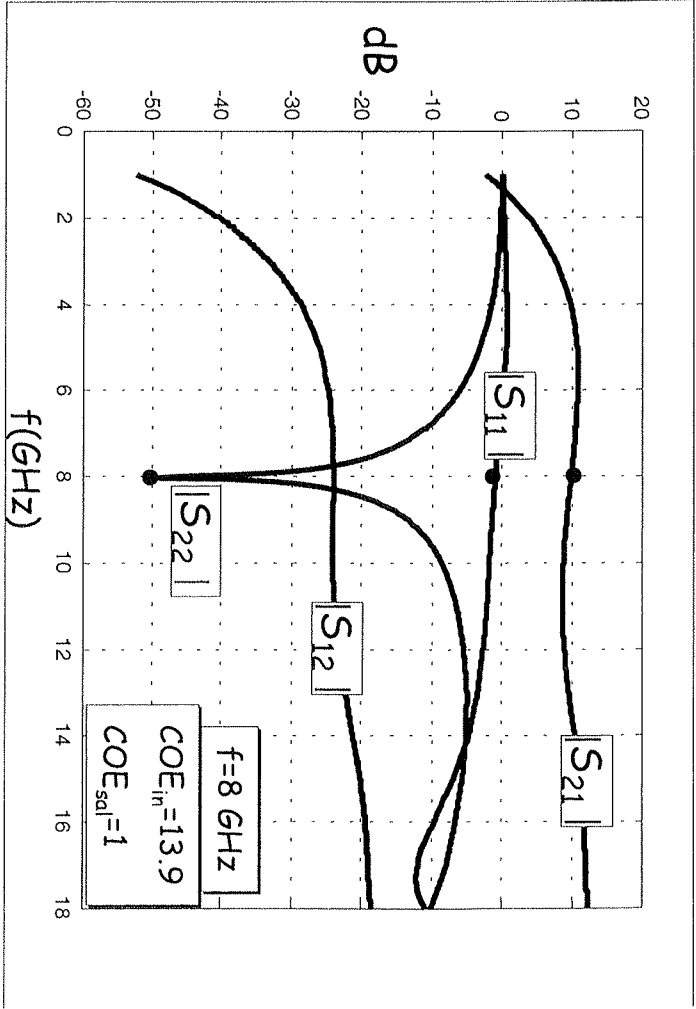- Comportamiento esperado a la frecuencia de diseño
- COE`s muy descompensados
- Necesidad de comprobar la estabilidad en toda la banda
- ¿Más especificaciones?: Ruido, Potencia de salida, COE_{in} , COE_{sal} , ... $\Rightarrow$ nuevas herramientas



29

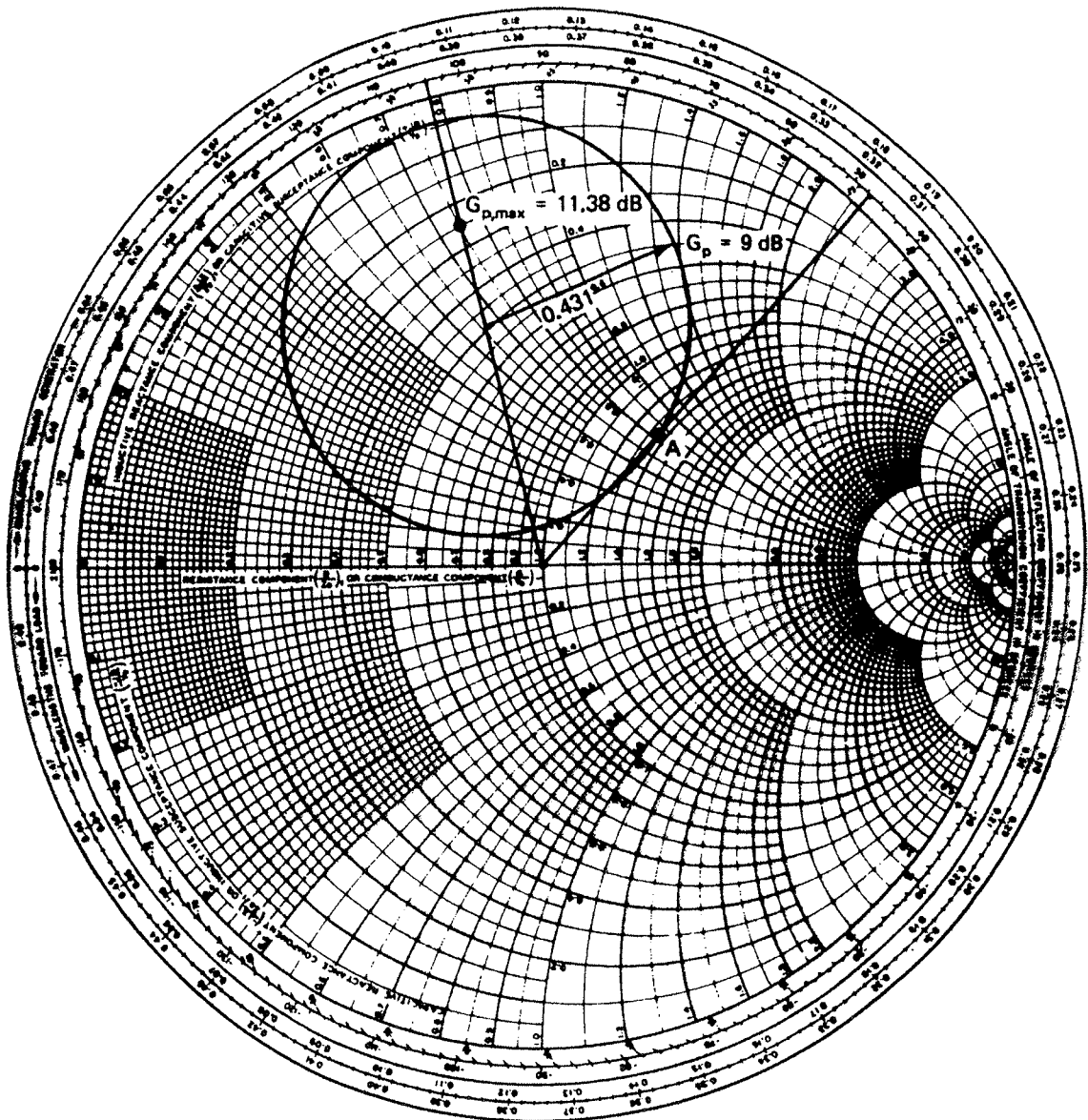


Figure 3.8.1 Operating power gain circle for $G_p = 9$ dB and location of $G_{p,max} = 11.38$ dB.

Problema

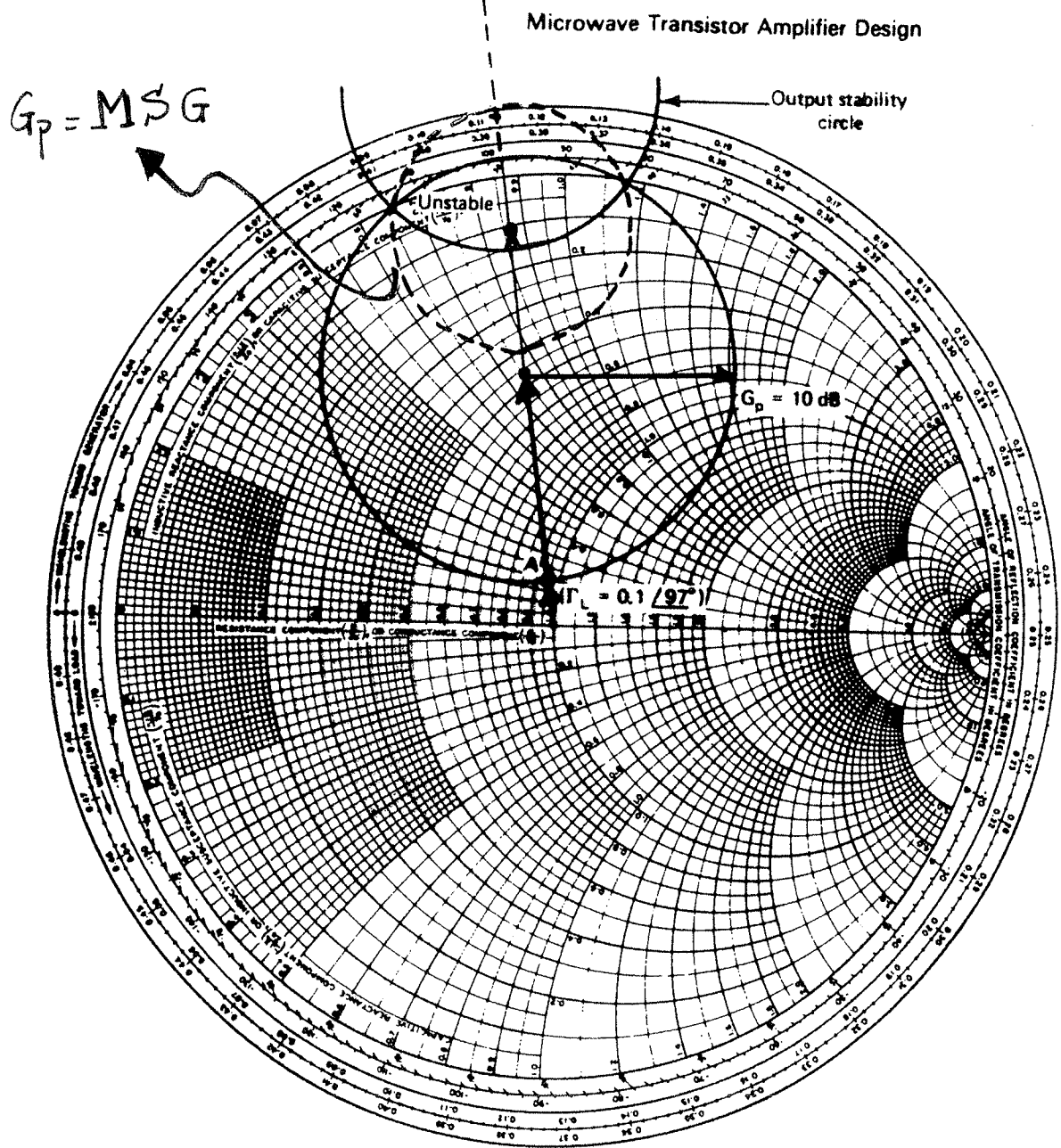



Figure 3.8.2 Power and stability circles construction for Example 3.8.2.

Ejemplo -1

ATF-10236 Parámetros S medidos sobre FR4 0.8 mm

$$f_{min} = 579 \text{ MHz}$$

$$f_{max} = 3.9 \text{ GHz}$$

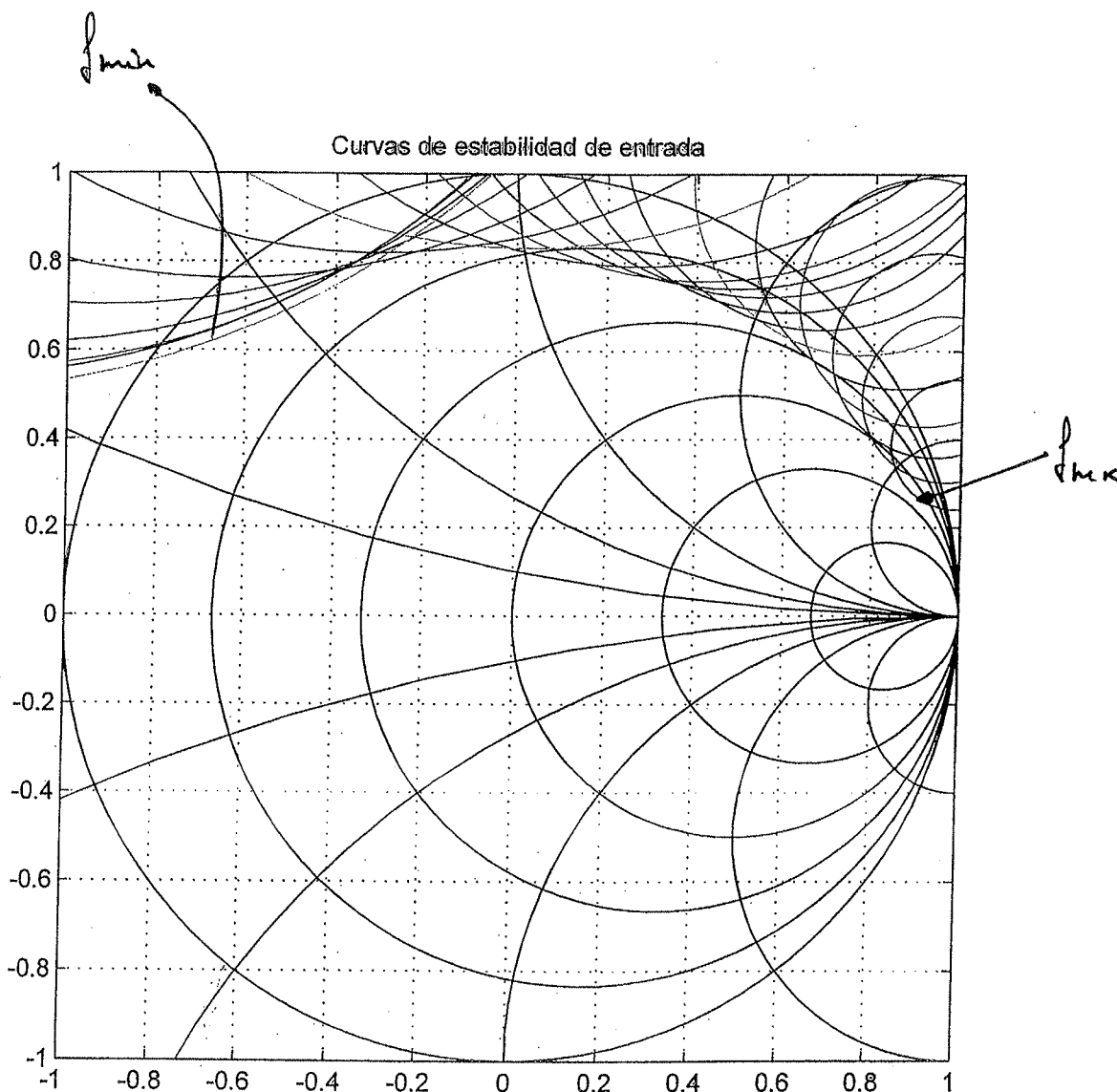

$$S_{11} = 0.67 \angle -98.5^\circ$$

$$S_{21} = 3.09 \angle 88.5^\circ$$

$$S_{12} = 0.14 \angle 43.5^\circ$$

$$S_{22} = 0.21 \angle -60.9^\circ$$

$$M_g > 0.8$$

$$|T_{out}^{SAL}| < -7 \text{ dB}$$


$$G_t = 10 \text{ dB.}$$

$$20 \log |T|$$

$$27$$


$$|T| = \sqrt{1 - U_g}$$

Ej - 2

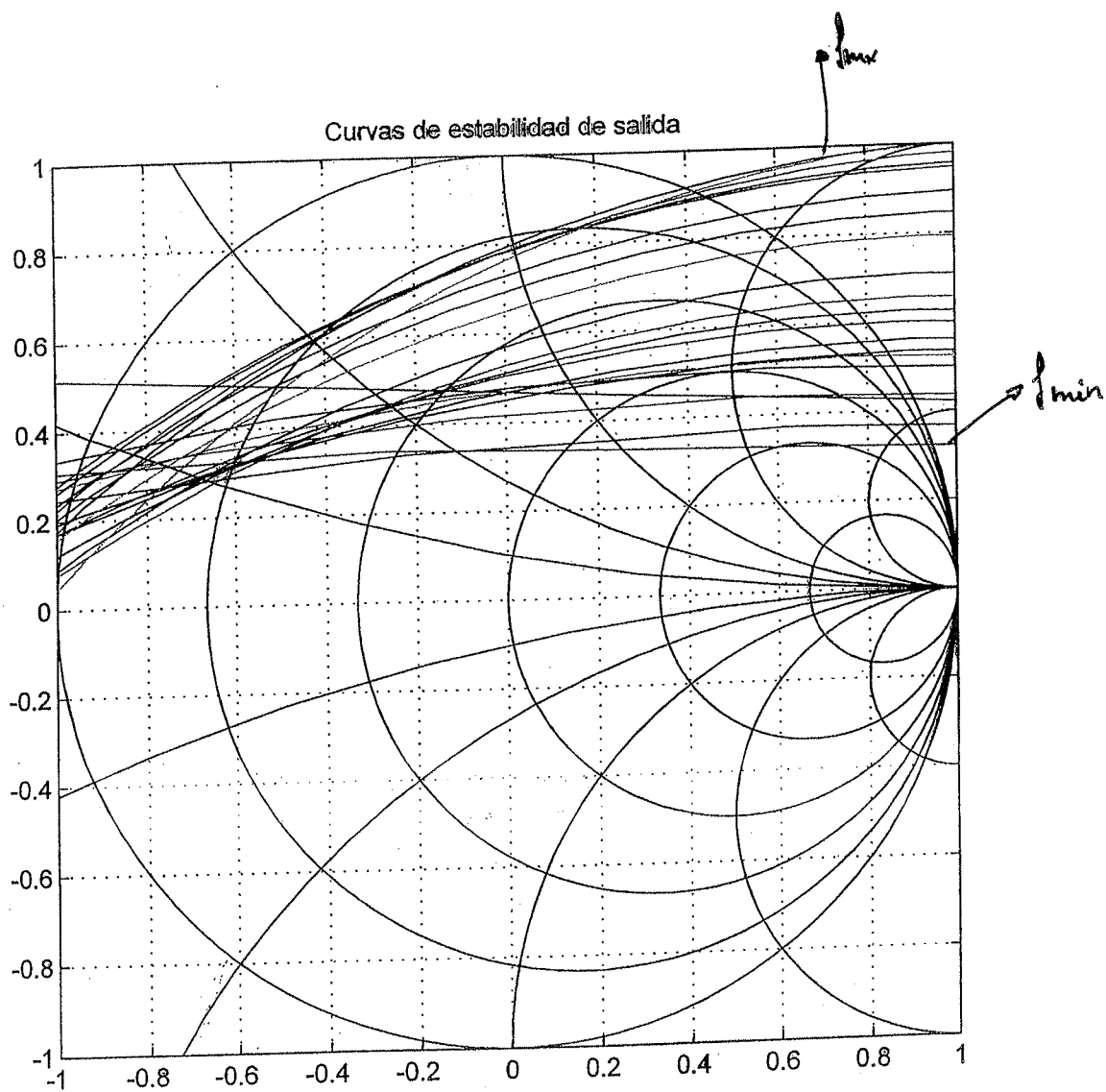

PLANO DE SALIDA Γ_L

Ej-3

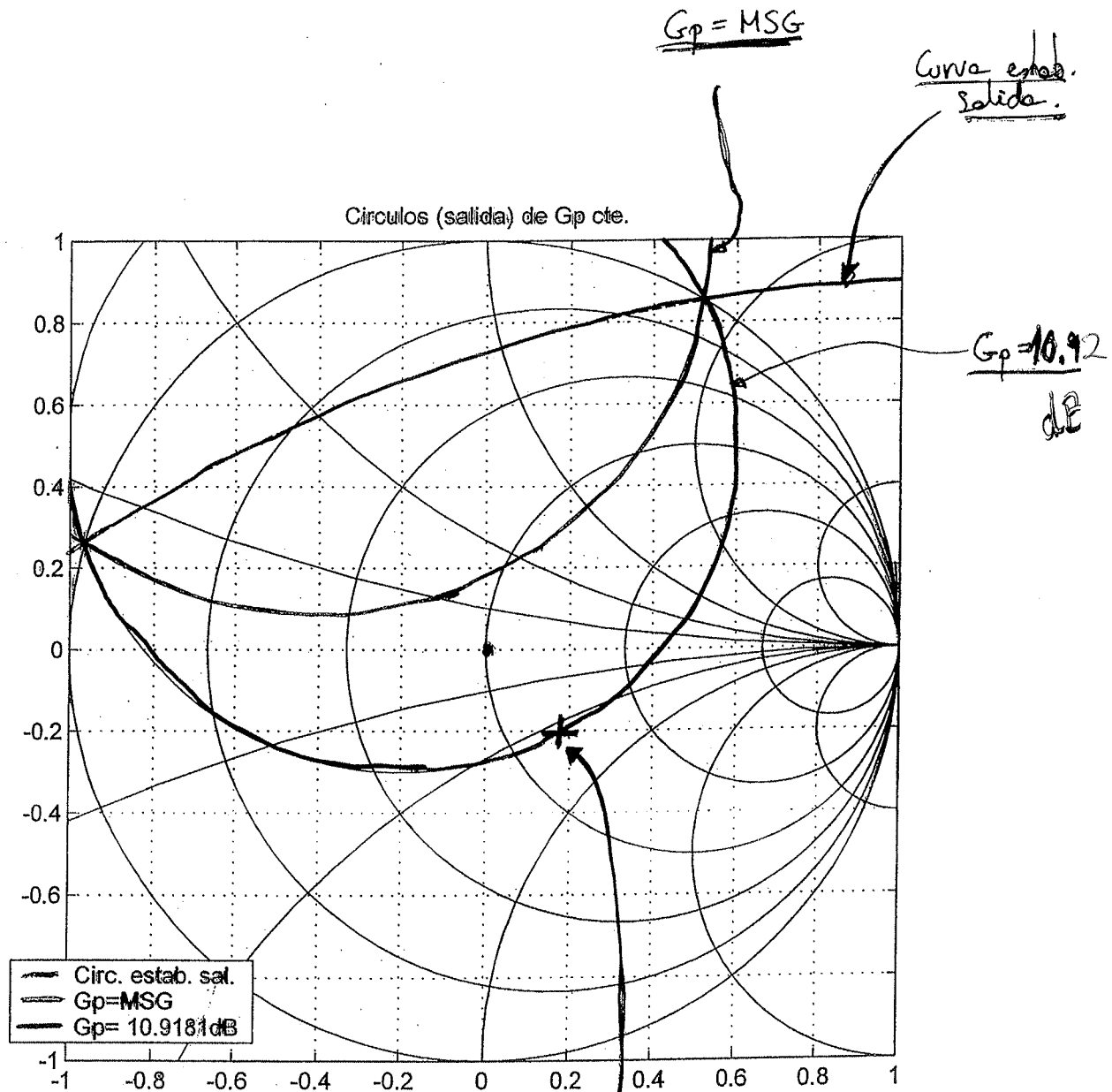

$$\Gamma_L = 0.27$$

$$\angle -48.9^\circ$$


$$Z_L = 64.6 - j28.6 \Omega$$

PLANO DE ENTRADA Γ_g

Ej-4


Circ. entab. entrada

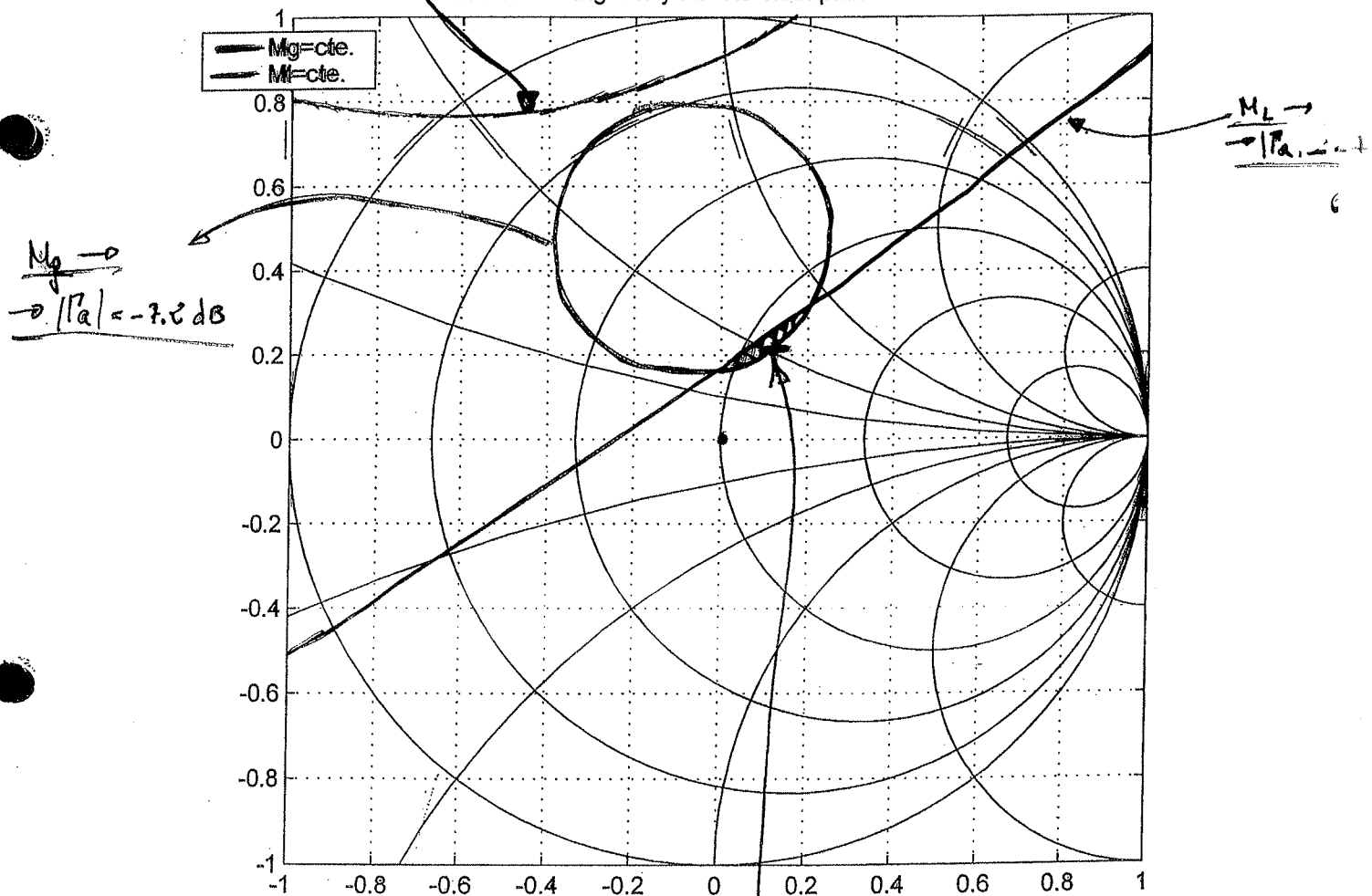Circuitos de $M_g = \text{cte}$ y $M_L = \text{cte}$ en el plano de entrada



$$\Gamma_g = 0.25 \angle 61.4^\circ$$



$$Z_g = 57.0 + j26.3 \Omega$$

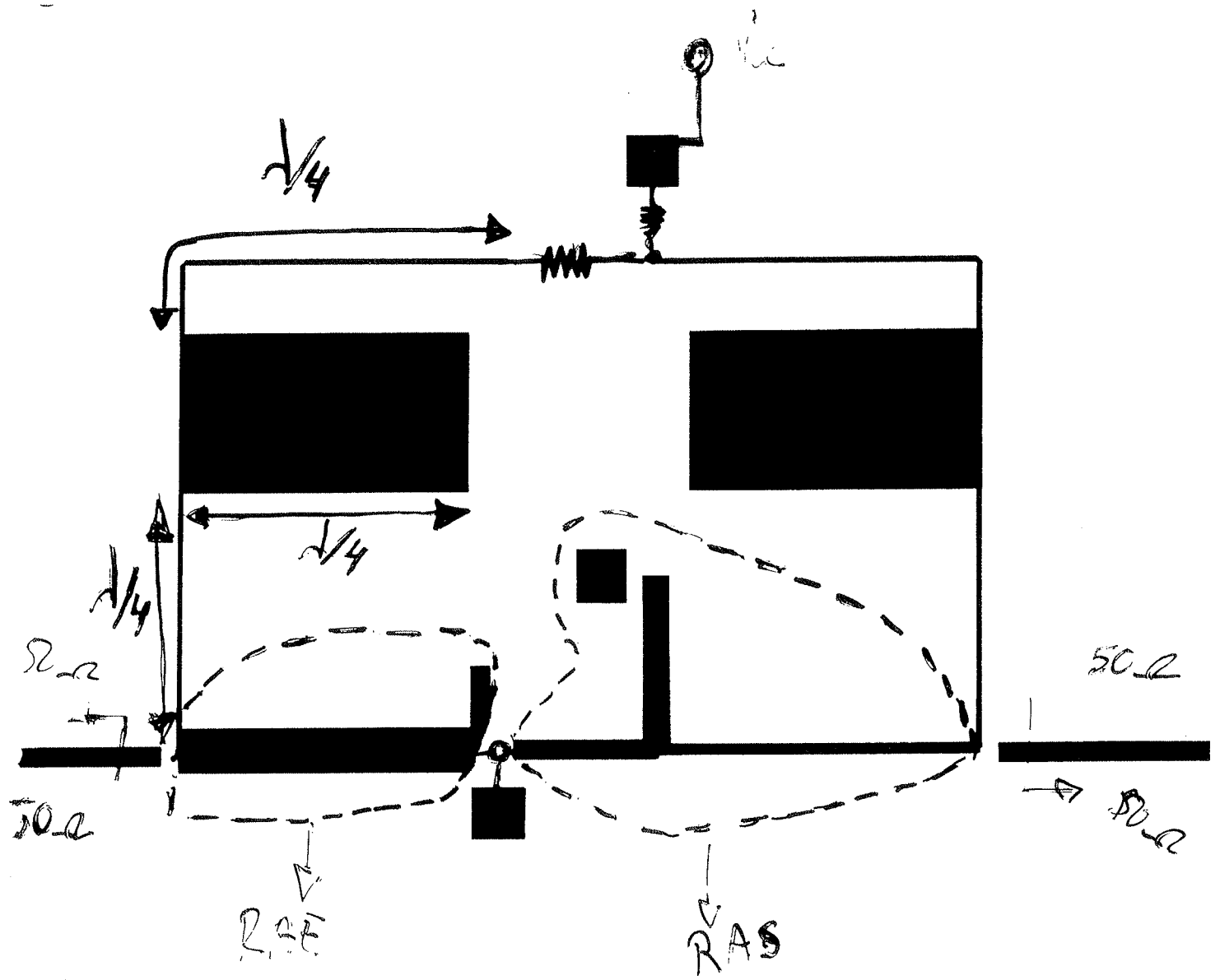


F2 : PLOT
 Points 104
 Smith radius 5
 f 0.6330 GHz
 □ S11 -0.01dB 24.0°
 ⊗ S21 -26.75dB 114.0°
 ◆ S34 -54.40dB -65.9°
 + S33 -0.00dB 24.1°

Time 2.3 secs

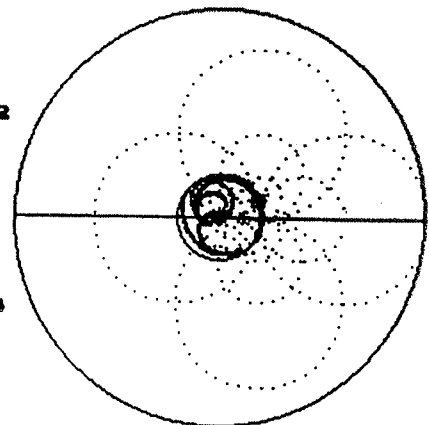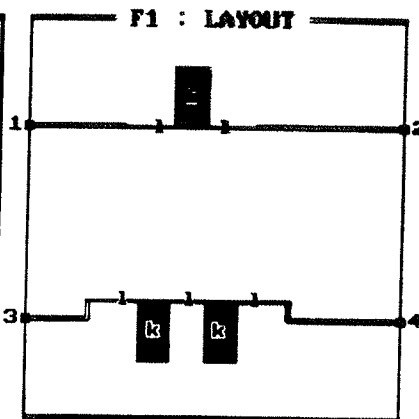F3 : PARTS
 a t 28.5Ω 90°-0.25h
 b t 50Ω 24.5°-0.42h
 c tline 50Ω 40.32°
 d t 40.98Ω 45°+1.5h
 e d bfw92a 19mm
 f tline 70Ω 90°
 g lumped 3pH
 h lumped 31kΩ 19mm
 i lumped 2.2nF 3.18mm
 j lumped 0.33kΩ 19mm
 k tline 10Ω 90°
 l tline 90Ω 90°
 m
 n
 o
 p
 q
 r



file : prac853

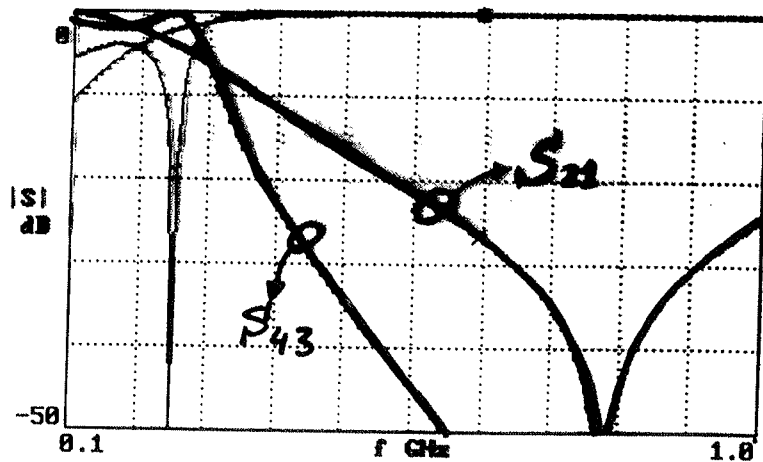

CÍRCULOS DE RUIDO CONSTANTE


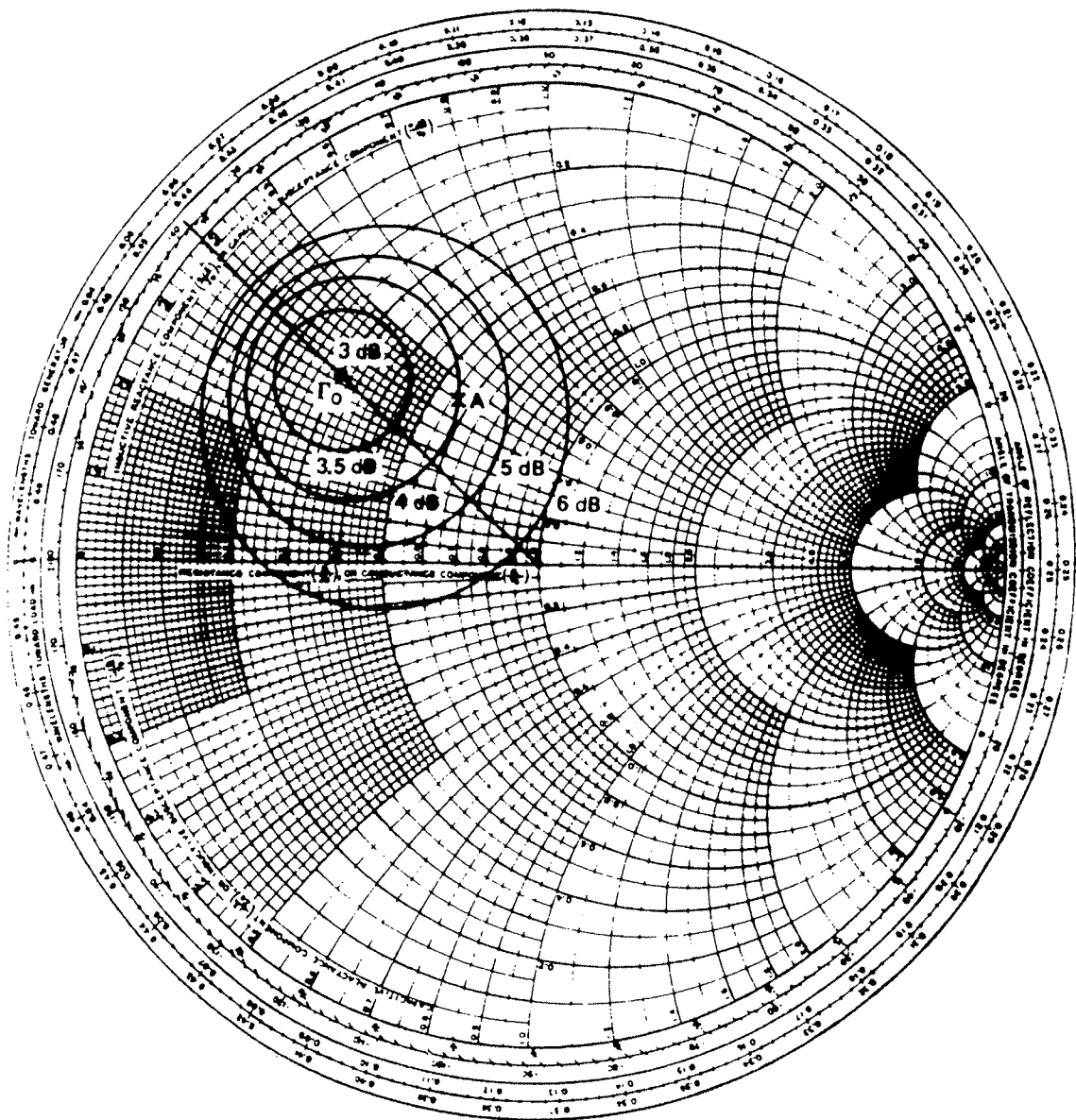


Figure 4.3.2 Typical constant noise figure circles in the Γ , plane.

Plano 2g

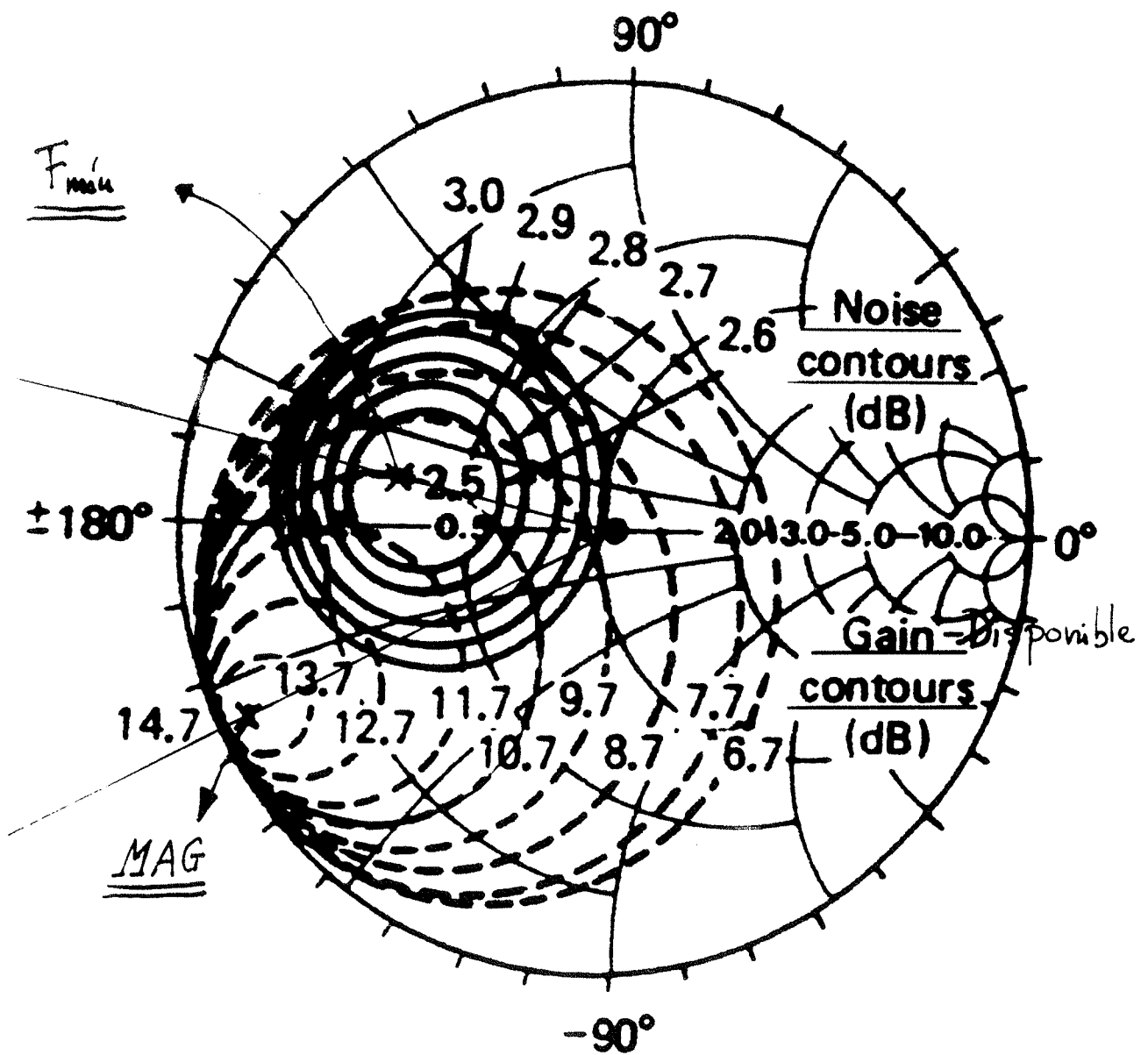

$$G_t = G_d \cdot M_L$$


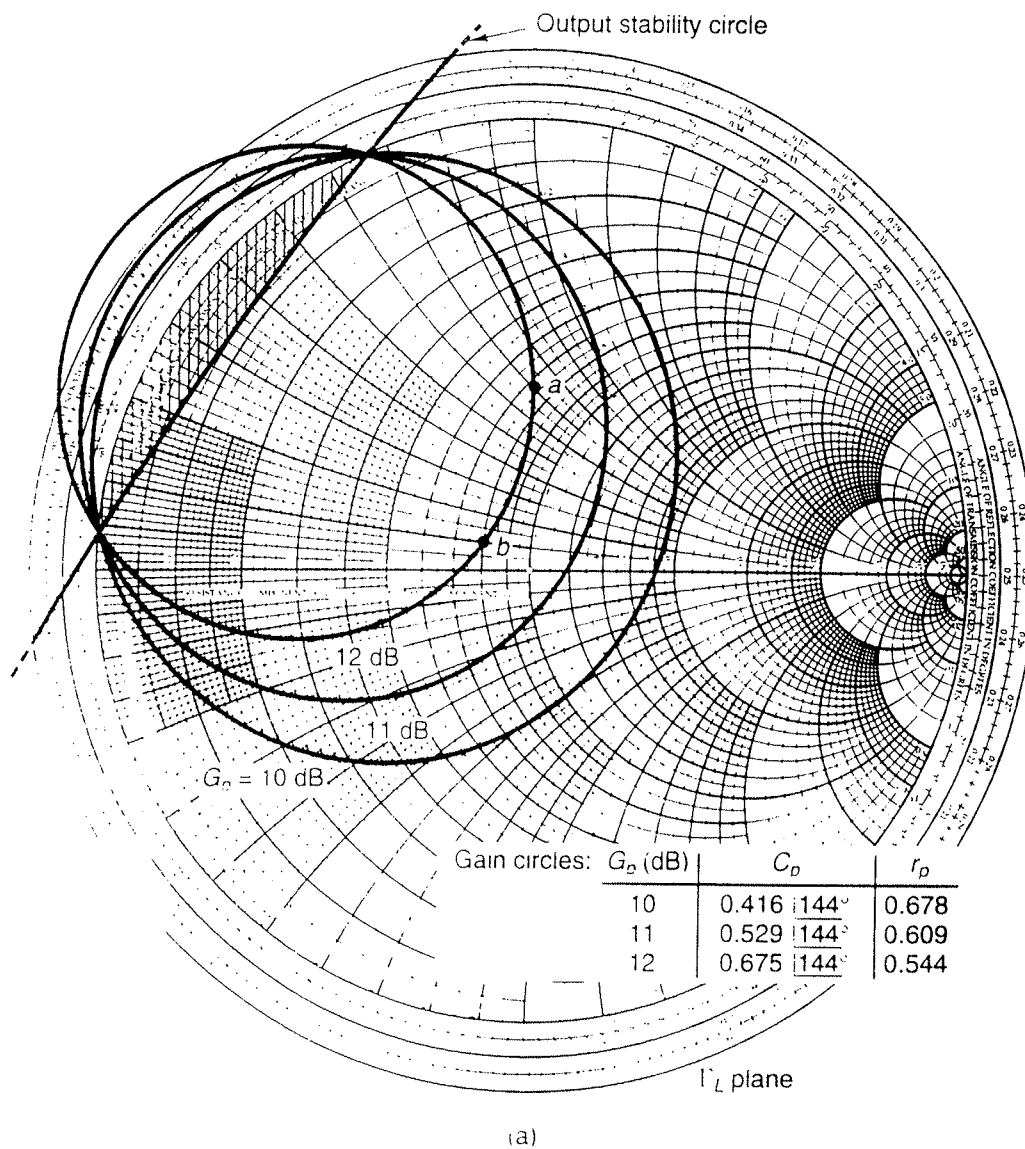



Figure 4.3.14 (a) Output stability circle and gain circles; (b) input stability circle, noise circles, mapping of the $G_p = 12$ dB circle and $(VSWR)_m = 1.5$ circle; (c) calculations of VSWRs and noise figure at points a and b ; (d) block diagram of the amplifier.

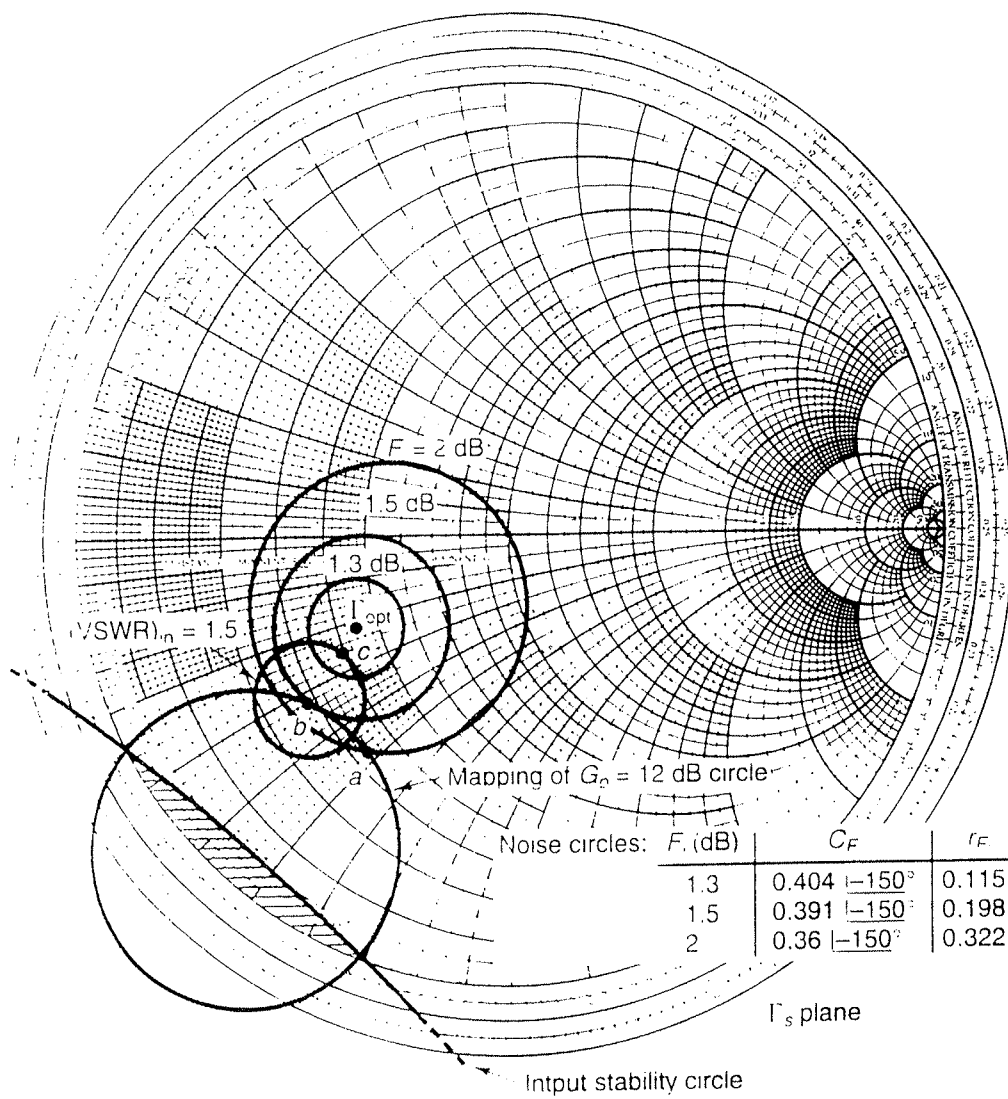


b)

Figure 4.3.14 Continued

f	T_L	M_L	COE _{out}
300	0,81 $\angle 59^\circ$	0,13	28,7
450	0,82 $\angle 44^\circ$	0,23	11,7
700	0,87 $\angle 33^\circ$	0,7	3,4

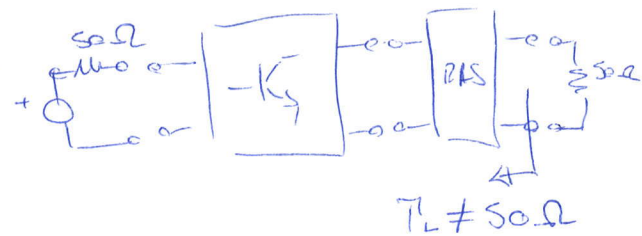

$\rho_{600} T_L$

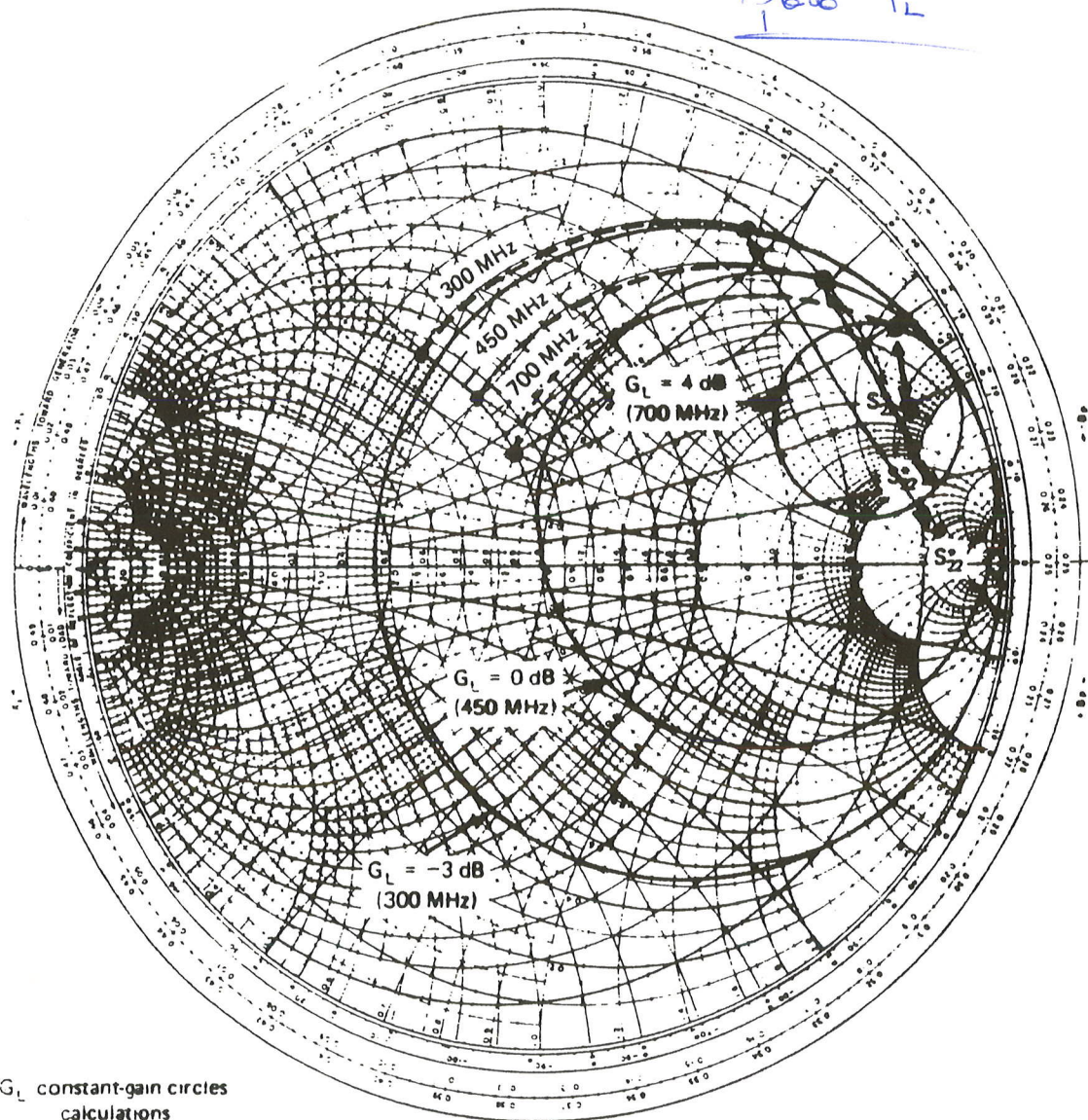

G_L constant-gain circles calculations

F (MHz)	Center	Radius
300	0.31	0.68
450	0.49	0.49
700	0.76	0.2

Figure 4.4.3 Broadband design in the Smith chart.

circles de $M_L = \text{cte}$



F2 : PLOT

Point : 499

Smith radius 1

- f 5.0000 GHz
- S11 -76.48dB 180.0°
- × S21 -3.01dB -90.0°
- ◇ S31 -76.48dB 90.0°
- + S41 -3.01dB-180.0°

F1 : LAYOUT

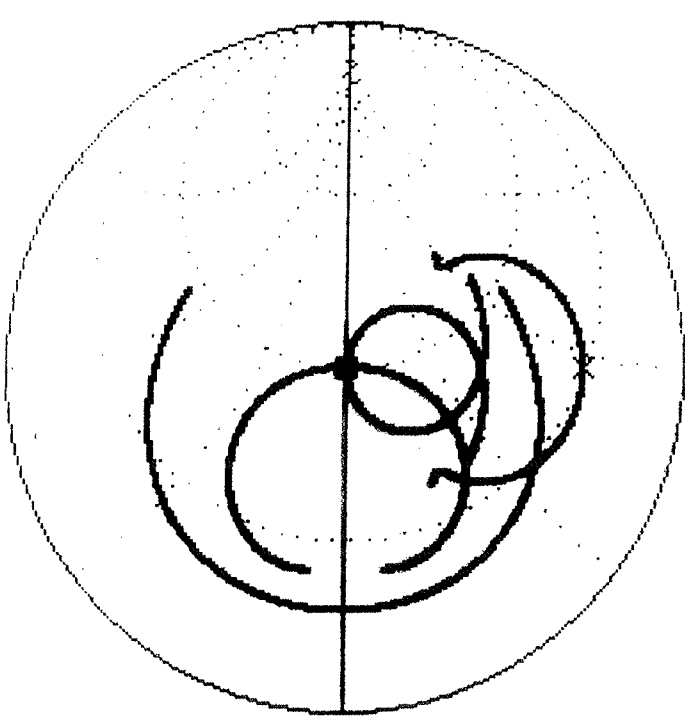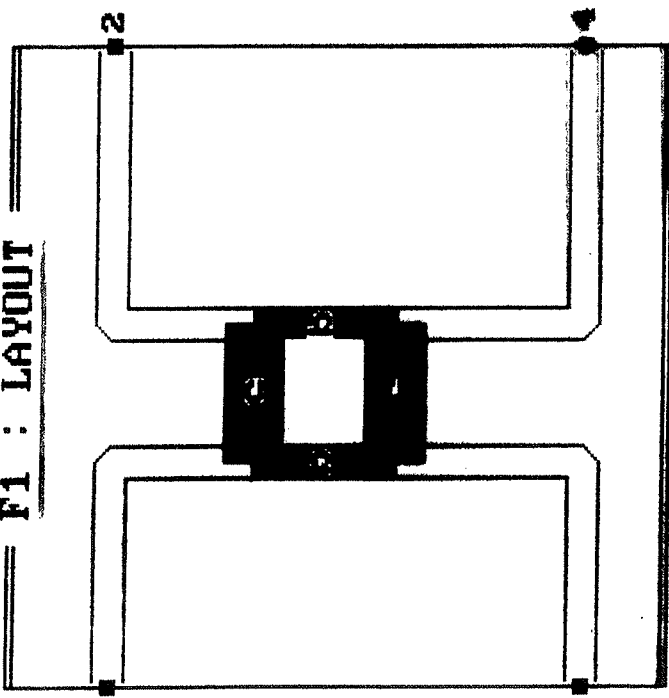


F3 : PARTS

- a lumped 1500
- b tline 500 90°
- c qline 35.350 90°
- d xformer 1.73:1
- e atten 4dB
- f device fhx04
- g clines 600 400 90°
- h
- i


F4 : BOARD

- zd 50.000 U
- fd 5.000 GHz
- er 10.200
- h 1.270 mm
- s 25.400 mm
- c 19.000 mm
- Tab microstrip

file : hibrido

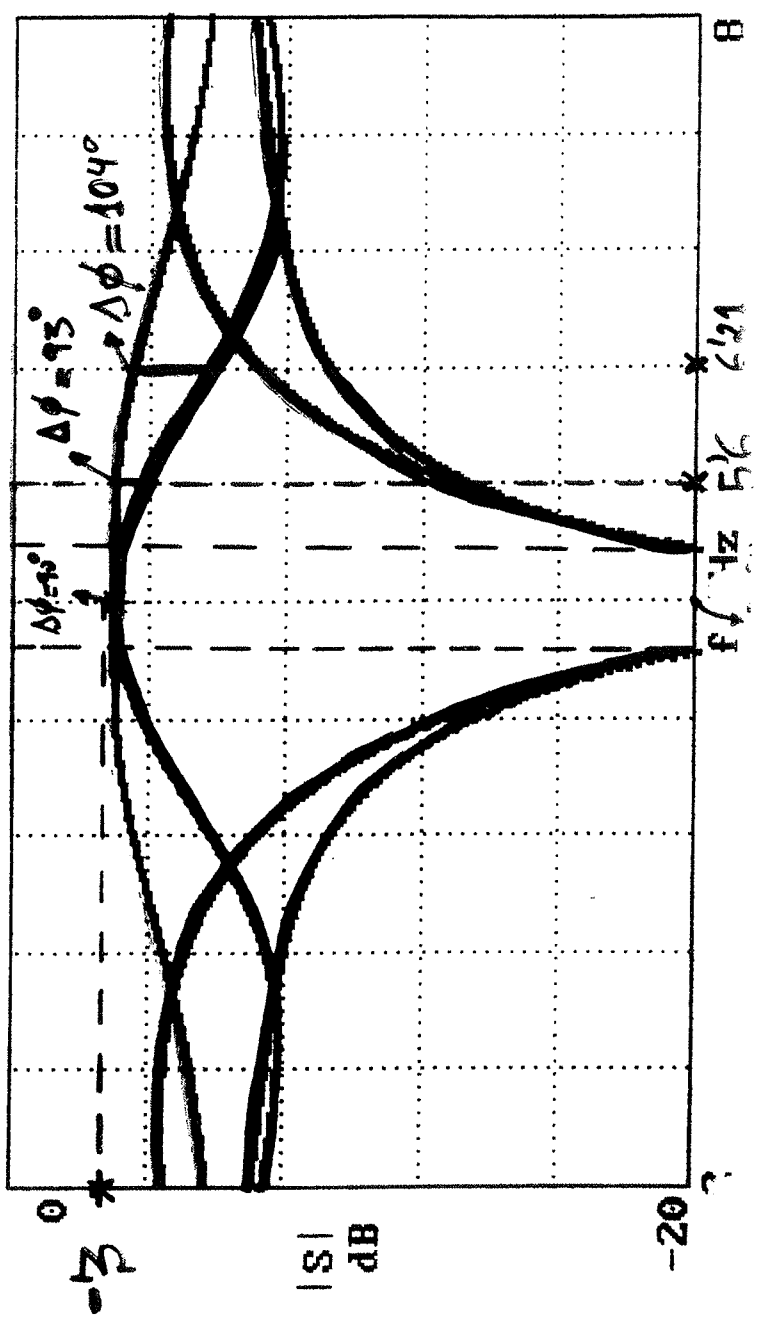

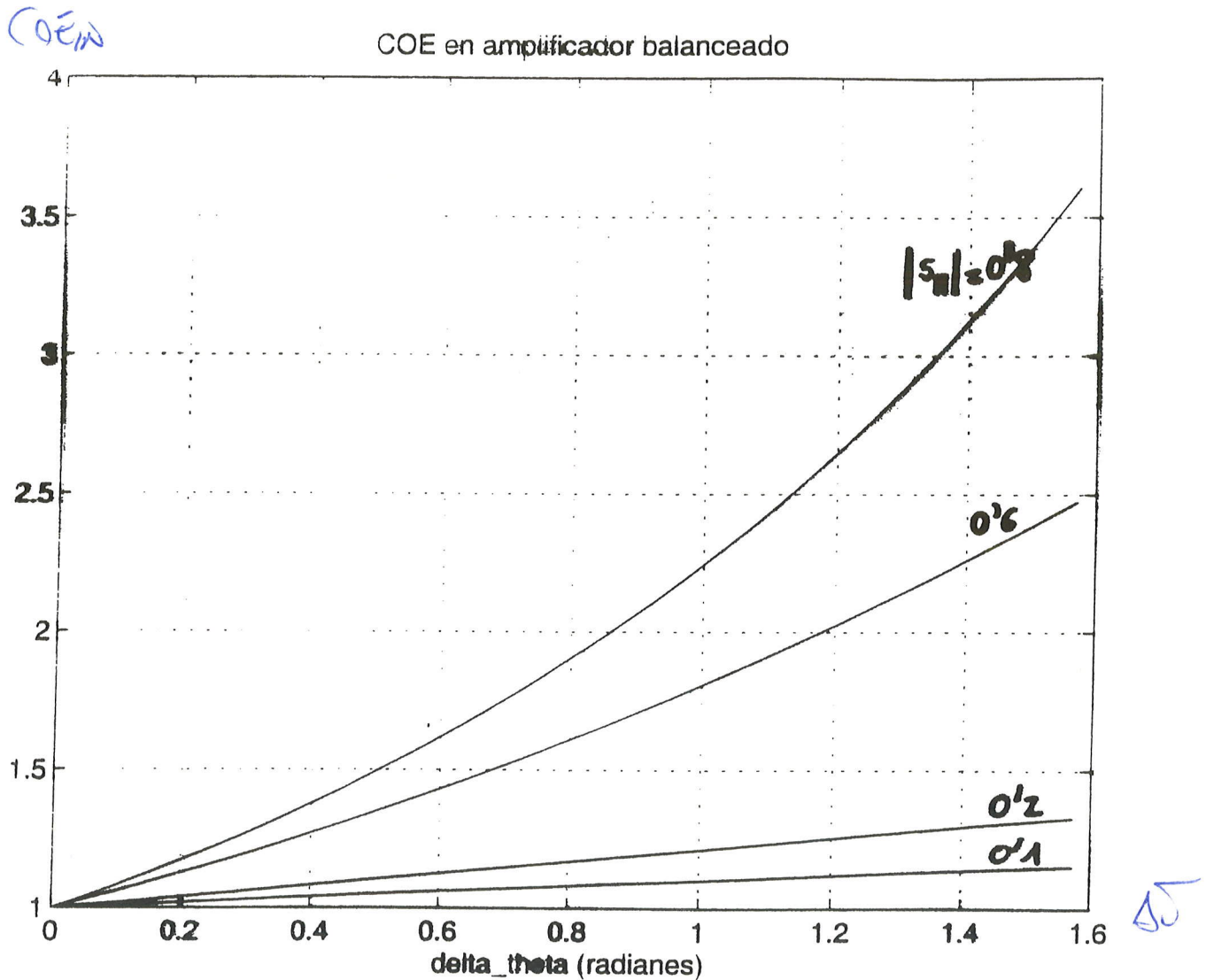Aunque el balanceo de los amplificadores no sea perfecto se mejora bastante el COE global.



$$COE_N = \frac{1 + |S_{11}| \cos \frac{\Delta\theta}{2}}{1 - |S_{11}| \cos \frac{\Delta\theta}{2}}$$


$$|S_{11}| = 0.8 \Rightarrow COE_{N}^{A,B} = \frac{1.8}{0.2} = 9$$

$$\Delta\theta = 1.6 \approx \frac{\pi}{2}$$



$$COE_N \approx 3.5$$

Realizada em linhas de transmissão (microstrip)

BRANCH-LINE

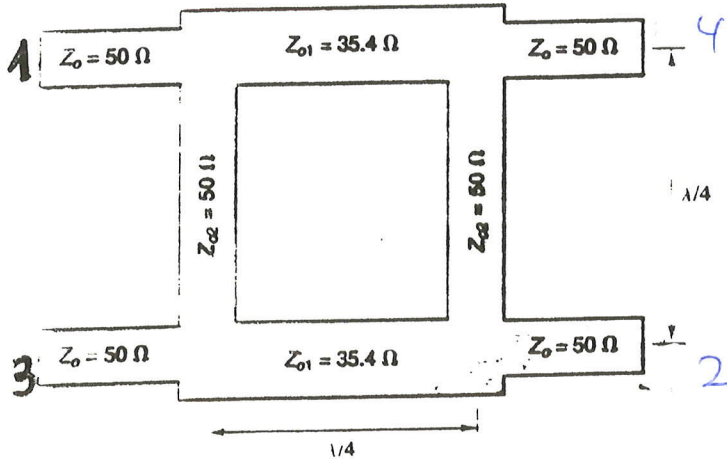


LANGE

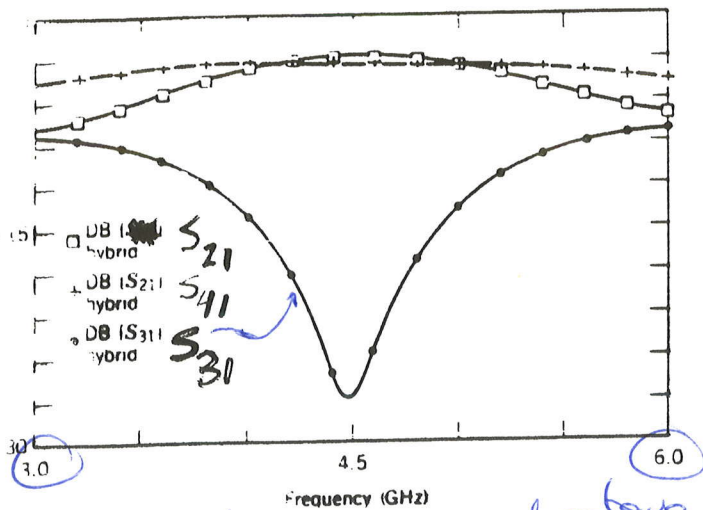
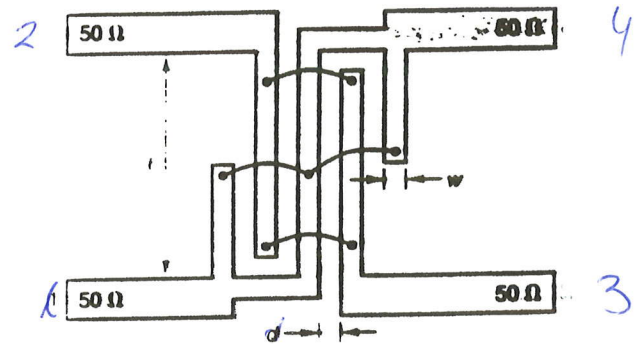


S_{31} = descontinuidade


1 octave

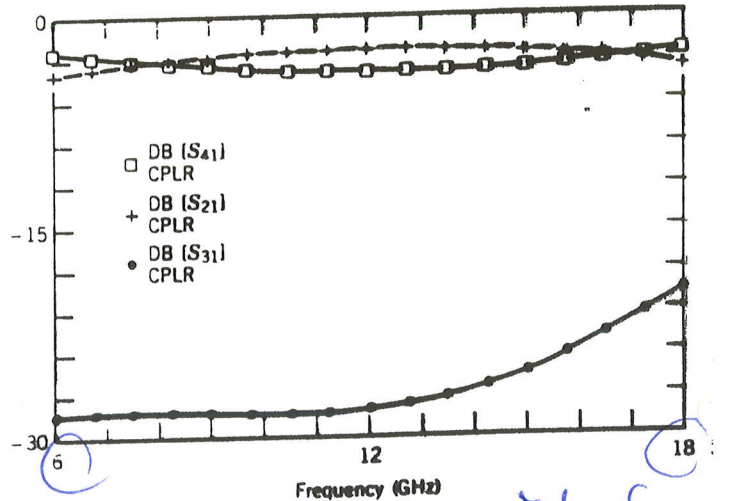


1 octave

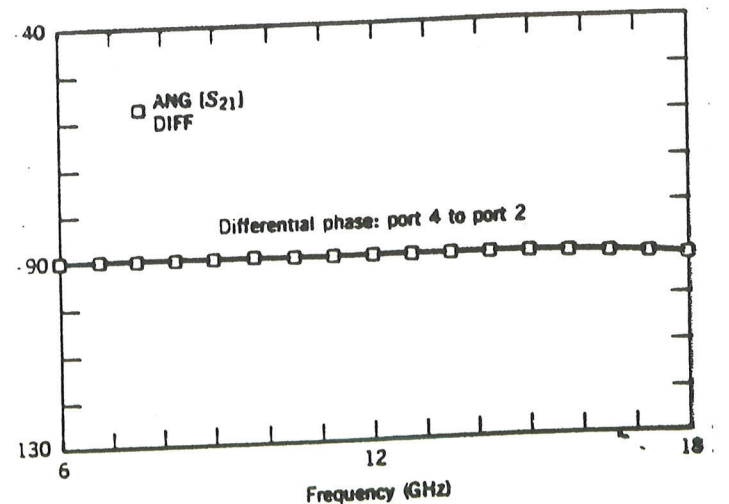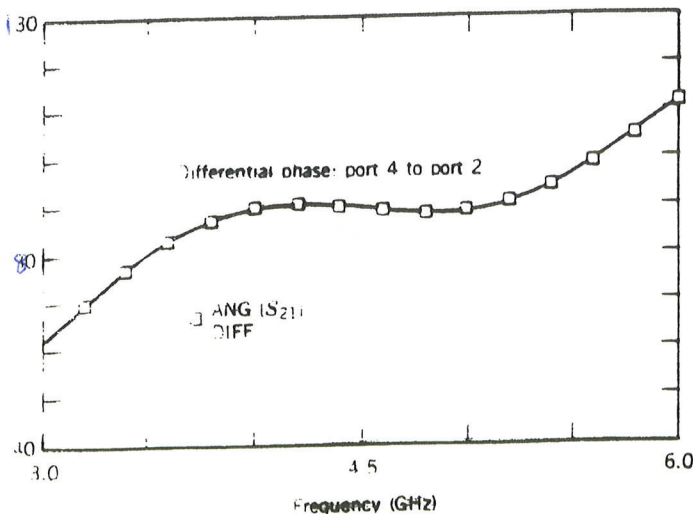


Divisor de Potencia Wilkinson

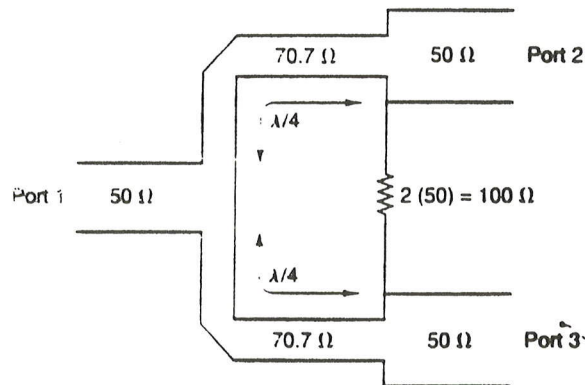

Realização de amplificador baseado:

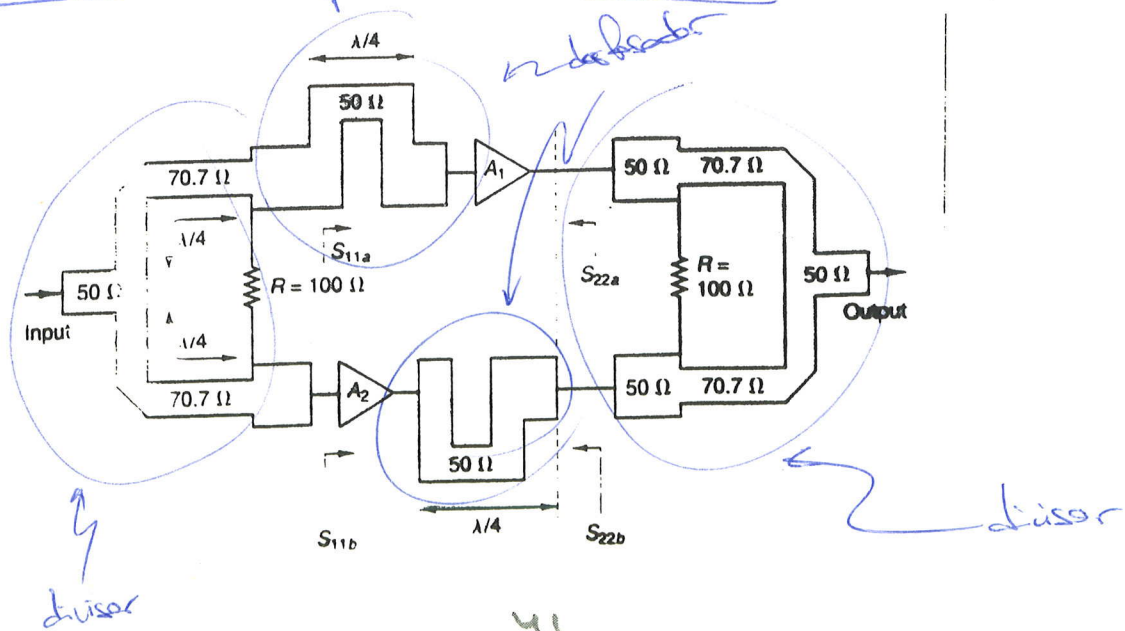


AMPLIFICADORES DE POTENCIA

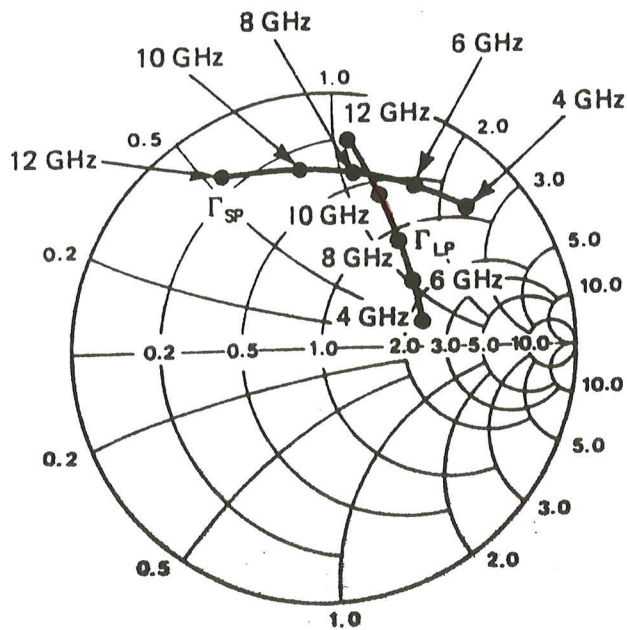

f (GHz)	Output power P _{1dB}	G _p
4	19 dBm	13 dB
6	18 dBm	12 dB
8	18 dBm	10 dB
10	17 dBm	8 dB
12	16 dBm	6 dB

(a)

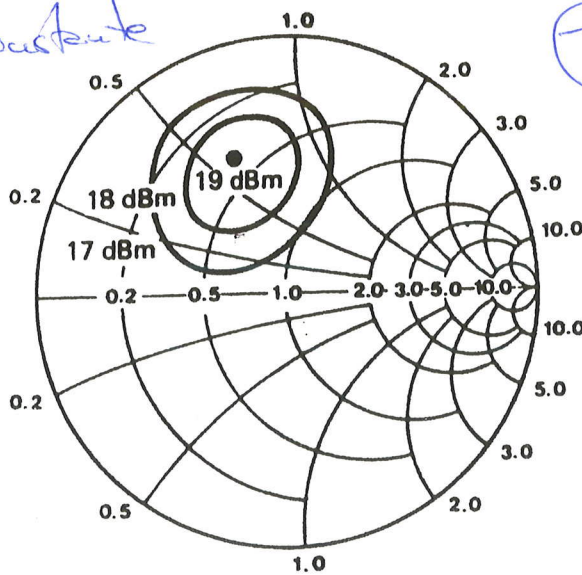en PCMB
Curves de puissance constante
 $T_L / P_{out} /_{dB} = cte$



(b)

Figure 4.7.2 (a) Typical large-signal reflection coefficients. (b) Typical output power contours as a function of Γ_{LP} for a GaAs FET at $f = 10$ GHz, $V_{DS} = 10$ V, and $I_D = 50\%I_{DSS}$. For this transistor the optimum output power is 19 dBm at 1-dB gain compression and $G_{1dB} = 6$ dB.



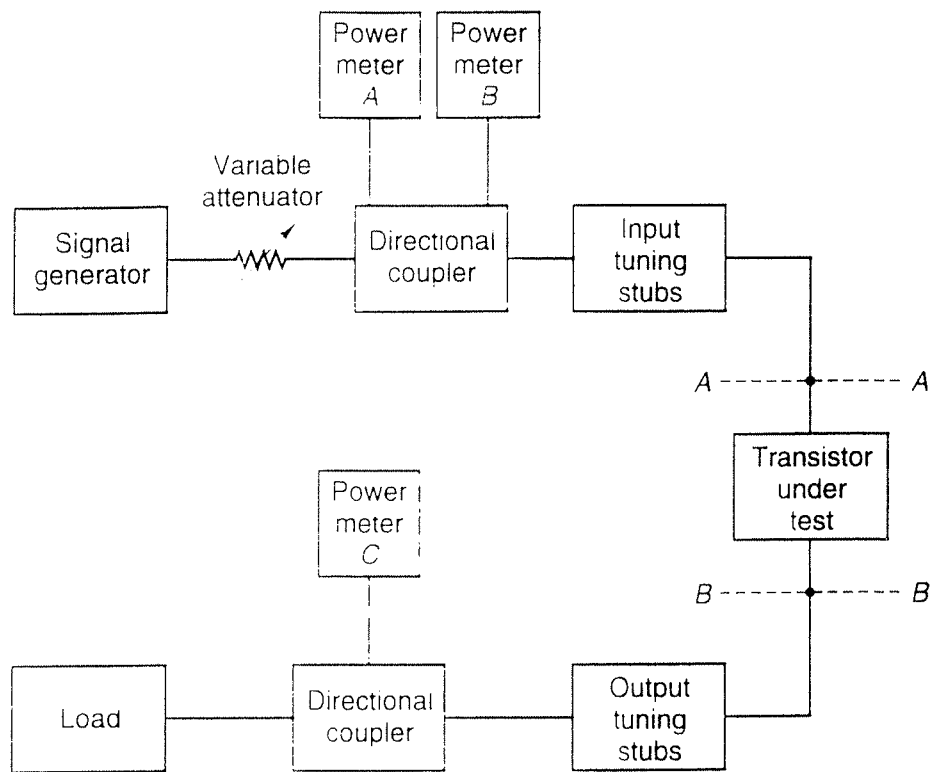


Figure 4.7.5 Measuring system for large-signal parameters.

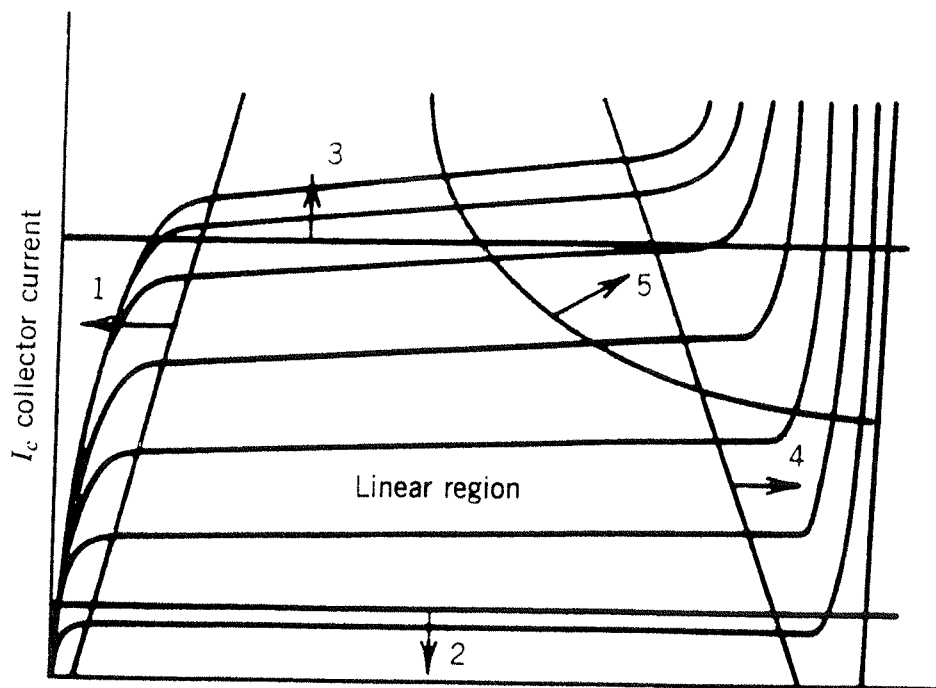

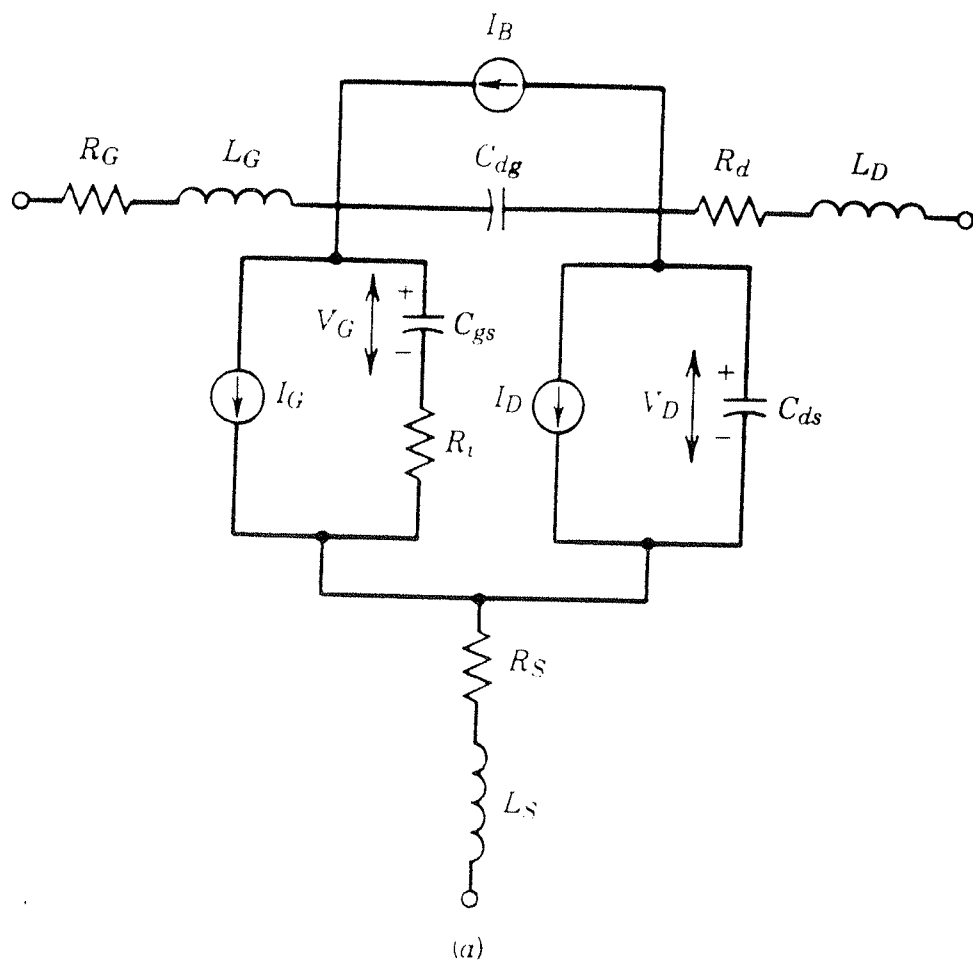23 Bipolar transistor current-voltage characteristics showing linear and nonlinear.



Recta de Carga:

$$(I_D - I_P) = -\frac{1}{R_L}(V_D - V_{BR})$$

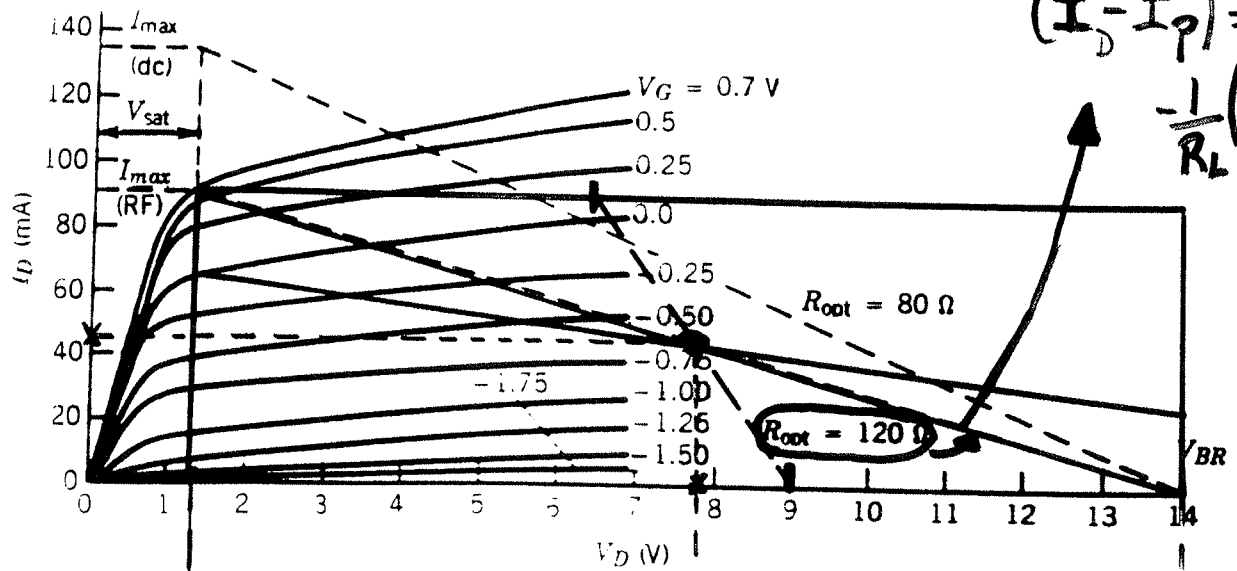


Figure 5.24 Calculation of R_{opt} using dc and RF load lines.

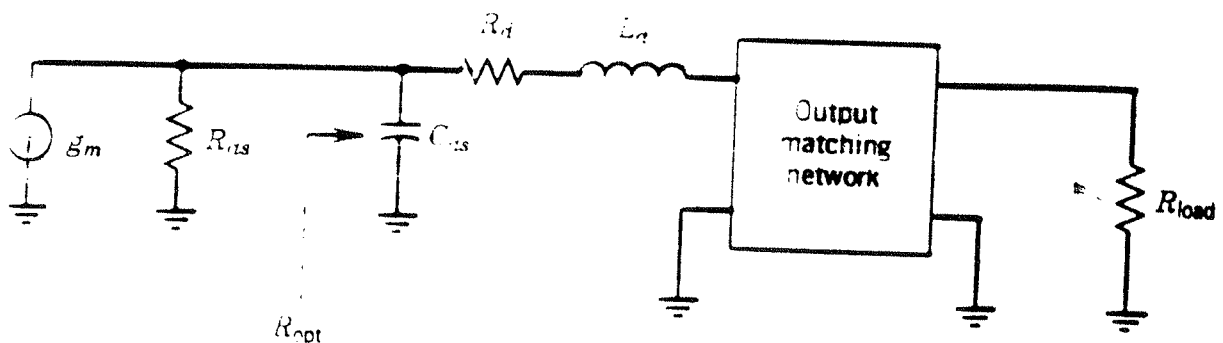


Figure 5.25 FET parasitic absorption into output-matching network.

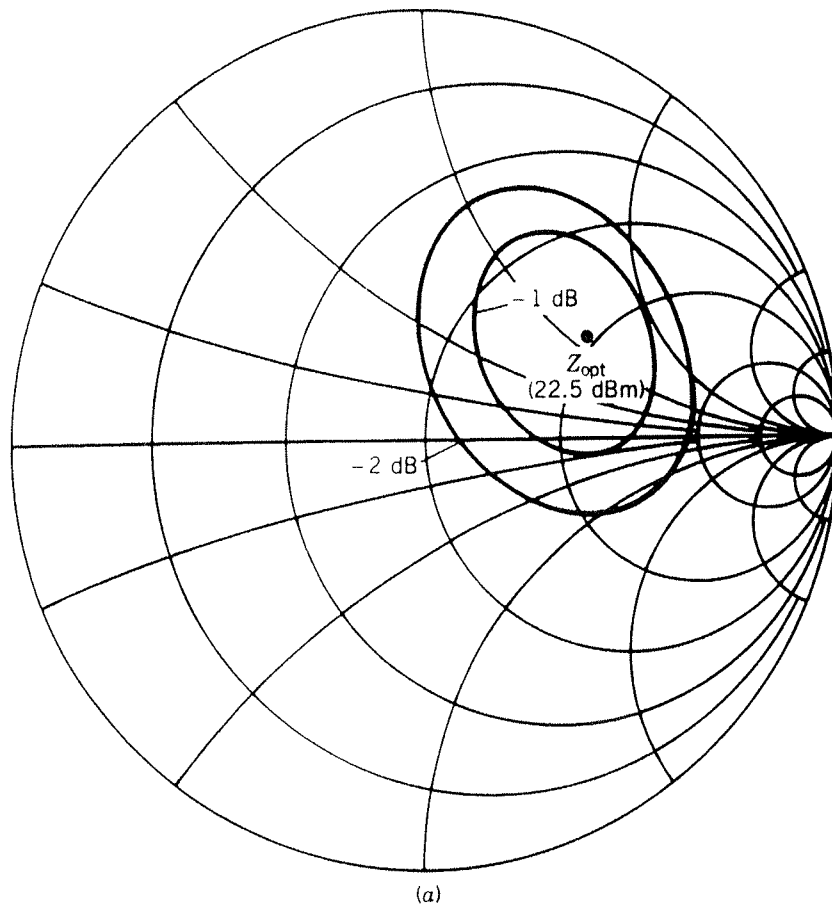


Figure 5.26 Nonlinear power output performance of typical FET: (a) constant power contours obtained from harmonic balance simulator; (b) FET amplifier power output for various load terminations.

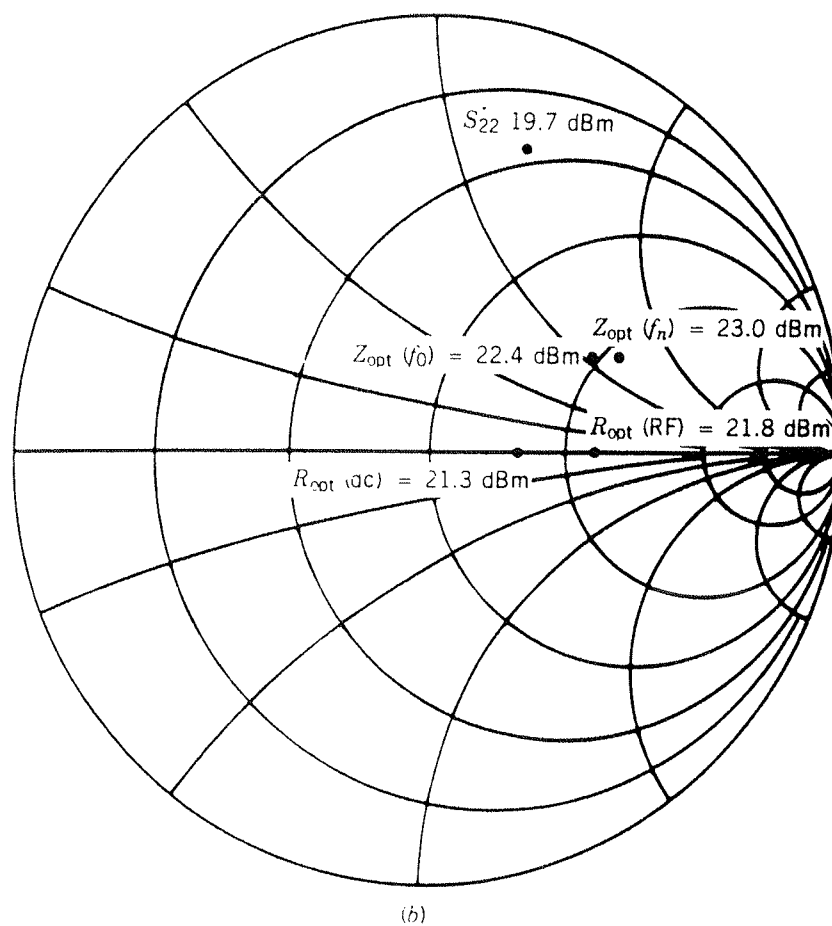


Figure 5.26 (Continued)

46

0.5–12 GHz General Purpose Gallium Arsenide FET

Technical Data

ATF-10736

Features


- **High Associated Gain:**
13.0 dB Typical at 4 GHz
- **Low Bias:**
 $V_{DS} = 2\text{ V}$, $I_{DS} = 25\text{ mA}$
- **High Output Power:**
20.0 dBm typical $P_{1\text{ dB}}$ at 4 GHz
- **Low Noise Figure:**
1.2 dB Typical at 4 GHz
- **Cost Effective Ceramic Microstrip Package**
- **Tape-and-Reel Packaging Option Available^[1]**

Description

The ATF-10736 is a high performance gallium arsenide Schottky-barrier-gate field effect transistor housed in a cost effective microstrip package. Its noise figure makes this device appropriate for use in the gain stages of low noise amplifiers operating in the 0.5-12 GHz frequency range.

This GaAs FET device has a nominal 0.3 micron gate length using airbridge interconnects between drain fingers. Total gate periphery is 500 microns. Proven gold based metallization systems and nitride passivation assure a rugged, reliable device.

36 micro-X Package

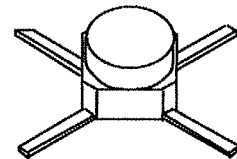

Electrical Specifications, $T_A = 25^\circ\text{C}$

Symbol	Parameters and Test Conditions	Units	Min.	Typ.	Max.
NF_O	Optimum Noise Figure: $V_{DS} = 2\text{ V}$, $I_{DS} = 25\text{ mA}$	$f = 2.0\text{ GHz}$		0.9	
		$f = 4.0\text{ GHz}$		1.2	1.4
		$f = 6.0\text{ GHz}$		1.4	
G_A	Gain @ NF_O ; $V_{DS} = 2\text{ V}$, $I_{DS} = 25\text{ mA}$	$f = 2.0\text{ GHz}$		16.5	
		$f = 4.0\text{ GHz}$	12.0	13.0	
		$f = 6.0\text{ GHz}$		10.5	
$P_{1\text{ dB}}$	Power Output @ 1 dB Gain Compression $V_{DS} = 4\text{ V}$, $I_{DS} = 70\text{ mA}$	$f = 4.0\text{ GHz}$		20.0	
$G_{1\text{ dB}}$	1 dB Compressed Gain: $V_{DS} = 4\text{ V}$, $I_{DS} = 70\text{ mA}$	$f = 4.0\text{ GHz}$		12.0	
g_m	Transconductance: $V_{DS} = 2\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$	mmho	70	140	
I_{DSS}	Saturated Drain Current: $V_{DS} = 2\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$	mA	70	130	180
V_P	Pinchoff Voltage: $V_{DS} = 2\text{ V}$, $I_{DS} = 1\text{ mA}$	V	-4.0	-1.3	-0.5

Note:

1. Refer to PACKAGING section, "Tape-and-Reel Packaging for Surface Mount Semiconductors."

ATF-10736 Absolute Maximum Ratings

Symbol	Parameter	Units	Absolute Maximum ^[1]
V_{DS}	Drain-Source Voltage	V	+5
V_{GS}	Gate-Source Voltage	V	-4
V_{GD}	Gate-Drain Voltage	V	-7
I_{DS}	Drain Current	mA	I_{DSS}
P_T	Total Power Dissipation ^[2,3]	mW	430
T_{CH}	Channel Temperature	°C	175
T_{STG}	Storage Temperature ^[4]	°C	-65 to +175

Thermal Resistance: $\theta_{jc} = 350^\circ\text{C/W}$; $T_{CH} = 150^\circ\text{C}$
Liquid Crystal Measurement: $1\mu\text{m Spot Size}^{[5]}$

Notes:

1. Permanent damage may occur if any of these limits are exceeded.
2. $T_{CASE\ TEMP} = 25^\circ\text{C}$.
3. Derate at $2.9\text{ mW}/^\circ\text{C}$ for $T_{CASE} > 25^\circ\text{C}$.
4. Storage above $+150^\circ\text{C}$ may tarnish the leads of this package difficult to solder into a circuit. After a device has been soldered into a circuit, it may be safely stored up to 175°C .
5. The small spot size of this technique results in a higher, though more accurate determination of θ_{jc} than do alternate methods. See MEASUREMENTS section for more information.

Part Number Ordering Information

Part Number	Devices Per Reel	Reel Size
ATF-10736-TR1	1000	7"
ATF-10736-STR	10	STRIP

For more information, see "Tape and Reel Packaging for Semiconductor Devices."

ATF-10736 Noise Parameters: $V_{DS} = 2\text{ V}$, $I_{DS} = 25\text{ mA}$

Freq. GHz	NF_O dB	Γ_{opt}		$R_N/50$
		Mag	Ang	
1.0	0.8	0.88	41	0.52
2.0	0.9	0.75	85	0.27
4.0	1.2	0.48	159	0.08
6.0	1.4	0.46	-122	0.08
8.0	1.7	0.53	-71	0.43

ATF-10736 Typical Performance, $T_A = 25^\circ\text{C}$

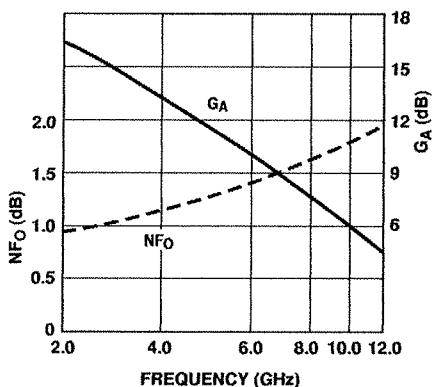


Figure 1. Optimum Noise Figure and Associated Gain vs. Frequency.
 $V_{DS} = 2\text{ V}$, $I_{DS} = 25\text{ mA}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$.

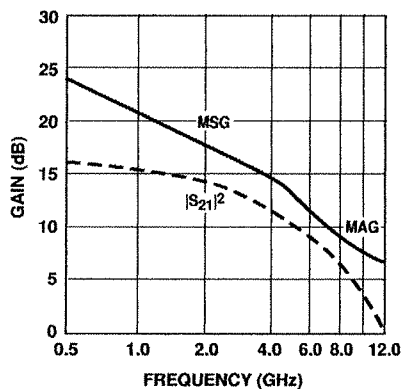


Figure 2. Insertion Power Gain, Maximum Available Gain and Maximum Stable Gain vs. Frequency.
 $V_{DS} = 2\text{ V}$, $I_{DS} = 25\text{ mA}$.

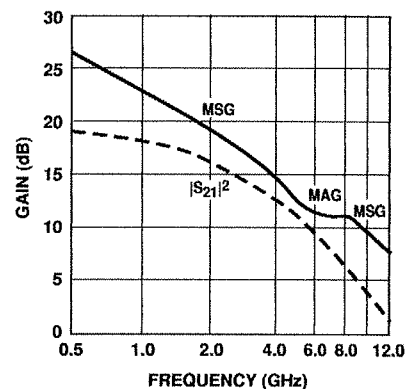


Figure 3. Insertion Power Gain, Maximum Available Gain and Maximum Stable Gain vs. Frequency.
 $V_{DS} = 4\text{ V}$, $I_{DS} = 70\text{ mA}$.

esta fue saca el fabricante de un modelo

Typical Scattering Parameters, Common Source, $Z_0 = 50 \Omega$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DS} = 2\text{ V}$, $I_{DS} = 25\text{ mA}$

Freq. GHz	S_{11}		dB	S_{21}		dB	S_{12}		S_{22}	
	Mag.	Ang.		Mag.	Ang.		Mag.	Ang.	Mag.	Ang.
0.5	.96	-20	15.4	5.90	162	-32.4	.024	77	.50	-10
1.0	.92	-40	15.2	5.77	144	-26.7	.046	66	.48	-21
2.0	.77	-76	13.8	4.92	109	-21.3	.086	52	.39	-34
3.0	.59	-107	12.5	4.20	83	-20.0	.111	40	.33	-45
4.0	.49	-136	11.2	3.64	57	-17.3	.137	24	.26	-61
5.0	.43	-179	10.0	3.15	32	-15.5	.167	9	.14	-65
6.0	.49	138	8.6	2.74	8	-14.9	.179	-5	.05	22
7.0	.57	106	7.3	2.32	-13	-14.8	.183	-18	.19	60
8.0	.68	81	5.6	1.92	-32	-14.7	.185	-33	.33	57
9.0	.73	62	4.2	1.62	-50	-14.8	.183	-40	.42	46
10.0	.77	47	3.0	1.41	-66	-14.8	.182	-52	.46	38
11.0	.82	36	1.0	1.12	-81	-14.6	.186	-67	.50	27
12.0	.85	22	-0.2	0.98	-97	-14.5	.189	-75	.51	15

Typical Scattering Parameters, Common Emitter, $Z_0 = 50 \Omega$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DS} = 4\text{ V}$, $I_{DS} = 70\text{ mA}$

Freq. GHz	S_{11}		dB	S_{21}		dB	S_{12}		S_{22}	
	Mag.	Ang.		Mag.	Ang.		Mag.	Ang.	Mag.	Ang.
0.5	.90	-32	19.0	8.95	147	-34.9	.018	77	.40	-7
1.0	.79	-53	18.0	7.96	128	-28.6	.037	70	.38	-17
2.0	.57	-96	15.5	5.99	90	-22.5	.075	56	.34	-38
3.0	.43	-129	13.3	4.60	64	-19.5	.106	43	.31	-50
4.0	.36	-163	11.6	3.78	39	-17.3	.136	31	.28	-51
5.0	.35	156	10.1	3.21	16	-15.6	.166	14	.22	-45
6.0	.47	110	8.8	2.76	-11	-14.5	.189	-5	.15	-4
7.0	.65	78	7.0	2.23	-36	-14.2	.196	-23	.28	35
8.0	.77	58	5.1	1.80	-56	-14.1	.198	-38	.42	37
9.0	.83	44	3.5	1.50	-72	-14.2	.195	-48	.51	33
10.0	.86	30	2.4	1.32	-88	-14.5	.188	-64	.55	26
11.0	.87	16	1.1	1.13	-106	-14.8	.182	-77	.60	18
12.0	.91	1	0.1	0.99	-123	-15.3	.171	-91	.65	7

A model for this device is available in the DEVICE MODELS section.

2-18 GHz Ultra Low Noise Pseudomorphic HEMT

Technical Data

ATF-36077

Features

- PHEMT Technology
- Ultra-Low Noise Figure:
0.5 dB Typical at 12 GHz
0.3 dB Typical at 4 GHz
- High Associated Gain:
12 dB Typical at 12 GHz
17 dB Typical at 4 GHz
- Low Parasitic Ceramic
Microstrip Package
- Tape-and-Reel Packing
Option Available

Applications


- 12 GHz DBS LNB (Low Noise
Block)
- 4 GHz TVRO LNB (Low Noise
Block)
- Ultra-Sensitive Low Noise
Amplifiers

Note: 1 See Noise Parameter Table.

Description

Hewlett-Packard's ATF-36077 is an ultra-low-noise Pseudomorphic High Electron Mobility Transistor (PHEMT), packaged in a low parasitic, surface-mountable ceramic package. Properly matched, this transistor will provide typical 12 GHz noise figures of 0.5 dB, or typical 4 GHz noise figures of 0.3 dB. Additionally, the ATF-36077 has very low noise resistance, reducing the sensitivity of noise performance to variations in input impedance match, making the design of broadband low noise amplifiers much easier. The premium sensitivity of the ATF-36077 makes this device the ideal choice for use in the first stage of extremely low noise cascades.

77 Package

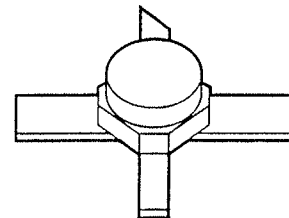

Pin Configuration

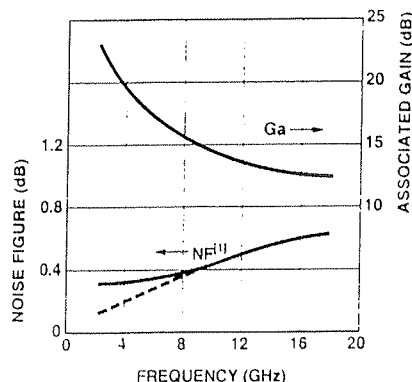
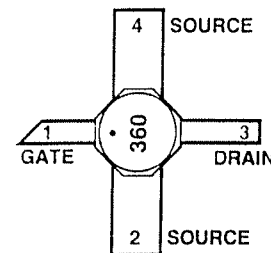


Figure 1. ATF-36077 Optimum Noise Figure and Associated Gain vs. Frequency for $V_{DS} = 1.5$ V, $I_D = 10$ mA.

The repeatable performance and consistency make it appropriate for use in Ku-band Direct Broadcast Satellite (DBS) Television systems, C-band Television Receive Only (TVRO) LNAs, or other low noise amplifiers operating in the 2-18 GHz frequency range.

This GaAs PHEMT device has a nominal 0.2 micron gate length with a total gate periphery (width) of 200 microns. Proven gold based metalization systems and nitride passivation assure rugged, reliable devices.

ATF-36077 Absolute Maximum Ratings

Symbol	Parameter	Units	Absolute Maximum ^[1]
V_{DS}	Drain – Source Voltage	V	+3
V_{GS}	Gate – Source Voltage	V	-3
V_{GD}	Gate-Drain Voltage	V	-3.5
I_D	Drain Current	mA	I_{DSS}
P_T	Total Power Dissipation ^[3]	mW	180
$P_{in\ max}$	RF Input Power	dBm	+10
T_{ch}	Channel Temperature	°C	150
T_{STG}	Storage Temperature	°C	-65 to 150

Thermal Resistance^[2,3]:

$$\theta_{ch-c} = 60^{\circ}\text{C/W}$$

Notes:

1. Operation of this device above any one of these parameters may cause permanent damage.
2. Measured at $P_{diss} = 15\text{ mW}$ and $T_{ch} = 100^{\circ}\text{C}$.
3. Derate at $16.7\text{ mW/}^{\circ}\text{C}$ for $T_c > 139^{\circ}\text{C}$.

ATF-36077 Electrical Specifications,

$T_c = 25^{\circ}\text{C}$, $Z_0 = 50\ \Omega$, $V_{ds} = 1.5\text{ V}$, $I_{ds} = 10\text{ mA}$, (unless otherwise noted).

Symbol	Parameters and Test Conditions	Units	Min.	Typ.	Max.
NF	Noise Figure ^[1] $f = 12.0\text{ GHz}$	dB		0.5	0.6
G_A	Gain at NF ^[1] $f = 12.0\text{ GHz}$	dB	11.0	12.0	
g_m	Transconductance $V_{DS} = 1.5\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$	mS	50	55	
I_{DSS}	Saturated Drain Current $V_{DS} = 1.5\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$	mA	15	25	45
$V_{p10\ m}$	Pinch-off Voltage $V_{DS} = 1.5\text{ V}$, $I_{DS} = 10\%$ of I_{DSS}	V	-1.0	-0.35	-0.15

Note:

1. Measured in a fixed tuned environment with $\Gamma_{source} = 0.54$ at 156° , $\Gamma_{load} = 0.48$ at 167° .

ATF-36077 Characterization Information,

$T_c = 25^{\circ}\text{C}$, $Z_0 = 50\ \Omega$, $V_{ds} = 1.5\text{ V}$, $I_{ds} = 10\text{ mA}$, (unless otherwise noted).

Symbol	Parameters and Test Conditions	Units	Typ.
NF	Noise Figure (Tuned Circuit)	$f = 4\text{ GHz}$	0.3 ^[2]
		$f = 12\text{ GHz}$	0.5
G_A	Gain at Noise Figure (Tuned Circuit)	$f = 4\text{ GHz}$	17
		$f = 12\text{ GHz}$	12
$S_{12\ off}$	Reverse Isolation $f = 12\text{ GHz}$, $V_{DS} = 1.5\text{ V}$, $V_{GS} = -2\text{ V}$	dB	14
P_{1dB}	Output Power at 1 dB Gain Compression	$f = 4\text{ GHz}$	5
		$f = 12\text{ GHz}$	5
$V_{GS\ 10\ mA}$	Gate to Source Voltage for $I_{DS} = 10\text{ mA}$	$V_{DS} = 1.5\text{ V}$	-0.2

Note:

2. See noise parameter table.

200 100

ATF-36077 Typical Scattering Parameters,

Common Source, $Z_0 = 50 \Omega$, $V_{DS} = 1.5 \text{ V}$, $I_D = 10 \text{ mA}$

Freq. GHz	S_{11}		dB	S_{21}		dB	S_{12}		S_{22}	
	Mag.	Ang.		Mag.	Ang.		Mag.	Ang.	Mag.	Ang.
1.0	0.99	-17	14.00	5.010	163	-36.08	0.016	78	0.60	-14
2.0	0.97	-33	13.81	4.904	147	-30.33	0.030	66	0.59	-28
3.0	0.94	-49	13.53	4.745	132	-27.25	0.043	54	0.57	-41
4.0	0.90	-65	13.17	4.556	116	-25.32	0.054	43	0.55	-54
5.0	0.86	-79	12.78	4.357	102	-24.04	0.063	33	0.53	-66
6.0	0.82	-93	12.39	4.162	88	-23.17	0.069	24	0.50	-78
7.0	0.78	-107	12.00	3.981	75	-22.58	0.074	16	0.48	-89
8.0	0.75	-120	11.64	3.820	62	-22.17	0.078	8	0.46	-99
9.0	0.72	-133	11.32	3.682	49	-21.90	0.080	1	0.44	-109
10.0	0.69	-146	11.04	3.566	37	-21.71	0.082	-6	0.42	-119
11.0	0.66	-159	10.81	3.473	25	-21.57	0.083	-13	0.40	-129
12.0	0.63	-172	10.63	3.401	13	-21.44	0.085	-19	0.38	-139
13.0	0.61	175	10.50	3.349	1	-21.32	0.086	-25	0.37	-149
14.0	0.60	161	10.41	3.315	-12	-21.19	0.087	-32	0.35	-160
15.0	0.58	147	10.36	3.296	-24	-21.04	0.089	-39	0.33	-171
16.0	0.57	131	10.34	3.289	-37	-20.87	0.091	-47	0.31	177
17.0	0.56	114	10.34	3.289	-50	-20.69	0.092	-55	0.29	164
18.0	0.57	97	10.35	3.291	-64	-20.53	0.094	-65	0.26	148

ATF-36077 Typical "Off" Scattering Parameters,

Common Source, $Z_0 = 50 \Omega$, $V_{DS} = 1.5 \text{ V}$, $I_D = 0 \text{ mA}$, $V_{GS} = -2 \text{ V}$

Freq. GHz	S_{11}		dB	S_{21}		dB	S_{12}		S_{22}	
	Mag.	Ang.		Mag.	Ang.		Mag.	Ang.	Mag.	Ang.
11.0	0.96	-139	-14.2	0.19	-43	-14.2	0.19	-43	0.97	-125
12.0	0.95	-152	-14.0	0.20	-56	-14.0	0.20	-56	0.97	-137
13.0	0.94	-166	-13.8	0.20	-69	-13.8	0.20	-68	0.96	-149

ATF-36077 Typical Noise Parameters, Common Source, $Z_0 = 50 \Omega$, $V_{DS} = 1.5 \text{ V}$, $I_D = 10 \text{ mA}$

Freq. GHz	$F_{min}^{[1]}$ dB	Γ_{opt}		R_n/Z_0 -
		Mag.	Ang.	
1	0.30	0.95	12	0.40
2	0.30	0.90	25	0.20
4	0.30	0.81	51	0.17
6	0.30	0.73	76	0.13
8	0.37	0.66	102	0.09
10	0.44	0.60	129	0.05
12	0.50	0.54	156	0.03
14	0.56	0.48	-174	0.02
16	0.61	0.43	-139	0.05
18	0.65	0.39	-100	0.09


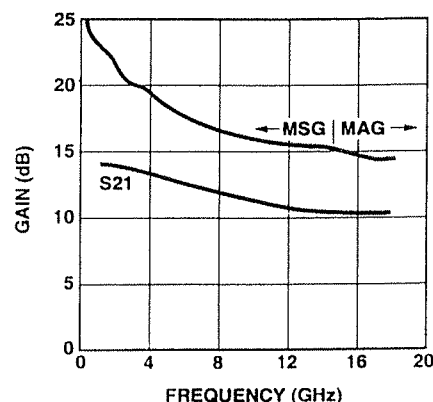


Figure 2. Maximum Available Gain, Maximum Stable Gain and Insertion Power Gain vs. Frequency. $V_{DS} = 1.5 \text{ V}$, $I_D = 10 \text{ mA}$.

Note:

- The F_{min} values at 2, 4, and 6 GHz have been adjusted to reflect expected circuit losses that will be encountered when matching to the optimum reflection coefficient (Γ_{opt}) at these frequencies. The theoretical F_{min} values for these frequencies are: 0.10 dB at 2 GHz, 0.20 dB at 4 GHz, and 0.29 dB at 6 GHz. Noise parameters are derived from associated s parameters, packaged device measurements at 12 GHz, and die level measurements from 6 to 18 GHz.

77 Package Dimensions

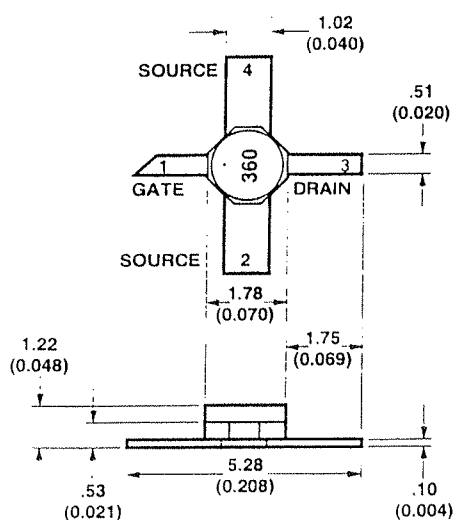

TYPICAL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS (INCHES).

Part Number Ordering Information


Part Number	No. of Devices	Container
ATF-36077-TRI ^[2]	1000	7" Reel
ATF-36077-STR	10	strip

Note:

- For more information, see "Tape and Reel Packaging for Semiconductor Devices," in "Communications Components" Designer's Catalog.

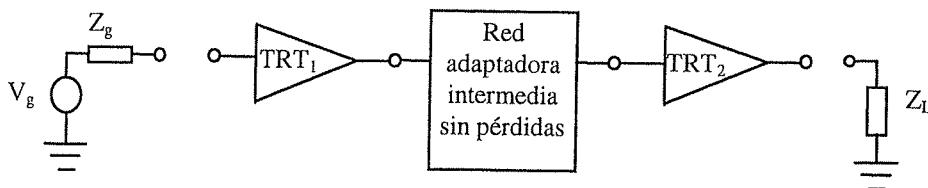Problema 2

Se desea diseñar un amplificador de microondas de dos etapas como el indicado en la figura



1.- Obtener las siguientes relaciones:

$$G_p = f(G_{p1}, G_{p2})$$

$$G_d = f(G_{d1}, G_{d2})$$

$$G_t = f(G_{p1}, G_{p2})$$

$$G_t = f(G_{d1}, G_{d2})$$

siendo G_t , G_d y G_p las ganancias de transducción, disponible y de potencia del amplificador, y G_{di} y G_{pi} las ganancias disponible y de potencia de cada una de las etapas.

Las dos etapas van a usar el mismo transistor polarizado en el mismo punto de trabajo. Las características que nos aporta el fabricante son las indicadas a continuación

$$S_{11}=0.655e^{j162.1}; S_{21}=2.286e^{j45.8} \quad S_{12}=0.064e^{j23.7} \quad S_{22}=0.569e^{-j54.6}$$

$$Z_g=Z_g^a=10.66-j7.52 \, \Omega \Rightarrow F=4.5 \, \text{dB}; G_d=14 \, \text{dB}$$

$$Z_g=Z_m=15-j10 \, \Omega \Rightarrow F=3.3 \, \text{dB}; G_d=12.5 \, \text{dB}$$

2.- Realice, sin realizar cálculo alguno, los comentarios que considere oportunos acerca de la estabilidad del transistor que se va a utilizar.

3.- Se desea diseñar el amplificador sujeto a las siguientes especificaciones:

- Uno de los transistores ha de trabajar en el punto de máxima ganancia y el otro en el de mínimo ruido.
- Mínima figura de ruido posible.
- Adaptación conjugada en el plano de la carga.

Se pide:

- Figura de ruido total.
- Ganancia de transducción total (G_t).
- Impedancias de generador y carga de los transistores 1 y 2.
- C.O.E. de entrada y salida

NOTAS IMPORTANTES:

- * Para la realización de los apartados c) y d) suponga $S_{12}=0$
- * La figura de ruido de dos transistores en cascada es: $F_{12}=F_1 + (F_2 - 1)/G_{d1}$
- * Si se carece de calculadora que opere con números complejos, las impedancias pueden ser dadas en forma de coeficientes de reflexión.

• Detectores y Mezcladores


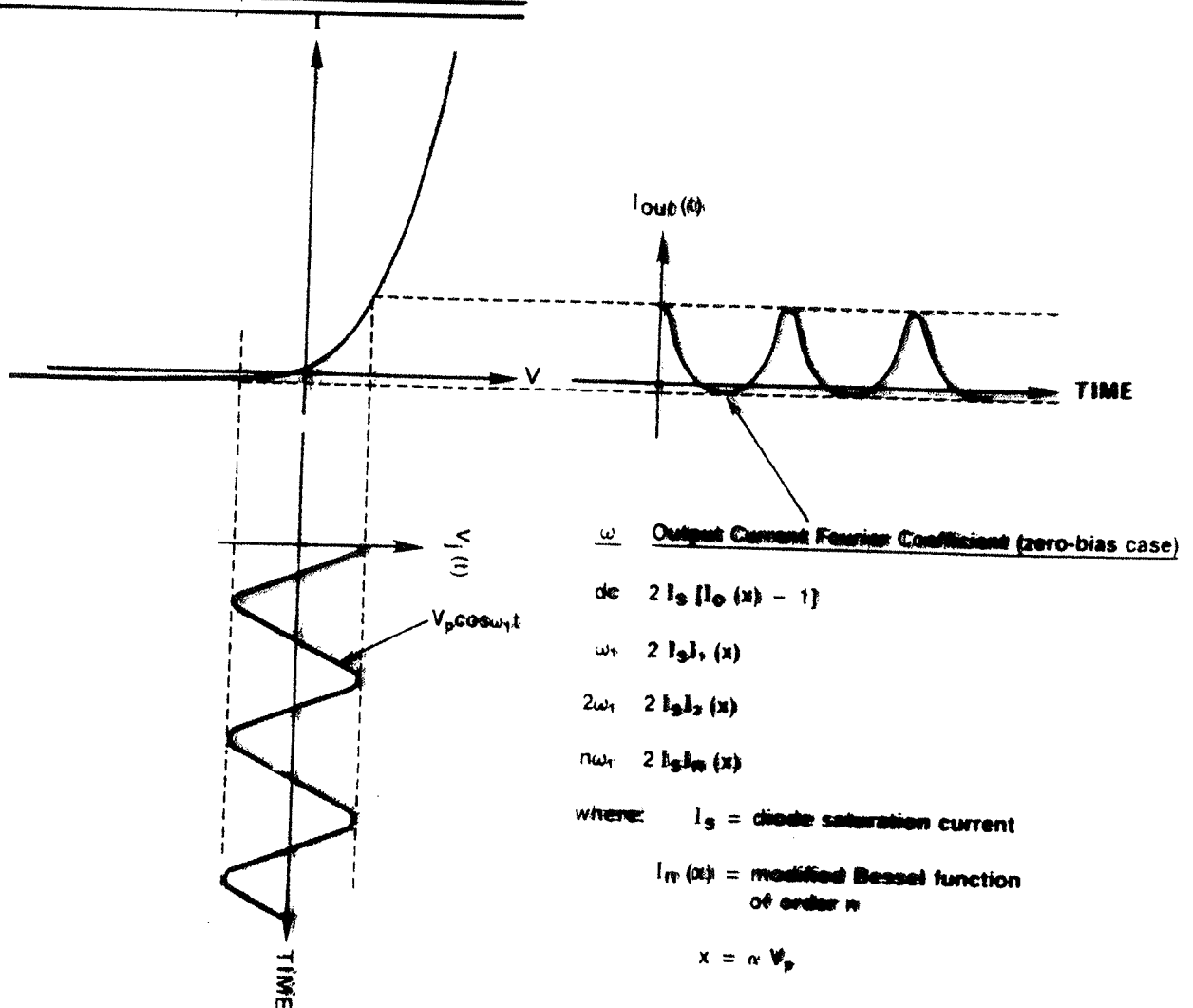


Figure 11.1 Input-output signals for a nonlinear diode detector.

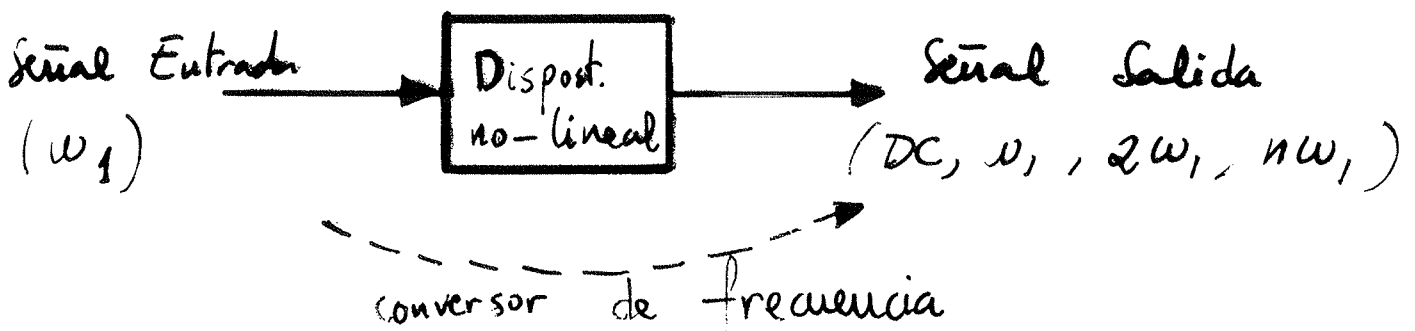- Principio funcionamiento $\Rightarrow$ Dispositivo no-lineal (típicamente Diodos)



- Aplicaciones $\rightarrow$
 - Detectores $\rightarrow$ AGC, indicadores de nivel, ...
 - Mezcladores $\rightarrow$ convertor frecuencia $\updownarrow$