

TEMA 4: CIRCUITOS DE CONTROL Y

CONDUCCIÓN

1.- INTRODUCCIÓN


Dispositivos típicos:

- Conmutadores: desvían la RF de un sitio a otro
- Atenuadores variables
- Reforzadores variables


Dispositivo usado desde siempre $\rightarrow$ Diodo p-n

- ✓ Velocidad de respuesta alta
- ✓ Baja capacidad parásita

Característica de un diodo:

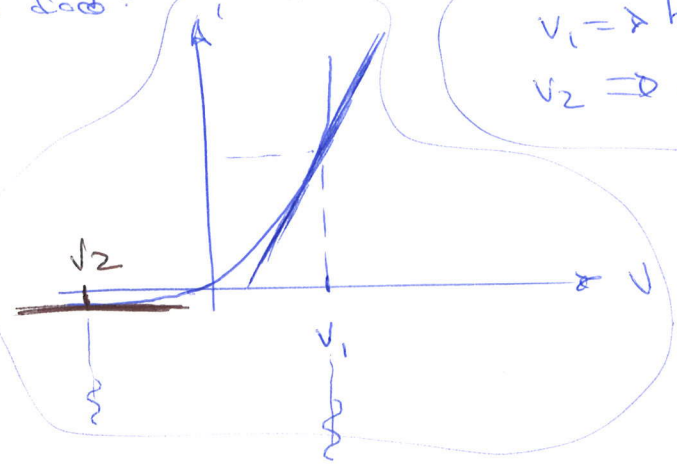


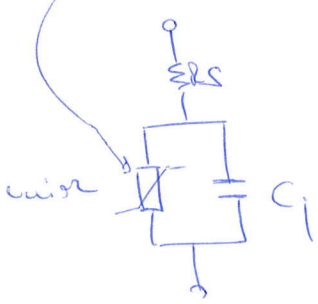$V_1 \Rightarrow$ baja impedancia
 $V_2 \Rightarrow$ alta impedancia
 (bombeo discreto)



• baja impedancia $\rightarrow$


• alta impedancia $\rightarrow$

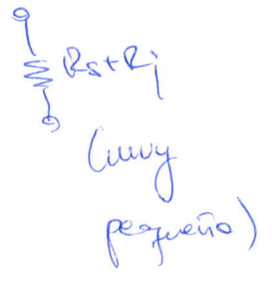

C_i ~~alta~~ $\Rightarrow$ sigue siendo alta impedancia $\rightarrow$

- Lab 6 se va a usar:

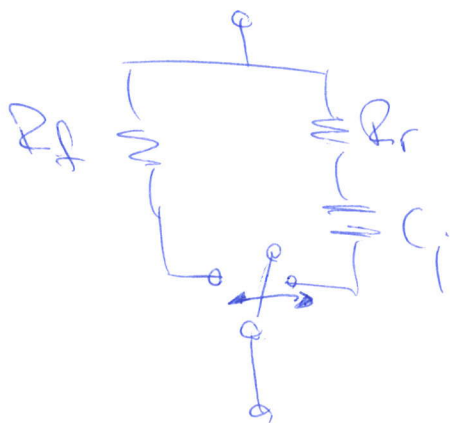
R_r = resistencia en inversa
 R_f = resistencia en directa



Polarización inversa $\rightarrow 40-60V$

Polarización directa $\rightarrow I_{pi} = 10-39 \mu A$

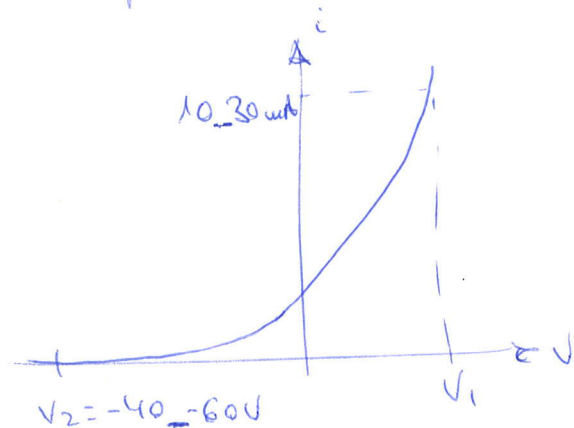R_f cambia mucho en la zona directa ($\rightarrow$ saturación variable)



CONROTA DO R

Valores típicos:


$$R_r = 5 \Omega$$

$$C_i = 9,10 F$$


$$R_f = 1 \Omega$$

muchas veces la despreciamos respecto a C_i

CONVERTIDOR:

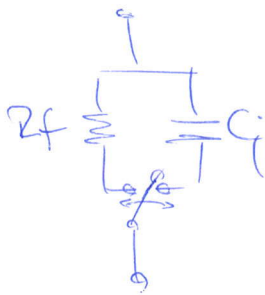


RESISTENCIA VARIABLE:

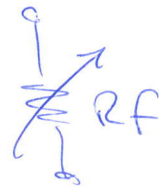

$$R_f \approx \frac{k}{|f_{po}|}$$

Filtro en paralelo:

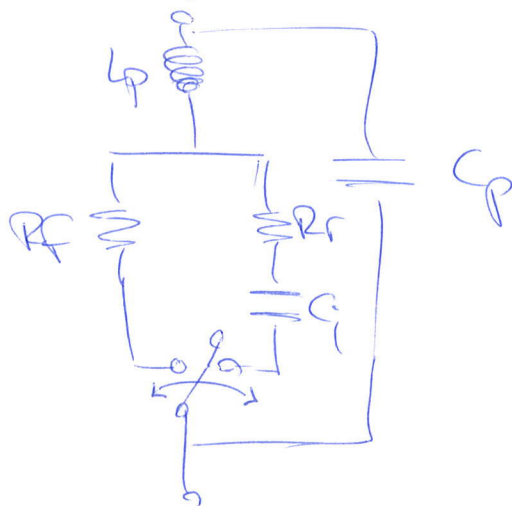



Frecuencia de corte:

$$f_{cs} = \frac{1}{2\pi C_i \sqrt{R_f R_r}}$$

(sin enseres)

2.- CONVERTIDORES

2.1.- CLASIFICACIÓN

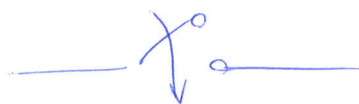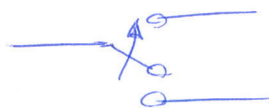- SPST- SPDT


Parámetros

/ Aislamiento (dBF)

(Pérdidas de inserción (dB))

$$A = \frac{P_{dg}}{P_{ent.slab}} \Big|_{OFF}$$

$$L_I = \frac{P_{dg}}{P_{ent.slab}} \Big|_{ON}$$

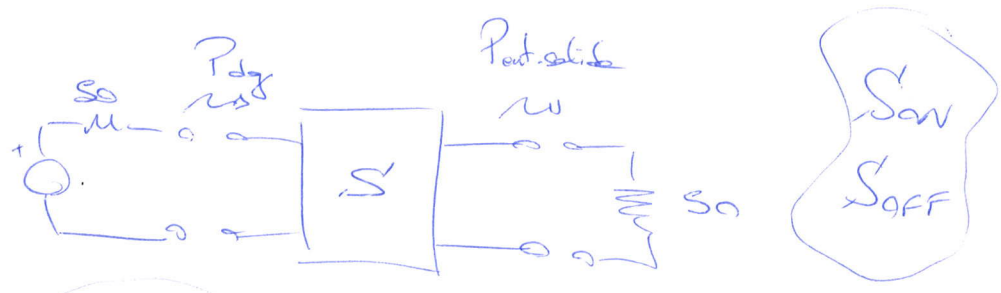





$$|S_{21}^{ON}|^2 = L_I^{-1} \quad |S_{21}^{OFF}|^2 = A^{-1}$$

Nos queda especificar tambien $\rho_{\text{ent}}^{\text{ON}}$ que seran diferentes en ON y OFF


→ $S_{11}^{ON}, S_{11}^{OFF}$

→ $S_{22}^{ON}, S_{22}^{OFF}$

2.2- SPST con un DIODO

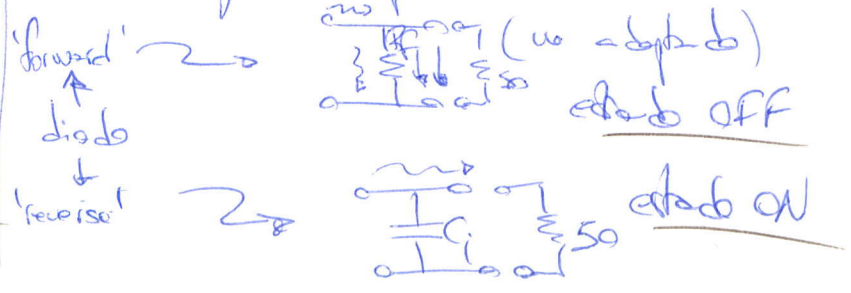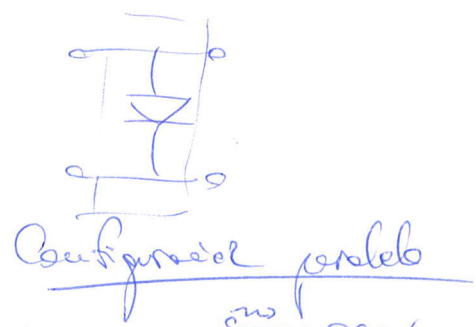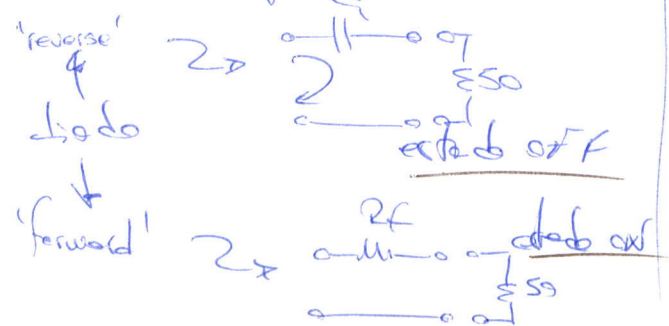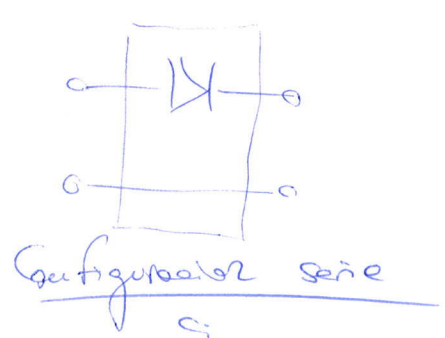

PARALLELO:

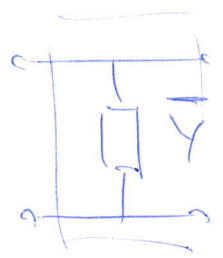

$$\rightarrow S' = \frac{1}{2 + \bar{Y}} \begin{bmatrix} -\bar{Y} & 2 \\ 2 & -\bar{Y} \end{bmatrix}$$

$$\bar{Y} = \frac{Y}{Y_0}$$

$$S_{21} = \frac{2}{2 + \bar{Y}} = \frac{1}{1 + \bar{Y}/2}$$


$$A = \left(1 - \frac{Z_0}{2R_f} \right)^2$$

$$L_I = 1 + \left(\frac{\omega C Z_0}{2} \right)^2$$

↓
Constante en la frecuencia

↓
Se descompone en 6 frecuencias

SERIE:

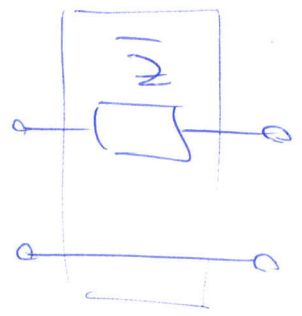

$$\rightarrow S' = \frac{1}{2 + \bar{Z}} \begin{bmatrix} \bar{Z} & 2 \\ 2 & \bar{Z} \end{bmatrix}$$

$$S_{21} = \frac{2}{2 + \bar{Z}} = \frac{1}{1 + \bar{Z}/2}$$

$$A = 1 + \left(\frac{1}{2\omega C Z_0} \right)^2$$

$$L_I = \left(1 + \frac{R_f}{2Z_0} \right)^2$$

En muchos casos es más importante el aislamiento
que las pérdidas de inserción


$\Rightarrow$ mejor configurar paralelo

Problema: X ventaja físico y práctico asociado
pero que el serie


- Disminuir las pérdidas de inserción (problema):

$\rightarrow$ Subir $\Rightarrow$ banda estrecha

(Compensación de Q)

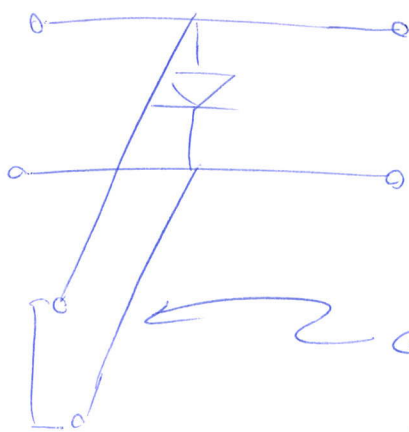

$\sim$

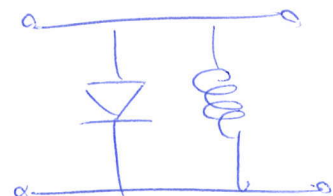

compensación
inductiva

ON:



OFF:




$\sim$ despreciable

$\frac{1}{2\sqrt{LQ}}$

resonancia $\Rightarrow$ circuito abierto

2.3.- Convertidor SPST CON 2 DIODOS

✓ Aumentar el aislamiento

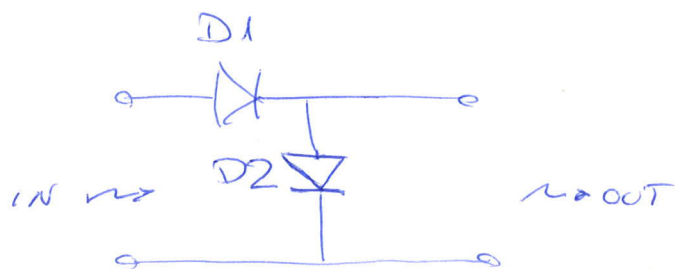

D1 directa
D2 inversa $\rightarrow$ ON

D1 inversa
D2 directa $\rightarrow$ OFF

Número circulatorio: MA-47899 $\rightarrow f = 6,37 \text{ GHz}$



Configuración	$L \pm$	A
2 diodos serie/paralelo	0,11 dB	20,17 dB
serie	0,15 dB	8,29 dB
paralelo	0,06 dB	7,52 dB

Diapos en chip (en encapsulado)

$A \uparrow \Rightarrow$ concatenar etapas serie/paralelo
($\sim 70-80 \text{ dB}$)

2.4.- CONMUTADOR SPDT

(* 4.5x)

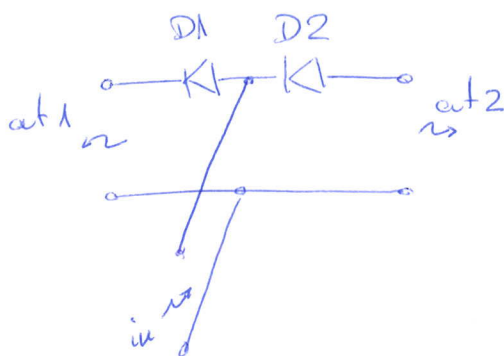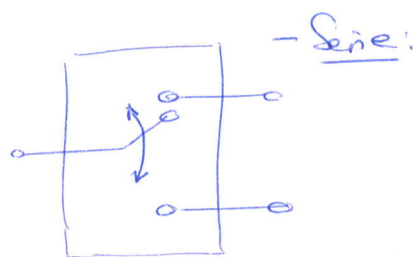


D1 Directa
D2 Inversa } $\rightarrow$ out 1


D1 Inversa
D2 Directa } $\rightarrow$ out 2

Posible circuito de polarización:


- Serie:

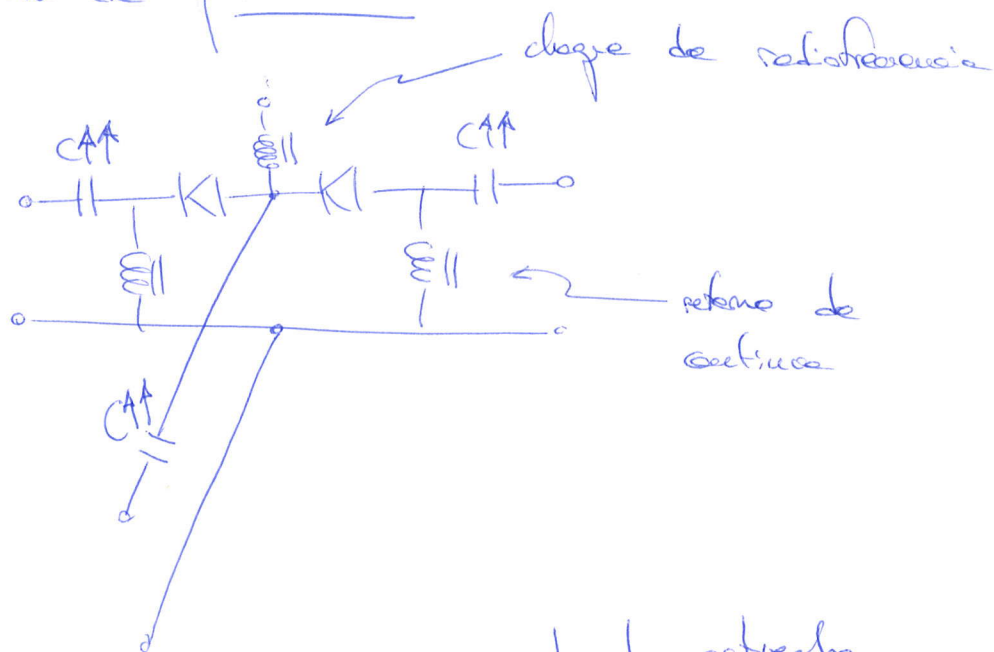

- Paralelo:


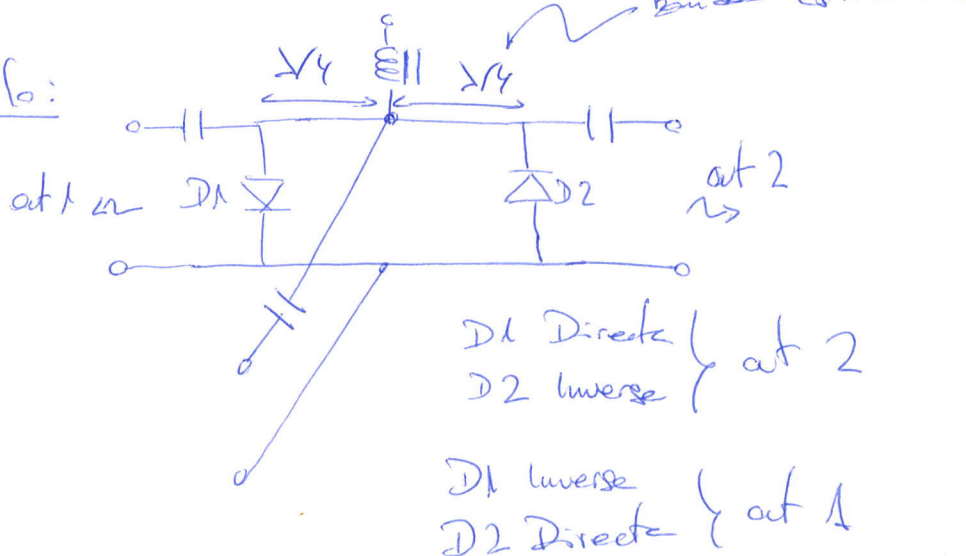


Mejor comportamiento: serie-paralelo

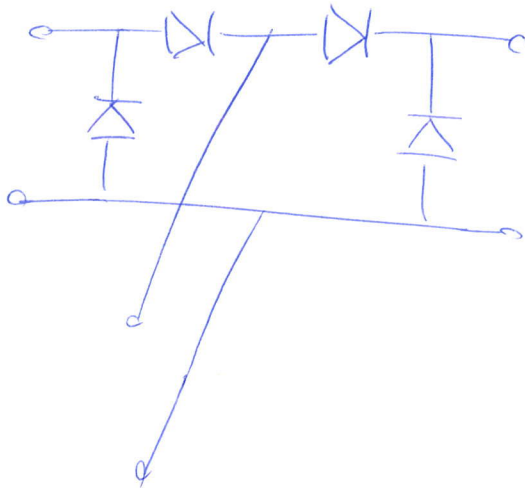

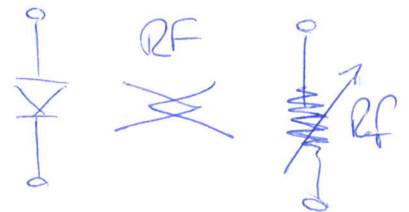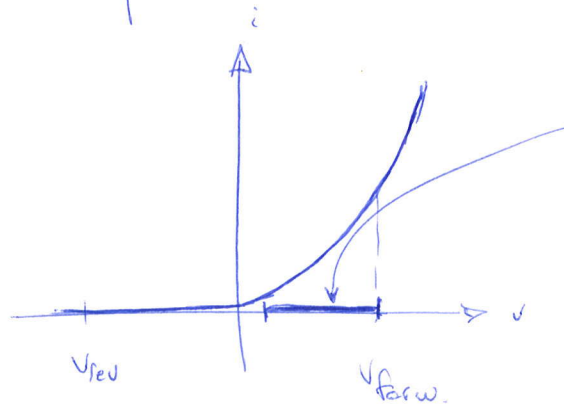
3.- ATENUADORES VARIABLES

Diód siempre en directa $\Rightarrow$ resistencia variable



$$I = I_s(e^{\alpha V} - 1) \approx I_s e^{\alpha V}$$

$$\frac{dI}{dV} = I_s e^{\alpha V} \quad \alpha = \alpha I = \frac{1}{R_f} \quad \left| R_f = \frac{1/\alpha}{I} \right|$$

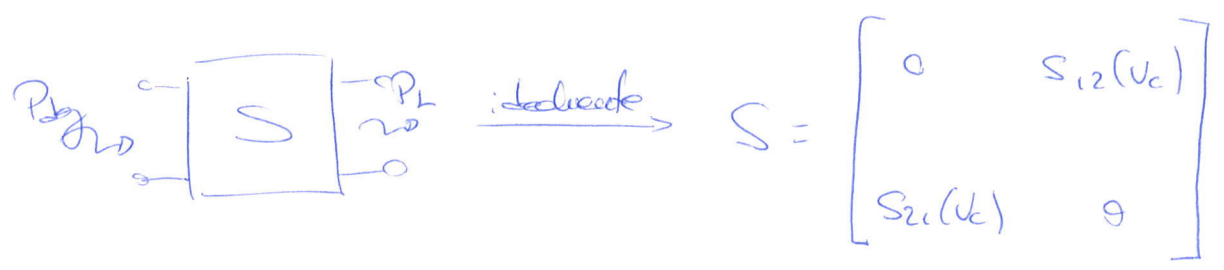


V_c = tension de control

$S_{11} = S_{22} = 0 \Rightarrow$ tiene que estar adaptado

$$A = \frac{P_{dg}}{P_L} = \frac{1}{|S_{21}(V_c)|^2}$$

$$Z_g = Z_L = S_0 R$$

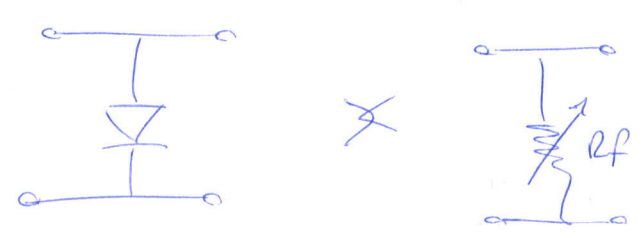Adicionalmente $S_{12}(V_c) = S_{21}(V_c)$




$$S_{11} = \frac{-\bar{Y}}{2 + \bar{Y}} = \frac{-1}{1 + 2\bar{R}_f}$$



$$S_{21} = \frac{2}{2 + \bar{Y}} = \frac{2\bar{R}_f}{1 + 2\bar{R}_f}$$

$$|S_{11}| + |S_{21}| = 1$$

Como nos stemos, nos los obtenemos

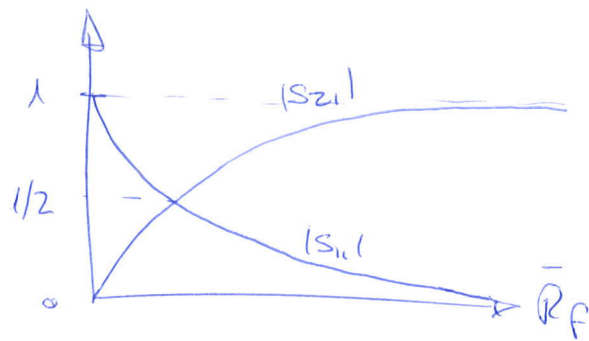

Se puede adaptar la parte de entrada

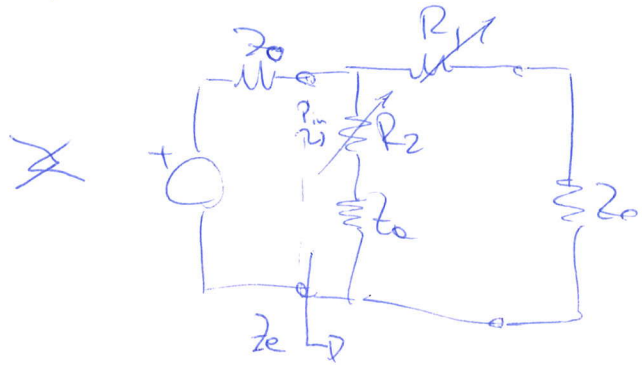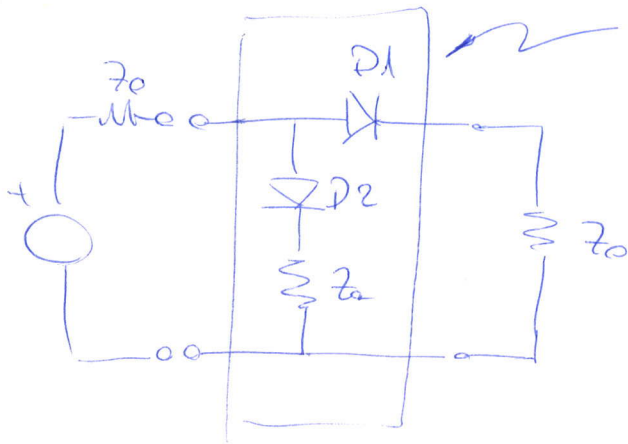

$$S_{11} = 0 \Rightarrow Z_e = Z_0 \Rightarrow Y_e = Y_0 = \frac{1}{Z_0 + R_2} + \frac{1}{Z_0 + R_1}$$


$$\boxed{R_1 R_2 = Z_0^2}$$

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{1/\alpha}{I_1} \\ R_2 &= \frac{1/\alpha}{I_2} \end{aligned} \left\{ \begin{aligned} I_1 I_2 &= \frac{(1/\alpha)^2}{Z_0^2} \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned} I_1 &= I_{se}^{\alpha V_1} \\ I_2 &= I_{se}^{\alpha V_2} \end{aligned} \left\{ \Rightarrow V_1 + V_2 = -\frac{2}{\alpha} \ln \alpha I_{se} Z_0 \right.$$

$$A_t = \frac{P_{dg}}{P_L} = \frac{P_{dg}}{P_{in}} \frac{P_{in}}{P_L} = \frac{P_{in}}{P_L}$$

$H_g = 1$

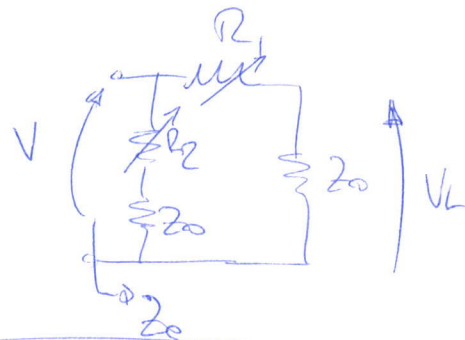


$$P_{in} = \frac{1}{2} \frac{V^2}{Z_0}$$

$$P_L = \frac{1}{2} \frac{V_L^2}{Z_L}$$

$$A_t = \left| \frac{V}{V_L} \right|^2 = \left| \frac{Z_0 + R_1}{Z_0} \right|^2$$

$$= |1 + \bar{R}_1|^2$$

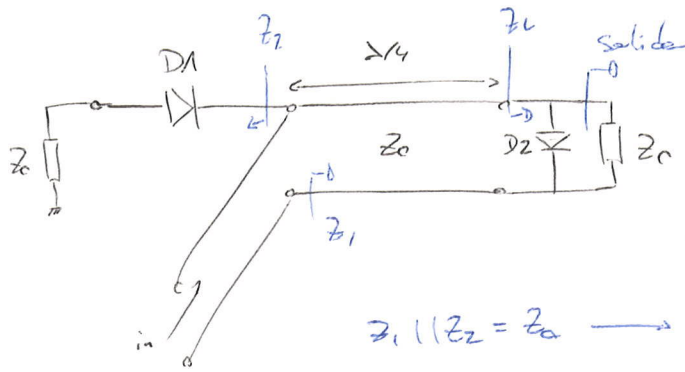Ejercicio pág 157 (atenuadores variables)



$$Z_1 || Z_2 = Z_0 \rightarrow Y_1 + Y_2 = Y_0$$

$$G_1 = 1/R_1$$

$$G_2 = 1/R_2$$

$$Z_1 = \frac{Z_0^2}{Z_2} ; Y_1 = \frac{Y_0^2}{Y_2} = \frac{Y_0^2}{G_2 + Y_0}$$

$$Y_2 = \frac{1}{Z_0 + R_2} = \frac{G_1 Y_0}{G_1 + Y_0}$$

$$Y_1 + Y_2 = Y_0 = \frac{Y_0^2}{G_2 + Y_0} + \frac{G_1 Y_0}{G_1 + Y_0} \rightarrow (G_1 + Y_0)(G_2 + Y_0) = Y_0(G_1 + Y_0) + G_1(G_2 + Y_0)$$

$$Y_0^2 + Y_0(G_1 + G_2) + G_1 G_2 = Y_0^2 + Y_0(G_1 + G_1) + G_1 G_2$$

$$G_1 + G_2 = G_1 + G_1 \Rightarrow G_1 = G_2 \Rightarrow R_1 = R_2$$

$$P_{Y_1} = P_{in} \frac{\operatorname{Re}(Y_1)}{\operatorname{Re}(Y_1 + Y_2)} = P_{in} \frac{Y_0^2 / (Y_0 + G_2)}{Y_0} = P_{in} \frac{Y_0}{Y_0 + G_2}$$

$$P_{\text{rel. da}} = P_{Y_1} \frac{\operatorname{Re}(Y_0)}{\operatorname{Re}(G_2 + Y_0)} = P_{in} \left(\frac{Y_0}{Y_0 + G_2} \right)^2$$

$$A_{tt} = \left(\frac{Y_0 + G_2}{Y_0} \right)^2$$

• Estructura física de los diodos PIN

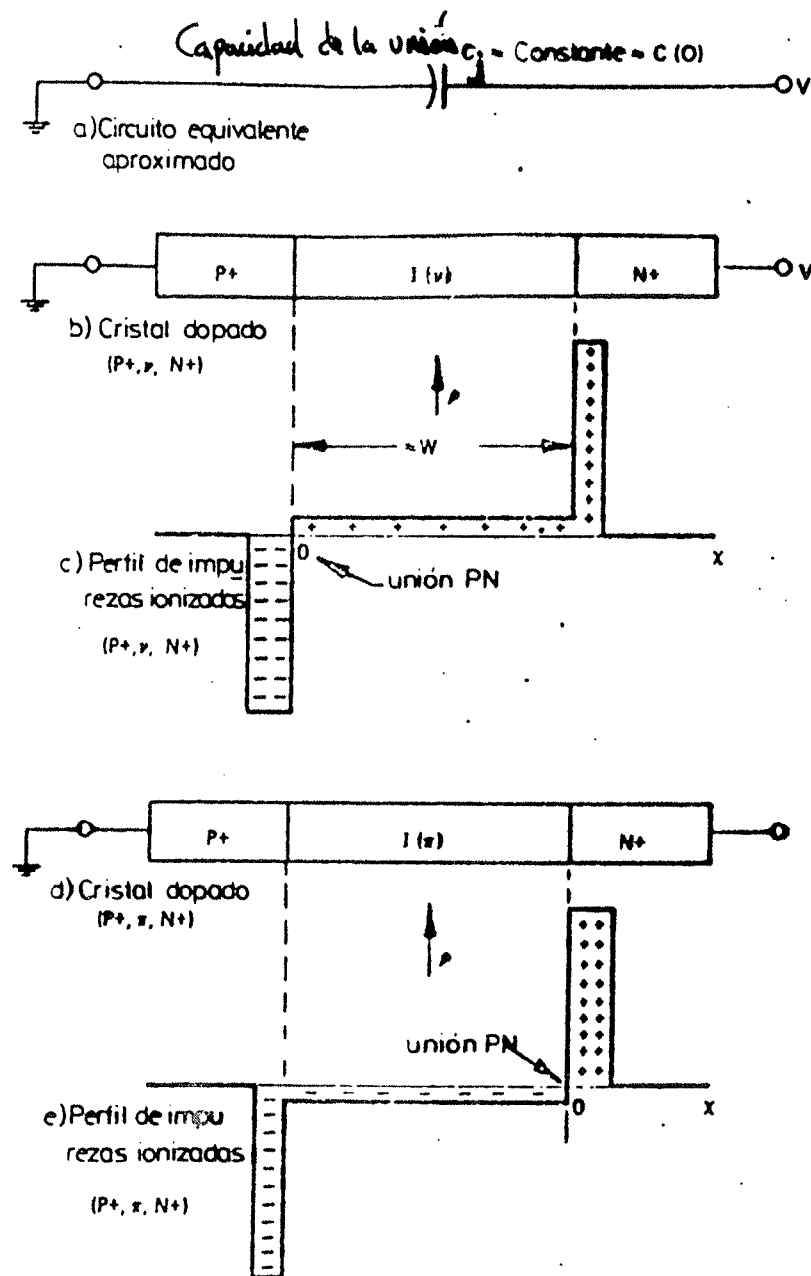


Fig. 1. Perfiles 'Ideales' de impurezas en los dos tipos de diodos PIN.

Perfiles ideales $\Rightarrow$ Perfiles de impurezas ionizadas con variación abrupta.

* Zonas intrínsecas completamente ionizadas

- Diodo PIN real $\Rightarrow$
 - * perfil de impurezas variación mas suave
 - * región I no tiene todas las impurezas ionizadas cuando la polarización es nula

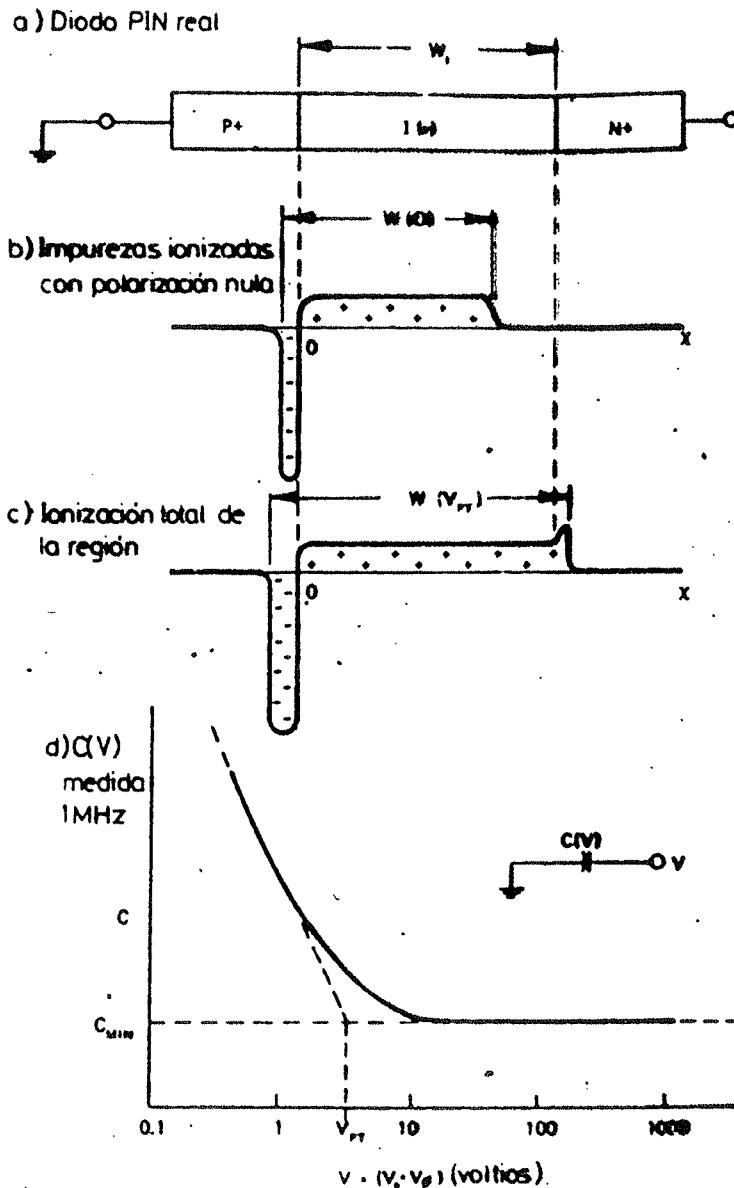


Fig. 2. Liodo PIN real y variación de su capacidad con la tensión.

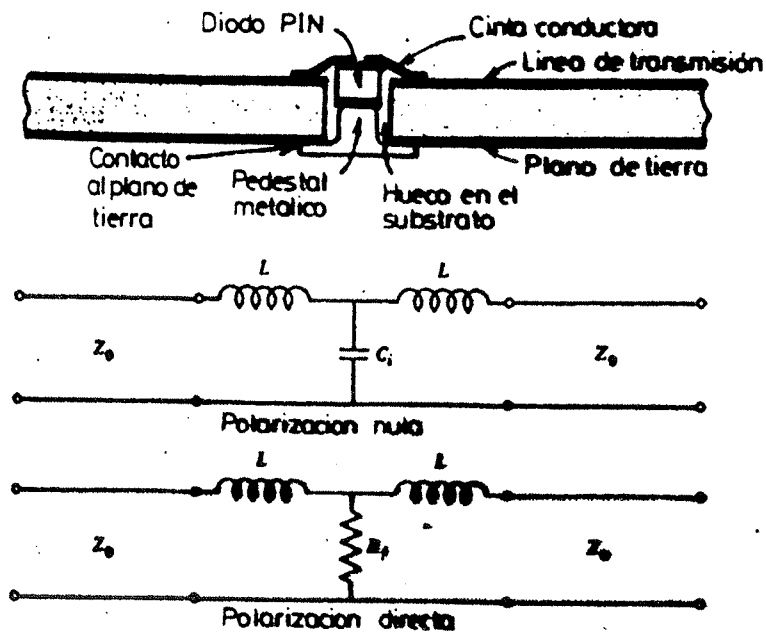


Fig. 5. Diodo sin encapsular montado en paralelo sobre una línea microstrip.

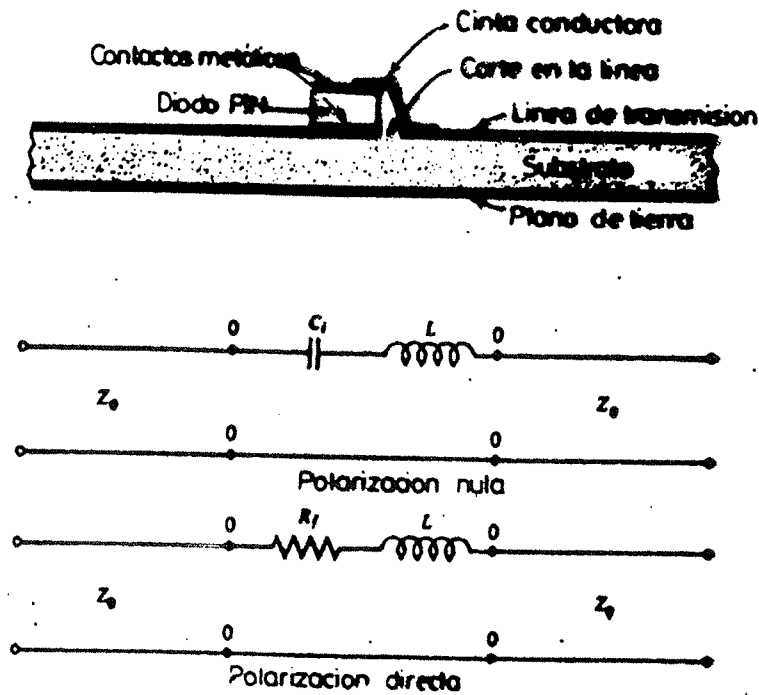


Fig. 6. Diodo sin encapsular montado en serie sobre una línea microstrip.

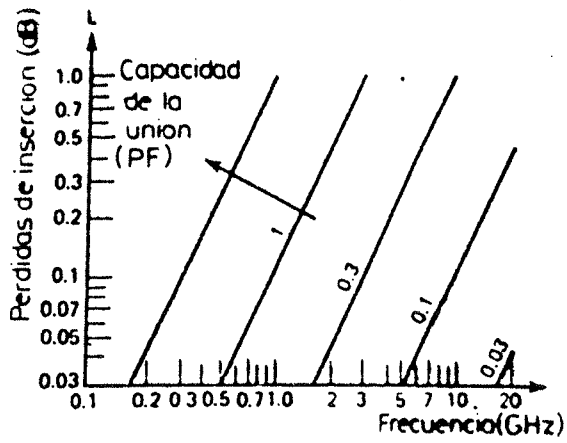


Fig. 7. Pérdidas de inserción de un diodo en paralelo.

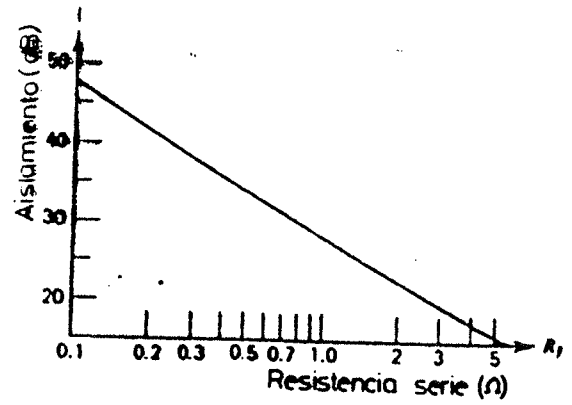


Fig. 8. Aislamiento de un diodo en paralelo.

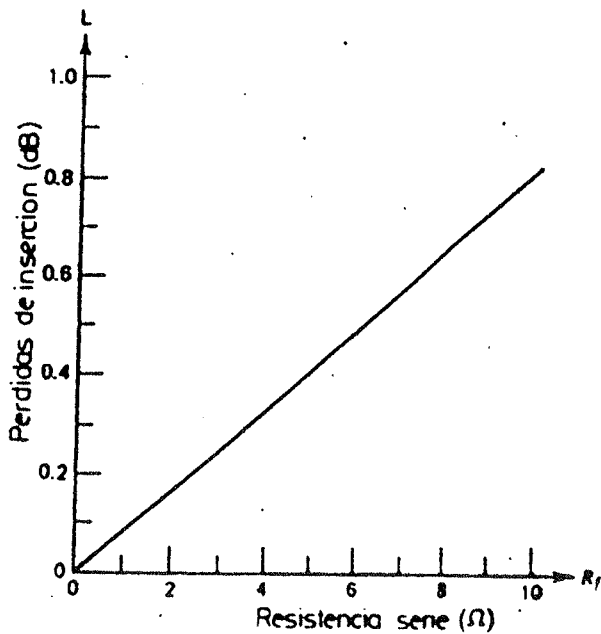


Fig. 9. Pérdidas de inserción de un diodo en serie.

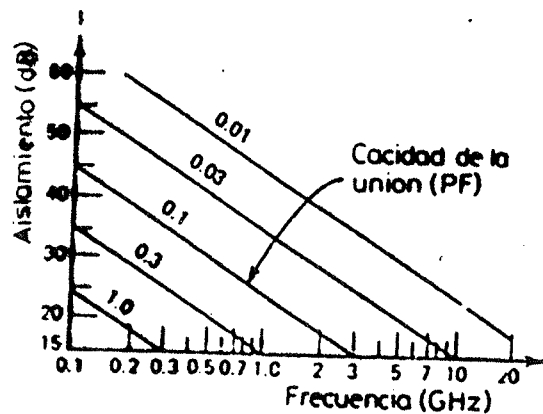


Fig. 10. Aislamiento de un diodo en serie.

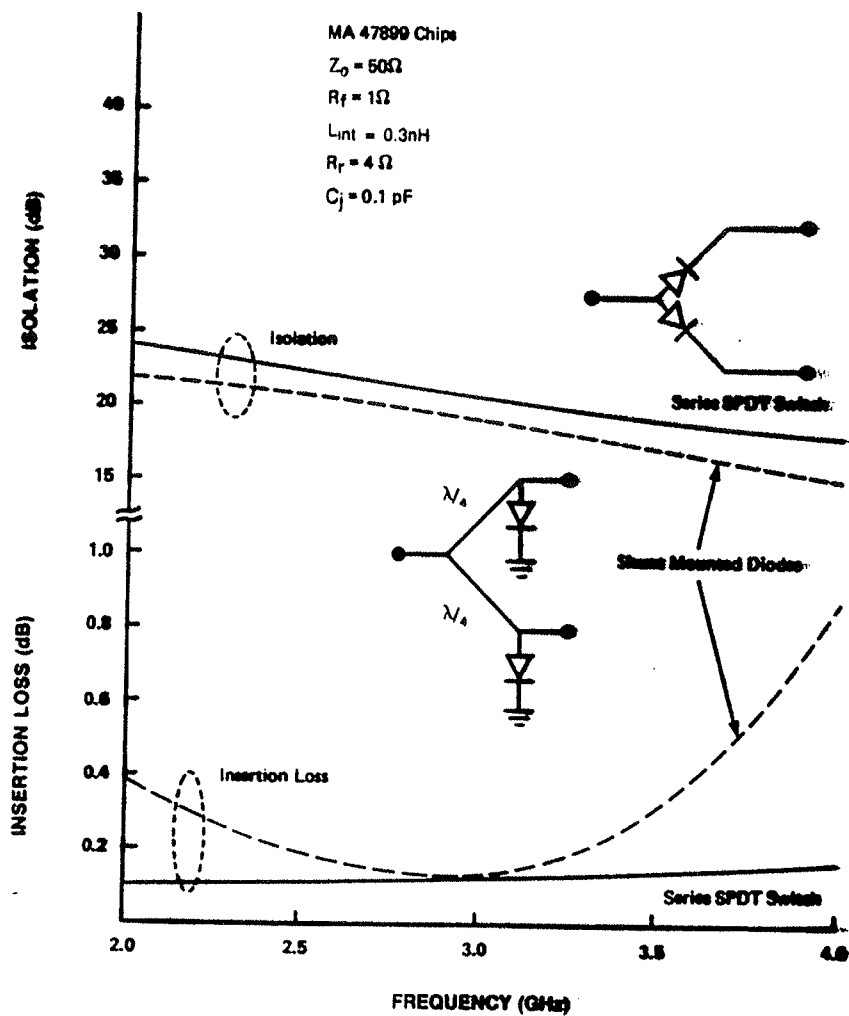


Figure 12.8 Typical insertion loss and isolation performance of SPDT switches using two pin diodes.


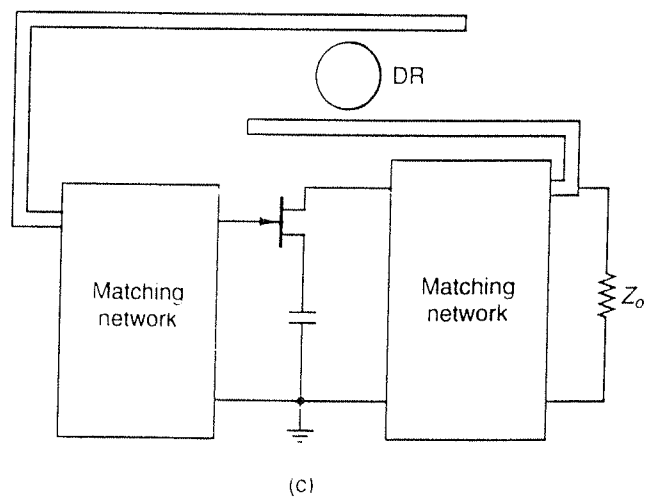
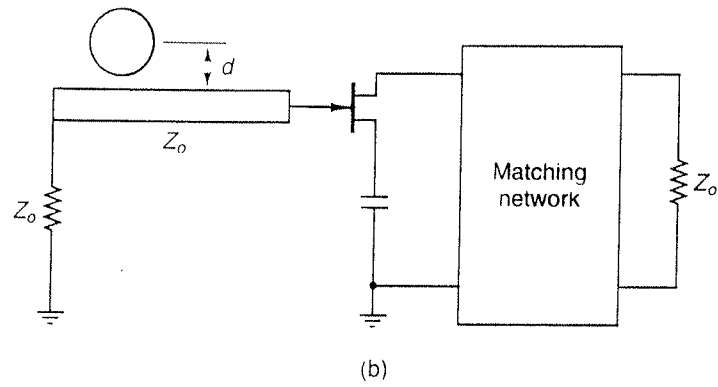
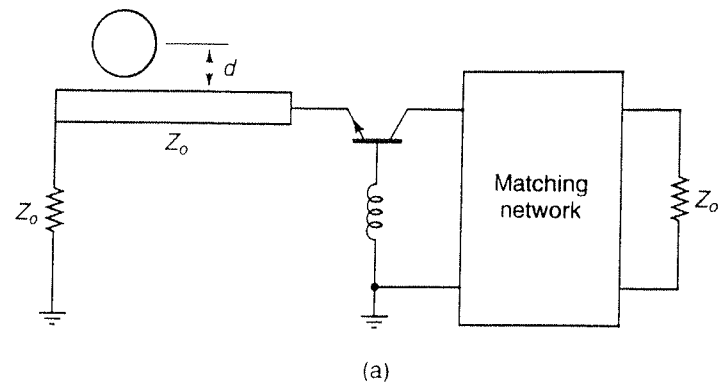


Figure 5.5.9 (a) A series feedback DRO using a BJT; (b) a series feedback DRO using a GaAs FET; (c) a parallel feedback DRO.


* Caracterización del DR

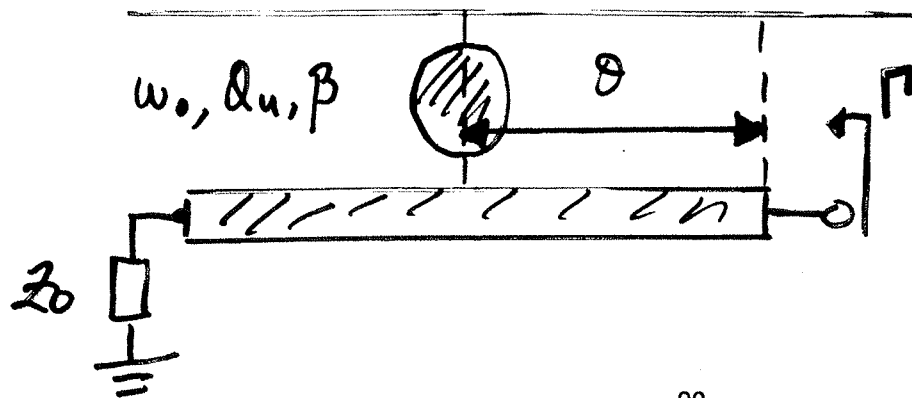

Dato:

$$Q_u = 1000;$$

$$\beta = 1; f_0 = 10.5 \text{ GHz}$$

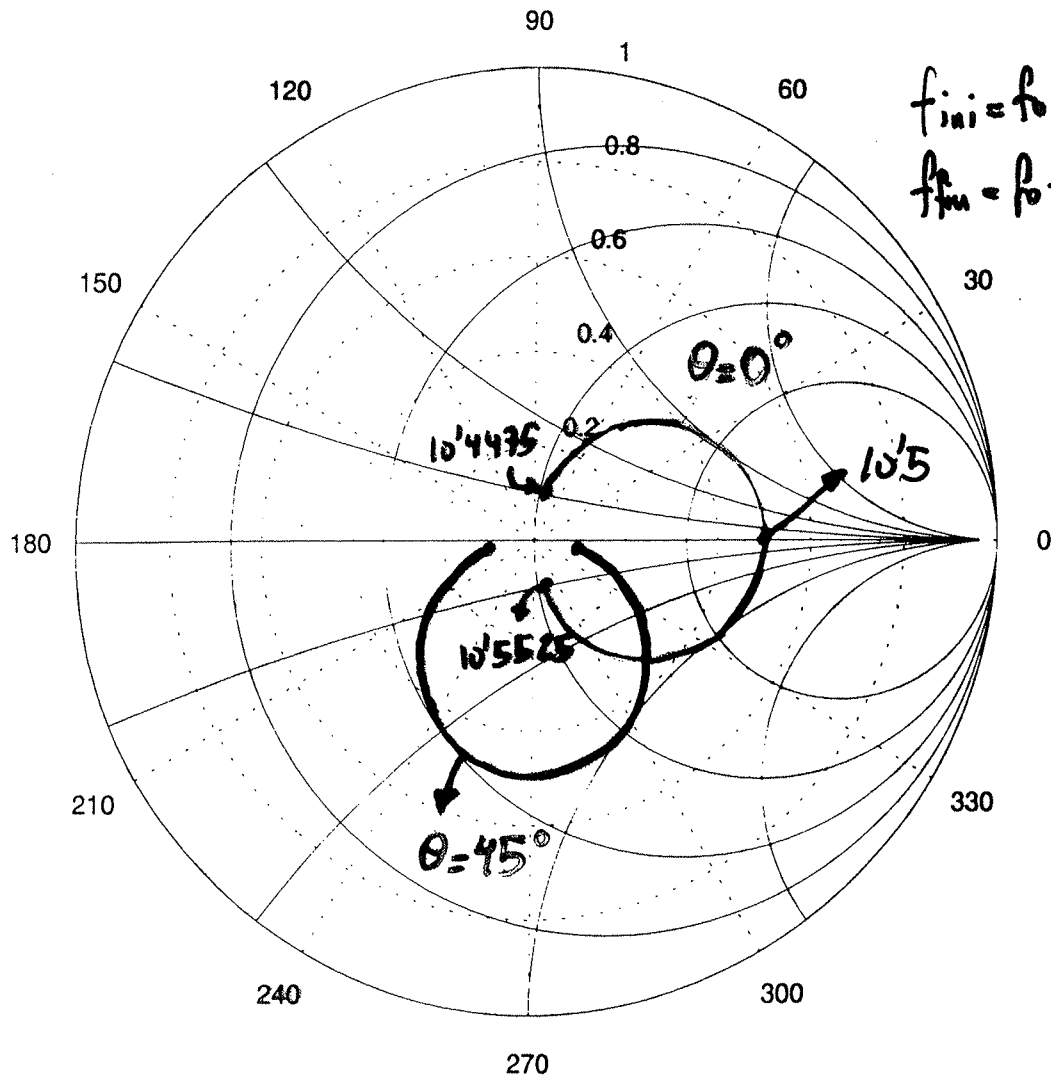

$$f_{ini} = f_0 - 0.005 f_0$$


$$f_{fin} = f_0 + 0.005 f_0$$

$$\Gamma(\omega) = \frac{\beta}{\beta + 1 + j Q_u \cdot \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{\omega \cdot \omega_0}} \cdot e^{-j 2 \cdot \theta(\omega)}$$

$$\theta(\omega) = [\theta_0 - 0.005 \theta_0, \dots, \theta_0 + 0.005 \theta_0]$$

$$\theta = \beta \cdot l = \omega \cdot l$$

* Curvas Estabilidad del ATF36077


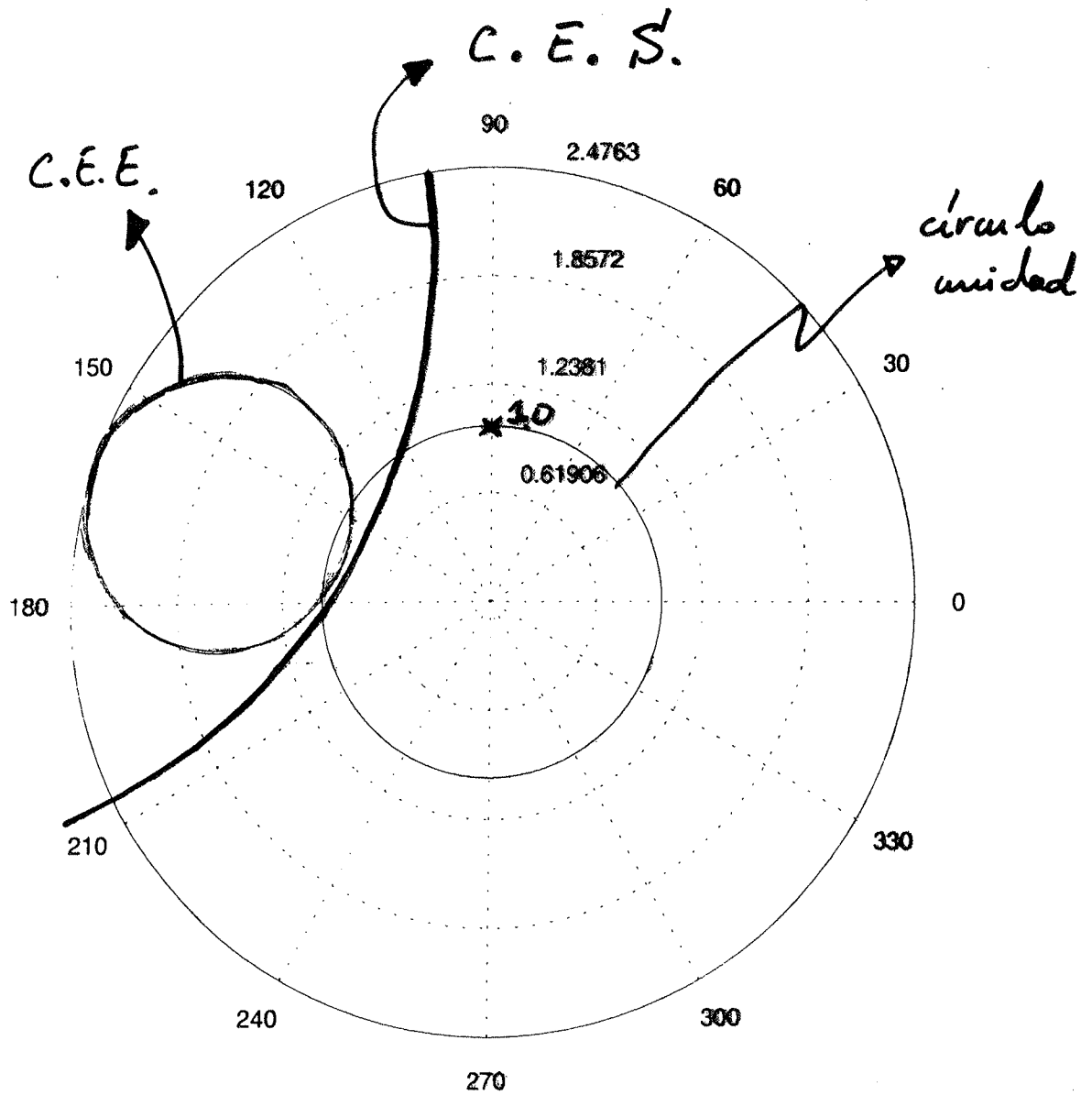


* Influencia de impedancia serie en "fuente"

Plano T_{in} : $S_{11} = S_{11}(jX_3)$

120



60

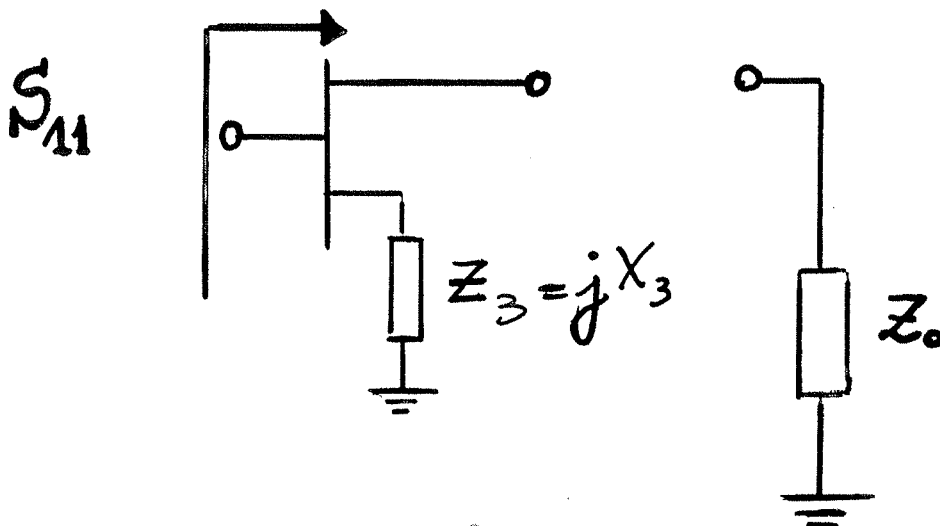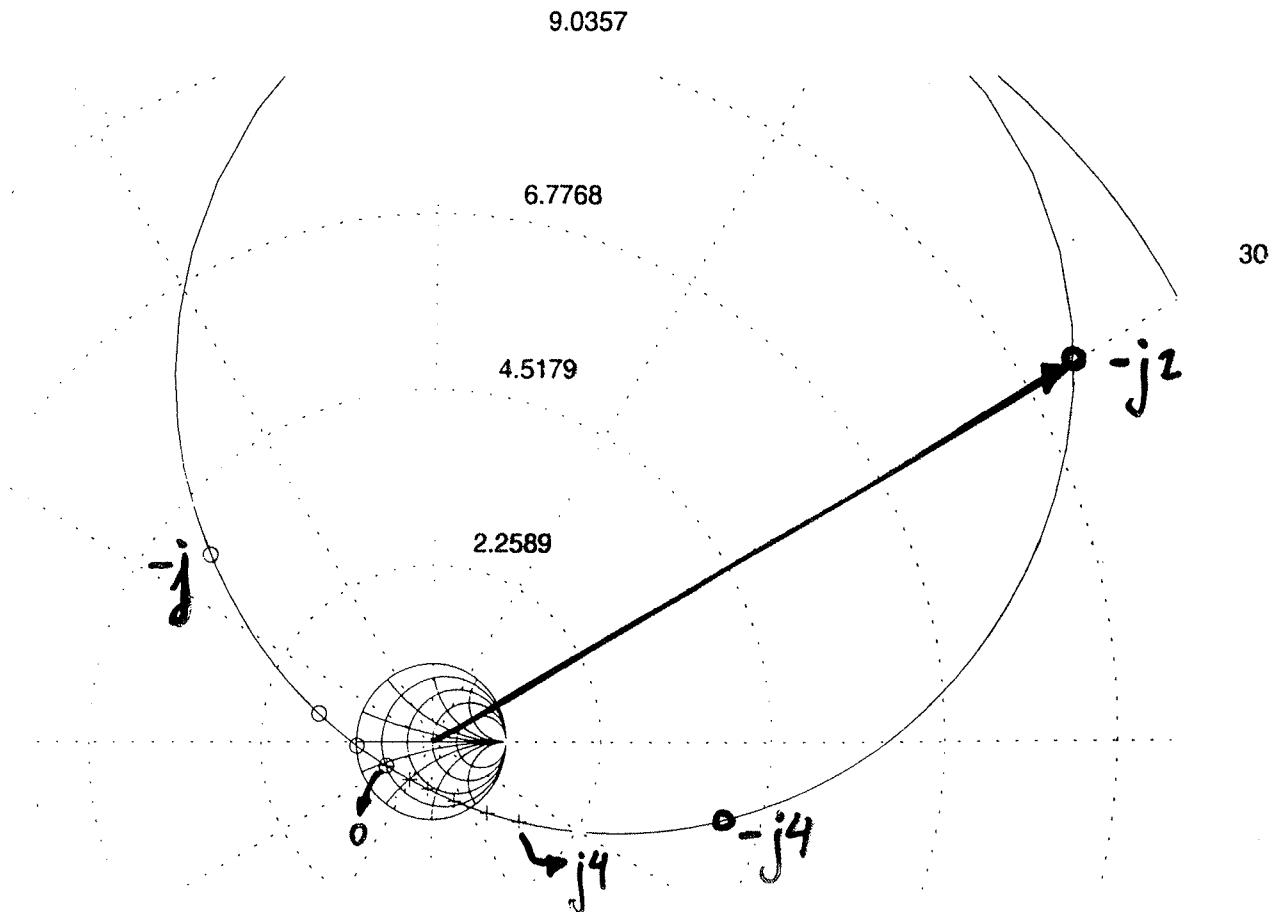

33C



* Influencia de impedancia serie en "fuente"

Plano Γ_{sal} : $S_{22} = S_{22}(jX_3)$

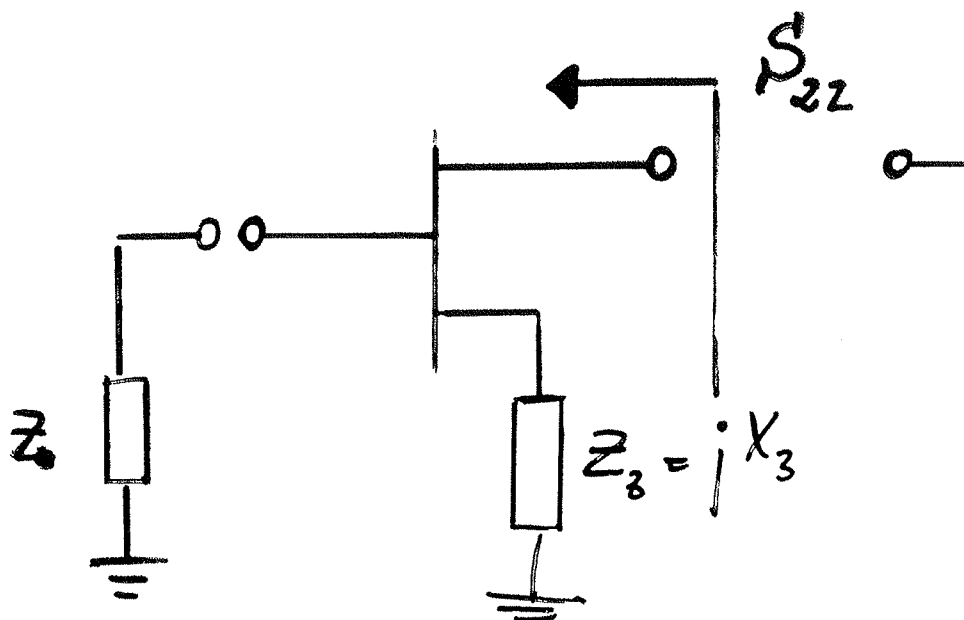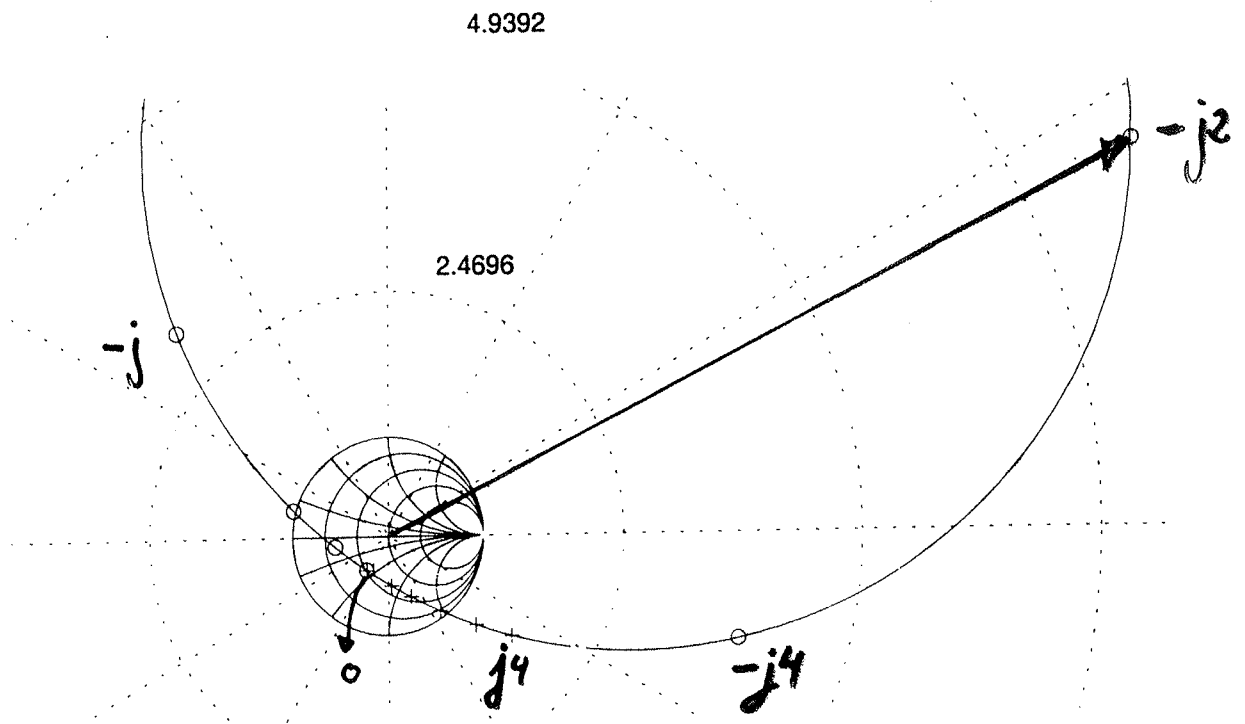


Selección del Resonador Dieléctrico

Plano DR

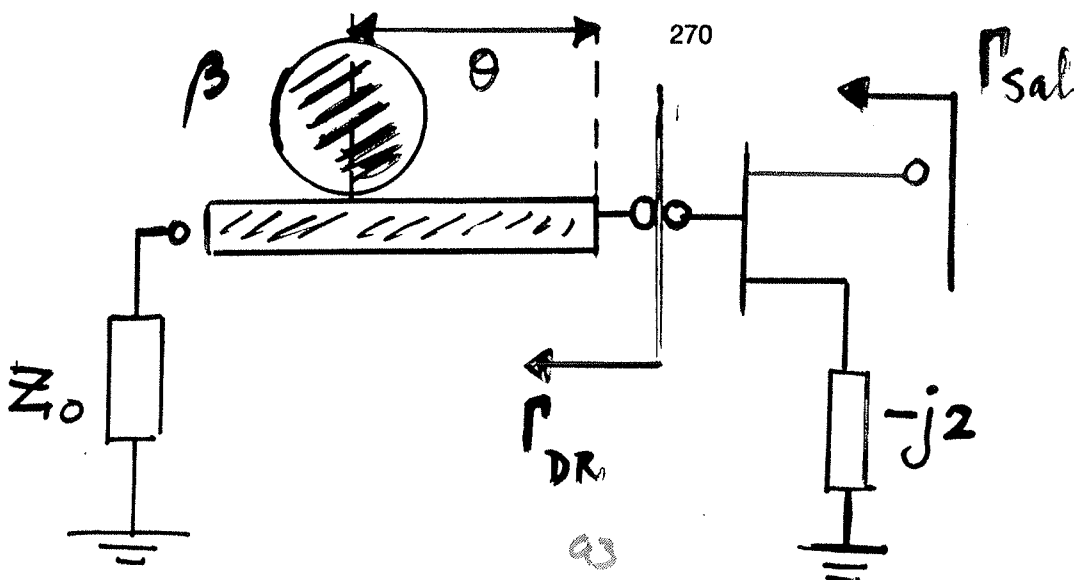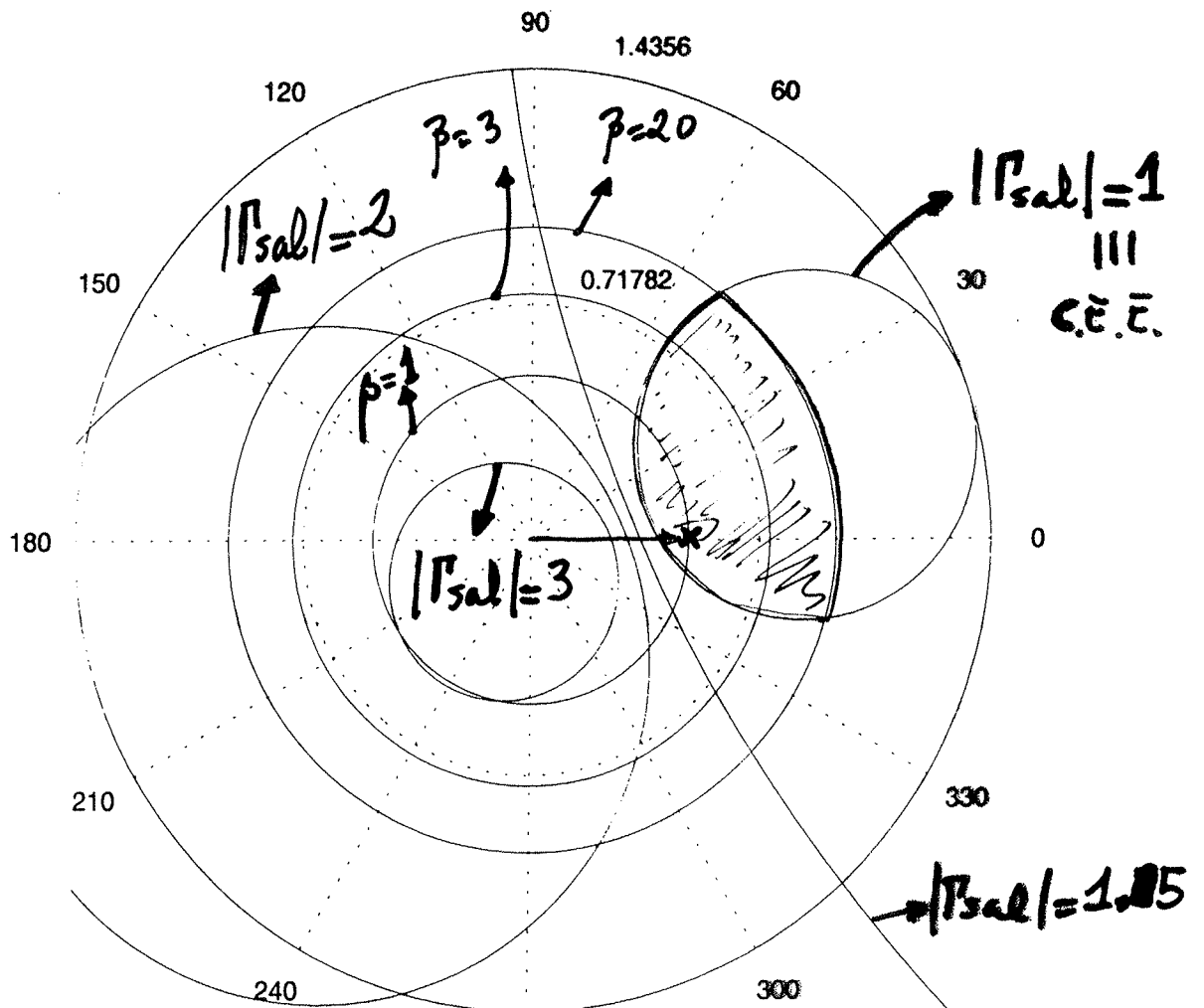

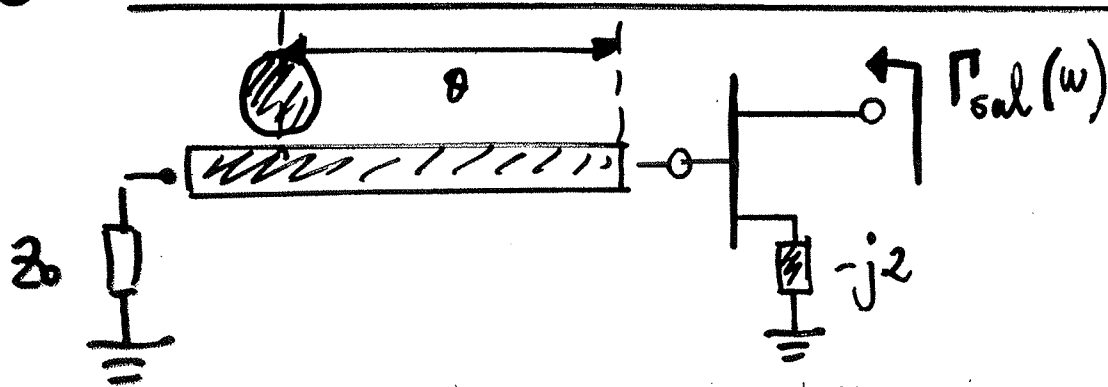
* Determinación del trazo de línea ' θ ' :



Dato DR:


$Q_u = 1000$

$\beta = 1; f_0 = 10^5$

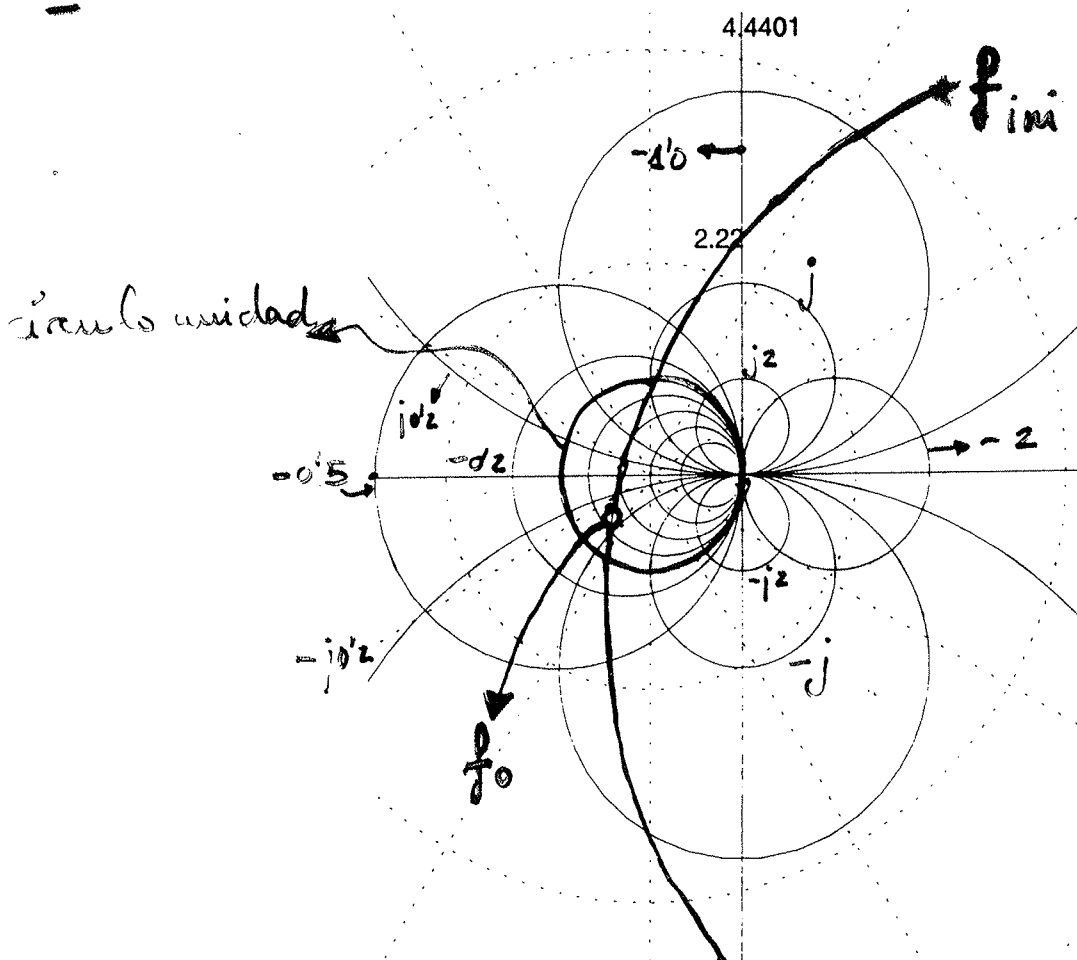

$$\theta = 45^\circ$$


5.5779

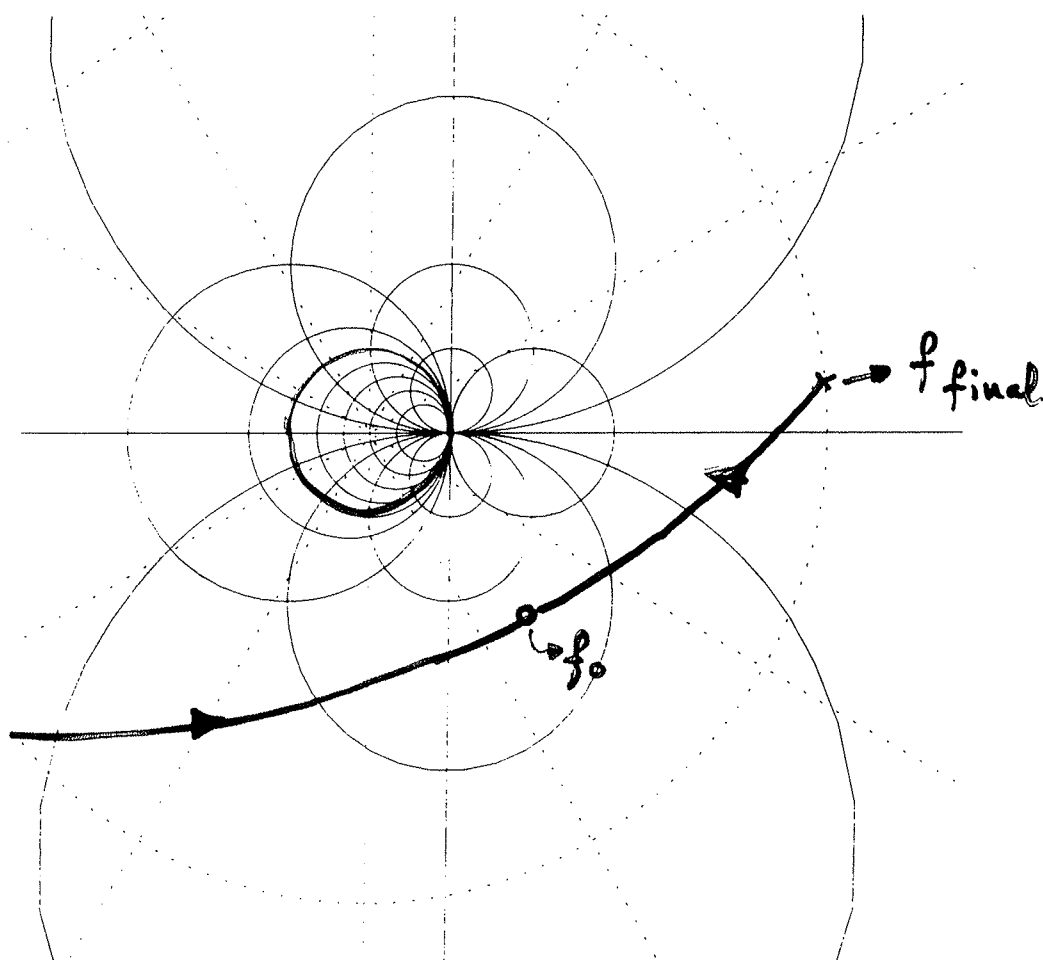

$$\theta = 90^\circ$$

4.2012

30

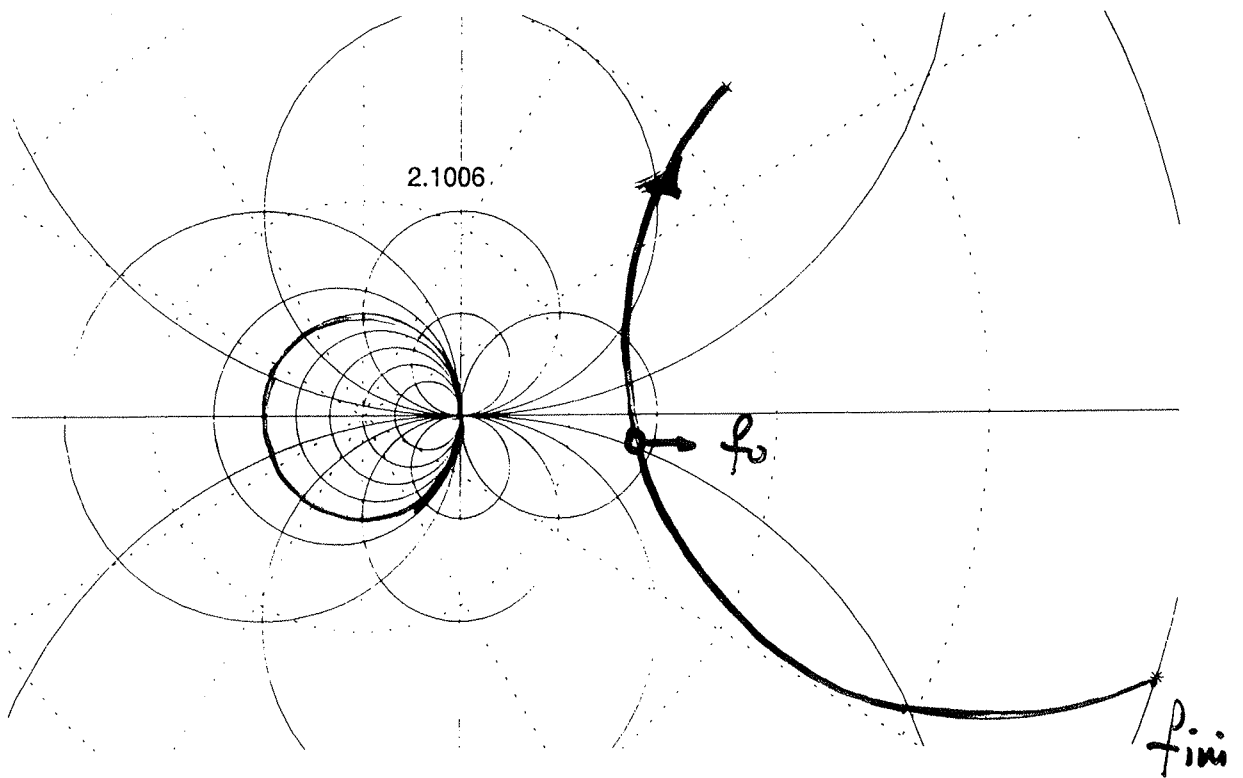

330


240

300

270

46

$$\theta = 98^\circ$$

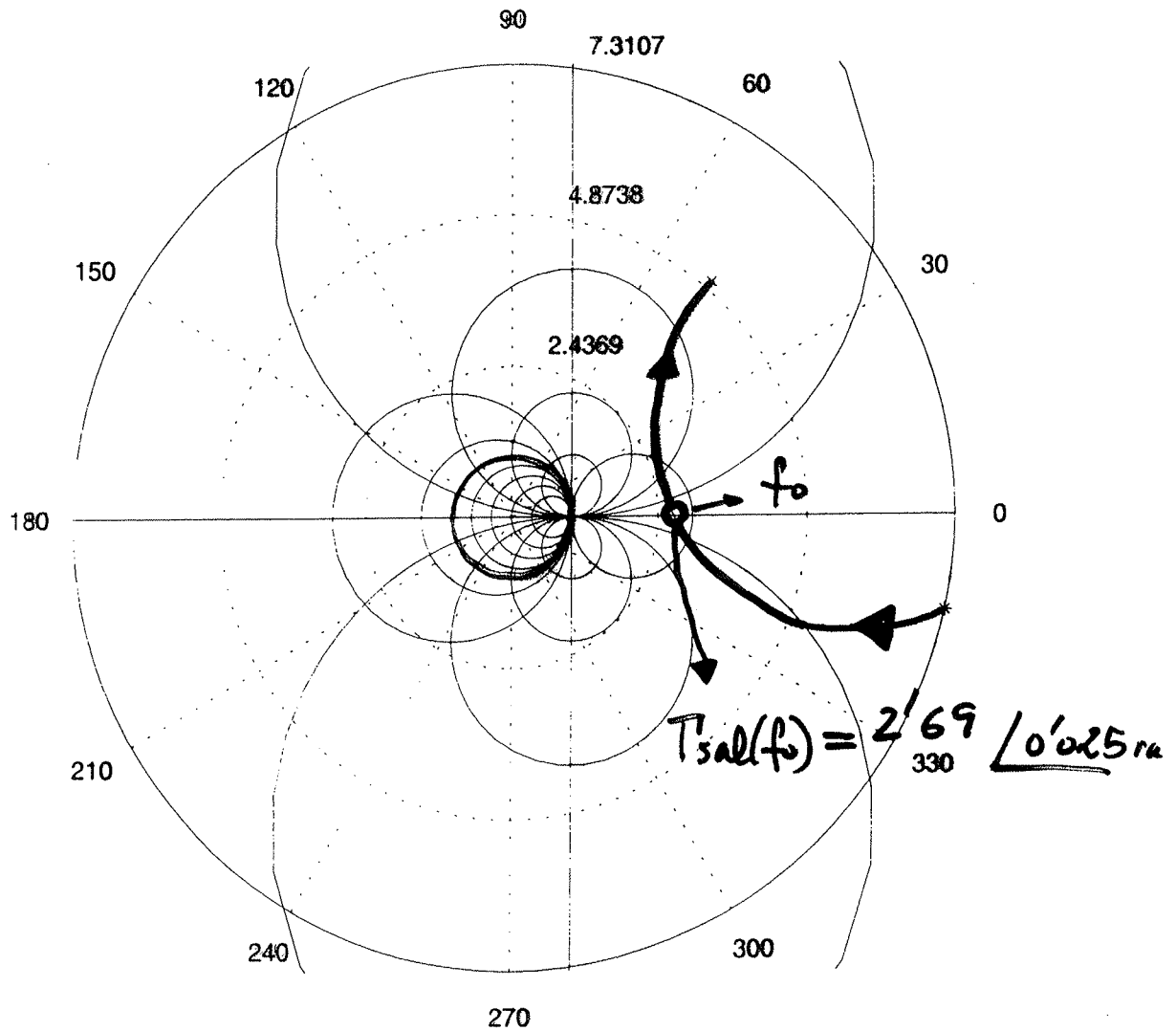

$$\Gamma_{sal}(\omega_0) = \frac{Z_{sal} - Z_0}{Z_{sal} + Z_0} = 2.4369 \angle 98^\circ \rightarrow Z_{sal} = -109.1 + j2.35$$

